

INSTITUTUL POLITECNIC "TRAIAN VULP" TI ISCARA
FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA

Ing. Dumitru TOADER

CONTRIBUȚII PRIVIND STUDIUL DEFECTelor DE TIPUL
CONDUCATOR INTREUPT SI CĂZUT LA PALINT, IN ESTALE
ELectrice De MEDIE Tensiuni"


Tesă de doctorat

CONDUCATOR STIINȚIFIC:

Prof.dr.ing. Constantin SORA

BIBLIOTeca CENTRALă
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA"
TIMIȘOARA

- 1986 -

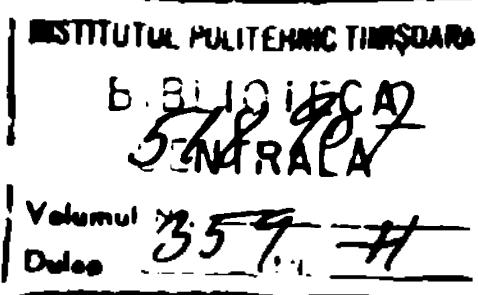

C U P R I U S

	<u>PoC.</u>
Introducere	5
1. Calculul nesimetriilor într-o rețea trifazată	9
1.1. Generalități	9
1.2. Nesimetrii transversale	13
1.2.1. Scurtcircuit monofazat prin rezistență de trecere mare	13
1.2.2. Scurtcircuit bifazat cu punere la pămînt prin rezistență de trecere mare	22
1.3. Nesimetrii longitudinale	24
1.3.1. Creșterea impedanței pe o fază	24
1.3.2. Creșterea impedanței pe două faze	26
1.4. Calculul nesimetriilor într-o rețea trifazată folosind operatorii și factorii complecși de nesimetrie..	28
1.4.1. Definirea factorilor și operatorilor complecși de nesimetrie	28
1.4.2. Calculul unui scurtcircuit monofazat folosind factorii și operatorii complecși de nesimetrie.	30
1.5. Nesimetrii multiple	33
1.5.1. Stabilirea ecuațiiei generale	33
1.5.2. Elementele nesimetrice legături între ele trei rețele simetrice	35
2. Analiza defectelor de tip conductor întrerupt și căzut la pămînt	38
2.1. Conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator	38
2.1.1. Stabilirea expresiei tensiunii U_{hb} și a curentului I_n	38
2.1.2. Dependența tensiunii U_{hb} și a curentului I_n de condițiile în care are loc defectul	45
2.2. Conductor întrerupt și căzut la pămînt spre surse	52
2.2.1. Stabilirea expresiei tensiunii U_{hb} și a curentului I_n	52
2.2.2. Dependența tensiunii U_{hb} și a curentului I_n de condițiile în care are loc defectul	58
2.3. Simplu punere la pămînt	61
2.3.1. Stabilirea expresiei tensiunii U_{hb} și a curentului I_n	61
2.3.2. Dependența tensiunii U_{hb} și a curentului I_n de condițiile în care are loc defectul	65
3. Metoda modelizării de analiză a defectelor de tip conductor întrerupt și căzut la pămînt	69
3.1. Criterii de similaritate	70
3.1.1. Transformatoare	70
3.1.2. Linii electrice	72
3.1.3. Mașini electrice	73
3.2. Model electrodinamic de rețea	76
3.2.1. Descrierea elementelor modelului	79

3.2.2. Calculul reactanței mutuale dintre bobinile utilizate pentru modelarea liniei de medie tensiune	93
3.2.3. Determinări experimentale pe modelul de rețea... .	100
4. Determinări experimentale în rețeaua reală de medie tensiune	105
4.1. Rezultatele măsurătorilor efectuate în stația 110/20 kV Urăciu	105
4.2. Rezultatele măsurătorilor efectuate în stația 110/20 kV Kirbont	111
4.3. Rezultatele măsurătorilor efectuate în stația 110/20 kV Simeria	115
5. Seizarea defectelor de tip conductor întrerupt și căzut la pămînt	120
5.1. Seizarea neselectivă a punerilor la pămînt	120
5.1.1. Seizarea neselectivă a punerilor la pămînt în rețele cu nulul tratat prin rezistor	120
5.1.2. Seizarea neselectivă a punerilor la pămînt în rețele cu nulul tratat prin bobină de stingere sau izolat	136
5.2.1. Seizarea selectivă a punerilor la pămînt în rețele cu nulul tratat prin bobină de stingere sau izolat	139
5.2.2. Seizarea selectivă a punerilor la pămînt în rețele cu nulul tratat prin rezistor	144
Concluzii	147
Bibliografie	154

INTRODUCERE

In rețelele de distribuție de medie tensiune se întâlnesc pe plan mondial un număr foarte mare de trepte de tensiune [63]. Cele mai frecvent utilizate sunt treptele de 10 kV și 20 kV. Tendință actuală este de-a se generaliza utilizarea treptei de 20 kV. In unele țări europene pentru rețeaua de distribuție s-a generalizat următoarele tensiuni: în Franța - tensiunea de 20 kV; în U.R.S.S. - tensiunea de 10 kV și 20 kV funcția de putere consumatorilor; în R.F.G. - tensiunea de 10 kV; etc. [63]. La noi în țară tensiunile utilizate în rețelele de medie tensiune sunt 6 kV, 10 kV și 20 kV cu tendință de generalizare a tensiunii de 20 kV [146], [151]. In mod normal rețelele de distribuție funcționează radial [122], [151], deși sunt construite pentru a funcționa și buclat. Din acest motiv în prezența lucrare se iau în considerare numai rețele radiale, iar calculele și simulările se efectuează în rețele de medie tensiune cu tensiunea 20 kV.

Crescerea siguranței în funcționare a rețelelor electrice de medie tensiune impune dotarea acestora cu astfel de protecții încât defectele să fie sesizate înainte de-a deveni nete, într-o fază cît mai incipientă [40], [42], [44] . [64]. Este cunoscut faptul că în rețelele electrice (în special cele aeriene) multe scurtcircuituri dispare prin scoaterea de sub tensiune a liniei cu defect (defecte auto-stingătoare). Pentru ca defectele autostingătoare să nu se transforme în scurtcircuituri nete este necesar ca scoaterea de sub tensiune a liniei cu defect să se facă imediat după apariția defectului [50], [57], [68], [90]. Aceasta impune și analiza unor defecte care nu erau luate în considerare prin normativele în vigoare de la noi din țară (PN - 501/77; STAS 7334/78; STAS 832/78) la alegarea protecțiilor din rețelele de medie tensiune. Dintre aceste defecte o pondere mare o au simplele puneri la pămînt prin rezistență de trecere mare [57], [59], [61], [90] și defectele de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt [40], [42], [50], [143], [150].

In lucrare se studiază defectele de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre cursă sau spre consumator precum și simplele puneri la pămînt ca un cas particular al defectului conductor întrerupt și căzut la pămînt spre cursă. Se analizează modul cum condițiile în care an loc aceste defecte influențează valoarea tensiunii homopolare a barelor de medie tensiune la care este recordantă linia cu defect și valoarea curentului ce se închide prin impedanță de tracere a

nulului rețelei de medie tensiune. Se stabilesc condițiile în care aceste defecți pot fi sesizate avindu-se în vedere faptul că rețelele de medie tensiune pot fi cu nulul tratat cu bobină de stingeră (resonanță, supracompensat), cu rezistor sau izolat, prin protecții existente precum și ce complementări sunt necesare a se efectua pentru ca să se micșoreze numărul situațiilor în care aceste defecți nu pot fi sesizate.

Studiul se efectuează utilizând metoda analitică (metoda componentelor simetrice) și metoda modelării. În acest sens s-a realizat un model de rețea în cadrul Laboratorului de Protecții și Automatizări Deva [123]. Rezultatele obținute prin metoda analitică și metoda modelării se verifică prin măsurători efectuate în rețeaua reală de medie tensiune.

Defectele slabă (prin rezistență de trecere mare) sunt sesizate în rețelele de medie tensiune cu nulul tratat prin bobină de stingeră sau izolat controlindu-se valoarea tensiunii homopolare a barelor de medie tensiune (U_{hb}), iar în rețelele de medie tensiune cu nulul tratat prin rezistor controlindu-se valoarea curentului din rezistorul de tratare al nulului rețelei (I_n). Din acest motiv se analizează modul în care aceste două mărimi (U_{hb} și I_n) sunt influențate de condițiile în care are loc defectul. Consumatorii deforțanți alimentații prin rețeaua de medie tensiune pot determina, în regim normal de funcționare, prin rezistorul de tratare al nulului un curent a cărui valoare poate ajunge pînă la 5A, dar acest curent conține în principal armonica a 3-a [39], [42], [59], [95], [113], [144], de aceea este necesar ca releul ce controlează valoarea acestui curent (RAP-1) [124] să fie prevăzut cu un filtru astfel încît să se controleze numai fundamentala acestui curent. Din același motiv și tensiunea homopolară a barelor de medie tensiune poate ajunge în regim normal de funcționare al rețelei la valori de (4-5)% din tensiunea de fază, dar și această tensiune conține în principal armonica a 3-a. În lucru se dimensionează un filtru tracă jos care să permită funcționarea releului (RAP-1) la un curent de 0,5A (50mA), respectiv să nu funcționeze la un curent de 3 A (150 mA), prin rezistorul de tratare al nulului, releul fiind montat în secundarul unui transformator de curent cu raportul de transformare 1a.

În rețelele de medie tensiune cu nulul tratat prin bobină de stingeră sau izolat punerile la pînă sint sesizate selectiv controlindu-se continutul în armonici al curentilor homopolari ai liniilor de medie tensiune [5], [63], [90], de aceea este necesar să se analizeze în ce măsură defectele studiate în lucru conduc la modificarea,

continutului în amonici al curentului homopolar al liniei cu defect.

Elementele care se încadrează în considerare în studiul acestor defecți sunt: extinderea rețelei de medie tensiune; extinderea liniei de medie tensiune în spatele defectului; structura și puterea consumatorilor alimentați prin linia cu defect; rezistența de trecere la locul de defect; modul de trătare al nulului rețelei de medie tensiune.

În calculale efectuate se consideră rețea ca funcționând în regim permanent, cu defectul respectiv, de asemenea elementele din schemele de calcul se acceptă ca fiind liniare [5], [25], [34], [40], [62], [83], [86].

Determinările experimentale efectuate în rețea reală de medie tensiune cu nul tratat prin rezistor [57], [59] au dovedit în evidență faptul că la calculul curentului de scurtcircuit monofazat, dacă scurtcircuitul are loc printr-o rezistență de trecere mare, este necesar să se ia în considerare neînălțimea sistemului de tensiuni de la locul de defect înaintea apariției defectului precum și neînălțimea parametrilor transversali ai rețelei de medie tensiune. În lucrare s-a stabilit relații de calcul ale curentului de scurtcircuit ținându-se seama de aceste elemente, relații care particularizează conduc la cele date în literatură [2], [10], [21], [25], [26], [31], [38], [41], [54], [62], [63].

Tesa conține 5 capitulo. După capitolul introductiv, în capitolul 1 se stabilesc relații de calcul al curentilor de scurtcircuit luându-se în considerare neînălțimea sistemului de tensiuni și a parametrilor transversali ai rețelei. Se abordează și problema defectelor multiple într-o rețea trifazată. În capitolul 2 se stabilesc expresiile analitice ale tensiunii U_{hb} și curentului I_n în cazul defectelor de tipul conductor întrerupt și căzut la pământ spre sură sau consumator și a simplelor puneri la pământ. Se analizează modul în care aceste mărimi depind de condițiile în care se produc defectele respective. În capitolul 3 se prezintă metoda modelării utilizată în studiul acestor defecți, prezentându-se modelul de rețea realizat și rezultatele obținute cu ajutorul modelului respectiv. Rezultatele obținute din măsurările efectuate în rețea reală de medie tensiune sunt prezentate în capitolul 4. Sesiunarea defectelor de tip conductor întrerupt și căzut la pământ și a punerilor la pământ prin rezistență de trecere mare cu ajutorul protecțiilor existente și noi dispozitive în acest sens sunt prezentate în capitolul 5. În ultimul capitol se prezintă concluziile și contribuțiile autorului.

Unele probleme abordate în tesaă au constituit temă la 12 contracte de cercetare științifică [110], ..., [121], încheiate cu Centrale

industrială de Rețele Electrice - București, Laboratorul de Protecții și Automatizări - Deva. Aceste cercetări au stat la baza realizării unor rezultate precum și la elaborarea unor normative de proiectare și exploatare a rețelelor de medie tensiune.

x
x x

Elaborarea lucrării s-a făcut sub îndrumarea permanentă și generoasă a conducerului științific prof.dr.ing. Constantin Boza, căruia autorul îi aduce și pe acestă cale respectuoase mulțumiri. Îndrumarea atentă de către a beneficiat autorul în elaborarea tezei și în activitatea de cercetare, a fost deosebit de utilă în formarea sa profesională.

Autorul mulțumește membrilor Laboratorului de Protecții și Automatizări - Deva și în special profesorului de laborator ing.Vladimir Hristea a căror colaborare a fost esențială în efectuarea măsurărilor în rețeaua reală precum și în realizarea modelului de rețea.

Sincere mulțumiri adresătoare autorului tsv.prof.dr.ing.Nicolae Bogosavljević pentru discuțiile deosebite de pe următoarele pagini pe parcursul elaborării tezei, precum și pentru contribuția deosebită pe care a avut-o în formarea profesională a autorului. De asemenea, autorul aduce calde mulțumiri tsv.conf.dr.ing.Mircea Manea pentru amabilitatea manifestată, precum și pentru sugestiile foarte utile efectuate privind continutul tezei.

Tuturor colegilor din cadrul colectivului de basale electrotehnicii care l-au sprijinit în diferite ocazii, sub diverse forme și l-au încurajat pe toată durata elaborării lucrării autorul leadressează calde mulțumiri.

1. CALCULUL NEsimETRILOR IN RETELE TRIFAZATE

1.1. Expressii generale de caleul

Nesimetrile intr-o rețea trifazată pot fi provocate de elemente nesimetrice conectate în laturile rețelei trifazate cind se numesc nesimetrile longitudinale, sau de elemente nesimetrice conectate în nodurile rețelei (față de pămînt) trifazate cind se numesc nesimetrile transversale [25], [62], [63]. Rețelele electrice de energie pot fi reprezentate prin grafuri constituite din noduri și ramuri [3], [27], [34], [53], [71], [77], [92]. Modelul matematic cel mai des folosit pentru descrierea rețelelor electrice este [34], [92]:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1n} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \cdots & Y_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \vdots \\ U_n \end{bmatrix}; \quad (1.1)$$

în care: I - este matricea coloană a curentilor injectați de surse (sau absorbiți de consumatori) în nodurile rețelei; U' - este matricea coloană a tensiunilor nodurilor rețelei, față de un nod de referință care de regulă se consideră pămîntul; Y - este matricea patratică a admitanțelor, conținând admitanțele legăturilor dintre noduri în termenii mediagonali, respectiv suma admitanțelor cu semn schimbat ce leagă nodul respectiv cu celelalte noduri. Aceste ecuații sunt cunoscute sub numele de ecuații nodale.

În [34] se arată că analiza stărilor unui nod se poate face ușor aplicând schemele RCI (rețea echivalentă independentă). În aceste scheme se elimină nodurile care nu sunt generatoare păstrându-se numai cele generatoare.

Echivalind consumatorii cu impedanțe, se face o aproximatie care este larg utilizată în sistemele electrice, servind în acest cas numai pentru reducerea schemei, și se pot scrie relații de forma [21], [25], [91]:

$$I_g = Y_g \cdot U_g \quad (1.2)$$

pentru nodul g .

Dacă se grupează în relațiile (1.1) nodurile în noduri generatoare plus nodul analizat (x astfel de noduri) și noduri consumatoare pentru care se pot scrie relații de formă (1.2) (o astfel de noduri), introducind relațiile (1.2) în (1.1) se obține:

$$\begin{bmatrix} I_g \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{gg} & Z_{gj} \\ Z_{jg} & Z_{jj} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} U_g \\ U_j \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

Aplicând eliminarea Gauss se reduc toate nodurile și obținind o ecuație de forma:

$$\begin{bmatrix} I_g \\ I_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{gg} & Z_{gj} \\ Z_{jg} & Z_{jj} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} U_g \\ U_j \end{bmatrix}, \quad (1.4)$$

în care g este numărul total de noduri generatoare, iar j este nodul finalizat. Din această ecuație se obține ecuația nodului j :

$$I_j = Z_{jg} \cdot U_g + Z_{jj} \cdot U_j + \dots + Z_{jj} \cdot U_j; \quad (1.5)$$

relație care permite asocierea unei scheme radiale.

Dacă din ecuația (1.4) se elimină și nodurile generatoare, după aceeași metodă se obține o rețea ce conține un singur nod. Deoarece rețeaua se consideră simetrică în ecuația (1.1) s-a operat cu o singură fază [34], [54], [55].

Reducând rețelele simetrice care sunt legate între ele prin elementul neсимetric la cîte un singur nod se obține schema simplificată reprezentată în fișelul.

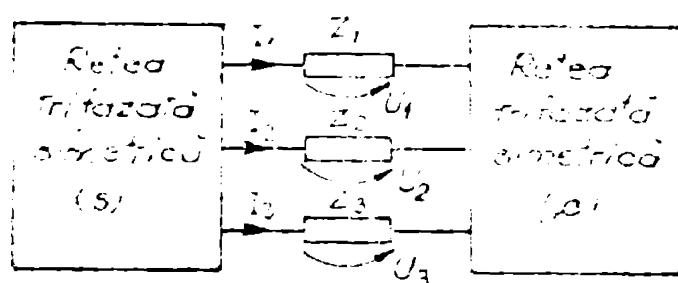


Fig.1.1. Schema simplificată de calcul a unei neсимetrie

Acceptând că rețeaua trifazată simetrică (s) este activă, iar rețeaua trifazată simetrică (c) este pasivă, se poate scrie ecuația matricială [25]:

$$[U_0] = \{[Z_1] + [Z_0]\} [I] + [U] \quad (1.6)$$

unde:

$$[U_0] = [U_{01} \ U_{02} \ U_{03}] ;$$

$$[I] = [I_1 \ I_2 \ I_3] \quad (1.7)$$

$$[U] = [U_1 \ U_2 \ U_3]$$

$$[Z_1] = \begin{bmatrix} Z_{11} + Z_{14} + Z_{114} + Z_{141} & Z_{112} + Z_{142} + Z_{14} + Z_{114} & Z_{14} + Z_{114} + Z_{113} + Z_{143} \\ Z_{14} + Z_{121} + Z_{124} + Z_{141} & Z_{12} + Z_{14} + Z_{142} + Z_{124} & Z_{14} + Z_{124} + Z_{143} + Z_{123} \\ Z_{114} + Z_{134} + Z_{141} + Z_{131} & Z_{14} + Z_{134} + Z_{132} + Z_{142} & Z_{13} + Z_{14} + Z_{134} + Z_{143} \end{bmatrix}, \quad (1.8)$$

$$[Z_0] = \begin{bmatrix} Z_{01} + Z_{04} + Z_{014} + Z_{041} & Z_{04} + Z_{014} + Z_{042} + Z_{012} & Z_{04} + Z_{014} + Z_{013} + Z_{043} \\ Z_{04} + Z_{021} + Z_{024} + Z_{041} & Z_{02} + Z_{04} + Z_{042} + Z_{024} & Z_{04} + Z_{024} + Z_{043} + Z_{023} \\ Z_{04} + Z_{031} + Z_{034} + Z_{041} & Z_{04} + Z_{032} + Z_{034} + Z_{042} & Z_{03} + Z_{04} + Z_{034} + Z_{043} \end{bmatrix} \quad (1.9)$$

Semnificația mărimilor din relațiile (1.7), (1.8), (1.9) este următoarea:

U_{e1}, U_{e2}, U_{e3} - tensiunile electromotoare ale surseilor echivalente din rețea simetrică (s);

U_1, U_2, U_3 - căderile de tensiune pe elementul neсимetric;

I_1, I_2, I_3 - curentii de fază prin elementul neсимetric;

Z_1 - matricea impedanță a rețelei simetrice (s);

Z_0 - matricea impedanță a rețelei simetrice (f);

Cu indicatii 1, 2, 3 s-au notat fazele rețelei trifazate iar cu 4 s-a notat nulul rețelei trifazate.

In calculul neсимetriciei folosim metoda componentelor simetrice. Folosind teorema substitutiei elementul neсимetric se înlocuiește cu surse a căror tensiuni la borne sunt U_1, U_2 respectiv U_3 .

Obținerea componentelor simetrice ale tensiunilor și curentilor, din tensiunile și curentii de fază se face înmulțind matricile coloanii ale tensiunilor și curentilor cu inversa matricii de transformare. Matricea de transformare respectiv inversa acesteia sunt [2], [54], [55], [62], [109].

$$[\tau] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix}, \quad [\tau]^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \quad (1.10)$$

unde $a = -1/2 + j\sqrt{3}/2$ cunoscut sub denumirea de operator de rotație. Componentele simetrice ale tensiunilor și curentilor au următoarele expresii:

$$[U]_S = [\tau]^{-1} \cdot [U]; \quad (1.11); \quad [I]_S = [\tau]^{-1} \cdot [I]; \quad (1.12)$$

Dacă înmulțim la stânga relația (1.6) cu inversa matricii de transformare se obține relația de legătură între componente simetrice ale tensiunilor și curentilor din schema prezentată în fig.1.1.

$$[U]_S = \{[Z_1]_S + [Z_0]_S\} [I]_S + [U]_S; \quad (1.13)$$

Matricile componentelor simetrice ale impedanțelor au expresiile:

$$[\underline{\underline{Z}}_1]_S = [\underline{\underline{z}}]^T \cdot [\underline{\underline{Z}}_1] \cdot [\underline{\underline{z}}] ; \quad [\underline{\underline{Z}}_0]_S = [\underline{\underline{z}}]^T \cdot [\underline{\underline{Z}}_0] \cdot [\underline{\underline{z}}] \quad (1.14)$$

Considerind matricile de secvență a impedanțelor ca având următoarea structură [2], [4], [8], [25]:

$$[\underline{\underline{z}}]_S = \begin{bmatrix} z_{hh} & z_{hd} & z_{hi} \\ z_{dh} & z_{dd} & z_{di} \\ z_{ih} & z_{id} & z_{ii} \end{bmatrix} ; \quad (1.15)$$

termenii matricilor de secvență $[\underline{\underline{z}}_1]_S$ au expresiile date prin relațiiile (1.16)

$$\begin{aligned} z_{1hh} &= \frac{1}{3} [(z_{11} + z_{12} + z_{13}) + 3z_{14} + z_{114} + z_{141} + z_{142} + z_{124} + z_{134} + z_{143}) + \\ &\quad + (3z_{14} + z_{112} + z_{142} + z_{114} + z_{124} + z_{143} + z_{141} + z_{123} + z_{134} + z_{131}) + \\ &\quad + (3z_{14} + z_{114} + z_{113} + z_{143} + z_{121} + z_{124} + z_{141} + z_{134} + z_{132} + z_{142})]; \\ z_{1hd} &= \frac{1}{3} [z_{41} + z_{44} + z_{413} + z_{41} + a^2(z_{14} + z_{12} + z_{142} + z_{124}) + a(z_{13} + z_{14} + z_{134} + z_{143}) + \\ &\quad + a^2(z_{14} + z_{112} + z_{142} + z_{114}) + a(z_{14} + z_{124} + z_{143} + z_{123}) + z_{14} + z_{134} + z_{141} + \\ &\quad + z_{131} + z_{14} + z_{121} + z_{124} + z_{141} + a^2(z_{14} + z_{134} + z_{132} + z_{142}) + \\ &\quad + a(z_{14} + z_{114} + z_{113} + z_{143})]; \\ z_{1hi} &= \frac{1}{3} [z_{41} + z_{44} + z_{114} + z_{441} + a(z_{14} + z_{12} + z_{142} + z_{124}) + \\ &\quad + a^2(z_{13} + z_{14} + z_{134} + z_{143}) + a(z_{14} + z_{114} + z_{142} + z_{112}) + \\ &\quad + a^2(z_{14} + z_{124} + z_{143} + z_{123}) + z_{14} + z_{134} + z_{141} + z_{131} + z_{14} + z_{121} + \\ &\quad + z_{124} + z_{141} + a(z_{14} + z_{134} + z_{132} + z_{142}) + a^2(z_{14} + z_{114} + z_{113} + z_{143})]; \\ z_{1d} &= \frac{1}{3} [z_{41} + z_{44} + z_{114} + z_{441} + a(z_{14} + z_{12} + z_{142} + z_{124}) + a^2(z_{14} + z_{143} + \\ &\quad + z_{134} + z_{144}) + z_{14} + z_{112} + z_{142} + z_{114} + a(z_{14} + z_{124} + z_{143} + z_{123}) + \\ &\quad + a^2(z_{14} + z_{134} + z_{141} + z_{131}) + a(z_{14} + z_{121} + z_{124} + z_{141}) + \\ &\quad + a^2(z_{14} + z_{134} + z_{132} + z_{142}) + z_{14} + z_{114} + z_{113} + z_{143}] ; \end{aligned} \quad (1.16)$$

$$\begin{aligned} Z_{1_{dd}} = & \frac{1}{3} [Z_{11} + Z_{14} + Z_{114} + Z_{141} + Z_{14} + Z_{12} + Z_{142} + Z_{124} + Z_{13} + Z_{14} + Z_{134} + Z_{143} + \\ & + a^2(Z_{112} + Z_{142} + Z_{14} + Z_{114} + Z_{14} + Z_{124} + Z_{143} + Z_{123} + Z_{14} + Z_{134} + Z_{141} + Z_{131}) + \\ & + a(Z_{14} + Z_{121} + Z_{124} + Z_{141} + Z_{14} + Z_{134} + Z_{132} + Z_{142} + Z_{14} + Z_{113} + Z_{143})], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_{1_{d1}} = & \frac{1}{3} [Z_{11} + Z_{14} + Z_{114} + Z_{141} + a^2(Z_{12} + Z_{14} + Z_{142} + Z_{124}) + a(Z_{13} + Z_{14} + \\ & + Z_{134} + Z_{143}) + a(Z_{112} + Z_{142} + Z_{14} + Z_{114}) + Z_{14} + Z_{124} + Z_{143} + Z_{123} + \\ & + a^2(Z_{14} + Z_{134} + Z_{141} + Z_{131}) + a(Z_{14} + Z_{121} + Z_{124} + Z_{141}) + Z_{14} + Z_{134} + \\ & + Z_{132} + Z_{142} + a^2(Z_{14} + Z_{114} + Z_{113} + Z_{143})], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_{1_{1h}} = & \frac{1}{3} [Z_{11} + Z_{14} + Z_{114} + Z_{141} + a^2(Z_{12} + Z_{14} + Z_{142} + Z_{124}) + \\ & + a(Z_{13} + Z_{14} + Z_{134} + Z_{143}) + Z_{112} + Z_{142} + Z_{14} + Z_{114} + a^2(Z_{14} + Z_{124} + Z_{143} + Z_{123}) + \\ & + a(Z_{14} + Z_{134} + Z_{141} + Z_{131}) + a^2(Z_{14} + Z_{121} + Z_{124} + Z_{141}) + \\ & + a(Z_{14} + Z_{134} + Z_{132} + Z_{142}) + Z_{14} + Z_{114} + Z_{113} + Z_{143}], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_{1_{1d}} = & \frac{1}{3} [Z_{11} + Z_{14} + Z_{114} + Z_{141} + a(Z_{14} + Z_{12} + Z_{142} + Z_{124}) + a^2(Z_{13} + Z_{14} + \\ & + Z_{134} + Z_{143}) + a^2(Z_{112} + Z_{142} + Z_{14} + Z_{114}) + Z_{14} + Z_{124} + Z_{143} + Z_{123} + \\ & + a(Z_{14} + Z_{134} + Z_{141} + Z_{131}) + a^2(Z_{14} + Z_{121} + Z_{124} + Z_{141}) + Z_{14} + Z_{134} + \\ & + Z_{132} + Z_{142} + a(Z_{14} + Z_{114} + Z_{113} + Z_{143})], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_{1_{11}} = & \frac{1}{3} [Z_{11} + Z_{12} + Z_{13} + Z_{14} + Z_{141} + Z_{142} + Z_{124} + Z_{134} + Z_{143} + \\ & + a(Z_{112} + Z_{142} + Z_{14} + Z_{114} + Z_{14} + Z_{124} + Z_{143} + Z_{123} + Z_{14} + Z_{134} + Z_{141} + Z_{131}) + \\ & + a^2(Z_{14} + Z_{121} + Z_{124} + Z_{141} + Z_{14} + Z_{134} + Z_{132} + Z_{142} + Z_{14} + Z_{114} + Z_{113} + Z_{143})], \end{aligned}$$

Termenii matricii de secvență $[Z_0]_S$ au aceeași formă cu ei matricii $[Z_1]_S$, doar că în locul indiceului „1” apare indicele „c”.

Dacă impedanțele mutuale satisfac condiția de reciprocitate adică $Z_{12} = Z_{21}$; $Z_{13} = Z_{31}$; $Z_{14} = Z_{41}$; $Z_{24} = Z_{42}$; $Z_{34} = Z_{43}$; $Z_{23} = Z_{32}$, expresiile termenilor matricii de secvență se exprimă prin relațiile:

$$Z_{1_{2h}} = \frac{1}{3} [(Z_{11} + Z_{12} + Z_{13} + Z_{14} + 2Z_{141} + 6Z_{114} + 6Z_{124} + 2(Z_{134} + Z_{112} + Z_{123} + Z_{131}))],$$

$$\begin{aligned}
 a_{11} &= \frac{1}{3} [a_{11} \cdot a_{12}^2 a_{13} + a_{11} \cdot a_{14} \cdot a_{12}^2 a_{13} + 2a_{11}^2 a_{13} \cdot a_{12}^2 a_{13} - a_{11}^2 a_{12}^2 a_{13}^2 a_{11}] ; \\
 a_{12} &= \frac{1}{3} [a_{11} \cdot a_{12}^2 a_{13} + a_{11} \cdot a_{14} \cdot a_{12}^2 a_{13} + 2a_{11}^2 a_{13} \cdot a_{12}^2 a_{13} - a_{11}^2 a_{12}^2 a_{13}^2 a_{11}] ; \\
 a_{13} &= \frac{1}{3} [a_{11} \cdot a_{12}^2 a_{13} + a_{11} \cdot a_{14} \cdot a_{12}^2 a_{13} + 2a_{11}^2 a_{13} \cdot a_{12}^2 a_{13} - a_{11}^2 a_{12}^2 a_{13}^2 a_{11}] ; \\
 a_{14} &= \frac{1}{3} [a_{11} \cdot a_{12}^2 a_{13} - a_{12}^2 a_{13}^2 a_{11}] ; \tag{1.17} \\
 a_{21} &= \frac{1}{3} [a_{11} \cdot a_{12}^2 a_{13} + a_{11} \cdot a_{13} \cdot 2(a_{11} a_{12} + a_{12}^2 a_{11})] ; \\
 a_{22} &= \frac{1}{3} [a_{11} \cdot a_{12}^2 a_{13} + a_{11} \cdot a_{13} \cdot 2(a_{11}^2 a_{12} + a_{12}^2 a_{11} + a_{13}^2 a_{11})] ; \\
 a_{23} &= \frac{1}{3} [a_{11} \cdot a_{12}^2 a_{13} + a_{11} \cdot a_{13} \cdot 2(a^2 a_{11} a_{12} + a_{12}^2 a_{11} + a_{13}^2 a_{11})] ; \\
 a_{24} &= \frac{1}{3} [a_{11} \cdot a_{12}^2 a_{13} - a_{12}^2 a_{13}^2 a_{11}] ;
 \end{aligned}$$

În situația în care impozitele extinse $[A_1]$ respectiv $[A_0]$ prezintă o simetrie similară, adică $a_{11} = a_{12} = a_{13} = a_1$;

$$a_{12} = a_{13} = a_{11} = q_1 ; \quad a_{14} = a_{124} = a_{134} = q_4 ;$$

$$a_{21} = a_{32} = a_{13} = q_1 ; \quad a_{22} = a_{12} = a_{13} = q_4 ;$$

elementele extinse de simetrie $[A_1]$, vararea unui triunghi extins:

$$a_{11} = q_1 + q_1 + q_1 + 2q_{13} + q_{14} + q_{14} ;$$

$$a_{12} = 0 ; \quad a_{13} = 0 ; \quad a_{14} = 0 ;$$

$$a_{21} = q_1 + a^2 q_1 + a^2 q_1 ; \tag{1.18}$$

$$a_{22} = 0 ; \quad a_{23} = 0 ; \quad a_{24} = 0 ;$$

$$a_{31} = q_1 + a q_1 + a^2 q_1 ;$$

Având schimbul dreptunghi totală drept $q_1 = q_1$; $q_{14} = q_{14}$ obținem elementele extinse $[A_1]$, având (1.19) :

$$a_{11} = q_1 + 2q_1 + 2q_{13} + 2q_{14} ;$$

$$a_{12} = q_1 - q_1 = a_{13} ;$$

$$a_{14} = a_{12} = a_{13} = a_{12} = a_{13} = 0$$

Elementele passive de circuit (statică) satisfac condiția de reciprocitate, deci relațiile (1.17) exprimă termenii matricii $[Z_1]$ și în formă lor mai generală pentru acestfel de elemente. Elementele dinomice din sistemul energetic satisfac de regulă condițiile impuse unei simetrie ciclice, deci pentru acestfel de elemente se pot folosi relațiile (1.18) în exprinarea termenilor matricii $[Z_1]$ și. Linile electrice de înaltă tensiune având lungime mare pentru a se asigura o simetrizare a acestora se fac transpuneri de fază astfel încât în majoritatea casurilor pentru termenii matricii $[Z_1]$ și aferenți liniei electrice se pot folosi relațiile (1.19). La linii de medie tensiune în cablu de asemenea condiția de simetrie totală este în mare măsură satisfăcută (pentru cabluri trifazate), dar la liniile aeriene ce au coronamentul orizontal condițiile de simetrie totală nu sunt satisfăcute. Avându-se în vedere faptul că aceste liniile au o lungime mică în calculul regimurilor de avans se admite că în aceste cazuri simetria totală [10], [41], [55], [91].

Admitându-se simetrie ciclică sau totală din ecuația (1.13) se constată că pentru elementele ce satisfac această condiție componente de secvență devin independente, respectiv se pot realiza scheme de secvență lipsite de cuplaje magnetice între ele.

Matricea $[U]_S$ din ecuația (1.13) nu satisfac condiția de simetrie motivă că termenii acestei matrici sunt dependanți de cele trei componente de secvență ale curentilor. Funcție de curentii și impedanțele de secvență această matrice se exprimă prin relația:

$$[U]_S = [T]^{-1} \cdot [Z] \cdot [T] \cdot [I]_S = [Z]_S \cdot [I]_S ; \quad (1.20)$$

Matricea $[Z]$ funcție de impedanțele corespunzătoare din schema prezentată în fig.1.1 se exprimă astfel:

$$[Z] = \begin{bmatrix} Z_1 & 0 & 0 \\ 0 & Z_2 & 0 \\ 0 & 0 & Z_3 \end{bmatrix} ; \quad (1.21)$$

Efectuindu-se operațiile din relația (1.20) pentru matricea de secvențe simetrice se obține expresia:

$$[Z_S] = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} Z_1 + Z_2 + Z_3 & Z_1 + a^2 Z_2 + a Z_3 & Z_1 + a Z_2 + a^2 Z_3 \\ Z_1 + a Z_2 + a^2 Z_3 & Z_1 + Z_2 + Z_3 & Z_1 + a^2 Z_2 + a Z_3 \\ Z_1 + a^2 Z_2 + a Z_3 & Z_1 + a Z_2 + a^2 Z_3 & Z_1 + Z_2 + Z_3 \end{bmatrix} ; \quad (1.22)$$

Introducind relația (1.22) în ecuația (1.20) se obține dependența componentelor simetrice ale tensiunii funcție de componente simetrice ale curentilor (1.23)

$$\begin{aligned} I_h &= \frac{Z_1 + Z_2 + Z_3}{3} \cdot I_h + \frac{Z_1 + a^2 Z_2 + a Z_3}{3} \cdot I_d + \frac{Z_1 + a Z_2 + a^2 Z_3}{3} \cdot I_i ; \\ U_d &= \frac{Z_1 + a Z_2 + a^2 Z_3}{3} \cdot I_h + \frac{Z_1 + Z_2 + Z_3}{3} \cdot I_d + \frac{Z_1 + a^2 Z_2 + a Z_3}{3} \cdot I_i ; \quad (1.23) \\ U_i &= \frac{Z_1 + a^2 Z_2 + a Z_3}{3} \cdot I_h + \frac{Z_1 + a Z_2 + a^2 Z_3}{3} \cdot I_d + \frac{Z_1 + Z_2 + Z_3}{3} \cdot I_i ; \end{aligned}$$

Din relațiile (1.23) se observă că atunci când $Z_1 = Z_2 = Z_3$, schemele de secvență corespunzătoare impedanțelor Z_1 , Z_2 , Z_3 sunt cuplate între ele, motiv pentru care realizarea practică a acestor scheme de secvență este mai dificilă.

Păcindu-se următoarele notății:

$$\begin{aligned} Z_{hh} &= \frac{Z_1 + Z_2 + Z_3}{3} ; \quad Z_{dd} = \frac{Z_1 + a Z_2 + a^2 Z_3}{3} ; \\ Z_{ii} &= \frac{Z_1 + a^2 Z_2 + Z_3}{3} \end{aligned} \quad (1.24)$$

și introducând relațiile (1.23) în ecuația (1.13) aceasta devine:

$$[U_s]_S = \left\{ [Z_h]_S + [Z_d]_S + [Z_i]_S \right\} \cdot [I]_S ; \quad (1.25)$$

Inlocuindu-se componentele simetrice ale tensiunilor electromotoare, ale matricilor impedanță și ale curentilor relația (1.25) devine:

$$\begin{bmatrix} U_{eh} \\ U_{ed} \\ U_{ei} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{hh} + Z_{chh} + Z_{dh} & Z_{hd} + Z_{cdh} + Z_{di} & Z_{hi} + Z_{chi} + Z_{dd} \\ Z_{dh} + Z_{och} + Z_{dd} & Z_{dd} + Z_{odh} + Z_{hh} & Z_{di} + Z_{cdi} + Z_{ii} \\ Z_{ih} + Z_{och} + Z_{ii} & Z_{id} + Z_{cid} + Z_{dd} & Z_{ii} + Z_{oci} + Z_{hh} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_h \\ I_d \\ I_i \end{bmatrix} ; \quad (1.26)$$

Pentru curentii de secvență se obține expresia:

$$\begin{bmatrix} I_h \\ I_d \\ I_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{hh} + Z_{chh} + Z_{dh} & Z_{hd} + Z_{cdh} + Z_{di} & Z_{hi} + Z_{chi} + Z_{dd} \\ Z_{dh} + Z_{och} + Z_{dd} & Z_{dd} + Z_{odh} + Z_{hh} & Z_{di} + Z_{cdi} + Z_{ii} \\ Z_{ih} + Z_{och} + Z_{ii} & Z_{id} + Z_{cid} + Z_{dd} & Z_{ii} + Z_{oci} + Z_{hh} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} U_{eh} \\ U_{ed} \\ U_{ei} \end{bmatrix} ; \quad (1.27)$$

Din relația (1.27) cunoscindu-se tensiunile electromotoare ale sursei și impozanțele $[Z_h]_S$, $[Z_d]_S$ respectiv Z_1 , Z_2 , Z_3 la locul de defect se pot calcula cele trei componente de secvență ale curentului. Având componente de secvență ale curentilor se determină curentii I_1 , I_2 , I_3 cu relația:

$$[I] = [T] \cdot [I]_S ; \quad (1.28)$$

respectiv tensiunile U_1 , U_2 , U_3 din relația:

$$[U] = [Z] \cdot [I] : \quad (1.29)$$

Cu ajutorul relației (1.27) se pot determina componentele de secvență ale curentilor, respectiv curentii de fază cu relația (1.28) indiferent de tipul defectului apărut într-o rețea trifazată, prin considerarea corespunzătoare a valorilor impedanțelor Z_1 , Z_2 și Z_3 .

Pentru a putea trece de la relația (1.26) la (1.27) este necesar ca matricea impedanțelor să fie invertibilă. Condiția necesară și suficientă pentru ca o matrice pătratică să fie invertibilă este ca determinantul acesteia să fie diferit de zero [106], [108].

Făcind următoarele notării pentru termenii matricii admittanță acătia se pot exprima funcție de termenii matricii impedanțelor.

$$\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} \\ Z_{31} & Z_{32} & Z_{33} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} Z_{11hh} + Z_{00hh} + Z_{ph} & Z_{11hd} + Z_{00hd} + Z_{pd} & Z_{11hi} + Z_{00hi} + Z_{pi} \\ Z_{11dh} + Z_{00dh} + Z_{pd} & Z_{11dd} + Z_{00dd} + Z_{ph} & Z_{11di} + Z_{00di} + Z_{pi} \\ Z_{11ih} + Z_{00ih} + Z_{pi} & Z_{11id} + Z_{00id} + Z_{pd} & Z_{11ii} + Z_{00ii} + Z_{ph} \end{bmatrix}^{-1} =$$

$$= \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} \\ Z_{31} & Z_{32} & Z_{33} \end{bmatrix}^{-1} ; \quad (1.30)$$

Notând determinantul matricii impedanțelor cu D acesta se exprimă funcție de impedanțe astfel:

$$D = Z_{11}(Z_{22} \cdot Z_{33} - Z_{32} \cdot Z_{23}) - Z_{21}(Z_{12} \cdot Z_{33} - Z_{32} \cdot Z_{13}) + Z_{31}(Z_{12} \cdot Z_{23} - Z_{22} \cdot Z_{13}); \quad (1.31)$$

Termenii matricii admittanță devin:

$$\begin{aligned} Y_{11} &= \frac{1}{D} (Z_{22} \cdot Z_{33} - Z_{32} \cdot Z_{23}) ; \\ Y_{12} &= \frac{1}{D} (Z_{32} \cdot Z_{13} - Z_{12} \cdot Z_{33}) ; \\ Y_{13} &= \frac{1}{D} (Z_{12} \cdot Z_{23} - Z_{22} \cdot Z_{13}) ; \\ Y_{21} &= \frac{1}{D} (Z_{23} \cdot Z_{31} - Z_{31} \cdot Z_{23}) ; \\ Y_{22} &= \frac{1}{D} (Z_{31} \cdot Z_{13} - Z_{11} \cdot Z_{33}) ; \\ Y_{23} &= \frac{1}{D} (Z_{11} \cdot Z_{33} - Z_{31} \cdot Z_{13}) ; \\ Y_{31} &= \frac{1}{D} (Z_{31} \cdot Z_{23} - Z_{21} \cdot Z_{33}) ; \\ Y_{32} &= \frac{1}{D} (Z_{21} \cdot Z_{12} - Z_{11} \cdot Z_{32}) ; \\ Y_{33} &= \frac{1}{D} (Z_{11} \cdot Z_{22} - Z_{21} \cdot Z_{12}) ; \end{aligned}$$

578907
359 H.

Funcție de admitanțe curentăi de secovări se exprimă astfel:

$$\begin{aligned} I_h &= \lambda_{11} \cdot U_{eh} + \lambda_{12} \cdot U_{ed} + \lambda_{13} \cdot U_{ei} \\ I_d &= \lambda_{21} \cdot U_{eh} + \lambda_{22} \cdot U_{ed} + \lambda_{23} \cdot U_{ei} \\ I_e &= \lambda_{31} \cdot U_{eh} + \lambda_{32} \cdot U_{ed} + \lambda_{33} \cdot U_{ei} \end{aligned} \quad (1.33)$$

Termenii matriciali admitanții vor primi diverse valori funcție de tipul și locul în care apare defectul. În calculul termenilor matriciei λ , relația (1.30) poate fi folosit calculatorul, fiind realizate programe de inviere a unei matrice [34], [94].

1.2. Rezistență transversala (scurtircuitate)

În cazul acestor defecte impedanțele Z_1 , Z_2 , Z_3 leagă un sistem simetric cu rețea de nul care poate fi considerată un sistem simetric cu impedanțe și surse nule. Impedanțele transversale (Z) ale rețelei devin conectate în paralel cu impedanțele Z_1 , Z_2 , Z_3 , dacă pentru liniile se acceptă scheme echivalente în Γ cu parametrii concentrați. Dacă defectele sunt nete sau printre impedanțăi de trecere de valoare scăzută nesimetria impedanțelor transversale ale rețelei se poate neglija fără a face erori mai mari decât limitele în care de regulă pot fi apreciate celelalte parametrii ai rețelelor care se introduc în calcule. Atunci cînd defectul are loc prin impedanță de trecere mare neglijarea nesimetriei impedanțelor transversale a fazelor sănătoase la locul de defect cesa ce se acceptă de obicei [4], [8], [25], [38], [41], [62], [63] poate conduce la erori mari, motiv pentru care în prezența lucrarei s-au luat în considerare și aceste elemente.

1.2.1. Scurtircuit monofazat prin rezistență de trecere

Pentru un astfel de defect fiind un defect transversal (elementul nesimetric leagă o rețea simetrică cu rețea simetrică nulă echivalentă pământului), impedanțele cu indicele „c” din fig.1.1 se anulează. Impedanțele cu indicele „i” reprezintă impedanțele echivalente a întregii rețele vizute de la locul de defect în lipsa defectului, iar tensiunile U_i sunt tensiunile de la locul de defect, înaintea apariției acestuia. Considerind elementele transversale ale întregii rețele legătă galvanic, concentrate la locul de defect, defectul pe fază 1 și impedanță de trecere la locul de defect ca fiind o rezistență R_t , impedanțele Z_1 , Z_2 , Z_3 din fig.1.1 devin:

$$Z_2 = Z_3 = Z : \quad Z_1 = \frac{Z}{Z + R_t} \quad (1.34)$$

unde \underline{Z} reprezintă impedanța transversală de fază (față de pămînt) a întregii rețele legată galvanic.

Inlocuindu-se impedanțele \underline{Z}_1 , \underline{Z}_2 , \underline{Z}_3 în relațiile (1.24) pentru impedanțele de secvență se obțin valorile:

$$\underline{Z}_{hh} = \frac{\underline{Z}_1 + 2\underline{Z}}{3}; \quad \underline{Z}_{dd} = \frac{\underline{Z}_1 - \underline{Z}}{3} = \underline{Z}_{11}; \quad (1.35)$$

Admitându-se pentru restul elementelor din rețea o simetrie totală și ținând seama de relația (1.35), relația (1.27) devine:

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_h \\ \underline{I}_d \\ \underline{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Z}_{1_{hh}} + \frac{\underline{Z}_1 + 2\underline{Z}}{3} & \frac{\underline{Z}_1 - \underline{Z}}{3} & \frac{\underline{Z}_1 - \underline{Z}}{3} \\ \frac{\underline{Z}_1 - \underline{Z}}{3} & \underline{Z}_{1_{dd}} + \frac{\underline{Z}_1 + 2\underline{Z}}{3} & \frac{\underline{Z}_1 - \underline{Z}}{3} \\ \frac{\underline{Z}_1 - \underline{Z}}{3} & \frac{\underline{Z}_1 - \underline{Z}}{3} & \underline{Z}_{1_{11}} + \frac{\underline{Z}_1 + 2\underline{Z}}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U}_{eh} \\ \underline{U}_{ed} \\ \underline{U}_{ei} \end{bmatrix}; \quad (1.36)$$

Cu notările din relația (1.30) termenii matricii impedanțelor devin:

$$\underline{Z}_{11} = \underline{Z}_1 + 2\underline{Z}_1 + 3(\underline{Z}_{14} + 2\underline{Z}_{14}) + \frac{\underline{Z}_1 + 2\underline{Z}}{3};$$

$$\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{13} = \underline{Z}_{21} = \underline{Z}_{23} = \underline{Z}_{31} = \underline{Z}_{32} = \frac{\underline{Z}_1 - \underline{Z}}{3};$$

$$\underline{Z}_{22} = \underline{Z}_{33} = \underline{Z}_1 - \underline{Z}_1 + \frac{\underline{Z}_1 + 2\underline{Z}}{3};$$

iar termenii matricii admitanță obțin expresiile:

$$\underline{Y}_{11} = \frac{\underline{Z}_{22} + \underline{Z}_{12}}{\underline{Z}_{11}(\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{22}) - 2\underline{Z}_{12}^2};$$

$$\underline{Y}_{12} = \underline{Y}_{21} = \underline{Y}_{13} = \underline{Y}_{31} = -\frac{\underline{Z}_{12}}{\underline{Z}_{11}(\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{22}) - 2\underline{Z}_{12}^2};$$

$$\underline{Y}_{23} = \underline{Y}_{32} = \frac{\underline{Z}_{12}(\underline{Z}_{12} - \underline{Z}_{11})}{(\underline{Z}_{22} - \underline{Z}_{12}) \underline{Z}_{11}(\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{22}) - 2\underline{Z}_{12}^2};$$

$$\underline{Y}_{22} = \underline{Y}_{33} = \frac{\underline{Z}_{11} \cdot \underline{Z}_{22} - \underline{Z}_{12}^2}{(\underline{Z}_{22} - \underline{Z}_{12}) \underline{Z}_{11}(\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{22}) - 2\underline{Z}_{12}^2};$$

Dacă se înlocuiesc expresiile admitanțelor în ecuațiile (1.33) pentru componente de secvență ale curentului se obțin expresiile:

$$\underline{I}_h = \frac{(\underline{Z}_{22} + \underline{Z}_{12})\underline{U}_{eh} - \underline{Z}_{12}(\underline{U}_{ed} + \underline{U}_{ei})}{\underline{Z}_{11}(\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{22}) - 2\underline{Z}_{12}^2};$$

- 20 -

$$I_d = \frac{(\underline{Z}_{12} - \underline{Z}_{22})\underline{Z}_{12} \cdot U_{eh} + \underline{Z}_{12}(\underline{Z}_{12} - \underline{Z}_{11}) \cdot U_{ei} + (\underline{Z}_{11} \cdot \underline{Z}_{22} - \underline{Z}_{12}^2) \cdot U_{ed}}{(\underline{Z}_{22} - \underline{Z}_{12}) \underline{Z}_{11}(\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{22}) - 2\underline{Z}_{12}^2}; \quad (1.39)$$

$$I_1 = \frac{(\underline{Z}_{12} - \underline{Z}_{22})\underline{Z}_{12} \cdot U_{eh} + \underline{Z}_{12}(\underline{Z}_{12} - \underline{Z}_{11})U_{ed} + (\underline{Z}_{11} \cdot \underline{Z}_{22} - \underline{Z}_{12}^2)U_{ei}}{(\underline{Z}_{22} - \underline{Z}_{12}) \underline{Z}_{11}(\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{22}) - 2 \cdot \underline{Z}_{12}^2};$$

Din relația (1.28) se obține expresia curentului pe fază cu defect (\underline{I}_1):

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_h + \underline{I}_d + \underline{I}_1 = \frac{(\underline{Z}_{22} - \underline{Z}_{12})U_{eh} + (\underline{Z}_{11} - \underline{Z}_{12})(U_{ed} + U_{ei})}{\underline{Z}_{11}(\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{22}) - 2\underline{Z}_{12}^2}; \quad (1.40)$$

In relația (1.40) înlocuindu-se expresiile impedanțelor funcție de impedanțele din schema prezentată în fig.1.1 pentru curentul de pe fază cu defect se obține expresia:

$$\underline{I}_1 = \frac{(\underline{Z}_1 - \underline{Z}_1' + \underline{Z})U_{eh} + \underline{Z}_1 + 2\underline{Z}_1' + 3(\underline{Z}_{14} + 2\underline{Z}_{14}') + \underline{Z} (U_{ed} + U_{ei})}{\underline{Z}_1 + 2\underline{Z}_1' + 3(\underline{Z}_{14} + 2\underline{Z}_{14}') + \frac{\underline{Z}_1 + 2\underline{Z}}{3} (\underline{Z}_1 - \underline{Z}_1' + \frac{2\underline{Z}_1 + \underline{Z}}{3}) - 2(\frac{\underline{Z}_1 - \underline{Z}}{3})}; \quad (1.41)$$

Considerindu-se impedanțele transversale la locul de defect ca fiind infinite ($Z \rightarrow \infty$) înainte de apariția defectului, ceea ce se acceptă în literatura de specialitate [21], [25], [41], [59]. La apariția defectului impedanța \underline{Z}_1 devine R_t (rezistență de trecere la locul de defect). Înlocuind în relația (1.41) impedanța \underline{Z}_1 cu R_t și trecindu-se la limită ($Z \rightarrow \infty$) pentru curentul fazei cu defect se obține expresia:

$$\underline{I}_1 = \frac{U_{ed} + U_{ei} + U_{eh}}{\underline{Z}_1 + R_t + \underline{Z}_{14} + 2\underline{Z}_{14}'}; \quad (1.42)$$

Expresia (1.42) este identică cu cea dată în literatură [2], [10], [21], [25], [26], [41], [62], [63] pentru curentul de scurtcircuit monofazat. De regulă tensiunile rețelei la locul de defect, înaintea apariției defectului sunt aproximativ simetrice deci $U_{eh} \ll U_{ed}$; $U_{ei} \ll U_{ed}$ deci tensiunile U_{eh} și U_{ei} se pot neglija față de tensiunea U_{ed} , relația (1.42) devenind

$$\underline{I}_1 = \frac{U_{ed}}{\underline{Z}_1 + R_t + \underline{Z}_{14} + 2\underline{Z}_{14}'}; \quad (1.43)$$

Relației (1.43) i se poate asocia o schemă care este identică cu schema rezultată din înscrierea schemelor de secvență directă inversă și homopolară ale rețelei, văzute dinspre locul de defect ($\underline{I}_d = \underline{I}_1 = \underline{I}_h$).

Cu ajutorul relației (1.28) se obțin și expresiile curentilor de pe celelalte două faze. Curentul ce se închide prin nulul rețelei, (I_4) are expresia:

$$I_4 = 3(X_{11} \cdot U_{ab} + X_{12} \cdot U_{cd} + X_{13} \cdot U_{ea}) ; \quad (1.44)$$

Introducând relațiile (1.38) în relația (1.44) aceasta devine:

$$I_4 = 3 \frac{(Z_{22} + Z_{12})U_{ab} - Z_{12}(U_{cd} + U_{ea})}{Z_{11}(Z_{12} + Z_{22}) - 2Z_{12}^2} ; \quad (1.45)$$

Având în vedere relațiile (1.37) și faptul că $U_{ea} = U_{cd}$ pentru curentul (I_4) se obține expresia:

$$I_4 = \frac{U_{cd}}{R_t + k} + \frac{3 \left[\frac{R_t}{Z} + \frac{Z+R_t}{Z^2} (Z_1 - Z_2) \right]}{R_t + k} \cdot U_{ab} \quad (1.46)$$

unde k este:

$$k = 1 + \frac{2Z_4 + Z'_1 + 3(Z_{14} + 2Z'_{14})}{Z} + \frac{(Z_1 - Z_2)[Z_1 + 2Z] + 3(Z_{14} + 2Z'_{14})}{Z^2}$$

Dacă impedanțele Z_1 , Z_2 , Z_{14} și Z'_{14} sunt mult mai mici decât impedanța Z atunci $k \approx 1$, relația (1.46) devinind

$$I_4 = \frac{U_{cd}}{R_t} + \frac{k \cdot U_{ab}}{R_t} ,$$

unde k_1 este

$$k_1 = \frac{3}{Z} \left[R_t \left(1 + \frac{Z_1 - Z'_{14}}{Z} \right) + Z_1 - Z_2 \right] \approx \frac{3R_t}{Z}$$

Se observă că în cazul în care R_t este mare, coeficientul k_1 poate atinge valori mari și într-un astfel de caz tensiunea U_{ab} nu se poate neglija în calculul curentului I_4 .

Din relația (1.46) se obține relația (1.42) dacă se impune condiția ca impedanța $Z \rightarrow \infty$. Impunând condiția $R_t \rightarrow \infty$ cu relația (1.46) se determină curentul care circulă prin nulul rețelei, în regim normal de funcționare. Se observă că acest curent este nul dacă componenta homopolară a tensiunii (U_{ab}) este nulă.

In situație în care rezistența de trecere la locul de defect (R_t) este mult mai mică decât impedanța transversală a rețelei, pentru calculul curentului de scurtcircuit monofazat se poate folosi relația (1.42) respectiv (1.43), dar cind acestea sunt comparabile utilizarea relațiilor (1.42) sau (1.43) în calculul curentului de scurtcircuit monofazat pot conduce la eroziile mari.

Se observă de acestenea că tensiunea U_{sh} modifică puțin valoarea curentului I_4 , deoarece aceasta este mult mai mică decât tensiunea U_{ed} , dar tensiunea U_{sh} poate determina modificări importante ale curentului I_4 .

1.2.2. Sursă circuit bifazat cu punere la pămînt prin rezistență de trecere sau

Determinarea curentilor într-un astfel de caz se face considerindu-se în schema din fig.1.1 impedanțele cu indicele „c” nule, iar deci considerînd fazele 2 și 3 puse la pămînt impedanțele Z_1 , Z_2 și Z_3 devin

$$Z_2 = Z \quad \text{și} \quad Z_2 = Z_3 = \frac{Z + R_f}{Z + R_f} \quad (1.47)$$

unde R_f este rezistența de trecere în locul de defect, iar Z impedanța transversală (față de pămînt) a retelei la locul de defect.

Inlocuind aceste impedanțe în relațiile (1.24) pentru impedanțele de secvență se obțin expresiile:

$$Z_{sh} = \frac{2Z_2 + Z}{3}, \quad Z_{sd} = \frac{(Z - Z_2)}{3}, \quad Z_{sq} = \frac{Z - Z_2}{3}, \quad (1.48)$$

Admitindu-se simetrie totală pentru sistemul simetric termenii matricii admisori (relațiile 1.32) și în acest caz se exprimă cu ajutorul relațiilor (1.38), deci pentru curentii de secvență se obțin expresiile (1.39). Cu ajutorul relației (1.28) se determină curentii de pe cele trei faze. Cunoscindu-se curentii de pe cele trei faze, se obține și curentul de pe nul (I_4).

Pentru curentii de pe cele trei faze și de pe nul se obțin expresiile :

$$\begin{aligned} I_4 &= \frac{(Z_{22} - Z_{12})U_{sh} + (Z_{11} - Z_{12})(U_{ed} + U_{sd})}{Z_{11}(Z_{22} + Z_{12}) - 2Z_{12}^2}, \\ I_c &= \frac{1}{(Z_{22} - Z_{12})[Z_{11}(Z_{22} + Z_{12}) - 2Z_{12}^2]} \left\{ \begin{aligned} &(Z_{22} + 2Z_{12})(Z_{22} - Z_{12})U_{sh} + \\ &+ [2Z_{11}(2Z_{22} - Z_{12}) - Z_{12}(Z_{22} + 2Z_{12}Z_{12})]U_{ed} + \\ &+ [2Z_{11}(Z_{22} - Z_{12}) - Z_{12}(Z_{22} + 2Z_{12}Z_{12})]U_{sd} \end{aligned} \right\}, \quad (1.49) \end{aligned}$$

$$I_3 = \frac{1}{(Z_{22}-Z_{12}) [Z_{11}(Z_{12}+Z_{22})-2Z_{12}^2]} \left\{ (Z_{22} + 2Z_{12})(Z_{22} - Z_{12})U_{eh} + \right.$$

$$\left. + [a Z_{11}(Z_{22}-Z_{12})-Z_{12}(Z_{22}+2Z_{12})] U_{od} + [a Z_{11}(a Z_{22}-Z_{12}) - \right.$$

$$\left. - Z_{12}(Z_{22} + 2a^2 Z_{12})] U_{ed} \right\},$$

$$I_4 = 3 \cdot \frac{(Z_{22} + Z_{12}) U_{eh} - Z_{12} (U_{od} + U_{ed})}{Z_{11}(Z_{12} + Z_{22}) - 2 Z_{12}^2},$$

Înăind seama de relațiile (1.48) și (1.57) curentul I_4 devine:

$$I_4 = \frac{[3(Z_1 - Z_1') + 2Z_{12} + Z] U_{eh} + (Z_1 - Z)(U_{od} + U_{ed})}{[Z_1 + 2Z_1' + 3(Z_{14} + 2Z_{14}') + \frac{2Z_{12} + Z}{3}] (Z_1 - Z) + \frac{2Z_{12} + Z}{3} - 2(\frac{Z - Z_1}{3})^2}; \quad (1.50)$$

Impunindu-se condiția ca Z să obțină expresia curentului I_4 în situație în care nu se iau în considerare elementele transversale la locul de defect, în calculul acestui curent. În aceste condiții relația (1.50) devine:

$$I_4 = \frac{U_{eh} - (U_{od} + U_{ed})}{Z_1 + Z_1' + 2(Z_{14} + 2Z_{14}') + R_t}, \quad (1.51)$$

Deoarece tensiunile U_{od} și U_{ed} sunt mult mai mici decât tensiunea U_{od} relația (1.51) se poate scrie sub forma:

$$I_4 = - \frac{U_{od}}{Z_1 + Z_1' + 2(Z_{14} + 2Z_{14}') + R_t}, \quad (1.52)$$

In literatură [10], [21], [25], [41], [62], [63] pentru curentul I_4 este dată relația (1.52). Din relația (1.50) se constată că în situație în care impedanța transversală a rețelei nu se poate considera infinit de mare în locul de apariție a defectului pentru calculul curentilor utilizarea expresiilor date în literatură pot conduce la erori mari și în aceste cazuri este necesar să se folosească pentru calculul componentelor de secvență ale curentilor relațiile (1.38), respectiv pentru curentii de fază relațiile (1.49) în care impedanțele sunt exprimate prin relațiile (1.53):

$$Z_{11} = Z_1 + 2Z_1' + 3(Z_{14} + 2Z_{14}') + \frac{2Z_1 + Z}{3},$$

$$Z_{12} = Z_{21} = Z_{13} = Z_{31} = Z_{23} = Z_{32} = \frac{Z - Z_1}{3}, \quad (1.53)$$

$$Z_{22} = Z_{33} = Z_1 - Z_1' + \frac{2Z_1 + Z}{3},$$

Din relația (1.50) se observă că tensiunea U_{ad} se poate neglija în calculul curentului I_4 (de obicei $U_{ad} \ll U_{cd}$), dar tensiunea U_{dh} poate avea o contribuție însenată la stabilirea valorii acestui curent.

Neglijarea impedanțelor transversale ale rețelei la locul de defect se face funcție de valoarea rezistenței de trecere (R_d) prin care are loc punerea la pămînt. La defecți prin rezistențe de trecere mici neglijarea curentilor transversali pe fazele sănătoase conduce la erozi acceptabile, dar la defecți mai slabi (rezistențe de trecere mari) neglijarea acestor curenti pot determina erozi foarte mari.

1.3. Negligarea longitudinală

In cazul acestor defecți impedanțele elementului nesimetric Z_1, Z_2, Z_3 (fig.1.1) legă între ele două sisteme simetrice a căror impedanțe sunt diferite de zero. Admitindu-se pentru simplificare că aceste sisteme simetrice admit o simetrie totală în acest cas impedanțele metrici $[Z_4]$ satisfac relațiile (1.19) iar termenii matricii $[Z_0]$ devin:

$$\begin{aligned} Z_{0_{dh}} &= Z_0 + 2Z'_0 + 3(Z_{04} + 2Z'_{04}) ; \\ Z_{0_{dd}} &= Z_0 - Z'_0 = Z_{0_{11}} ; \\ Z_{0_{id}} &= Z_{0_{hi}} = Z_{0_{di}} = Z_{0_{ih}} = Z_{0_{id}} = Z_{0_{di}} = 0 ; \end{aligned} \quad (1.54)$$

Funcție de tipul nesimetriei longitudinale impedanțele Z_1, Z_2 și Z_3 vor lua diverse valori.

1.3.1. Creșterea impedanței pe o fază

Pentru un astfel de defect presupus pe fază 1 impedanțele Z_1, Z_2, Z_3 satisfac relațiile:

$$Z_1 = Z ; \quad Z_2 = Z_3 ; \quad (1.55)$$

unde Z reprezintă creșterea impedanței fazelor respective.

In acest cas pentru calculul componentelor de secvență ale curentilor se folosesc relațiile (1.39). Impedanțele din relațiile (1.39) au expresiile:

$$\begin{aligned} Z_{11} &= Z_1 + Z_0 + 2(Z_1 + Z'_0) + 3(Z_1 + Z_0 + 2Z_1 + 2Z'_0) + \frac{Z + 2Z_0}{3} ; \\ Z_{12} &= Z_{13} = Z_{21} = Z_{23} = Z_{32} = Z_{31} = \frac{Z - Z_0}{3} ; \\ Z_{22} &= Z_2 + Z_0 - Z_1 = Z'_0 + \frac{Z + 2Z_0}{3} ; \end{aligned} \quad (1.56)$$

Din relația (1.28) se pot determina curentii de fază cunoscindu-se matricea $[Z]_S$. Curentul care se închide prin nulul rețelei

I_4 se determină cu relația (1.45). Deoarece se exprimă impedanțele Z_{11} și Z_{22} (relațiile 1.56) funcție de impedanța Z_{12} acestea obțin expresiile:

$$\begin{aligned} Z_{11} &= Z_1 + Z_0 + 2(Z_1 + Z'_0) + 3(Z_{14} + Z_{04} + 2Z'_{14} + 2Z'_{04}) + Z_2 + Z_{12} = Z_1 + Z_{12} \\ Z_{22} &= Z_1 + Z_0 - Z_1 - Z'_0 + Z_2 + Z_{12} = b_1 + Z_{12}; \end{aligned} \quad (1.57)$$

unde:

$$a_1 = Z_1 + Z_0 + 2(Z_1 + Z'_0) + 3(Z_{14} + Z_{04} + 2Z'_{14} + 2Z'_{04}) + Z_2;$$

$$b_1 = Z_1 + Z_0 - Z_1 - Z'_0 + Z_2.$$

Introducind relațiile (1.57) în relația (1.45) curentul I_4 devine:

$$I_4 = \frac{3 b_1 \cdot U_{ph}}{Z_1 + Z_0 + \frac{Z_1 - Z_0}{3} (2a_1 + b_1)} = \frac{(Z_1 - Z_0)(U_{ed} + U_{ea} - 2U_{ph})}{Z_1 + Z_0 + \frac{Z_1 - Z_0}{3} (2a_1 + b_1)}, \quad (1.58)$$

Introducind relațiile (1.57) în relația (1.40) curentul de pe fază cu defect (I_2) devine:

$$I_2 = \frac{b_1 \cdot U_{ph} + a_1 (U_{ed} + U_{ea})}{Z_1 + Z_0 + \frac{Z_1 - Z_0}{3} (2a_1 + b_1)}; \quad (1.59)$$

In situația în care fază (1) este întreruptă Z_1 devine infinit, iar $Z_2 \rightarrow 0$. În aceste condiții relațiile (1.58) și (1.59) devin:

$$I_4 = \frac{2 U_{ph} - U_{ed} - U_{ea}}{Z_1 + Z_0 + Z'_1 + Z'_0 + 2 [Z_{14} + Z_{04} + 2(Z'_{14} + Z'_{04})]}; \quad (1.60)$$

$$I_2 = 0;$$

Deoarece $I_{1d} + I_{2d} + I_{4d} = 0$, condiție care se impune în calculul unor astfel de defecțiuni.

Deoarece U_{ed} și U_{ea} sunt mult mai mici decât tensiunile U_{ph} relația (1.60) se poate scrie simplificat astfel:

$$I_4 = - \frac{U_{ph}}{Z_1 + Z_0 + Z'_1 + Z'_0 + 2 [Z_{14} + Z_{04} + 2(Z'_{14} + Z'_{04})]}, \quad (1.61)$$

Deoarece unul din sistemele simetrice din cele două cunoscute prin impedanțele Z_1 , Z_0 , Z_3 nu este cu nulul legat la părțile atunci impedanțele (Z_{14} sau Z_{04}) ale sistemului respectiv devin impedanțele transversale

ale acestuia decarocce acestea sint in mod obisnuit mult mai mari decit cele longitudinale, introducindu-se cu valoarele corespunzătoare in relația (1.61). Dacă ambele sisteme simetrice sint cu nulul isolat sau conexiune in triunghi impedanțele Z_{14} și Z_{04} reprezentă impedanțele transversale la stînga și la dreapta locului de defect.

Relația (1.58) permite calculul curentului de dezechilibru al liniei pe care a apărut un astfel de defect chiar dacă nu este întreruptă o fază ci numai a crescut impedanța acesteia, deci este o relație mai generală decit cele date in literatură [17], [21], [25], [62], [91], [95], [133].

1.3.2. Cresterea impedanței pe două faze

Presupunind impedanțele fazelor 2 și 3 mărite impedanțele \tilde{Z}_2 , \tilde{Z}_3 se pot scrie astfel:

$$\tilde{Z}_2 = \tilde{Z}_3 = \tilde{Z}$$

unde \tilde{Z} reprezintă creșterea impedanțelor celor două faze.

Dacă impedanțele de secvență corespunzătoare relațiilor (1.24) se exprimă prin relațiile:

$$Z_{nh} = \frac{\tilde{Z}_1 + 2\tilde{Z}}{3}, \quad Z_{dd} = \frac{\tilde{Z}_1 - \tilde{Z}}{3} = \tilde{Z}_{11}, \quad (1.62)$$

relații identice formal cu relațiile (1.48).

Impedanțele exprimate prin relațiile (1.37) in acest cas devin:

$$\begin{aligned} \tilde{Z}_{11} &= \tilde{Z}_1 + \tilde{Z}_0 + 2(\tilde{Z}_1 + \tilde{Z}_0') + 3(\tilde{Z}_1 + \tilde{Z}_0 + 2\tilde{Z}_{14} + 2\tilde{Z}_{04}) + \frac{\tilde{Z}_1 + 2\tilde{Z}}{3}, \\ \tilde{Z}_{12} &= \tilde{Z}_{13} = \tilde{Z}_{21} = \tilde{Z}_{23} = \tilde{Z}_{32} = \tilde{Z}_{31} = \frac{\tilde{Z}_1 - \tilde{Z}}{3}, \\ \tilde{Z}_{22} &= \tilde{Z}_1 + \tilde{Z}_0 - \tilde{Z}_1' + \frac{\tilde{Z}_1 + 2\tilde{Z}}{3}, \end{aligned} \quad (1.63)$$

Exprimind impedanțele \tilde{Z}_{11} și \tilde{Z}_{22} funcție de impedanța \tilde{Z}_{12} acestea devin:

$$\tilde{Z}_{11} = \tilde{Z}_1 + \tilde{Z}_0 + 2(\tilde{Z}_1 + \tilde{Z}_0') + 3(\tilde{Z}_{14} + \tilde{Z}_{04} + 2\tilde{Z}_{14}' + 2\tilde{Z}_{04}') + R_t + \tilde{Z}_{12} = R_2 + \tilde{Z}_{12} + R_t, \quad (1.64)$$

$$\tilde{Z}_{22} = \tilde{Z}_1 + \tilde{Z}_0 - \tilde{Z}_1' - \tilde{Z}_0' + R_t + \tilde{Z}_{12} = R_2 + \tilde{Z}_{12} + R_t;$$

unde

$$R_2 = \tilde{Z}_1 + \tilde{Z}_0 + R_t + 2(\tilde{Z}_1 + \tilde{Z}_0') + 3 \tilde{Z}_{14} + \tilde{Z}_{04} + 2(\tilde{Z}_{14}' + \tilde{Z}_{04}')$$

$$R_2 = \tilde{Z}_1 + \tilde{Z}_0 - \tilde{Z}_1' - \tilde{Z}_0' + R_t,$$

Pentru calculul curentilor pe cele trei faze și nul se pot folosi relațiile (1.49). Dacă ținem seama de relațiile (1.63) și (1.64) relațiile (1.49) devin:

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \frac{(B_p + R_p) \cdot U_{ab} + (B_p + R_p)(U_{ed} + U_{e1})}{a_2 b_2 + \frac{Z_1}{3} (2a_2 + b_2) + \frac{R_p}{3} (B_p + 2b_2 + 3Z_1)}, \\
 I_2 &= \frac{(b_p + Z_1) U_{ab}}{a_2 b_2 + \frac{Z_1}{3} (2a_2 + b_2) + \frac{R_p}{3} (B_p + 2b_2 + 3Z_1)} + \\
 &+ \frac{\frac{a^2}{3} a_2 \cdot b_2 + 2(\frac{a^2-1}{3} \cdot a_2 + \frac{a^2-a}{3} \cdot b_2 + a^2 \cdot Z_1) + Z_1 (\frac{a^2-a}{3} \cdot a_2 + \frac{a^2-1}{3} \cdot b_2)}{(b_p + R_p) [a_2 b_2 + \frac{Z_1}{3} (2a_2 + b_2) + \frac{Z_1}{3} (B_p + 2b_2 + 3Z_1)]} \cdot U_{ed} + \\
 &+ \frac{\frac{a}{3} a_2 b_2 + 2(\frac{a-1}{3} a_2 + \frac{a-a}{3} b_2 + a^2 Z_1) + Z_1 (\frac{a-a}{3} a_2 + \frac{a-1}{3} b_2)}{[a_2 \cdot b_2 + \frac{Z_1}{3} (2a_2 + b_2) + \frac{Z_1}{3} (B_p + 2b_2 + 3Z_1)] (b_p + Z_1)} \cdot U_{e1}, \\
 I_3 &= \frac{(b_p + Z_1) U_{ab}}{a_2 \cdot b_2 + \frac{Z_1}{3} (2a_2 + b_2) + \frac{Z_1}{3} (B_p + 2b_2 + 3Z_1)} + \\
 &+ \frac{\frac{a^2}{3} a_2 \cdot b_2 + 2(\frac{a^2-1}{3} \cdot a_2 + \frac{a^2-a}{3} \cdot b_2 + a^2 Z_1) + Z_1 (\frac{a^2-a}{3} \cdot a_2 + \frac{a^2-1}{3} \cdot b_2)}{(b_p + R_p) [a_2 b_2 + \frac{Z_1}{3} (2a_2 + b_2) + \frac{Z_1}{3} (B_p + 2b_2 + 3Z_1)]} \cdot U_{ed} + \\
 &+ \frac{\frac{a}{3} a_2 b_2 + 2(\frac{a-1}{3} a_2 + \frac{a-a}{3} b_2 + a^2 Z_1) + Z_1 (\frac{a-a}{3} a_2 + \frac{a-1}{3} b_2)}{(b_p + R_p) [a_2 \cdot b_2 + \frac{Z_1}{3} (2a_2 + b_2) + \frac{Z_1}{3} (B_p + 2b_2 + 3Z_1)]} \cdot U_{e1}, \\
 I_4 &= \frac{(3b_p + Z_1 + 2Z_1) U_{ab} - (Z_1 - 2)(U_{ed} + U_{e1})}{a_2 b_2 + \frac{Z_1}{3} (2a_2 + b_2) + \frac{Z_1}{3} (B_p + 2b_2 + 3Z_1)}
 \end{aligned} \tag{1.65}$$

Considerindu-se fazele 2 și 3 întrerupte însănmă că $Z \rightarrow \infty$ iar impedanța $Z_1 \rightarrow 0$. În aceste condiții relațiile (1.65) devin:

$$\begin{aligned}
 I_2 = I_3 &= \frac{U_{ab} + U_{ed} + U_{e1}}{Z_1 + Z_0 + Z_{14} + Z_{04} + 2(Z_{14} + Z_{04})} \\
 I_2 = I_3 &= 0
 \end{aligned} \tag{1.66}$$

Relațiile (1.66) sunt date în literatură pentru calculul neсиметриilor ce constă din întreșuperea a două faze [17], [21], [25], [62], [95], [133]. Se observă că în situația în care cele două faze nu sunt întreșupere ci apăsă doar o creștere a impedanței pe cele două faze nu pot fi utilizate relațiile (1.66) pentru calculul curentilor ce este necesar.

folosirea relațiilor (1.65), care sunt mai generale decât relațiile (1.66) cunoscute în literatură.

Dacă creșterea impedanței se produce pe cele trei faze ale liniei electrice în același mod atunci rețeaua nu prezintă nesimetria deci se rezolvă ca o rețea simetrică.

1.4. Calculul parametrilor într-o rețea trifazată folosind operatorii de nesimetrie

1.4.1. Definirea factorilor și operatorilor complecsi de nesimetrie

Într-o rețea trifazată chiar în regim normal de funcționare tensiunile și curentii nu constituie sisteme trifasate perfect simetrice, motiv pentru care s-au introdus mărimi prin care se exprimă gradul de nesimetrie al acestora. Nesimetria tensiunilor se apreciază prin gradul de disimetrie $\xi_{U_1} = \frac{U_h}{U_d}$ și gradul de asimetrie $\xi_{U_h} = U_h/U_d$ [2], [11]. Dacă $\xi_{U_h} \neq \xi_{U_d}$ sunt mai mici sau egali cu 0,05 sistemul de tensiuni se consideră simetric [2], [10], [62], [63]. În lucrarea [11] se definesc factorii complecsi de nesimetrie și operatorii complecsi de nesimetrie. Factorii complecsi de nesimetrie pentru tensiuni și curenti se definesc astfel:

$$\xi_{U_1} = \frac{U_1}{U_d} ; \quad \xi_{U_h} = \frac{U_h}{U_d} ; \quad (1.67)$$

$$\xi_{I_1} = \frac{I_1}{I_d} ; \quad \xi_{I_h} = \frac{I_h}{I_d} ; \quad (1.68)$$

Considerându-se ca referință fazorul direct coresponditor primei faze (fază de referință) operatorii complecsi de nesimetrie se definesc în felul următor:

- operatorul complex de nesimetrie al fazelor;

$$g_m = 1 + g^{1-m} \cdot \xi_1 + g^{m-1} \cdot \xi_h ; \quad (1.69)$$

- operatorul complex de nesimetrie datorat couplajelor magnetice dintre faze corespondenții componentelor simetrice de secvență directă, inversă și homopolare;

$$d_m = -1 + 2 g^{1-m} \cdot \xi_i - g^{m-1} \cdot \xi_h$$

$$i_m = 2 g^{m-1} - \xi_1 - g^{1-m} \cdot \xi_h \quad (1.70)$$

$$h_m = -g^{m-1} - g^{1-m} \cdot \xi_1 + 2 \xi_h$$

Operatorilor de forma (1.69) li se atachează indicele U cînd se referă la tensiuni, respectiv indicele I cînd se referă la curenti. Operatorilor definiti conform relațiilor (1.70) li se adaugă numai indicele I

decareces cuplajele între circuite se exprimă funcție de curenti.

Considerind elementul nesimetric constituit din impedanțele Z_{dd} , Z_{dh} , Z_{hh} (fig.1.1) tensiunile de secvență aferente acestui element se exprimă prin relațiile (1.23) respectiv impedanțele de secvență prin relațiile (1.24). Introducind în relațiile (1.23) operatorii de nesimetrie definiți prin relațiile (1.69) acestea devin:

$$U_{d_1} = Z_{dd} \cdot I_{d_1}; \quad U_{d_1} = Z_{11} \cdot I_{d_1}; \quad I_h = Z_{hh} \cdot I_h; \quad (1.71)$$

în care impedanțele de secvență au expresiile:

$$Z_{dd} = \frac{1}{3} (Z_{11} \cdot Z_1 + Z_{22} \cdot Z_2 + Z_{33} \cdot Z_3) \quad (1.72)$$

$$Z_{11} = \frac{1}{3\varepsilon_{I_1}} (Z_{11} Z_1 + a \cdot Z_{22} \cdot Z_2 + a^2 \cdot Z_{33} \cdot Z_3)$$

$$Z_{hh} = \frac{1}{3\varepsilon_{I_h}} (Z_{11} \cdot Z_1 + a^2 \cdot Z_{22} \cdot Z_2 + a \cdot Z_{33} \cdot Z_3).$$

Ecuațiile (1.71) se pot scrie și în forma lor duală devenind 13 :

$$Y_{dd} = Z_{dd} \cdot U_{d_1}; \quad I_{d_1} = Y_{d_1} \cdot U_{d_1}; \quad I_h = Y_{hh} \cdot I_h; \quad (1.73)$$

în care admittanțele de secvență sunt exprimate prin relațiile:

$$Y_{dd} = \frac{1}{3} (Y_{11} \cdot Y_1 + Y_{22} \cdot Y_2 + Y_{33} \cdot Y_3); \quad (1.74)$$

$$Y_{d_1} = \frac{1}{3\varepsilon_{U_1}} (Y_{11} \cdot Y_1 + a \cdot Y_{22} \cdot Y_2 + a^2 \cdot Y_{33} \cdot Y_3);$$

$$Y_{hh} = \frac{1}{3\varepsilon_{U_h}} (Y_{11} \cdot Y_1 + a^2 \cdot Y_{22} \cdot Y_2 + a \cdot Y_{33} \cdot Y_3);$$

Din relațiile (1.71) și (1.73) rezultă posibilitatea introducerii a trei scheme echivalente monofazate corespunzătoare celor trei secvențe pentru elementul nesimetric din rețeaua trifazată. Aceasta permite realizarea mai ușoară a unui model cu care să se reproducă nesimetriile dintr-o rețea trifazată.

Utilizând factorii compleksi de nesimetria curentii de secvență exprimate prin relațiile (1.39) devin:

$$I_h = \frac{(Z_{12} + Z_{21}) \varepsilon_{U_h} - Z_{12} (1 + \varepsilon_{U_1})}{Z_{11} (Z_{12} + Z_{21}) - 2Z_{12}^2} \cdot U_{ed};$$

$$I_d = \frac{(Z_{12} - Z_{21}) Z_{12} \cdot \varepsilon_{U_h} + \varepsilon_{U_2} (Z_{12} - Z_{21}) \cdot \varepsilon_{U_1} + Z_{11} \cdot Z_{22} - Z_{12}^2}{(Z_{22} - Z_{12}) [Z_{11} (Z_{12} + Z_{21}) - 2Z_{12}^2]} \cdot U_{ed}; \quad (1.75)$$

$$I_1 = \frac{(\varepsilon_{U_2} - \varepsilon_{U_1}) Z_{12} \cdot \varepsilon_{U_h} + Z_{12} (\varepsilon_{U_2} - \varepsilon_{U_1}) + (Z_{11} \cdot Z_{22} - Z_{12}^2) \varepsilon_{U_1}}{(Z_{22} - Z_{12}) [Z_{11} (Z_{12} + Z_{21}) - 2Z_{12}^2]} \cdot U_{ed};$$

cu ajutorul curentilor de secvență se exprimă curentii de fază diferențial de tipul nesimetrici introdusă prin impedanțele Z_1 , Z_2 , Z_3 din fig.1.1. Dacă nesimetria este transversală, aplicând teorema generatorului echivalent de tensiune rezultă că tensiunile U_{ph} , U_{pq} și U_{qp} sunt toamai componente simetrice ale tensiunilor de fază la locul de defect înaintea apariției defectului, iar impedanțele Z_i reprezintă impedanță echivalentă pasivizată vizată de la locul de defect, a întregii rețele.

Factorii complecsi de nesimetrie din relațiile (1.75) se determină din tensiunile de fază de la locul în care apare defectul înaintea apariției acestuia.

Din relațiile (1.75) se determină curenții de secvență, deci se pot afla și factorii complecsi de nesimetrie ai curentilor I_h și I_q . Având acești factori din relațiile (1.72) se determină impedanțele de secvență echivalente nesimetrici astfel încât să se poată reproduce în laborator schemele de secvență monofazate echivalente rețelei care prezintă nesimetria.

Dacă nesimetria este longitudinală factorii complecsi de nesimetrie sunt ai surseilor echivalente celor două sisteme simetrice legate prin elementul nesimetric. Dacă linia pe care apare defectul este radială atunci unul din sistemele nesimetrice este pasiv și factorii complecsi de nesimetrie din relațiile (1.75) sunt ai tensiunii de fază a sursei.

Rola relațiilor (1.74) justifică introducerea factorilor complecsi de nesimetrie deoarece introducerea acestora permite realizarea schemeelor de secvenții independante între ele, chiar dacă sistemul de tensiuni înaintea apariției defectului este nesimetric.

1.4.2. Calculul unui circuit scurt cu monofazat folosind factorii și operatorii compleksi de nesimetrie

Admitând că înaintea apariției scurtocircuitului monofazat tensiunile la locul de defect nu constituie un sistem simetric, se pot determina factorii complecsi de nesimetrie ξ_{ij} și ξ_{ih} . Considerând rezistența de trecere la locul de defect ca având o valoare sănătoasă, pentru calculul componentelor de secvență ale curentului de defect se folosesc relația [14] :

$$I_d = I_h = I_q = \frac{U_{ph} (i + \xi_{jh} + \xi_{ih})}{Z_{de} + Z_{qe} + Z_{he} + 3(Z_n + R_t)}; \quad (1.76)$$

unde R_t este rezistența de trecere la locul de defect; Z_{de} , Z_{qe} și Z_{he} sunt impedanțele de secvență echivalente ale generatorilor de tensiune (Thevenin) la care se reduce rețeaua sită de locul de defect;

U_{dx} , U_{1x} , U_{2x} tensiunile de secvență ale generatoarelor de tensiune la care se reduce rețeaua față de locul de defect; ξ_{U_1} , ξ_{U_2} reprezentă factorii complecși de ne simetrie ai tensiunilor la locul de defect înaintea apariției scurtcircuitului monofazat.

După apariția scurtcircuitului monofazat, tensiunile de secvență la locul de defect se exprimă prin relațiile [77], [92], [109]:

$$U_{dx} = U_{ax} - Z_{de} \cdot I_d ; \quad U_{1x} = U_{1x} - Z_{1e} \cdot I_1 ; \quad (1.77)$$

$$U_{2x} = U_{2x} - Z_{2e} \cdot I_2 ;$$

Din relațiile (1.77) se determină factorii complecși de ne simetrie ai tensiunilor după apariția defectului obținindu-se expresiile:

$$\begin{aligned} \xi'_{U_{x1}} &= \frac{Z_{1e} + Z_{2e} + 3(Z_n + R_t) \cdot \xi_{U_{x1}} - Z_{1e}(1 + \xi_{U_{x1}})}{Z_{de} + Z_{1e} + 3(R_t + Z_n) - Z_{de}(\xi_{U_{x1}} + \xi_{U_{x2}})} ; \\ \xi'_{U_{x2}} &= \frac{Z_{1e} + Z_{2e} + 3(Z_n + R_t) \cdot \xi_{U_{x2}} - Z_{2e}(1 + \xi_{U_{x2}})}{Z_{de} + Z_{2e} + 3(Z_n + R_t) - Z_{de}(\xi_{U_{x1}} - \xi_{U_{x2}})} ; \end{aligned} \quad (1.78)$$

Determinându-se din relațiile (1.78) factorii complecși de ne simetrie ai tensiunilor la locul de defect și înlocuindu-i în relațiile (1.69) se obțin operatorii complecși de ne simetrie ai fazelor.

$$\begin{aligned} S_{U_{x1}} &= 1 + \xi'_{U_{x1}} + \xi'_{U_{x2}} ; \\ S_{U_{x2}} &= 1 + a^2 \cdot \xi'_{U_{x1}} + a \cdot \xi'_{U_{x2}} ; \\ S_{U_{x3}} &= 1 + a \cdot \xi'_{U_{x1}} + a^2 \cdot \xi'_{U_{x2}} ; \end{aligned} \quad (1.79)$$

Tensiunile la locul defectului se determină cu relațiile:

$$U_{1x} = S_{U_{x1}} \cdot U_{dx} ; \quad U_{2x} = S_{U_{x2}} \cdot U_{dx} ; \quad U_{3x} = S_{U_{x3}} \cdot U_{dx} ; \quad (1.80)$$

Considerind că defectul a apărut pe fază 1 curentul la locul de defect se exprimă prin relație:

$$I_{1def} = \frac{U_{1x}}{R_t} ; \quad (1.81)$$

Considerind linia pe care apare defectul ca fiind radială, cunoscându-se tensiunile la locul de defect (1.80) se pot determina cu ușurință curentii prin consumator, respectiv curentii prin linie care alimentează defectul.

Cunoscând acești curenti se determină operatorii complecși de ne simetrie ai fazelor $S_{U_{x1}}$ din relațiile (1.69), respectiv operatorii complecși de ne simetrie datoruți cuplajelor magnetice dintre faze, d_{Im} , i_{Im} , b_{Im} din relațiile (1.70).

Dacă între faze există cuplaje magnetice tensiunile de secvență se exprimă funcție de curanții de secvență prin relațiile [11], [14]:

$$U_{dd} = Z_{dd} \cdot I_{dd} ; \quad U_{11} = Z_{11} \cdot I_1 ; \quad U_{hh} = Z_{hh} \cdot I_h ; \quad (1.82)$$

unde:

$$\begin{aligned} Z_{dd} &= Z_{11} + Z_{22} ; \quad Z_{11}' = Z_{11} + Z_{22} ; \\ Z_{hh} &= Z_{11} + Z_{22} ; \end{aligned} \quad (1.83)$$

Impedanțele Z_{dd} , Z_{11} , Z_{hh} se determină din relațiile (1.72), iar impedanțele Z_{22} , Z_{11}' , Z_{hh}' se determină cu relațiile:

$$Z_{22} = \frac{1}{3} (k_{11} \cdot k_{23} + k_{12} \cdot k_{31} + k_{23} \cdot k_{12}) ; \quad (1.84)$$

$$Z_{11}' = \frac{1}{3k_{11}} (k_{11} \cdot k_{23} + k_{12} \cdot k_{31} + k_{23} \cdot k_{12}) ;$$

$$Z_{hh}' = \frac{1}{3k_{1h}} (k_{11} \cdot k_{23} + k_{12} \cdot k_{31} + k_{23} \cdot k_{12}) ;$$

In aceste relații impedanțele k_{ij} ($i \neq j$) reprezintă impedanțele de cuplaj dintre faze.

Relațiile (1.82) și (1.83) permit introducerea a trei scheme de secvență independente între ele (fig.1.2) deși este desechilibrată și sursa și consumatorul. Aceste scheme permit reproducerea în laborator mai simplu a unui astfel de defect.

Dacă consumatorul este simetric ($Z_1 = Z_2 = Z_3$ și $Z_{12} = Z_{23} = -Z_{31}$) din relațiile (1.84) rezultă $Z_{22} = Z_{11}' = -Z_{12}$, iar din relațiile (1.72) se obține $Z_{dd} = Z_{11} = Z_{hh}' = Z_{11}$, impedanțe care dacă se înlocuiesc în schemele din fig.1.2 ne conduc la scheme de secvență pentru consumatori simetrici, cunoscute în literatură [21], [41], [85], [162], [124].

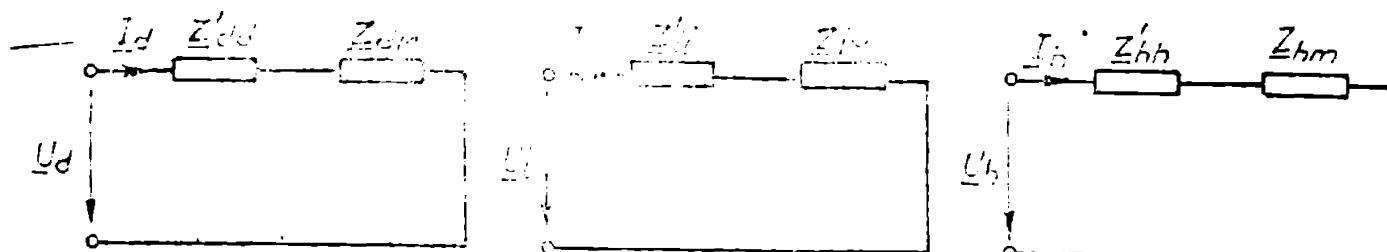


Fig.1.2. Schemele de secvență pentru cuplaje magnetice

In lucrarea [14] s-au calculat factorii și operatorii complezi de neсимetrie pentru o rețea de medie tensiune cu nulul tratat prin rezistor în cazul unui sourtcircuit monofazat (simplă punere la pămînt) funcție de valoarea rezistenței de trecere la locul de defect R_g . A rezultat o variație mai pronunțată pentru

factorul complex de neсимetrie Σ_{hu} decit pentru factorul complex Σ_{lu} . De asemenea la un astfel de defect factorul complex de neсимetrie Σ_{hi} prezintă o variație pronunțată motiv pentru care se izolarea unui surcăcircuit monofazat se face controlind curentul homopolar.

Comparind relațiile (1.31) și (1.42) se constată simplitatea relației de calcul al curentului de defect folosind factorii și operatorii compleagi de neсимetrie.

1.5. Neсимetria multiple

1.5.1. Stabilirea ecuației generale

Conform celor prezentate anterior matricea de neсимetrie Z prin care se reproduce defectul leagă între ele două sisteme simetrice. Deci rețeaua în totalitatea ei poate fi privită ca un ansamblu de rețele simetrice interconectate prin rețele neсимetrice [8]. Elementele neсимetrice pot lega între ele noduri ale aceleiasi rețele simetrice sau noduri a două sau mai multe rețele simetrice (fig.1.3).

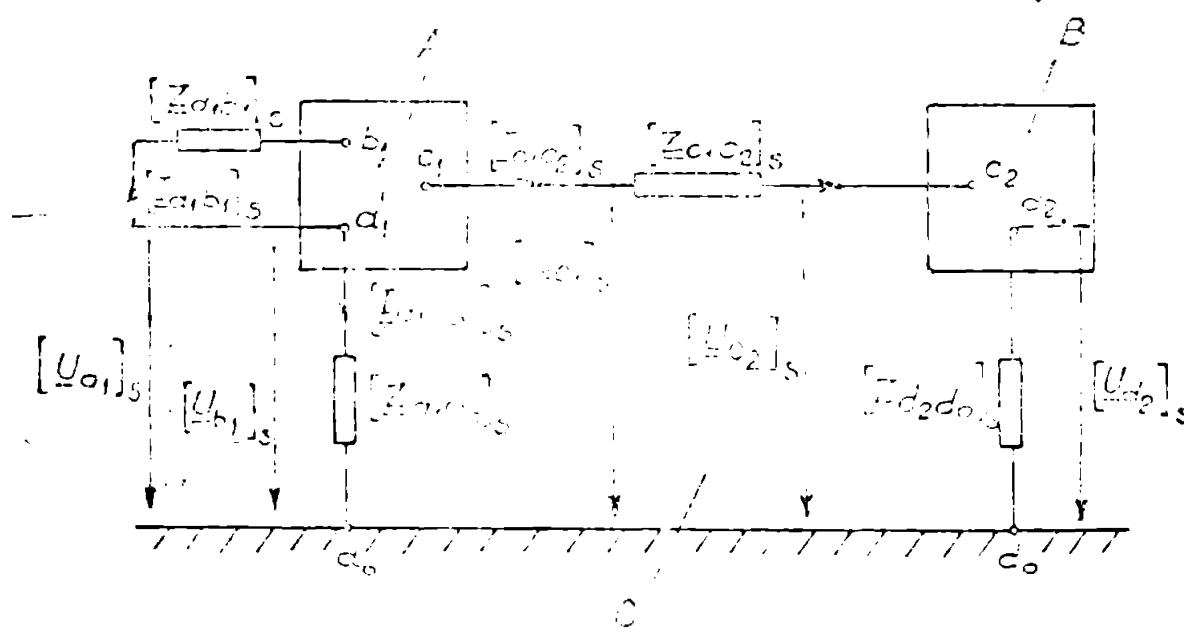


Fig.1.3. Aplicativă privind calculul unei neсимetrii multiple

In fig.1.3,A,B și C se reprezintă rețelele simetrice care au noduri interconectate prin legăturile neсимetrice de impedanțe $[Z]_1$, $[Z]_2$, $[Z]_3$, $[Z]_4$. Rețeaua de nul s-a notat cu C .

Un nod în care apare o neсимetrie poate fi simplu sau multiplu funcție de numărul legăturilor de neсимetrie existente în nodul respectiv. În fig.1.3 nodul a_1 este un nod dublu. Un nod multiplu se poate considera ca fiind constituit dintr-o suprapunere de noduri simple. Prin acesta se reține către presintă noduri multiple se reduce la o rețea cu noduri simple.[8].

Pentru stabilirea ecuației generale matriciale de calcul a neсимetriilor dintr-o rețea, elementele neсимetrice se elimină conform

teorenei substituției, introducindu-se în fiecare nod tensiunile acestuia fiind de val $[U_{a1}]_s \dots [U_{a2}]_s$ fig.1.3) precum și curentii ce ar parcurge elementul neasimetric ($[I_{a1,b1}]_s \dots [I_{a2,d2}]_s$), obținându-se rețele simetrice cu n noduri în care la fiecare nod (m) se introduce o tensiune $[U_{mj}]$ și un curent $[I_{mj,1}]$ (l fiind nodul legat prin matricea elementului neasimetric $[Z_{m,l}]$ cu nodul m). Nodul l poate fi pe aceeași rețea simetrică j ca și nodul m sau pe o altă rețea simetrică (de exemplu j+1). Nodurile de pe aceeași rețea simetrică se notează cu litere în ordine alfabetică (literă curentă m), iar rețelele simetrice se notează cu cifre (cifră curentă j). Nodurile legate între ele, din rețelele simetrice diferite prin elemente neasimetrice se notează cu aceeași literă. Dacă s este numărul total al rețelelor simetrice și n, numărul de noduri în care apar neasimetrii în rețea j, pentru fiecare nod al acestei rețele se poate scrie o relație de forma [8]:

$$[U_{mj}]_s = [U_{mj}]_s \cdot [Z_{mj,mj}]_s \cdot [I_{mj,1}]_s + \sum_{i,j=1}^n [Z_{mj,1j}]_s \cdot [I_{1j,mj}]_s : \quad (1.85)$$

În relația (1.85) cărțile au următoarea semnificație:

$[U_{mj}]_s$ - matricea coloană a componentelor simetrice a tensiunii din nodul m înaintea apariției defectului

$[U_{mj}]_s$ - matricea coloană a componentelor simetrice a tensiunii din nodul m al rețelei j

$[Z_{mj, mj}]_s$ - matricea de secvență a impedanțelor proprii văzute din nodul mj.

$[I_{mj, 1}]_s$ - matricea coloană a componentelor simetrice a curentului din latura mj, 1 orientat spre l

$[I_{1j, \gamma}]_s$ - matricea coloană a componentelor simetrice ale curentului lui din latura 1j, γ orientat spre nodul γ.

Scriind ecuația de forma (1.85) pentru fiecare nod al unei rețele și grupând matricial toate aceste ecuații se obține ecuația [8], [9]:

$$\begin{bmatrix} [U_{aj}]_s \\ [U_{bj}]_s \\ \vdots \\ [U_{nj}]_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [U_{mj}]_s \\ [U_{mj}]_s \\ \vdots \\ [U_{mj}]_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} [Z_{mj, aj}]_s & [Z_{mj, bj}]_s & \cdots & [Z_{mj, nj}]_s \\ [Z_{mj, aj}]_s & [Z_{mj, bj}]_s & \cdots & [Z_{mj, nj}]_s \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ [Z_{mj, aj}]_s & [Z_{mj, bj}]_s & \cdots & [Z_{mj, nj}]_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} [I_{mj, \alpha}]_s \\ [I_{mj, \beta}]_s \\ \vdots \\ [I_{mj, \gamma}]_s \end{bmatrix} \quad (1.86)$$

$$\text{ sau } [A]_{\text{sym}} = [A_{\text{asym}}]_S \cdot [I]_S + [A_{\text{asym},1}]_S \cdot [I] \quad (1.87)$$

Ecuatiile de forma (1.87) se pot scrie astfel către rețele simetrice există. Rangul hipermatrixicilor impedanță este egal cu numărul de noduri al fiecărei rețele simetrice existente.

Între tensiunile și curentii diverselor noduri se pot scrie relații de forma:

$$[U_{\text{asym}}]_S = [U_{\text{sym}}]_S + [A_{\text{asym},\text{sym}}]_S \cdot [A_{\text{asym},\text{sym}}]_S \quad (1.88)$$

Suprăzintă matricea curentilor din relația (1.88) se obține:

$$[A_{\text{asym},\text{sym}}]_S = [A_{\text{asym},\text{sym}}]_S^{-1} \cdot \{ [U_{\text{sym}}]_S - [U_{\text{asym}}]_S \} \quad (1.89)$$

Relațiile (1.86) și (1.88) sau (1.86) și (1.89) dau ecuațiile necesare determinării curentilor de secvență a tensiunilor și curentilor din fiecare nod în care operează nesimetră.

Pentru a ilustra modul în care se aplică ecuația generală (1.86) în determinarea tensiunilor și curentilor din nodurile în care operează nesimetră se ia în considerare un casuș mai general de nesimetrică care poate să apere într-un sistem monofasic.

1.5.2. Elementale nesimetrice legătute între ele prin rețele simetrice

Un astfel de casuș se întâlnește la un defect de tipul conductor întrerupt și căzuț la pâlnă. În situație în care trei rețele simetrice sunt legate între ele prin elemente nesimetrice (fig.1.4) pentru determinarea hipermatrixicilor curentilor din nodurile care precință nesimetră se scriu relații de formă (1.86) pentru cele trei rețele simetrice obținindu-se:

$$\begin{aligned} [U_{\text{sym}1}]_S &= [U_{\text{asym}1}]_S \quad [f_{\text{sym}1}]_S \quad [f_{\text{asym}1}]_S \\ [U_{\text{sym}1}]_S &= [U_{\text{asym}1}]_S = [f_{\text{sym}1}]_S \quad [f_{\text{asym}1}]_S \cdot [f_{\text{asym}2}]_S \\ [U_{\text{sym}2}]_S &= [U_{\text{asym}2}]_S \quad [f_{\text{sym}2}]_S \quad [f_{\text{asym}2}]_S \\ [U_{\text{sym}2}]_S &= [U_{\text{asym}2}]_S = [f_{\text{sym}2}]_S \cdot [f_{\text{asym}3}]_S \\ [U_{\text{sym}3}]_S &= [U_{\text{asym}3}]_S \quad [f_{\text{sym}3}]_S \quad [f_{\text{asym}3}]_S \\ [U_{\text{sym}3}]_S &= [U_{\text{asym}3}]_S = [f_{\text{sym}3}]_S \cdot [f_{\text{asym}1}]_S \end{aligned} \quad (1.90)$$

Între tensiunile și curentii elementelor nesimetrice care leagă între ele rețelele simetrice se pot scrie relațiile,

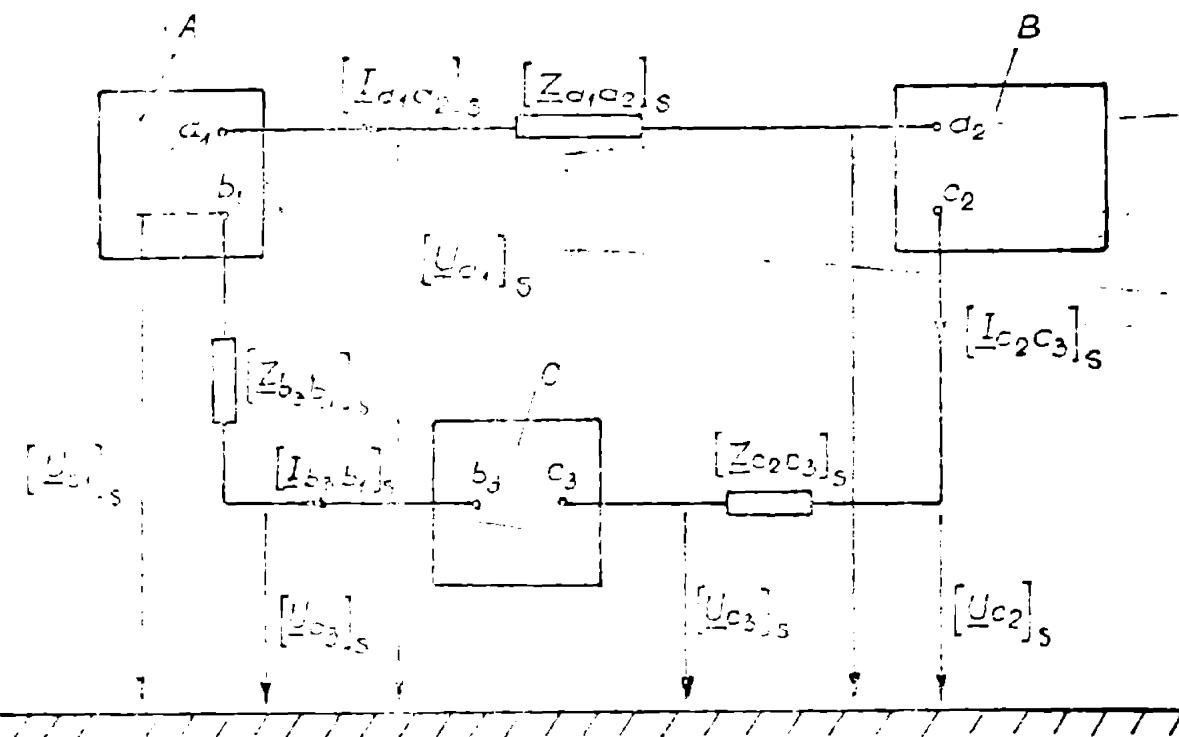


Figura 4. Aplicativă privind calculul neacimetricei multiple cînd elementale neacimetrice legăt între ele trei rețele simetrice

$$\begin{aligned} [I_{a1}]_s &= [I_{a2}]_s = [I_{a1a2}]_s = [I_{a1a2}]_s \\ [I_{a2}]_s &= [I_{a3}]_s = [I_{a2a3}]_s = [I_{a2a3}]_s \\ [I_{a3}]_s &= [I_{a1}]_s = [I_{a3a1}]_s = [I_{a3a1}]_s \end{aligned} \quad (1.91)$$

Introducindu-se relațiile (1.91) în relațiile (1.90) se obține ecuația matricială din care se determină matricile de secvență ale curentilor din elementele neacimetrice care legăt rețelele simetrice între ele.

$$\begin{bmatrix} [I_{a11}]_s & [I_{a21}]_s \\ [I_{a22}]_s & [I_{a32}]_s \\ [I_{a33}]_s & [I_{a13}]_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [I_{a11}]_s + [I_{a22}]_s + [I_{a33}]_s & -[I_{a21}]_s & [I_{a11}]_s & [I_{a12}]_s \\ -[I_{a21}]_s & [I_{a22}]_s + [I_{a33}]_s + [I_{a12}]_s & -[I_{a22}]_s & [I_{a23}]_s \\ -[I_{a31}]_s & -[I_{a32}]_s & [I_{a33}]_s + [I_{a13}]_s + [I_{a23}]_s & -[I_{a33}]_s \end{bmatrix} \quad (1.92)$$

Dacă elementele neacimetrice legăt două noduri ale aceleiași rețele simetrice (de exemplu rețeaua A) prin particularizarea relațiilor (1.91)

considerind $[I_{a1a2}]_s = [I_{c2c3}]_s = [I_{b3b1}]_s$ și $[Z_{a2c2}]_s = [Z_{a3b3}]_s = [0]$ se obține relația din care se determină matricea de secvență a curentului prin elementul nesimetric. În acest caz elementul nesimetric este constituit din inserarea celor trei elemente nesimetrice din fig.1.4.

Relația care permite calculul curentului prin elementul nesimetric este:

$$[U_{a1}]_s - [U_{ab1}]_s = \{ [Z_{a1a1}]_s + [Z_{b1b1}]_s - 2[Z_{ab1}]_s + [Z_{a1a2}]_s + [Z_{c2c3}]_s + [Z_{b3b1}]_s \} \cdot [I_{a1a2}]_s \quad (1.93)$$

sau înlocuind elementul nesimetric cu unul echivalent relația (1.93) devine:

$$[U_{a1}]_s - [U_{ab1}]_s = \{ [Z_{a1a1}]_s + [Z_{b1b1}]_s + [Z_{a2c2}]_s - 2[Z_{ab1}]_s \} \cdot [I_{a1a2}]_s \quad (1.94)$$

Particularizând relațiile (1.92) se pot obține și relațiile necesare calculului nesimetrici dacă elementele nesimetrice leagă între ele două rețele simetrice.

La rezolvarea ecuației (1.92) se poate folosi și metoda vectorilor ortogonali [9]. Se menționează însă faptul că dacă rezistența de trecere la locurile de defect este mare (comparabilă cu impedanțele transversale ale rețelei în care a apărut defectul) metoda poate conduce la erori inadmisibile.

: :

2. ANALIZA DEFECTILOR DE TIP CONDUCTOR ÎNTRERUPȚ SI CAZUT LA PĂMÂNT ÎNTR-O REȚEA DE PELELE SIMETRICE

In acest capitol se analizează următoarele defecte ce pot interveni într-o rețea de medie tensiune: conductor întrerupt și căzut la pământ spre consumator; conductor întrerupt și căzut la pământ spre surse; respectiv cazul particular simplă punere la pământ prin rezistență de treiere mare. Pentru aceste defecte se va determina tensiunea homopolară care apare pe barele de medie tensiune ale stațiilor de transformare pentru rețelele cu nulul tratat prin bobină de strângere sau izolat, respectiv curentul ce se închide prin rezistorul de tratare al nulului rețelei la rețelele cu nulul tratat prin rezistor. Se determină aceste mărimi decărتوane sunt folosite pentru sesizarea defectelor respective [5], [66], [73], [86], [95]. Se vor stabili limitele în care fiecare din aceste defecte pot fi sesizate prin protecțiile existente.

Conform normativelor în vigoare [151] rețelele de medie tensiune funcționează numai radial deci dacă se întrerupe un conductor de fază acesta poate cădea în pământ spre surse sau spre consumator, de aceea este necesar să se analizeze cele două tipuri de defecte.

2.1. Conductor întrerupt și căzut la pământ spre consumator

Acest defect se tratează ca un defect dublu și unuime: o întrerupere de fază și un scurtcircuit monofazat. Modul în care elementele nesimetrice la un astfel de defect interconectează rețelele simetrice este prezentată în fig.2.1.

2.1.1. Stabilirea expresiei tensiunii homopolare a barelor de medie tensiune și a curentului ce se închide prin impedanța de tratare a nulului

Pentru determinarea tensiunilor și curentilor de secvență la cele două noduri de defect (a_1 , b_1) folosim relațiile deduse în capitolul 1. În fig.2.1 prin A se simbolizează rețeaua simetrică echivalentă sursei, prin B rețeaua simetrică echivalentă consumatorilor alimentați prin linia cu defect [16], prin C rețeaua simetrică de nul (pământ). Cele două elemente nesimetrice care legă rețelele simetrice între ele au matricile de secvență a impedanțelor $[Z_{ale2}]_S$, respectiv $[Z_{ale3}]_S$.

Ecuația matricială din care se determină matricile de secvență ale curentilor prin elementele nesimetrice se obține din relația (1.92)

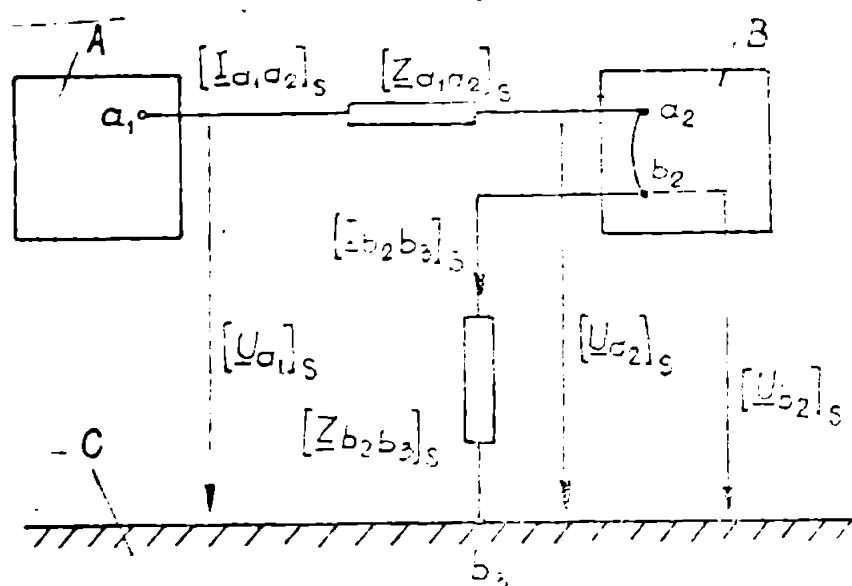


Fig.2.1. Explicațivă privind calculul dozei-
tului conductor întrerupt și cinsut
la pînă spre consumator

în care se vîne seama
că rețeaua simetrică
d este degenerată (im-
pedanțele proprii ale
acesteia fiind nule și
nu are surse) și că nu
există legătura dintre
nodurile b_3 și b_1
(fig.2.4) deci curen-
tul care în circuite
prin această legătură
devine nul $[I_{b3b1}]_s = [0]$.

Cu aceste observații
relația (1.92) devine:

$$\begin{aligned} [U_{a1}]_s &= [U_{a2}]_s \cdot \left[[Z_{a1a2}]_s + [Z_{a1a1}]_s + [Z_{a2a2}]_s - [Z_{a2b2}]_s \right] [L_{a1a2}]_s \\ [U_{b2}]_s &= [U_{b3}]_s = \left[-[Z_{a2b2}]_s - [Z_{b2b2}]_s + [Z_{b2b3}]_s \right] [L_{b2b3}]_s \end{aligned} \quad (2.1)$$

Afînd în vedere natura roțelor simetrice din fig.2.1 matricile
de scovență ale impedanțelor acceptoare devin:

$$[Z_{a1a1}]_s = [Z_s]_s \cdot [Z_{a2a2}]_s = [Z_o]_s \quad (2.2)$$

Decare nodurile a_2 și b_2 (fig.2.1) sunt scurtecircuite matricea de
scovență a legăturii dintre cele două noduri este identic null, iar
matricea $[Z_{a2a2}]_s$ este identică cu matricea $[Z_{b2b2}]_s$. De ceea ce
matricile tensiunilor electroomoteare din nodurile a_2 și b_2 se pot ex-
prime funcție de matricile de scovență ale curentilor $[L_{a1a2}]_s$, $[L_{b2b3}]_s$
și impedanțe astfel:

$$[U_{a2}]_s = -[Z_{a2a2}]_s \cdot [L_{b2b3}]_s \cdot [U_{b2}]_s = [Z_{a2a2}]_s \cdot [L_{a1a2}]_s \quad (2.3)$$

Introducind relațiiile (2.2) și (2.3) în (2.1) și pentru simplificarea
scrierii făcind notările $L_{a1a2} = L'$ și $L_{b2b3} = L$ respectiv $Z_{a1a2} = Z_1$
și $Z_{b2b3} = Z_2$ se obține:

$$\begin{bmatrix} [U_{a1}]_s + [Z_o]_s \cdot [L']_s \\ [Z_o]_s \cdot [L']_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [Z_o]_s + [Z_o]_s + [Z_s]_s \\ [0] \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} [0] \\ [Z_1]_s + [Z_2]_s + [Z_s]_s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} [L']_s \\ [L]_s \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

Regrupînd termenii în relația (2.4) și renunțînd la indicele tensiunii
electroomoteare a generatorului echivalent ($U_{a1} = U_o$), aceasta devine:

$$\begin{bmatrix} [U_0]_s \\ [0]_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [Z_0]_s + [Z_C]_s + [Z_L]_s \\ -[Z_0]_s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} [I']_s \\ [Z_E]_s + [Z_C]_s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} [I']_s \\ [I]_s \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

Din ecuația (2.5) se determină matricile de secvență ale curentilor. Pentru aceasta înmulțim hipermatricile (2.5) obținând următorul sistem de ecuații matriciale:

$$\begin{aligned} [U_0]_s &= [Z_0]_s + [Z_C]_s + [Z_L]_s \cdot [I']_s - [Z_C]_s \cdot [I]_s \\ [0]_s &= -[Z_0]_s \cdot [I']_s + [Z_C]_s + [Z_E]_s \cdot [I]_s \end{aligned} \quad (2.6)$$

Matricea de secvență a impedanțelor se exprimă prin relația (1.15), iar termenii acestei matrici prin relațiile (1.16).

Prin a doua ecuație a sistemului (2.6) se determină matricea:

$$[I]_s = [Z_C]_s + [Z_E]_s^{-1} \cdot [Z_C]_s \cdot [I']_s \quad (2.7)$$

Inlocuindu-se relația (2.7) în prima ecuație a sistemului (2.6) se obține:

$$[I']_s = \left\{ [Z_0]_s + [Z_C]_s + [Z_L]_s - [Z_0]_s \cdot [Z_C]_s^{-1} \cdot [Z_E]_s \cdot [Z_0]_s \right\}^{-1} \cdot [U_0]_s \quad (2.8)$$

Introducindu-se relația (2.8) în (2.7) se obține pentru matricea $[I]_s$ expresia:

$$[I]_s = [Z_0]_s + [Z_C]_s^{-1} \cdot [Z_0]_s \cdot \left\{ [Z_0]_s + [Z_C]_s + [Z_L]_s - [Z_0]_s \cdot [Z_C]_s^{-1} \cdot [Z_E]_s \cdot [Z_0]_s \right\}^{-1} \cdot [U_0]_s \quad (2.9)$$

Deoarece elementul nedinictric care leagă între ele rețelele simetrice A și B (fig.2.1) are impedanță pe o fază infinit și pe celelalte două faze zero, matricea $[Z_{AB}]_s$ conduce la nedeterminări. Pentru a se evita aceasta se înlocuiește în prima ecuație a sistemului (2.6) (conform relației (1.29)) produsul dintre matricea de secvență a impedanțelor cu matricea de secvență a curentilor prin matricea de secvență a tensiunilor obținându-se:

$$[U_0]_s = [Z_0]_s + [Z_C]_s - [Z_0]_s \cdot \left[[Z_0]_s + [Z_C]_s \right]^{-1} \cdot [Z_0]_s \cdot [I]_s + [U'_s] \quad (2.10)$$

Se observă că în acestă ecuație avem două necunoscute și suntem matricea $[I]_s$, și matricea $[U'_s]$. Pentru a le putea determina univoc, având în vedere că ambele sunt matrisi coloană cu trei elemente mai avem nevoie de trei ecuații, dără îl obținem din condițiile impuse la locul de defect [8], [9], [18], [21], [25].

$$U'_s = U'_d = U_d ; \quad I'_d + I'_d + I'_d = 0 \quad (2.11)$$

Făcindu-se înlocuirile corespunzătoare în relațiile (1.30) respectiv (1.31) se obțin termenii matricii inverse $[\underline{Z}_{cd}] + [\underline{Z}_{ci}]^{-1}$ deci relația (2.7) devine:

$$[\underline{I}]_s = \begin{bmatrix} Z_{ch} \cdot Y_{11} & Y_{12} \cdot Z_{cd} & Y_{13} \cdot Z_{ci} \\ Z_{ch} \cdot Y_{21} & Y_{22} \cdot Z_{cd} & Y_{23} \cdot Z_{ci} \\ Z_{ch} \cdot Y_{31} & Y_{32} \cdot Z_{cd} & Y_{33} \cdot Z_{ci} \end{bmatrix} \cdot [\underline{I'}]_s \quad (2.12)$$

Inlocuind relația (2.12) în prima ecuație a sistemului (2.6) se obține

$$[\underline{U}_s] = [\underline{U'}]_s + \begin{bmatrix} Z_{ch} + Z_{ch} \cdot Z_{ch} \cdot Y_{11} - Z_{ch} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{12} - Z_{ch} \cdot Z_{ci} \cdot Y_{13} \\ -Z_{ch} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{21} & Z_{cd} + Z_{cd} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{22} - Z_{cd} \cdot Z_{ci} \cdot Y_{23} \\ -Z_{ch} \cdot Z_{ci} \cdot Y_{31} & -Z_{ci} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{32} & Z_{ci} + Z_{ci} \cdot Z_{ci} \cdot Y_{33} \end{bmatrix} \cdot [\underline{I'}]_s \quad (2.13)$$

Notând termenii matricii impedanță din relația (2.13) cu b_{ij} ($i=1,3$; $j=1,3$), dezvoltând această ecuație avind în vedere ecuațiile (2.11) și eliminând tensiunea U'_h se obțin ecuațiile:

$$\begin{aligned} I_{ch} - U_{ch} &= (b_{21} - b_{11}) \cdot I_h + (b_{22} - b_{12}) \cdot I_d + (b_{23} - b_{13}) \cdot I_l \\ U_{ci} - U_{ch} &= (b_{31} - b_{11}) \cdot I_h + (b_{32} - b_{12}) \cdot I_d + (b_{33} - b_{13}) \cdot I_l \\ I_h + I_d + I_l &= 0 \end{aligned} \quad (2.14)$$

Făcind următoarele notării: $b_1 = b_{11} + b_{22} - b_{12} - b_{21}$; $b_2 = b_{11} + b_{33} - b_{31} - b_{13}$; $b_3 = b_{11} + b_{32} - b_{12} - b_{31}$; $b_4 = b_{31} + b_{23} - b_{21} - b_{13}$; $b_5 = b_{32} + b_{13} - b_{12} - b_{33}$; $b_6 = b_{22} + b_{13} - b_{12} - b_{23}$

pentru curentii I_h , I_d și I_l se obțin expresiile:

$$I_h = \frac{b_5(U_{cd} - U_{ch}) - b_6(U_{ci} - U_{ch})}{b_1 \cdot b_2 - b_3 \cdot b_4} \quad (2.16)$$

$$I_d = \frac{b_2(U_{cd} - U_{ch}) - b_4(U_{ci} - U_{ch})}{b_1 \cdot b_2 - b_3 \cdot b_4} \quad (2.17)$$

$$I_l = \frac{b_1(U_{cd} - U_{ch}) - b_3(U_{ci} - U_{ch})}{b_1 \cdot b_2 - b_3 \cdot b_4} \quad (2.18)$$

Inlocuind relațiile (2.16), (2.17), (2.18) în relația (2.12) pentru componente ale secvenței ale curentului I se obțin expresiile:

$$I_h = \frac{(U_{cd} - U_{ch})(b_5 \cdot Z_{ch} \cdot Y_{11} + b_2 \cdot Z_{cd} \cdot Y_{12} - b_3 \cdot Z_{ci} \cdot Y_{12})}{b_1 \cdot b_2 - b_3 \cdot b_4}$$

$$I_2 = \frac{(U_{e1}-U_{eh})(b_5 \cdot Z_{oh} \cdot X_{11} + b_4 \cdot Z_{od} \cdot X_{12} - b_1 \cdot Z_{oi} \cdot X_{13})}{b_1 \cdot b_2 - b_3 \cdot b_4} \quad (2.19)$$

$$I_3 = \frac{(U_{ed}-U_{eh})(b_5 \cdot Z_{oh} \cdot X_{21} + b_2 \cdot Z_{od} \cdot X_{22} - b_3 \cdot Z_{oi} \cdot X_{23})}{b_1 \cdot b_2 - b_3 \cdot b_4} \quad (2.20)$$

$$I_4 = \frac{(U_{e1}-U_{eh})(b_5 \cdot Z_{oh} \cdot X_{31} + b_4 \cdot Z_{od} \cdot X_{32} - b_1 \cdot Z_{oi} \cdot X_{33})}{b_1 \cdot b_2 - b_3 \cdot b_4} \quad (2.21)$$

Elementele matricii Z_2 , dacă se are în vedere faptul că aceste impedanțe nu prezintă cuplaj și că pe două faze sunt egale, devin:

$$[Z_2]_s = \begin{bmatrix} Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} \\ Z_{21} & Z_{ed} & Z_{23} \\ Z_{22} & Z_{23} & Z_{21} \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

Din relațiile (2.6) și (2.22) pentru elementele matricii admittanță (relația 2.12) se obțin expresiile:

$$\begin{aligned} X_{11} &= \frac{1}{2} [(Z_{od} + Z_{ed})(Z_{oi} + Z_{ei}) - Z_2^{11}], \quad X_{12} = \frac{Z_2^{11}}{2} (Z_2^{11} - Z_{oi} - Z_{ei}), \\ X_{13} &= \frac{Z_2^{11}}{2} (Z_2^{11} - Z_{od} - Z_{ed}), \quad X_{21} = \frac{Z_2^{11}}{2} (Z_2^{11} - Z_{od} - Z_{ei}), \\ X_{22} &= \frac{1}{2} [(Z_{ch} + Z_{ph})(Z_{ci} + Z_{ei}) - Z_2^{22}], \quad X_{23} = \frac{Z_2^{11}}{2} (Z_2^{11} - Z_{ch} - Z_{ph}), \\ X_{31} &= \frac{Z_2^{11}}{2} (Z_2^{11} - Z_{od} - Z_{ed}), \quad X_{32} = \frac{Z_2^{11}}{2} (Z_2^{11} - Z_{ch} - Z_{ph}), \\ X_{33} &= \frac{1}{2} [(Z_{ch} + Z_{ph})(Z_{od} + Z_{ed}) - Z_2^{33}], \quad R = (Z_{ch} + Z_{ph}) [(Z_{od} + Z_{ed})(Z_{ci} + Z_{ei}) - Z_2^{33}] = Z_2^{33} (Z_{oi} + Z_{ei} + Z_{od} + Z_{ed} - Z_2^{33}). \end{aligned} \quad (2.23)$$

Se observă din relațiile (2.23) că elementele matricii admittanță satisfac relațiile de reciprocitate:

$$X_{12} = X_{21}, \quad X_{13} = X_{31}, \quad X_{23} = X_{32}; \quad (2.24)$$

De asemenea parametrii a_{kj} satisfac și ei condițiile de reciprocitate.

$$a_{12} = a_{21}, \quad a_{13} = a_{31}, \quad a_{23} = a_{32} \quad (2.25)$$

Inlocuind expresiile parametrilor a_{kj} în relațiile (2.15) parametrii b_j ($j=1,6$) se exprimă prin:

$$\begin{aligned}
 b_1 &= Z_{sh} + Z_{ch} - Z_{ch}^2 \cdot X_{11} + Z_{cd} + Z_{cd} - Z_{cd}^2 \cdot X_{22} + Z_{ch} \cdot Z_{cd} \cdot X_{21}; \\
 b_2 &= Z_{sh} + Z_{ch} - Z_{ch}^2 \cdot X_{11} + Z_{cd} + Z_{cd} - Z_{cd}^2 \cdot X_{33} + Z_{ch} \cdot Z_{cd} \cdot X_{31}; \\
 b_3 &= Z_{sh} + Z_{ch} - Z_{ch}^2 \cdot X_{11} - Z_{cd} \cdot Z_{cd} \cdot X_{32} + Z_{ch} (Z_{cd} \cdot X_{12} + Z_{cd} \cdot X_{31}); \\
 b_4 &= Z_{sh} + Z_{ch} - Z_{ch}^2 \cdot X_{11} - Z_{cd} \cdot Z_{cd} \cdot X_{23} + Z_{ch} (Z_{cd} \cdot X_{21} + Z_{cd} \cdot X_{13}); \\
 b_5 &= Z_{ch} (Z_{cd} \cdot X_{12} - Z_{cd} \cdot X_{13}) - Z_{cd} \cdot Z_{cd} \cdot X_{32} - Z_{cd} - Z_{cd}^2 + Z_{cd} \cdot X_{33}; \\
 b_6 &= Z_{cd} + Z_{cd} - Z_{cd}^2 \cdot X_{22} - Z_{ch} \cdot Z_{cd} \cdot X_{13} + Z_{ch} \cdot Z_{cd} \cdot X_{12} + Z_{cd} \cdot Z_{cd} \cdot X_{23}
 \end{aligned} \tag{2.26}$$

Avind în vedere faptul că transformatorul de medie tensiune pe jocăuș tensiune are înfigurarea de medie tensiune în conexiune triunghi sau stea, impedanța homopolară al consumatorului tinde la infinit. Parametrii b_j în acest caz devin:

$$\begin{aligned}
 b_1 &= Z_{cd} + Z_{ch} + Z_{cd} - Z_{cd} \frac{(Z_{cd} + Z_{cd})/Z_{cd} - 2Z_{cd}(Z_{cd} - Z_{cd} - Z_{cd})}{(Z_{cd} + Z_{cd})(Z_{cd} + Z_{cd}) - Z_{cd}^2}, \\
 b_2 &= Z_{sh} + Z_{cd} + Z_{cd} - Z_{cd} \frac{(Z_{cd} + Z_{cd})Z_{cd} - 2Z_{cd}(Z_{cd} - Z_{cd} - Z_{cd})}{(Z_{cd} + Z_{cd})(Z_{cd} + Z_{cd}) - Z_{cd}^2}, \\
 b_3 &= Z_{sh} + Z_{cd} \cdot \frac{Z_{cd}(Z_{cd} - Z_{cd}) + Z_{cd}(Z_{cd} - Z_{cd} - Z_{cd})}{(Z_{cd} + Z_{cd})(Z_{cd} + Z_{cd}) - Z_{cd}^2}, \\
 b_4 &= Z_{sh} + Z_{cd} \frac{Z_{cd}(Z_{cd} - Z_{cd}) + Z_{cd}(Z_{cd} - Z_{cd} - Z_{cd})}{(Z_{cd} + Z_{cd})(Z_{cd} + Z_{cd}) - Z_{cd}^2}, \\
 b_5 &= -Z_{cd} - Z_{cd} + \frac{Z_{cd}(Z_{cd} - Z_{cd})(Z_{cd} - Z_{cd}) + Z_{cd} \cdot Z_{cd} (Z_{cd} + Z_{cd}) + Z_{cd}^2 \cdot Z_{cd}}{(Z_{cd} + Z_{cd})(Z_{cd} + Z_{cd}) - Z_{cd}^2}, \\
 b_6 &= Z_{cd} + Z_{cd} + \frac{Z_{cd} [(Z_{cd} - Z_{cd})(Z_{cd} - Z_{cd}) - Z_{cd} \cdot Z_{cd}] - Z_{cd}^2 (Z_{cd} + Z_{cd})}{(Z_{cd} + Z_{cd})(Z_{cd} + Z_{cd}) - Z_{cd}^2}.
 \end{aligned} \tag{2.27}$$

Curenții de secvenții I_{b_1} , I_{b_2} și I_{b_3} pentru Z_{ch} se exprimă prin relațiile:

$$I_{b_1} = I_{b_1}' = \frac{b_5(U_{cd} - U_{ch}) - b_6(U_{cd} - U_{ch})}{b_1 \cdot b_2 - b_3 \cdot b_4}, \tag{2.28}$$

$$\begin{aligned}
 I_{b_3} &= \frac{1}{[(Z_{cd} + Z_{cd})(Z_{cd} + Z_{cd}) - Z_{cd}^2] (b_1 \cdot b_2 - b_3)} \left\{ (U_{cd} - U_{ch}) [b_5 \cdot Z_{cd} (Z_{cd} - Z_{cd}) - \right. \\
 &\quad \left. - Z_{cd} + Z_{cd} (Z_{cd} + Z_{cd}) \cdot Z_{cd} + b_3 \cdot Z_{cd} \cdot Z_{cd}] - (U_{cd} - U_{ch}) \{ b_6 \cdot Z_{cd} (Z_{cd} - Z_{cd}) + \right. \\
 &\quad \left. + b_4 (Z_{cd} + Z_{cd}) \cdot Z_{cd} + b_3 \cdot Z_{cd} \cdot Z_{cd} \} \right\}; \tag{2.29}
 \end{aligned}$$

$$I_4 = \frac{1}{[(Z_{od}+Z_{ed})(Z_{oi}+Z_{ed})-Z_0^2](b_1 \cdot b_2 - b_3^2)} \left\{ \begin{aligned} & (U_{od}-U_{eh}) [b_5 \cdot Z_0 (Z_0^2 - Z_{od}^2 - \\ & - Z_{ed}^2) - b_2 \cdot Z_0 \cdot Z_{od} - b_3 (Z_{od} + Z_{ed}) \cdot Z_{oi}] - (U_{oi}-U_{eh}) [b_6 \cdot Z_0 (Z_0^2 - Z_{od}^2 - Z_{ed}^2) - \\ & - b_4 \cdot Z_{od} \cdot Z_0 - b_1 \cdot Z_{od} (Z_{od} + Z_{ed})] \end{aligned} \right\}; \quad (2.30)$$

In relatiiile (2.27), (2.28), (2.29) si (2.30) s-a tinut seama de faptul că $Z_{ed} = Z_{oi}$.

Considerind-se parametrii transversali ai portiunii de linie de la locul de defect la consumator (in spatele defectului) concentrati la locul de defect, pentru impedantele de secvență ale elementului neasimetric Z_Q , se obtine expresiile:

$$Z_{en} = Z_{ed} = Z_{oi} = \frac{1}{3} \cdot \frac{X_C^1}{R_C^1 + X_C^1} [R_t + j(X_C^1 - j(2R_t^2 + 2X_C^1)^2)] \quad (2.31)$$

$$Z'_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{X_C^1}{R_C^1 + X_C^1} (R_t + jX_C^1) \quad (2.32)$$

Bete cunosc faptul că reactantele de secvență directă și inversă la motoare electrice nu sunt egale [16], [28], [32], [46], [47], [48]. Deoarece este greu de apreciat cît reprezintă motoarele electrice din consumatorii alimentați prin linia cu defect, reactanța de secvență inversă a consumatorului se consideră ca fiind o fracție din cea de secvență directă ($X_{ci} = k \cdot X_{od}$). Coeficientul k este subunitar dacă consumatorul este constituit și din motoare electrice, și egal cu unu cînd consumatorul este static ($X_{ci} = X_{od}$).

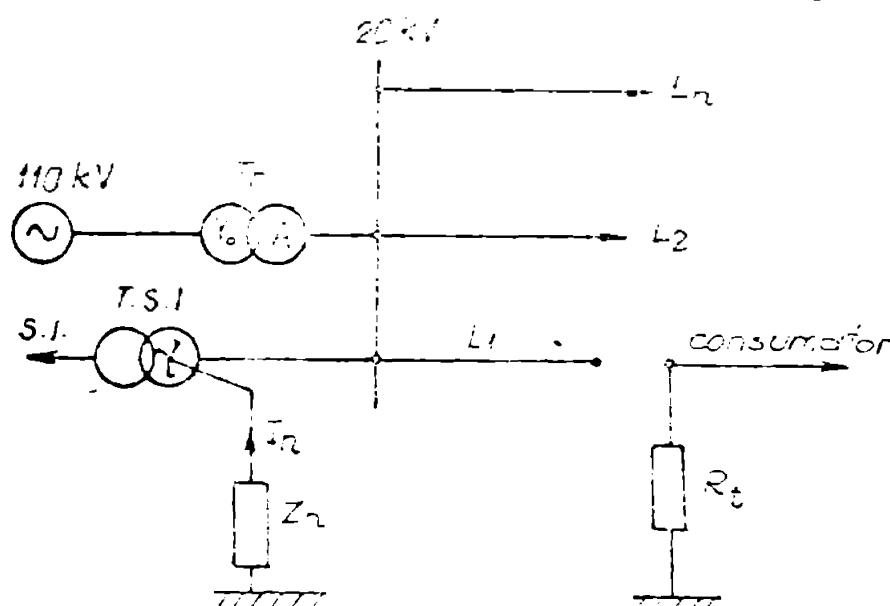


Fig.2.2. Schema monofilară a rețelei de medie tensiune în care apare defectul prin impedanță de trăsare a nulului rețelei se determină cu relația:

Pentru cazul în care defectul de tip conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator se produce într-o rețea a cărei schema monofilară este prezentată în fig.2.2 se stabilesc expresiile de calcul a curentului I_0 și a tensiunii U_{ab} . Curențul I_0 care se închide

$$I_n = -3 \frac{j X_C}{Z_{HTSI} + 3Z_n - jX_C} \cdot I'_h \quad (2.33)$$

Tensiunea homopolară pe barele de medie tensiune ale stației de transformare este:

$$U_{hb} = - \frac{jX_C(Z_{HTSI} + 3Z_n)}{Z_{HTSI} + 3Z_n - jX_C} \cdot I'_h \quad (2.34)$$

In relațiile (2.33) și (2.34) mărimele care intervin au următoarea semnificație: Z_{HTSI} - impedanță de secvenții homopolare a bobinei de creere a nulului; X_C - reactanță capacativă a întregii rețele de medie tensiune legată galvanic; Z_n - impedanță de tratare a nulului rețelei de medie tensiune. Currentul I'_h se determină cu relația (2.28).

Pentru a analiza modul în care parametrii din expresia tensiunii U_{hb} (2.34), respectiv din expresia currentului I_n (2.33) influențează valoarea acestor mărimi, se dau diferite valori acestor parametri. Calculele respective se efectuează cu ajutorul calculatorului, în acest sens întocindu-se programul de calcul necesar.

2.1.2. Dependenta tensiunii U_{hb} și a currentului I_n de condițiile în care are loc defectul

Condițiile în care are loc un astfel de defect determină valoarea parametrilor ce intervin în relațiile de calcul a tensiunii U_{hb} (2.34) și a currentului I_n (2.33). Pentru a se putea analiza cît mai multe varianțe s-a întocmit un program de calcul în limbaj FORTRAN [75], [94], [100], [101], [131]. Schema logică a programului este prezentată în fig.2.3. Prin acest program se modifică rezistența de tracere la locul de defect (R_f), reactanță capacativă a liniei cu defect în spatele defectului (X_f), puterea consumatorilor alimentați prin linia cu defect (S_o), raportul dintre reactanță de secvență inversă și directă a consumatorului prin coeficientul k . Tensiunea rețelei de medie tensiune, tensiunea homopolară inițială a barelor de medie tensiune, poziția defectului față de barele de medie tensiune ale stației de transformare și caracteristicile sursei ce alimentă linia cu defect se pot modifica prin cartelele de date. În calculul efectiv a tensiunii U_{hb} și a currentului I_n s-au folosit următoarele date de intrare [118], [130] : tensiunea de linie la locul de defect înaintea apariției acestuia 20 kV; impedanță sursei $Z_s = -(0,1+j2,1) \Omega$ (transformator 110/20 kV, 25 kVA); impedanță liniei pînă la locul de defect $Z_{ld} = Z_{li} = (1+j0,9) \Omega$; $Z_{lh} = (1,3+j0,9) \Omega$; reactanță capacativă a întregii rețele legată galvanic $X_C = 345 \Omega$; impedanță bobinei de tratare a nulului $Z_n = (0,5+j105,8) \Omega$; impedanță

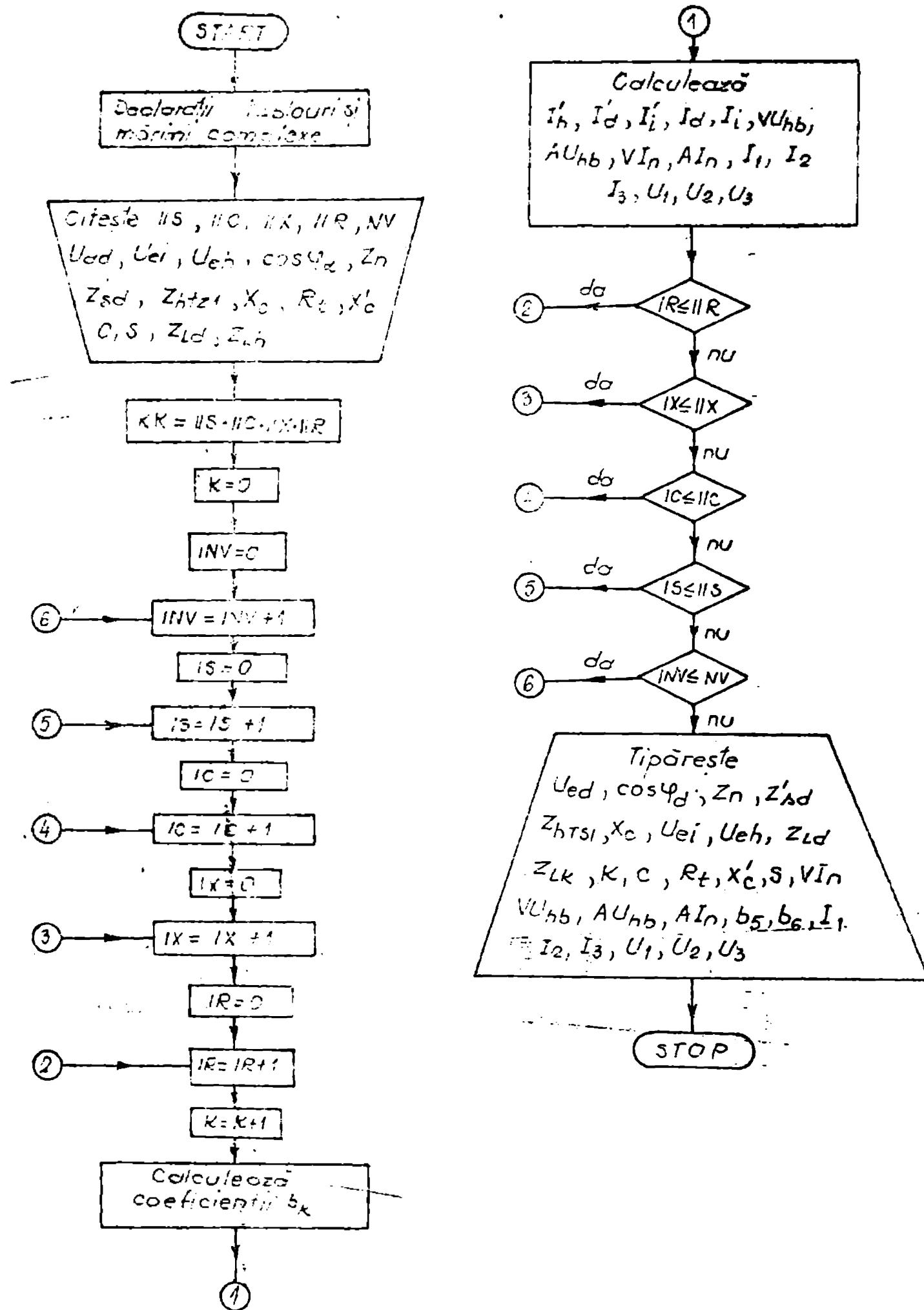


Fig.2.3. Schema logică a programului pentru calculul tensiunii I_{hb} și a curentului I_{ae}

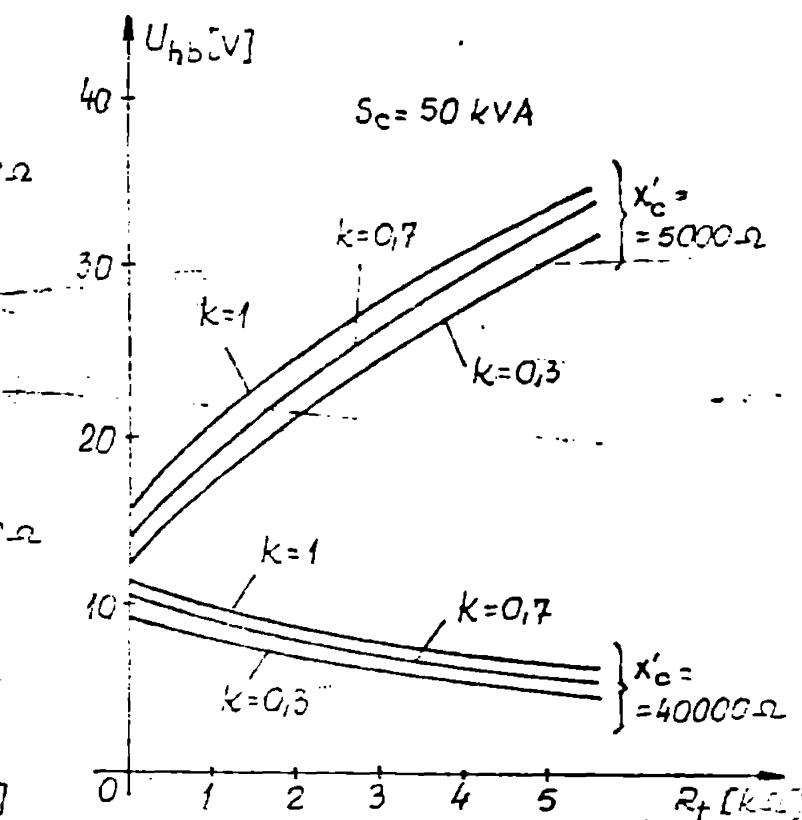
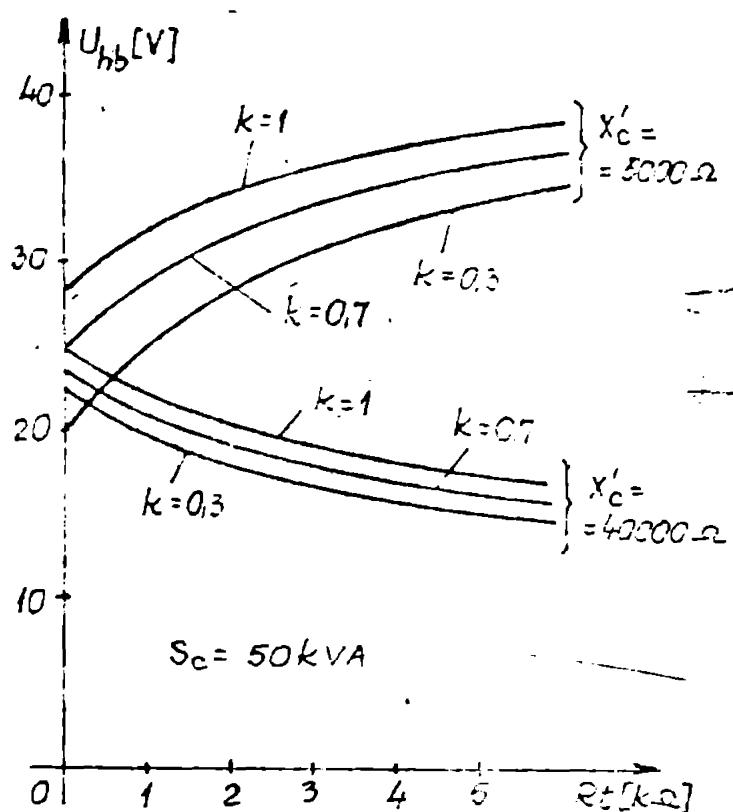


Fig. 2.4. Rețea la rezonanță

homopolară a transformatorului de servicii interne (T.S.I.) folosit și pentru realizarea nulului artificial $\underline{Z}_{NTSI} = (8+j27,5)\Omega$; factorul de putere la consumator $\cos\varphi = 0,92$; tensiunea homopolară pe barele de medie tensiune ale stației de transformare înaintea apariției defectului $U_{ph} = 153$ V; tensiunea de secvență inversă pe barele de medie tensiune ale stației de transformare s-a considerat nulă [26], [63], [118]. Pentru parametrii modificabili prin program s-au considerat valorile: $R_g = 0, 100\Omega, 500\Omega, 1000\Omega, 2000\Omega, 3000\Omega, 5000\Omega, 10000\Omega$; $I_d = 5000\Omega, 10000\Omega, 20000\Omega, 40000\Omega, 80000\Omega$; $k = 1, 0,7, 0,3$; $S_0 = 50$ kVA; 100 kVA; 300 kVA; 600 kVA; 1200 kVA. Valorile tensiunii s-au calculat în secundarul filtrului homopolar de tensiune.

S-a calculat tensiunea homopolară pe barele de medie tensiune ale stației de transformare considerind rețeaua cu nulul tratat prin bobină de stingere că funcționează la rezonanță, suprarecompensat 10% și suprarecompensat 20%, respectiv cu nulul izolat. Curentul prin impedanță de tratare a nulului s-a calculat pentru cazul în care rețeaua are nulul tratat prin rezistor. Valoarea rezistenței rezistorului de tratare a nulului rețelei s-a considerat $37,5\Omega$ [113], [117], [119].

In total s-au calculat 3000 de varianțe. Desigur, programul de calcul realizat permite calcularea și altor varianțe. Unele din rezultatele obținute sunt prezentate în fig. 2.4 - 2.14.

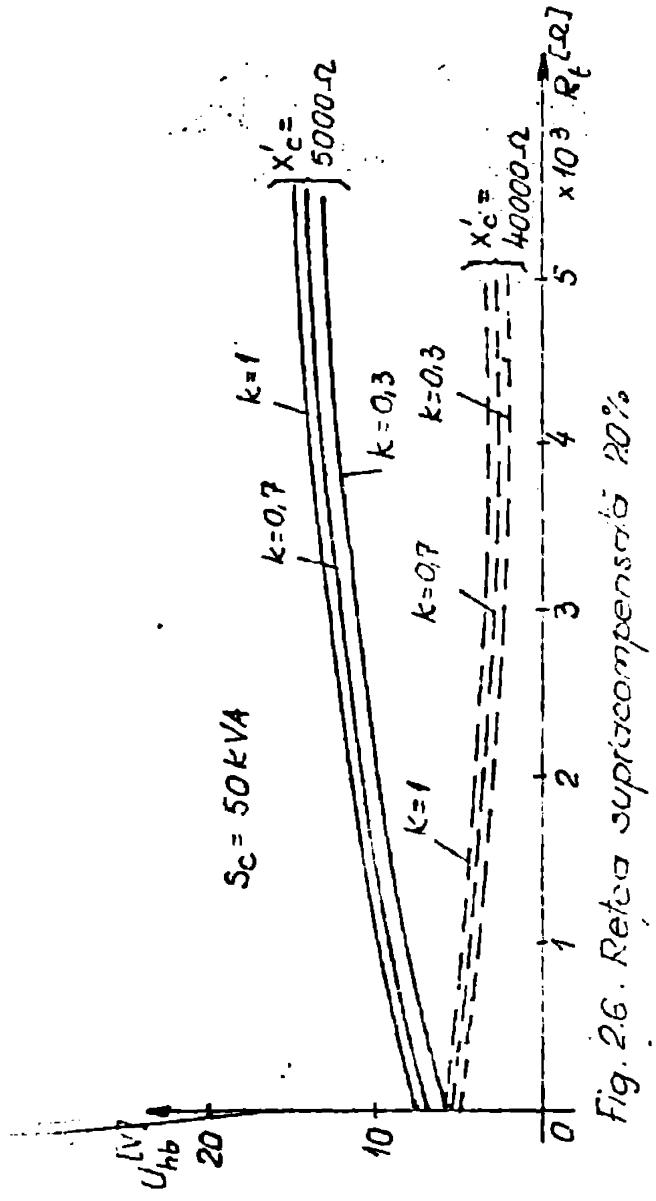


Fig. 2.6. Retorno supercompensado 20%

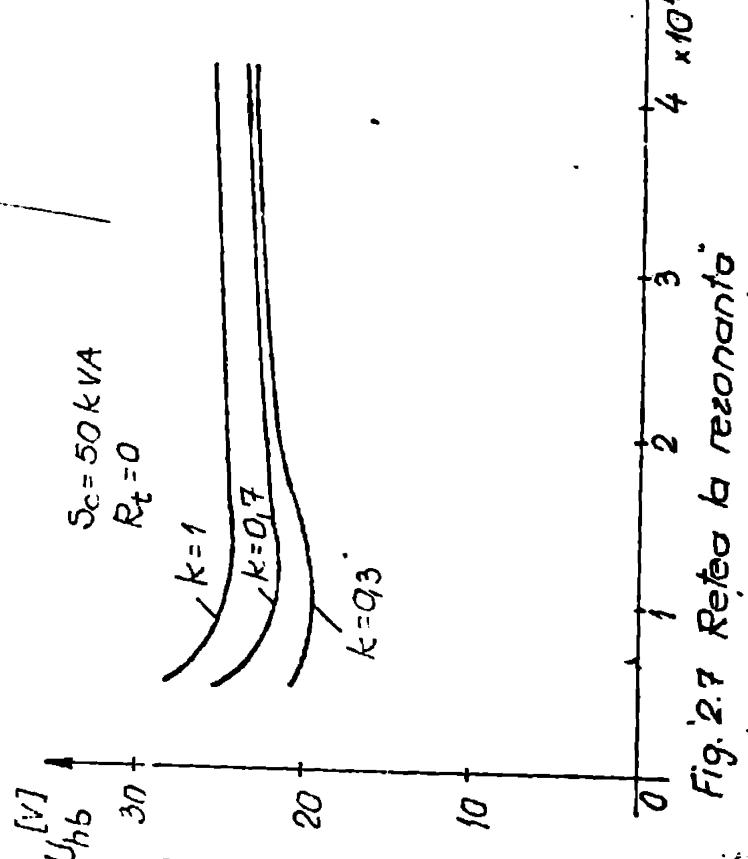


Fig. 2.7. Retorno共振ante

Fig. 2.8. Retorno supercompensado 10%

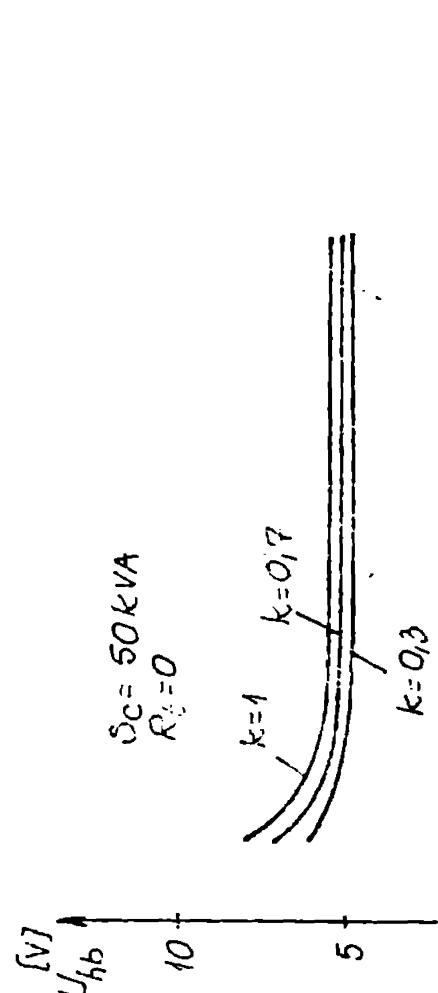


Fig. 2.9. Retorno supercompensado 20%

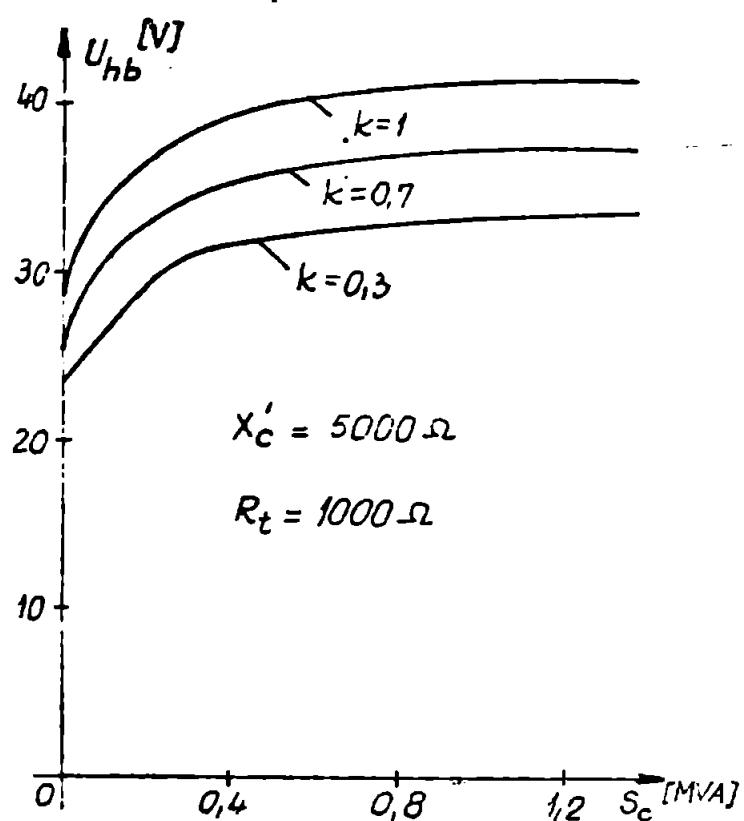


Fig.2.10. Rețea la rezonanță

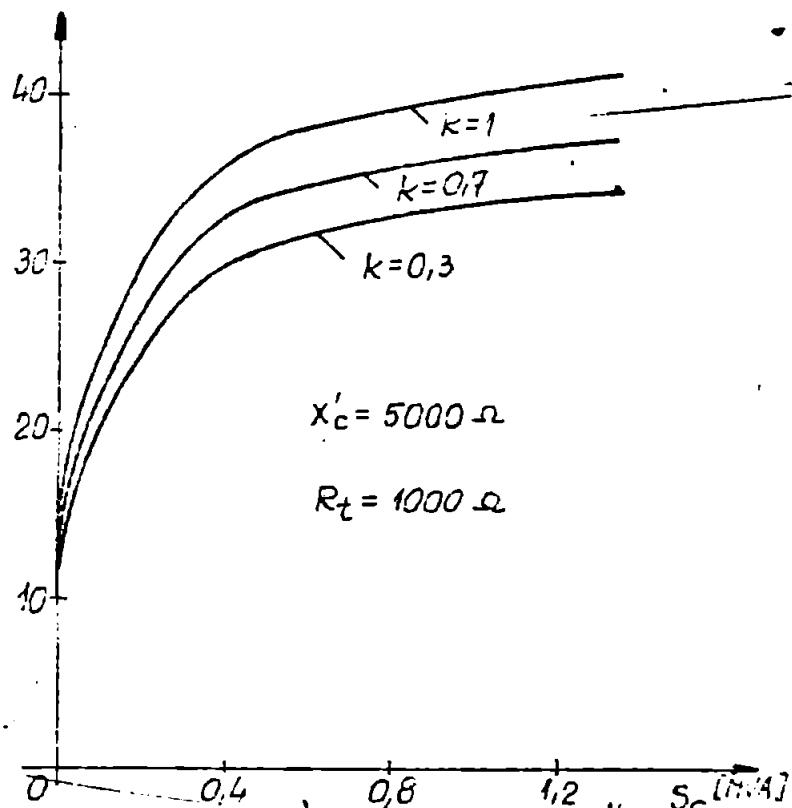


Fig.2.11. Rețea supracompensată 100%

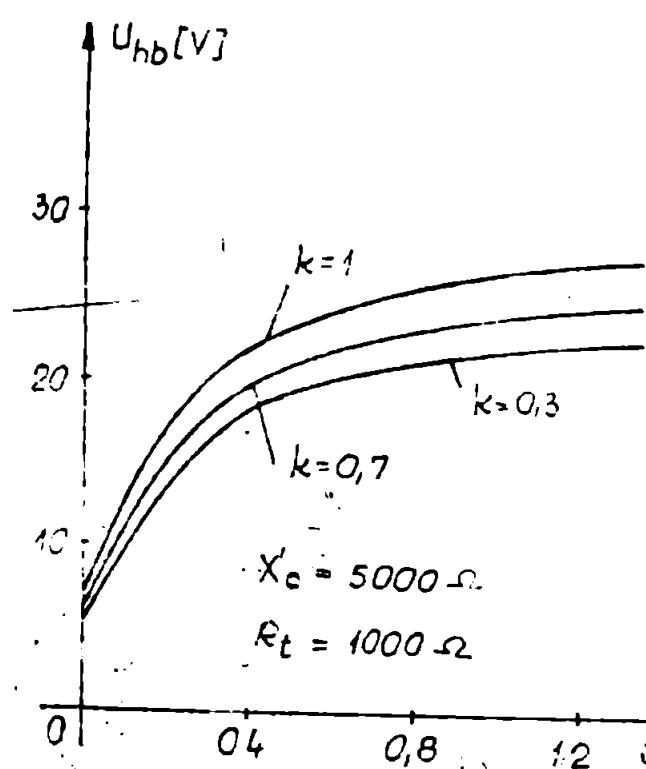


Fig.2.12. Rețea supracompensată 200%

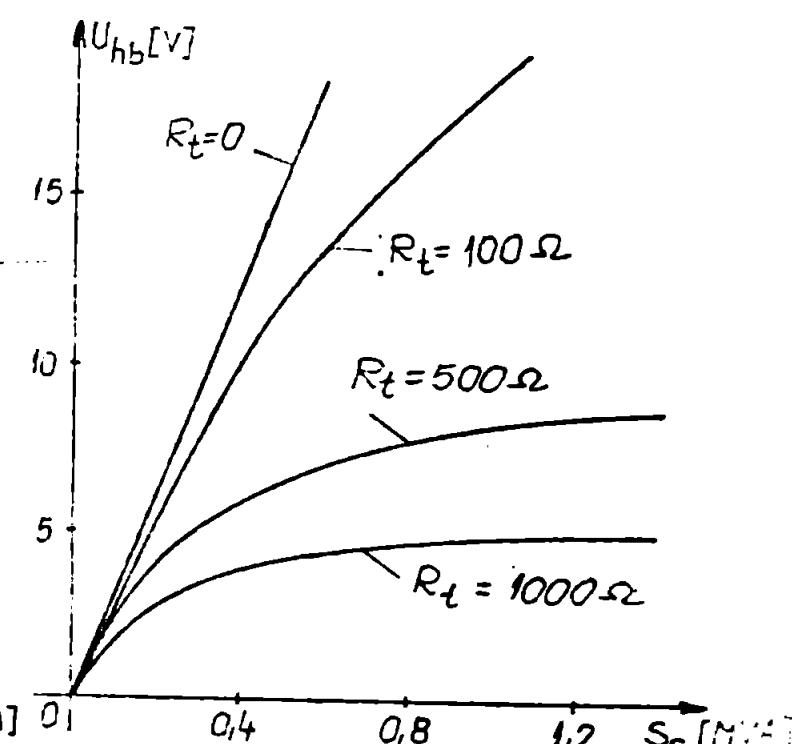


Fig.2.13. Rețea cu nul în izolație
[] . [] . [] . []

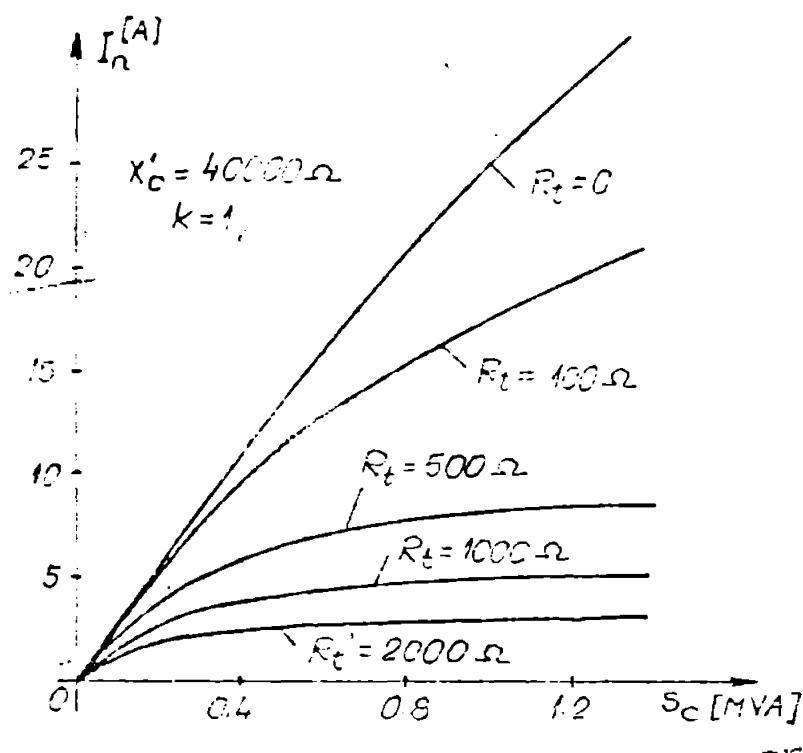


Fig.2.14. Retea cu nulul tratat prin rezistor

sunt cu atât mai mari cu cât rețeaua funcționează într-un regim mai apropiat de cel de rezonanță.

Din diagramele 2.4 - 2.9 rezultă ponderea mare pe care o are reactanța capacitive a liniei în spatele defectului la calculul tensiunii U_{hb} , deci nu poate fi neglijată. Se constată că dependența tensiunii U_{hb} de reactanță X_C' este mai pronunțată dacă reactanța X_C' este mai mică de 20.000 Ω . Deoarece valori mai scăzute ale reactanței X_C' determină pentru tensiunea U_{hb} valori mai mari rezultă că în situația în care linia pe care a apărut defectul are și portiuni de cablu în spatele defectului un astfel de defect este mai ușor semizat.

Rezistența de trecere la locul de defect R_t se observă din fig.2.4 - 2.6 că influențează foarte mult valoarea tensiunii U_{hb} . Considerarea acestui parametru ca fiind ceea ce este în calculul tensiunii U_{hb} conduce la erori foarte mari, de aceea este necesar ca acest parametru să fie cunoscut cât mai exact. Deoarece reactanța capacitive a liniilor aeriene de medie tensiune este deobicei mai mare de 15.000 Ω [63], [117], [140], creșterea rezistenței R_t determină micșorarea tensiunii U_{hb} . Din diagramele 2.4 - 2.6 se constată că asemenea rezistență R_t influențează cel mai puțin tensiunea U_{hb} dacă rețeaua funcționează la rezonanță. Cum rețelele de medie tensiune în mod normal nu funcționează în regim de rezonanță [44], [50], [62], [63], [79], [144] rezultă că în analiza unui astfel de defect parametrul R_t este foarte important.

Din diagramele 2.4 - 2.12 și din calculele efectuate și neprezentate în aceste diagrame rezultă că pentru un astfel de defect este important să fie cunoscută ponderea motoarelor din consumatorii alimentați prin linie cu defect, astfel încât să se poată aprecia cât mai corect valoarea coeficientului k . Polosirea în calcule a unor valori necorespunzătoare pentru acest coefficient conduce la erori mari în determinarea tensiunii U_{hb} . Aceste erori

Din fig.2.13 se constată că la rețeaua cu nulul izolat tensiunea U_{hb} scade foarte pronunțat cu creșterea rezistenței de trecere la locul de defect (R_t), deci la astfel de rețele în analiza acestui tip de defect rezistența R_t are o importanță și mai mare.

Din fig.2.14 se constată că pentru rețelele de medie tensiune cu nulul tratat prin rezistor, parametrul R_t are o influență mare asupra valorii curentului ce se închide prin rezistorul de tratare a nulului rețelei I_n , deci și în acest caz la analiza acestui tip de defect este necesară luarea în considerare a parametrului R_t .

Din fig.2.10 - 2.12 se constată că pentru rețeaua cu nulul tratat prin bobini de stingere tensiunea U_{hb} la un astfel de defect depinde cu atât mai mult de puterea consumatorilor (S_c) alimentați prin linia cu defect ca și rețeaua funcționează într-un regim mai îndepărtat de cel de rezonanță. La o rețea care funcționează într-un regim de supracompensare 20% tensiunea U_{hb} scade sub 15 V în secundarul filtrului homopolar dacă puterea consumatorilor (S_c) scade sub 150 kVA, pe cind la aceeași rețea dar funcționând la rezonanță și pentru $S_c = 50$ kVA tensiunea U_{hb} este mai mare de 25 V (fig.2.10). Cum rețelele de medie tensiune cu nulul compensat nu funcționează în regim de rezonanță rezultă ponderașa mare pe care o are în determinarea tensiunii U_{hb} puterea consumatorilor alimentați prin linia cu defect (S_c).

Din fig.2.13 se constată că la valori mai mici ale rezistenței de trecere R_t puterea consumatorilor (S_c) influențează mai mult tensiunea U_{hb} în cazul rețelei cu nulul izolat. Pentru puteri S_c sub 300 kVA chiar la $R_t = 0$ tensiunea U_{hb} obține valori sub 10 V. Dacă rezistența R_t este mai mare de 500 Ω și puterea S_c este mai mare de 600 kVA tensiunea U_{hb} practic nu mai depinde de puterea consumatorilor alimentați prin linia cu defect.

În rețeaua de medie tensiune cu nulul tratat prin rezistor (fig.2.14) se constată că parametrul S_c influențează foarte mult valoarea curentului ce se închide prin rezistorul de tratare a nulului (I_n) dacă rezistența de trecere la locul de defect R_t este sub 100 Ω și mai puțin dacă R_t este peste 500 Ω.

Funcție de modul de tratare a nulului rețelei de medie tensiune se constată următoarele:

- în aceleasi condiții de defect la rețeaua cu nulul tratat prin bobine de stingere valoarea tensiunii U_{hb} este cu atât mai mare ca și rețeaua funcționează într-un regim mai apropiat de cel de rezonanță;

- în rețeaua cu nulul izolat tensiunea U_{hb} obține valori mult mai scăzute decât în cazul rețelei cu nulul compensat chiar dacă rețeaua în spatele defectului este dezvoltată (X_d este mic);

rezistență R_g este mică și S_g este mare;

- la rețeaua cu nulul tratat prin rezistor tensiunea U_{hb} obținute valori scăzute motiv pentru care se determină curentul prin rezistorul de tratare al nulului; acest curent este mai puțin influențat de coeficientul k și reactanța capacativă X_d a liniei din spatele defectului decât la rețeaua cu nulul compensat.

2.2. Conductor întrerupt și căzut la pămînt spre sursă

Si acest tip de defect se analizează ca un defect dublu constituit dintr-un sursăcircuit monofazat și o întrerupere de fază.

2.2.1. Stabilirea expresiei tensiunii U_{hb} și a curentului I_h

Modul în care elementele nesimetrice interconectează rețelele simetrice la un astfel de defect este reprezentată în fig. 2.15.

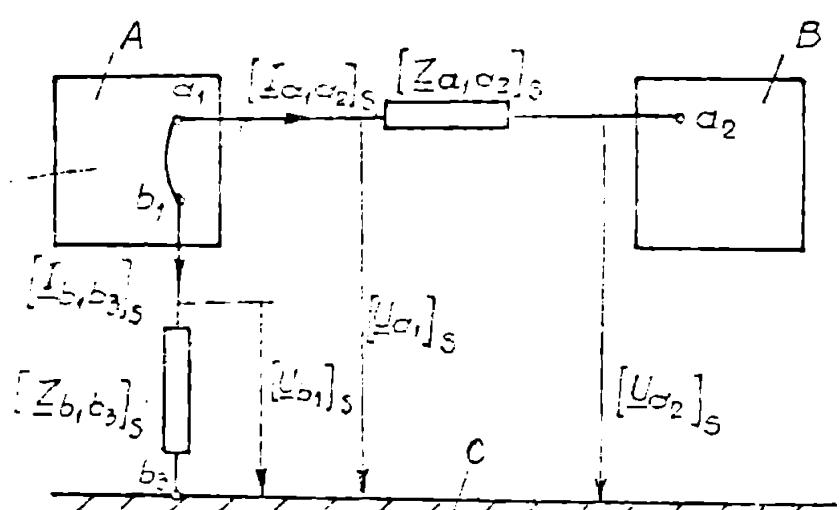


Fig.2.15. Explicativă privind calculul defectului conductor întrerupt și căzut la pămînt spre sursă

In fig.2.15, A reprezintă rețeaua simetrică echivalentă sursăi inclusiv liniei pînă la locul de defect; B reprezintă rețeaua simetrică echivalentă consumatorului inclusiv linia în spatele defectului; C rețeaua simetrică corespunzătoare pămîntului. Matricile $[Z_{a1a2}]_S$ și $[Z_{b1b3}]_S$

reprezintă matricile de secvență a impedanțelor nesimetrice care leagă între ele rețelele simetrice și anume $[Z_{a1a2}]_S$ pentru întreruperea de fază și $[Z_{b1b3}]_S$ pentru punerea la pămînt. Matricile de secvență ale curentilor prin cele două elemente nesimetrice $[I_{a1a2}]_S$ și $[I_{b1b3}]_S$ se obțin scriind ecuația (1.92) în cele două noduri de nesimetrice ale rețelelor A și B. În al treilea nod care aparține rețelei degenerate C dacă se aplică ecuația (1.92) se obține o nedeterminare. Pentru nodul a_1 identic cu nodul b_1 aparținând rețelei simetrice A ecuația (1.92) devine:

$$[U_{a1}]_S - [U_{b1}]_S = [Z_{a1a1}]_S \cdot \{ [I_{a1a2}]_S + [I_{b1b3}]_S \} ; \quad (2.35)$$

iar pentru nodul a_2 aparținând rețelei simetrice B ecuația (1.92) devine:

$$[U_{a2}]_S - [U_{b2}]_S = - [Z_{a2a2}]_S \cdot [I_{a1a2}]_S \quad (2.36)$$

Intre tensiunile din nodurile a_1 și a_2 se pot scrie următoarele relații

$$[U_{a1}]_s = [U_{a2}]_s = [Z_{a1a2}]_s \cdot [I_{a1a2}]_s; \quad [U_{a1}]_s = [Z_{b1b2}]_s \cdot [I_{b1b2}]_s \quad (2.37)$$

Introducind relațiile (2.37) în relațiile (2.36) și (2.35), și folosind următoarele notății:

$$[Z_{a1a1}]_s = [Z_s]_s; \quad [Z_{a2a2}]_s = [Z_c]_s; \quad [I_{a1a2}]_s = [I']_s; \quad [Z_{b1b2}]_s = [I]_s;$$

$$[Z_{a1a2}]_s = [Z_1]_s; \quad [Z_{b1b2}]_s = [Z_2]_s; \quad \text{se obține:}$$

$$\begin{bmatrix} [U_{a1}]_s & -[U_{a2}]_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [Z_s]_s + [Z_c]_s + [Z_1]_s \\ -([Z_1]_s + [Z_c]_s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} [Z_s]_s \\ [Z_2]_s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} [I']_s \\ [I]_s \end{bmatrix} \quad (2.38)$$

Reteaua simetrică B fiind pasivă, tensiunea electromotoare a acestuia este nulă, dezvoltând relația (2.38) se obțin ecuațiile:

$$[U_e]_s = ([Z_s]_s + [Z_c]_s + [Z_1]_s) \cdot [I']_s + [Z_s]_s \cdot [I]_s \quad (2.39)$$

$$[0] = -([Z_1]_s + [Z_c]_s) \cdot [I']_s + [Z_c]_s \cdot [I]_s$$

Având în vedere faptul că elementele matricii $[Z_1]$ sunt zero sau infinit produsul acestei matrici cu matricea $[I']$ se înlocuiește cu tensiunile respective. Deoarece matricea $[I]$ devine:

$$[I]_s = [Z_2]_s^{-1} \cdot [Z_c]_s \cdot [I']_s + [Z_2]_s^{-1} \cdot [U]_s \quad (2.40)$$

Introducind relația (2.40) în prima ecuație din relația (2.39) se obține:

$$\begin{aligned} [U_e]_s = & ([Z_s]_s + [Z_c]_s + [Z_1]_s \cdot [Z_2]_s^{-1} \cdot [Z_c]_s) \cdot [I']_s + [U]_s + \\ & + [Z_s]_s \cdot [Z_2]_s^{-1} \cdot [U]_s \end{aligned} \quad (2.41)$$

Făcindu-se identificările în relația (1.30) termenii matricii $[Z_2]_s^{-1}$, având în vedere relația (2.23) devin:

$$\begin{aligned} Z_{11} &= \frac{1}{2} (Z_{2d} \cdot Z_{21} - Z_2^{12}) ; \quad Z_{12} = Z_{21} = \frac{Z_2^{12} - Z_{21}}{2}; \\ Z_{13} &= Z_{31} = \frac{Z_2^{12}}{2} (Z_2^{12} - Z_{2d}); \quad Z_{22} = \frac{1}{2} (Z_{2h} \cdot Z_{21} - Z_2^{12}); \\ Z_{23} &= Z_{32} = (Z_2^{12} - Z_{2h}) \cdot \frac{Z_2^{12}}{2}; \quad Z_{33} = \frac{1}{2} (Z_{2h} \cdot Z_{2d} - Z_2^{12}); \\ & Z = Z_{2h} (Z_{2d} \cdot Z_{21} - Z_2^{12}) - Z_2^{12} (Z_{21} + Z_{2d} - 2Z_2^{12}); \end{aligned} \quad (2.42)$$

Să observăm că ecuația matricială (2.41) este echivalentă cu trei ecuații, dar avem patru necunoscute. Pentru a determina cele patru necunoscute se folosesc și relațiile (2.11). În final summa de relațiile (2.11) și dezvoltând ecuația matricială (2.41) se obține sistemul de ecuații:

$$\begin{aligned}
 U_{sh} &= U_h [1 + Z_{sh}(Y_{11} + 2Y_{12})] + (Z_{sh} + Z_{ch} + Z_{sh} \cdot Z_{ch} \cdot Y_{11}) \cdot I_h + \\
 &\quad + Z_{sh} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{12} \cdot I_d + Z_{sh} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{12} \cdot I_d : \\
 U_{sd} &= U_h [1 + Z_{sd}(Y_{22} + Y_{12} + Y_{23})] + Z_{sd} \cdot Z_{ch} \cdot Y_{12} \cdot I_h + (Z_{sd} + Z_{cd} + Z_{sd} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{22}) I_d + \\
 &\quad + Z_{sd} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{23} \cdot I_d : \\
 U_{ci} &= U_h [1 + Z_{ci}(Y_{22} + Y_{12} + Y_{23})] + Z_{ci} \cdot Z_{ch} \cdot Y_{12} \cdot I_h + Z_{ci} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{23} \cdot I_d + \\
 &\quad + (Z_{ci} + Z_{cd} + Z_{ci} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{22}) \cdot I_d : \\
 I'_h + I'_d + I'_i &= 0 . \tag{2.43}
 \end{aligned}$$

Rezolvând sistemul (2.43) se obțin expresiile:

$$U_h = \frac{1}{1 + Z_{sh}(Y_{11} + 2Y_{12})} [U_{sh} - (Z_{sh} + Z_{ch} + Z_{sh} \cdot Z_{ch} \cdot Y_{11}) \cdot I_h - Z_{sh} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{12} \cdot I_d - Z_{sh} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{12} \cdot I_d] \tag{2.44}$$

$$\begin{aligned}
 I'_h &= \frac{b_{11}(a_{22}-a_{23}) + b_{22}(a_{12}-a_{13})}{(a_{12}-a_{11})(a_{23}-a_{21}) - (a_{22}-a_{21})(a_{13}-a_{11})} ; \\
 I'_d &= \frac{b_{11}(a_{23}-a_{21}) - b_{22}(a_{13}-a_{11})}{(a_{12}-a_{11})(a_{23}-a_{21}) - (a_{22}-a_{21})(a_{13}-a_{11})} ; \\
 I'_i &= \frac{b_{22}(a_{12}-a_{11}) - b_{11}(a_{22}-a_{21})}{(a_{12}-a_{11})(a_{23}-a_{21}) - (a_{22}-a_{21})(a_{13}-a_{11})} .
 \end{aligned} \tag{2.45}$$

unde: coeficienți a_{ij} ($i = 1, 2$; $j = 1, 3$) și b_{ij} ($i = 1, 2$) au următoarele expresii:

$$\begin{aligned}
 a_{11} &= Z_{sd} \cdot Z_{ch} \cdot Y_{12} - \frac{1 + Z_{sd}(Y_{22} + Y_{12} + Y_{23})}{1 + Z_{sh}(Y_{11} + 2Y_{12})} (Z_{sh} + Z_{ch} + Z_{sh} \cdot Z_{ch} \cdot Y_{11}) ; \\
 a_{12} &= Z_{sd} + Z_{cd} + Z_{cd} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{22} - \frac{1 + Z_{sd}(Y_{22} + Y_{12} + Y_{23})}{1 + Z_{sh}(Y_{11} + 2Y_{12})} (Z_{sh} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{12}) ;
 \end{aligned}$$

$$a_{13} = Z_{sd} \cdot Z_{cd} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{23} - \frac{1 + Z_{sd}(Y_{22} + Y_{12} + Y_{23})}{1 + Z_{sh}(Y_{11} + 2Y_{12})} \cdot Z_{sh} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{12} ;$$

$$b_{11} = U_{sd} - \frac{1 + Z_{sd}(Y_{22} + Y_{12} + Y_{23})}{1 + Z_{sh}(Y_{11} + 2Y_{12})} \cdot U_{sh} ; \tag{2.46}$$

$$b_{21} = Z_{ci} \cdot Z_{ch} \cdot Y_{12} - \frac{1 + Z_{ci}(Y_{22} + Y_{12} + Y_{23})}{1 + Z_{sh}(Y_{11} + 2Y_{12})} (Z_{sh} + Z_{ch} + Z_{sh} \cdot Z_{ch} \cdot Y_{11}) ;$$

$$B_{22} = Z_{si} \cdot Z_{od} \cdot Y_{23} = \frac{1+Z_{si}(Y_{22}+Y_{12}+Y_{23})}{1+Z_{sh}(Y_{11}+2Y_{12})} \cdot Z_{sh} \cdot Z_{od} \cdot Y_{12} ;$$

$$B_{23} = Z_{si} + Z_{oi} + Z_{si} \cdot Z_{ci} \cdot Y_{22} = \frac{1+Z_{si}(Y_{22}+Y_{12}+Y_{23})}{1+Z_{sh}(Y_{11}+2Y_{12})} \cdot Z_{sh} \cdot Z_{oi} \cdot Y_{12} ;$$

$$B_{22} = U_{si} = \frac{1+Z_{si}(Y_{22}+Y_{12}+Y_{23})}{1+Z_{sh}(Y_{11}+2Y_{12})} \cdot U_{sh} ;$$

Decarece transformatoarele de medie tensiune pe joasă tensiune au în primar conormane triunghi sau stea impedanța homopolară a consumatorului devine infinit de mare. În aceste condiții impedanța $Z_{ch} = -jX_C$, X_C - fiind reactanță capacativă a liniei în spatele defectului.

Dezvoltând relație (2.40) pentru curentii $[I]_s$ se obțin expresiile:

$$I_h = Z_{ch} \cdot Y_{11} \cdot I'_h + Y_{12} \cdot Z_{od} \cdot I'_d + Y_{12} \cdot Z_{ci} \cdot I'_i + (Y_{11} + 2Y_{12}) U'_h ;$$

$$I_d = Z_{ch} \cdot Y_{12} \cdot I'_h + Y_{22} \cdot Z_{od} \cdot I'_d + Y_{23} \cdot Z_{ci} \cdot I'_i + (Y_{12} + Y_{22} + Y_{23}) \cdot U'_h ; \quad (2.47)$$

$$I'_i = Z_{ch} \cdot Y_{12} \cdot I'_h + Y_{23} \cdot Z_{od} \cdot I'_d + Y_{22} \cdot Z_{ci} \cdot I'_i + (Y_{12} + Y_{22} + Y_{23}) U'_h ;$$

Cunoștinând matricile $[I]_s$ și $[I']_s$ se pot determina curentii pe cele trei faze și prin impedanță de trutare a nulului rețelei de medie tensiune, tensiunile la locul de defect și tensiunea homopolară care apare pe barele de medie tensiune ale stației de transformare (U_{hb}).

Curentii pe cele trei faze se determină cu relațiile:

$$\begin{aligned} I_1 &= I_h + I_d + I_i + I'_h + I'_d + I'_i ; \\ I_2 &= I_h + I'_h + \alpha^2(I_d + I'_d) + \alpha(I_i + I'_i) ; \\ I_3 &= I_h + I'_h + \alpha(I_d + I'_d) + \alpha^2(I_i + I'_i) ; \end{aligned} \quad (2.48)$$

Tensiunea homopolară pe barele de medie tensiune ale stației de transformare se determină cu relația:

$$U_{hb} = - \frac{jX_C(Z_{hTSI} + 3Z_m)}{Z_{hTSI} + 3Z_m - jX_C} (I_h + I'_h) ; \quad (2.49)$$

Curentul prin impedanță de trutare a nulului se calculează cu relația:

$$I_n = - \frac{jX_C}{Z_{hTSI} + 3Z_m - jX_C} (I_h + I'_h) ; \quad (2.50)$$

Tensiunile la locul de defect se calculează cu relațiile:

$$U_1 = R_1(L_h + L_d + L_s), \quad U_2 = -jX_1(L_h + A^2L_d + AL_s), \quad U_3 = -jX_2(L_h + AL_d + A^2L_s) \quad (2.51)$$

unde X_0 reprezintă reactanță capacitive a rețelei în spatele defectului și R_0 rezistență de trecere la locul de defect. Pentru a stabili nodul în care diversi parametrii influențează valoarea tensiunii U_{ab} și a curentului I_a este necesară întocmirea unui program de calcul. Studiul analitic a modului în care acești parametrii influențează tensiunea U_{ab} și curentul I_a este practic imposibil.

Schema simplificată a rețelei în care apare un astfel de defect este prezentată în fig.2.16.

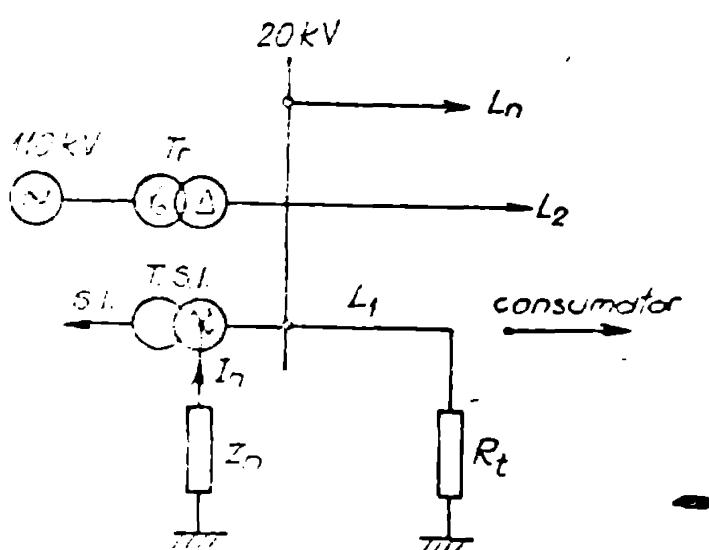


Fig.2.16. Schema monofilară a rețelei cu defect

din schema reprezentat în fig.2.16 matricea $[Z_s]$

Impedanțele de secvență directă și inversă ale consumatorului se exprimă funcție de puterea acestuia (S_c). Acceptând sistemul energetic pe partea de 110 kV ca fiind o sursă infinită rezultă că impedanțele de secvență directă și inversă ale sursei sunt egale. Cu impedanțele devine:

$$[Z_S]_S = \begin{bmatrix} Z_{sh} + Z_{lh} & 0 & 0 \\ 0 & Z_{ctr} + Z_{ld} & 0 \\ 0 & 0 & Z_{lTr} + Z_{ld} \end{bmatrix}; \quad (2.52)$$

Dacă se are în vedere faptul că $Z_{\text{eff},\text{Tr}} = Z_{\text{eff},\text{Tr}}$ și $Z_{\text{eff},\text{d}} = Z_{\text{eff},\text{d}}$ matricea $[Z_a]_a$ devine:

$$[Z_S]_S = \begin{bmatrix} Z_{sh} + Z_{Lh} & 0 & 0 \\ 0 & Z_{dT_r} + Z_{Ld} & 0 \\ 0 & 0 & Z_{dT_d} + Z_{Ld} \end{bmatrix}; \quad (2.53)$$

Considerind elementele transversale ale liniei de medie tensiunii cu defect, din spatele defectului ca fiind concentrate la locul de defect elementele matricii $[A_2]_s$ devin:

$$z_{ph} = z_{pd} = z_{p1} = \frac{1}{3} (R_t + j2X_C^t); \quad z_2 = \frac{1}{3} (R_t + jX_B^t); \quad (2.54)$$

Tinind seama de relațiile (2.54), relațiile (2.42) devin:

$$Y_{11} = Y_{22} = Y_{33} = \frac{X_C^t + jR_t}{3R_t \cdot X_C^t}; \quad Y_{12} = Y_{21} = Y_{13} = Y_{31} = Y_{23} = Y_{32} = \frac{X_C^t - jR_t}{3R_t \cdot X_C^t}, \quad (2.55)$$

Deoarece transformatorul de nodie pe jocăză tensiune are în primar conexiune triunghi sau stea relațiile (2.45) devin:

$$L_h' = 0; \quad L_d' = -L_1 = \frac{b_{22} - b_{11}}{b_{22} + b_{13} - b_{12} - b_{23}}, \quad (2.56)$$

Parametrii a_{ij} și b_{ij} ($i = 1, 2$; $j = 1, 3$) din relațiile (2.46) dacă avem în vedere relațiile (2.55) devin:

$$a_{11} = Z_{ch} \left[Z_{sd} \cdot \frac{X_C^t - jR_t}{3X_C^t \cdot R_t} - \frac{3X_C^t \cdot R_t + Z_{sh}(X_C^t + j2R_t)}{3X_C^t \cdot R_t} \cdot \frac{R_t + Z_{sd}}{R_t + Z_{sh}} \right];$$

$$a_{12} = Z_{od} + Z_{cd} + j \frac{Z_{od}}{3X_C^t} \left(\frac{R_t + Z_{sd}}{R_t + Z_{sh}} \cdot Z_{sh} + 2 \cdot Z_{sc} \right);$$

$$a_{13} = \frac{Z_{od} - Z_{sh}}{R_t + Z_{sh}} \cdot \frac{Z_{cd}}{3X_C^t} (X_C^t - jR_t);$$

$$a_{21} = Z_{ch} \left[Z_{sd} \cdot \frac{X_C^t - jR_t}{3X_C^t \cdot R_t} - \frac{3X_C^t \cdot R_t + Z_{sh}(X_C^t + j2R_t)}{3X_C^t \cdot R_t} \cdot \frac{R_t + Z_{sd}}{R_t + Z_{sh}} \right]; \quad (2.57)$$

$$a_{22} = \frac{Z_{sd} - Z_{sh}}{R_t + Z_{sh}} \cdot \frac{Z_{cd}}{3X_C^t} (X_C^t - jR_t);$$

$$a_{23} = Z_{sd} + Z_{od} + \frac{Z_{sd} - Z_{sh}}{3(R_t + Z_{sh})} + \frac{j}{3X_C^t} (2Z_{sd} + Z_{sh} \cdot \frac{R_t + Z_{sd}}{R_t + Z_{sh}});$$

$$b_{11} = U_{ed} - \frac{R_t + Z_{sd}}{R_t + Z_{sh}} \cdot U_{ch}; \quad b_{22} = U_{ei} - \frac{R_t + Z_{sd}}{R_t + Z_{sh}} \cdot U_{ch};$$

Din relațiile (2.57) se observă că acceptând $Z_{sd} = Z_{od}$ coeficienții a_{11} și a_{21} sunt egali.

Inlocuind expresiile (2.57) în relațiile (2.56) respectiv (2.45) se obține:

$$L_d' = L_1' = \frac{X_C^t (b_{11} - b_{22})}{(Z_{od} + Z_{od})(A_C^t + jZ_{sd}) + 2X_C^t Z_{sd}} \quad (2.58)$$

$$U_h' = \frac{R_t}{R_t + Z_{sh}} [U_{ch} - a_2 - Z_{sh} \cdot \frac{X_C^t - jR_t}{3X_C^t \cdot R_t} (Z_{od} - Z_{od}) \cdot L_d'];$$

unde a_2 este:

$$I_2 = \frac{3X_C \cdot R_t + Z_{sh} (X_C + j2R_t)}{Z_1} \cdot \frac{b_{11}(b_{22}-b_{23}) - (b_{12}-b_{13})b_{22}}{b_{22}-b_{23} + b_{13} - b_{12}},$$

iar Z_1 este:

$$Z_1 = Z_{od}(X_C - jR_t) - \frac{R_t + Z_{sh}}{R_t + Z_{sh}} [3X_C \cdot R_t + Z_{sh}(X_C + j2R_t)],$$

Având în vedere relațiile (2.56), (2.57) și (2.58) relațiile (2.47) devin:

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{X_C + j2R_t}{Z_1} \cdot \frac{b_{11}(b_{22}-b_{23}) - b_{22}(b_{12}-b_{13})}{b_{22}-b_{23} + b_{13} - b_{12}} + \frac{U_{sh}-S_2}{R_t + Z_{sh}} + \\ &+ \frac{(X_C - jR_t)(Z_{od} - Z_{ci})}{3X_C(R_t + Z_{sh})} \cdot I_d; \\ I_d &= \frac{X_C - jR_t}{Z_1} \cdot \frac{b_{11}(b_{22}-b_{23}) - b_{22}(b_{12}-b_{13})}{b_{22}-b_{23} + b_{13} - b_{12}} + \frac{U_{sh}-S_2}{R_t + Z_{sh}} + \\ &+ \left[\frac{(X_C - jR_t)(Z_{od} - Z_{ci})}{3X_C(R_t + Z_{sh})} + j \frac{Z_{od}}{X_C} \right] \cdot I_d; \quad (2.59) \\ I_4 &= \frac{X_C - jR_t}{Z_1} \cdot \frac{b_{11}(b_{22}-b_{23}) - b_{22}(b_{12}-b_{13})}{b_{22}-b_{23} + b_{13} - b_{12}} + \frac{U_{sh}-S_2}{R_t + Z_{sh}} + \\ &+ \left[\frac{(X_C - jR_t)(Z_{od} - Z_{ci})}{3X_C(R_t + Z_{sh})} - j \frac{Z_{ci}}{X_C} \right] \cdot I_d. \end{aligned}$$

Pentru calculul efectiv al relațiilor (2.50) și (2.49) se utilizează calculatorul electronic.

2.2.2. Dependenta tensiunii U_{hb} și a curentului I_n de condițiile în care are loc defectul

Condițiile în care are loc defectul determină valorile parametrilor funcție de care se calculează tensiunea U_{hb} respectiv curentul I_n , relațiile (2.49) și (2.50). Pentru a analiza modul în care parametrii de care depinde tensiunea U_{hb} și curentul I_n , influențează aceste mărimi s-a întocmit un program de calcul în limbaj PASCAL. Schema logică a programului este cea prezentată în fig.2.3. Față de un defect de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator, în acest caz nu se schimbă decât relațiile respective de calcul a tensiunii U_{hb} și a curentului I_n .

Calculurile s-au efectuat admitînd aceleasi valori pentru parametrii ca și în cazul defectului conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator, pentru a se putea face comparație între

cale două tipuri de defecte.

S-au calculat 3000 de variante, unele din rezultate fiind prezentate în fig. 2.17 - 2.21.

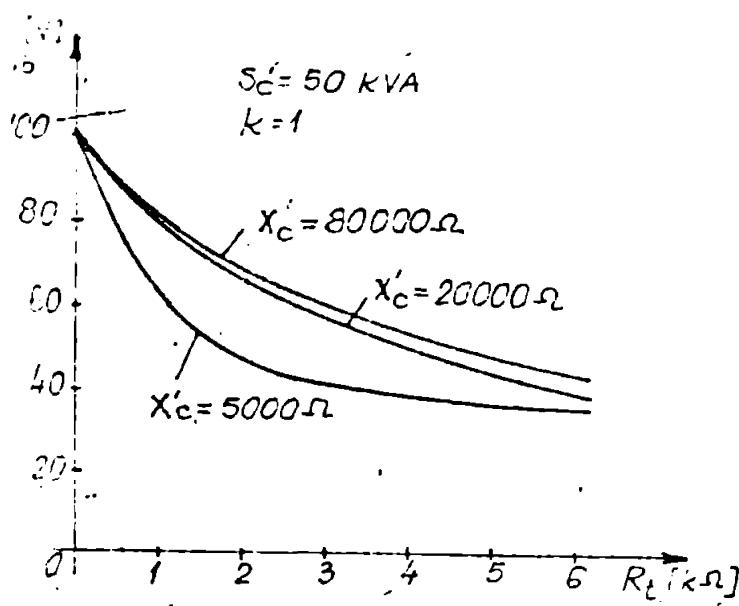


Fig. 2.17. Rețea la rezonanță

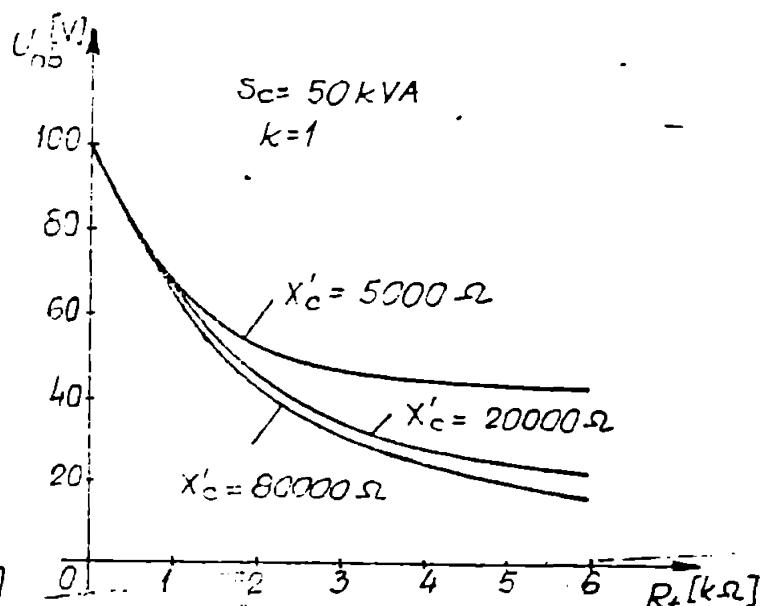


Fig. 2.18. Rețea supracompensată 1x

Calculările efectuate au evidențiat faptul că la acest tip de defect tensiunea homopolară de pe barele de medie tensiune ale statiei de transformare este influențată cel mai mult de rezistența de treceere la locul de defect (fig. 2.17 - 2.21).

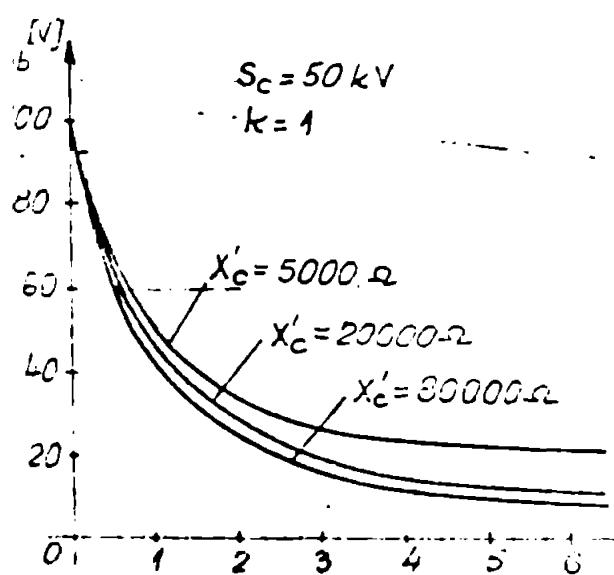


Fig. 2.19. Rețea supracompensată 2x

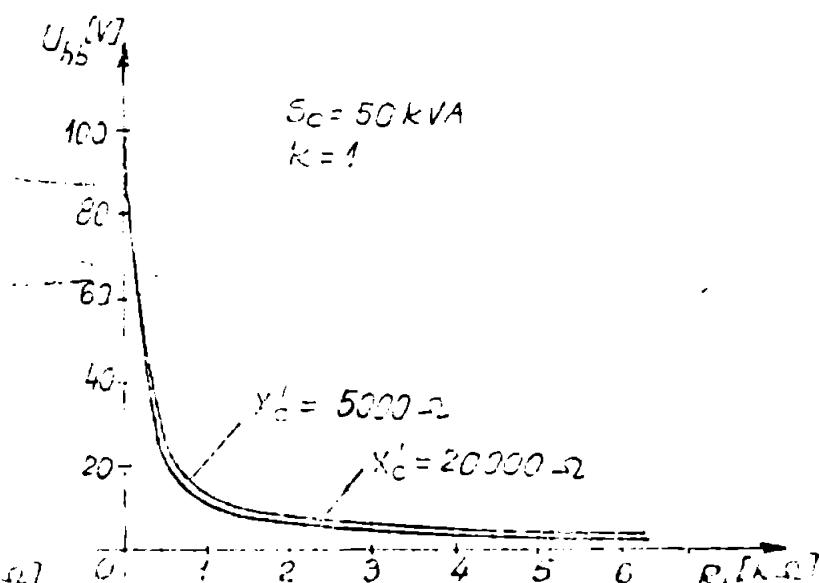


Fig. 2.20. Rețea cu nulul izolat

In fig. 2.17 - 2.19 s-a prezentat variația tensiunii U_{hb} funcție de R_t , pentru diverse valori ale reactanței capacitive a rețelei în spatele defectului (X_c'), rețeaua de medie tensiune fiind cu nulul trutat prin bobină de stingere și funcționând în rezonanță, supracompensat 1x respectiv supracompensat 2x. Din aceste diagrame se constată că pentru rețeaua de medie tensiune ce funcționează în

regim de rezonanță dependenta tensiunii U_{hb} de rezistența R_t este cel mai puțin pronunțată. De asemenea tensiunea U_{hb} obține valori ridicate chiar la rezistențe de trecere la locul de defect ce depășesc 3000Ω . (fig.2.17).

Din fig.2.19 se observă că pentru rețeaua de medie tensiune ce funcționează în regim de supracompenzare 20% la valori ridicate ale rezistenței de trecere R_t tensiunea U_{hb} scade la mai mult de jumătate față de cazul în care rețeaua funcționează în regim de rezonanță.

Reactanța capacativă a rețelei în spatele defectului influențează valoarea tensiunii U_{hb} dacă are valori sub 10000Ω , dar prezintă o mai puțină importanță pentru valori ale acesteia care depășesc 20000Ω . Cum pentru liniile de medie tensiune aeriene reactanța X_C doară de obicei depășește 15000Ω rezultă că în calculul tensiunii U_{hb} poate fi neglijat acest parametru fără a face erori prea mari. În acelă tip de defect tensiunea U_{hb} obține valori mai mari dacă reactanța X_C are valori mai scăzute, deci un astfel de defect este mai ușor de sesizat în liniile de medie tensiune mixte (aeriene și în cablu) dacă porțiunea de cablu este în spatele defectului.

Din fig.2.20 se constată că la rețeaua de medie tensiune cu nulul izolat și în acest tip de defect tensiunea U_{hb} scade foarte rapid cu creșterea rezistenței de trecere la locul de defect R_t . În acest caz reactanța capacativă a liniei în spatele defectului (X_C') practic nu influențează tensiunea U_{hb} (fig.2.20) deci acest parametru poate fi neglijat.

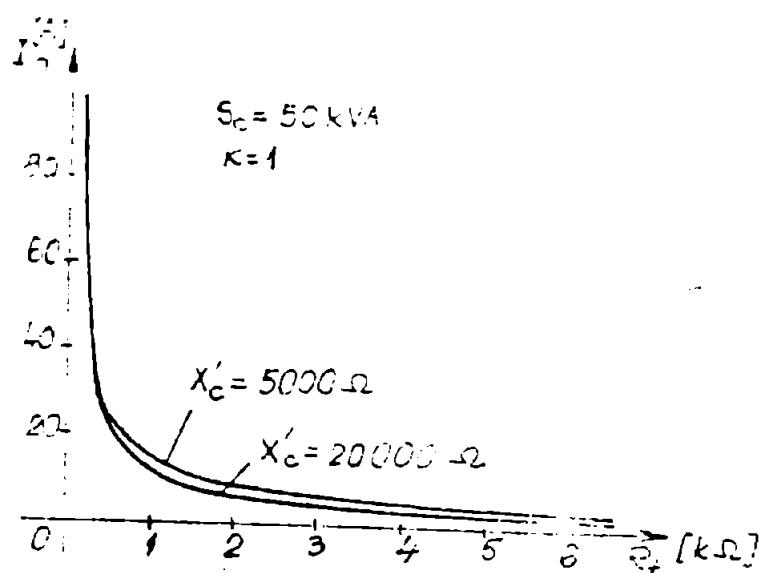


Fig.2.21. Rețea cu nulul tratat prin rezistor

fiecare consumator alimentat prin linia pe care a apărut defectul au o pondere destul de scăzută în stabilirea valorii tensiun-

In fig.2.21 s-a trasat dependența curentului prin rezistorul de tratare a nulului (I_n) funcție de rezistența de trecere la locul de defect R_t . Se constată că reactanța capacativă a liniei în spatele defectului (X_C') practic nu influențează valoarea acestui curent. De asemenea acest curent este puternic influențat de parametrul R_t .

Din calculele efectuate a rezultat că pentru acest tip de de-

flect puterea consumatorilor alimentați prin linia pe care a apărut defectul au o pondere destul de scăzută în stabilirea valorii tensiun-

nii U_{hb} și a curentului I_n motiv pentru care într-un calcul aproximativ se poate neglija acest parametru.

Din analiza efectuată rezultă funcție de modul de tratare a nulului rețelei de medie tensiune următoarele:

- la rețeaua cu nulul tratat prin bobină de stingeră valoarea tensiunii U_{hb} depinde foarte mult de regimul în care funcționează rețeaua (rezonanță, supracompensat); de aceea este necesar să se luă în considerare la calculul tensiunii U_{hb} rezistența de trecere la locul de defect R_t și reactanța capacitive a liniei în spatele defectului (X_C^t);

- la rețeaua cu nulul izolat tensiunea U_{hb} este influențată în primul rând de rezistența de trecere la locul de defect R_t , putindu-se neglija reactanța X_C^t și consumatorii alimentați prin linia cu defect;

- la rețeaua căuțată prin rezistor curentul ce se închide prin rezistorul de tratare al nulului (I_n) depinde pronumit de rezistența de trecere la locul de defect R_t , putindu-se neglija în calculul acestui curent reactanța X_C^t și consumatorii alimentați prin linia cu defect.

Comparând rezultatele obținute în cazul defectului conductor întrerupt și căuzut la pămînt spre consumator cu cele obținute în cazul în care conductorul întrerupt este căuzut la pămînt spre sursă se constată că tensiunea U_{hb} și curentul I_n depind pentru ambele defecțiuni de rezistența de trecere la locul de defect R_t . Dacă la defectul conductor întrerupt și căuzut la pămînt spre sursă se pot neglija parametrii X_C^t și S_o , la defectul conductor întrerupt și căuzut la pămînt spre consumator nu se mai pot face aceste neglijările.

2.3. Simplă punere la pămînt

În cazul în care la un defect de tipul conductor întrerupt și căuzut la pămînt spre sursă sau spre consumator lipsește întreruperea, defectul se transformă într-o simplă punere la pămînt. Deci o simplă punere la pămînt poate fi analizată ca fiind un caz particular al unui defect de tip conductor întrerupt și căuzut la pămînt spre consumator (subcapitolul 2.1.) sau spre sursă (subcapitolul 2.2.).

2.3.1. Stabilirea expresiei tensiunii U_{hb} și a curentului I_n

Modul în care elementul nosimetric interconectoasă rețelele simetrice în acest caz este prezentat în fig.2.22. În acestă figură elementele au următoarea semnificație: A - rețeaua simetrică se reprezintă surse inolare linia pînă la locul de defect; B - rețeaua simetrică ce reprezintă consumatorul [16], [22], [74] inclusiv linia în spatele defectului; C - rețeaua simetrică echivalentă pămîntului: $[Z_0]_S$ reprezintă

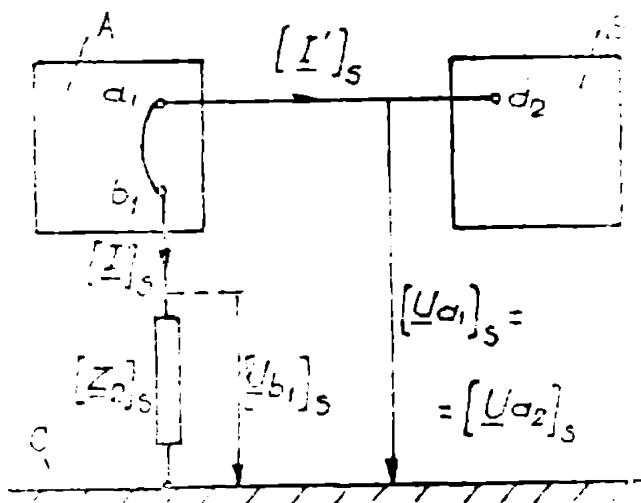


Fig.2.22. Explicativă privind calculul unei simple puneri la pămînt

în sistemul de ecuații (2.39) se obține:

$$\begin{aligned} [U_e]_s &= ([Z_a]_s + [Z_c]_s) \cdot [I]_s + [Z_s]_s \cdot [I]_s \\ [0] &= -[Z_a]_s \cdot [I]_s + [Z_c]_s \cdot [I]_s \end{aligned} \quad (2.60)$$

Din ecuația a doua se exprimă $[I]_s$ obținându-se:

$$[I]_s = [Z_c]_s^{-1} \cdot [Z_a]_s \cdot [I']_s \quad (2.61)$$

relație care introdusă în prima ecuație permite determinarea matricii $[I]_s$.

$$[U_e]_s = ([Z_s]_s + [Z_a]_s + [Z_c]_s \cdot [Z_a]_s^{-1} \cdot [Z_c]_s \cdot [I']_s) \cdot [I]_s \quad (2.62)$$

Totemii matricii $[Z_a]_s^{-1}$ se determină cu relațiile (2.42).

Desvoltindu-se ecuația (2.62) se obține sistemul:

$$\begin{aligned} U_{eh} &= (Z_{eh} + Z_{ch} + Z_{sh} \cdot Z_{oh} \cdot Y_{11}) \cdot I_h + Z_{eh} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{12} \cdot I_d + Z_{ch} \cdot Z_{ci} \cdot Y_{12} \cdot I_i \\ U_{od} &= Z_{od} \cdot Z_{eh} \cdot Y_{12} \cdot I_h + (Z_{cd} + Z_{cd} \cdot Z_{od} \cdot Y_{22}) \cdot I_d + Z_{sd} \cdot Z_{ci} \cdot Y_{23} \cdot I_i \\ U_{ei} &= Z_{ei} \cdot Z_{eh} \cdot Y_{12} \cdot I_h + Z_{si} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{23} \cdot I_d + (Z_{si} + Z_{ci} + Z_{sd} \cdot Z_{ci} \cdot Y_{22}) \end{aligned} \quad (2.63)$$

sistem care rezolvat ne conduce la următoarele expresii pentru curenții I_h , I_d și I_i :

$$\begin{aligned} I_h &= \frac{1}{2} [U_{eh}(s_{22} \cdot s_{33} - s_{32} \cdot s_{23}) - U_{od}(s_{12} \cdot s_{33} - s_{32} \cdot s_{13}) + U_{ei}(s_{12} \cdot s_{23} - s_{22} \cdot s_{13})] \\ I_d &= \frac{1}{2} [U_{eh}(s_{11} \cdot s_{23} - s_{21} \cdot s_{33}) + U_{od}(s_{11} \cdot s_{33} - s_{31} \cdot s_{13}) - U_{ei}(s_{11} \cdot s_{23} - s_{21} \cdot s_{13})] \\ I_i &= \frac{1}{2} [U_{eh}(s_{21} \cdot s_{32} - s_{31} \cdot s_{22}) - U_{od}(s_{11} \cdot s_{32} - s_{31} \cdot s_{12}) + U_{ei}(s_{11} \cdot s_{22} - s_{21} \cdot s_{12})] \end{aligned} \quad (2.64)$$

impedanțelor de secvență la locul de defect: $[I]_s$ și $[I']_s$ matricile curenților de secvență la locul de defect și spre consumator.

Se observă că fig.2.22 diferă de fig.2.15 doar prin faptul că s-a anulat matricea $[Z_{alas}]_s$.

Deci dacă facem în aceeași lucru în ecuațiile (2.43) obținem ecuațiile necesare pentru determinarea matricilor $[I]_s$ și $[I']_s$.

Anulind matricea $[Z_1]_s$ în sis-

In care Δ este determinantul sistemului (2.63) si se exprimă astfel:

$$\Delta = \Delta_{11}(\Delta_{22} \cdot \Delta_{33} - \Delta_{32} \cdot \Delta_{23}) - \Delta_{21}(\Delta_{12} \cdot \Delta_{33} - \Delta_{32} \cdot \Delta_{13}) + \Delta_{31}(\Delta_{12} \cdot \Delta_{23} - \Delta_{22} \cdot \Delta_{13}) \quad (2.65)$$

Coefficientii Δ_{ij} ($i=1,3$, $j=1,3$) au expresiile:

$$\begin{aligned} \Delta_{11} &= Z_{sh} + Z_{ch} + Z_{sh} \cdot Z_{ch} \cdot Y_{11}; \quad \Delta_{12} = Z_{sh} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{12}; \quad \Delta_{13} = Z_{sh} \cdot Z_{ci} \cdot Y_{13}; \\ \Delta_{21} &= Z_{sd} \cdot Z_{ch} \cdot Y_{22}; \quad \Delta_{22} = Z_{sd} + Z_{cd} + Z_{od} \cdot Y_{22}; \quad \Delta_{23} = Z_{sd} \cdot Z_{ci} \cdot Y_{23}; \\ \Delta_{31} &= Z_{si} \cdot Z_{ch} \cdot Y_{32}; \quad \Delta_{32} = Z_{si} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{23}; \quad \Delta_{33} = Z_{si} + Z_{ci} + Z_{cd} \cdot Y_{22}; \end{aligned} \quad (2.66)$$

Inlocuind relatiile (2.64) in relatiile (2.61) pentru curentii I_h , I_d , I_1 se obtin expresiile:

$$\begin{aligned} I_h &= Z_{ch} \cdot Y_{11} \cdot I_h + Y_{12} \cdot Z_{cd} \cdot I_d + Y_{13} \cdot Z_{ci} \cdot I_1 \\ I_d &= Y_{12} \cdot Z_{ch} \cdot I_h + Y_{22} \cdot Z_{cd} \cdot I_d + Y_{23} \cdot Z_{ci} \cdot I_1 \\ I_1 &= Y_{13} \cdot Z_{ch} \cdot I_h + Y_{23} \cdot Z_{cd} \cdot I_d + Y_{22} \cdot Z_{ci} \cdot I_1 \end{aligned} \quad (2.67)$$

Curentii de fază ai liniei cu defect se determină cu relatiile:

$$\begin{aligned} I_1 &= I_h + I'_h + I_d + I'_d + I_1 + I'_1; \\ I_2 &= I_h + I'_h + \alpha^2(I_d + I'_d) + \alpha(I_1 + I'_1); \\ I_3 &= I_h + I'_h + \alpha(I_d + I'_d) + \alpha^2(I_1 + I'_1); \end{aligned} \quad (2.68)$$

Tensiunea homopolară pe barele de medie tensiune ale stației de transformare se determină cu relația:

$$U_{hb} = - \frac{jX_C(Z_{hTSI} + 3Z_n)}{Z_{hTSI} + 3Z_n - jX_C} \cdot (I'_h + I_h) \quad (2.69)$$

Curentul prin impedanța de tratare a nulului rețelei este:

$$I_n = \frac{3 U_{hb}}{Z_{hTSI} + 3Z_n} \quad (2.70)$$

Tensiunile de fază la locul de defect se determină cu relatiile:

$$\begin{aligned} U_1 &= -j \frac{R_b \cdot X_b}{R_b - jX_b} (I_h + I_d + I_1); \quad U_2 = -jX_C^2 (I_h + \alpha^2 I_d + \alpha I_1); \\ U_3 &= -jX_C^2 (I_h + \alpha I_d + \alpha^2 I_1); \end{aligned} \quad (2.71)$$

Având în vedere faptul că rețelele de medie tensiune funcționează radial o schema de principiu în care apare un nodal de defect este prezentată în fig.2.23. Considerind sistemul pe partea de 110 kV ca fiind de putere infinită impedanța acestuia este nulă. În aceste condiții matricea $[A_{ij}]$ se exprimă prin relația (2.48) iar coefficientii Δ_{ij} ($i=1,3$; $j=1,3$) devin:

$$B_{11} = Z_{ch} \left(1 - \frac{jX_C (Z_{nTSI} + jZ_n)}{Z_{nTSI} + jZ_n - jX_C} \cdot Y_{11} \right) - \frac{jX_C (Z_{nTSI} + jZ_n)}{Z_{nTSI} + jZ_n - jX_C},$$

$$B_{12} = Z_{nTSI} + jZ_n + Z_{nL} \cdot$$

$$\cdot Z_{cd} \cdot Y_{12};$$

$$B_{13} = (Z_{nTSI} + jZ_n + jZ_n L) Z_{ci} \cdot Y_{12};$$

$$B_{21} = Z_{dTr} \cdot Y_{12} \cdot Z_{ch};$$

$$B_{22} = Z_{dTr} (1 + Z_{cd} \cdot Y_{22}) + Z_{cd}; \quad (2.72)$$

$$B_{23} = Z_{dTr} \cdot Z_{ci} \cdot Y_{23};$$

$$B_{31} = Z_{dTr} \cdot Y_{12} \cdot Z_{ch};$$

$$B_{32} = Z_{dTr} \cdot Z_{cd} \cdot Y_{23};$$

$$B_{33} = Z_{dTr} (1 + Z_{ci} \cdot Y_{22}) + Z_{ci}.$$

Fig.2.23. Schema monofilară a rețelei în care se-a produs punerea la pămînt

Dacă se are în vedere faptul că impedanța de secvență homopolară al consumatorului este infinită (datorită conexiunii transformatorului de modie și joasă tensiune) relațiile (2.64) devin:

$$I_h^* = 0;$$

$$I_d^* = \frac{1}{E_1} \left\{ \frac{U_{eh}(Z_{s1} \cdot B_{23} - Z_{sd} \cdot B_{33})Y_{12} + U_{ed} [(1 + Z_{sh} \cdot Y_{11})B_{33} + Z_{s1} \cdot Y_{12} \cdot B_{13}]}{(1 + Z_{sh} \cdot Y_{11})B_{23} - Z_{sd} \cdot Y_{12} \cdot B_{13}} \right\}; \quad (2.73)$$

$$I_1^* = \frac{1}{E_1} \left\{ \frac{U_{eh} \cdot Y_{12} (Z_{sd} \cdot B_{32} - Z_{s1} \cdot B_{22}) - U_{ed} [(1 + Z_{sh} \cdot Y_{11})B_{32} - Z_{s1} \cdot Y_{12} \cdot B_{12}]}{(1 + Z_{sh} \cdot Y_{11})B_{22} - Z_{sd} \cdot Y_{12} \cdot B_{12}} \right\};$$


unde: E_1 are expresia:

$$E_1 = (1 + Z_{sh} \cdot Y_{11})(B_{22} \cdot B_{33} - B_{32} \cdot B_{23}) - Z_{sd} \cdot Y_{12} (B_{12} \cdot B_{33} - B_{32} \cdot B_{13}) + Z_{s1} \cdot Y_{12} (B_{12} \cdot B_{23} - B_{22} \cdot B_{13}); \quad (2.74)$$

De asemenea relațiile (2.67) devin:

$$I_h = \frac{Y_{11}}{E_1} [U_{eh}(B_{22} \cdot B_{33} - B_{32} \cdot B_{23}) - U_{ed}(B_{12} \cdot B_{33} - B_{32} \cdot B_{13}) + U_{ed}(B_{12} \cdot B_{23} - B_{22} \cdot B_{13})] + Y_{12} \cdot Z_{cd} \cdot I_d + Y_{12} \cdot Z_{ci} \cdot I_1,$$
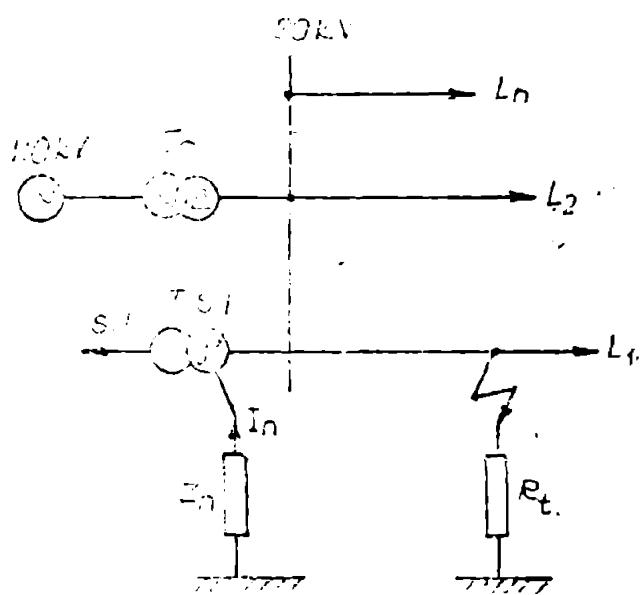
$$I_d = \frac{Y_{12}}{E_1} [U_{eh}(B_{22} \cdot B_{33} - B_{32} \cdot B_{23}) - U_{ed}(B_{12} \cdot B_{33} - B_{32} \cdot B_{13}) + U_{ed}(B_{12} \cdot B_{23} - B_{22} \cdot B_{13})] + Y_{22} \cdot Z_{cd} \cdot I_d + Y_{23} \cdot Z_{ci} \cdot I_1; \quad (2.75)$$



$$I_4 = \frac{x_{12}}{Z_1} [U_{ab}(Z_{22} \cdot Z_{33} - Z_{32} \cdot Z_{23}) - U_{ad}(Z_{12} \cdot Z_{33} - Z_{32} \cdot Z_{13}) + U_{ai}(Z_{12} \cdot Z_{23} - Z_{22} \cdot Z_{13})] + X_{23} \cdot Z_{od} \cdot I_d + X_{22} \cdot Z_{oi} \cdot I_i \quad (2.75)$$

In relatiile (2.69) si (2.72) reactanta X_C reprezinta reactanta capacitivea a retelei de medie tensiune logatul galvanic pînă la locul de defect, iar X_C din relatiile (2.71) reprezinta reactanta capacitivea a liniei în spatele defectului.

Cunoscind matricile $[I_s]$ si $[I_o]$ se determină curentii de fază (relatiile (2.68)), curentul prin impedanța de tratare a nulului (relația 2.70), tensiunea homopolară pe barele de medie tensiune ale stației de transformare (relația 2.69), respectiv tensiunile de fază la locul de defect (relatiile 2.71).

Parametrii Z_{ij} ($i=1,3$; $j=1,3$) se determină din relatiile (2.42) în care impedanțele Z_{2h} , Z_{2d} și Z_0 au expresiile:

$$Z_{2d} = Z_{2h} = Z_{21} = -j \frac{X_C}{3} \left(\frac{R_t}{R_t - jX_C} \rightarrow 2 \right); Z_0 = j \frac{X_C}{3} \left(1 - \frac{R_t}{R_t - jX_C} \right) \quad (2.76)$$

Pentru calculul efectiv al relatiilor (2.74), (2.75), (2.69), (2.70) s-a întocmit un program de calcul.

2.3.2. Dependenta tensiunii U_{nb} și a curantului I_n do conditiile in care are loc defectul

Parametrii ce intervin în relatiile de calcul a tensiunii U_{nb} (2.69) respectiv a curentului I_n (2.70) depind de condițiile în care are loc defectul. Pentru a analiza modul în care acești parametri modifică valoarea tensiunii U_{nb} și a curentului I_n s-a întocmit un program de calcul în limbaj PASCAL a cărui schemă logică este prezentată în fig.2.3. Ca date de intrare s-au folosit același ca și pentru defectul de tip conductor întrerupt și căut la pămînt spre consumator (paragraful 2.1.2), astfel încît se pot compara rezultatele obținute pentru acest tip de defect cu cele obținute pentru un defect de tipul conductor întrerupt și căut la pămînt spre cursă sau spre consumator. S-a calculat și în acest caz 3000 de variante.

In fig.2.24 - 2.28 s-au prezentat unele din rezultatele obținute în urma calculelor efectuate.

Din fig.2.24 - 2.26 se observă că valoarea tensiunii U_{nb} pentru rețeaua de medie tensiune cu nulul tratat prin bobină de stingeră depinde diferit de rezistența de trecere la locul de defect R_t , după cum rețeaua funcționează în regim de rezonanță sau nu. Tensiunea U_{nb} scade cu atit mai repede cu creșterea rezistenței R_t cu cît rețeaua funcționează într-un regim mai îndepărtat de cel de rezonanță. De asemenea se constată din fig.2.25 - 2.26 că tensiunea U_{nb} scade pentru

aceeași valoare a rezistenței de trecere la locul de defect R_t , dacă crește reactanța capacativă a liniei în spatele defectului.

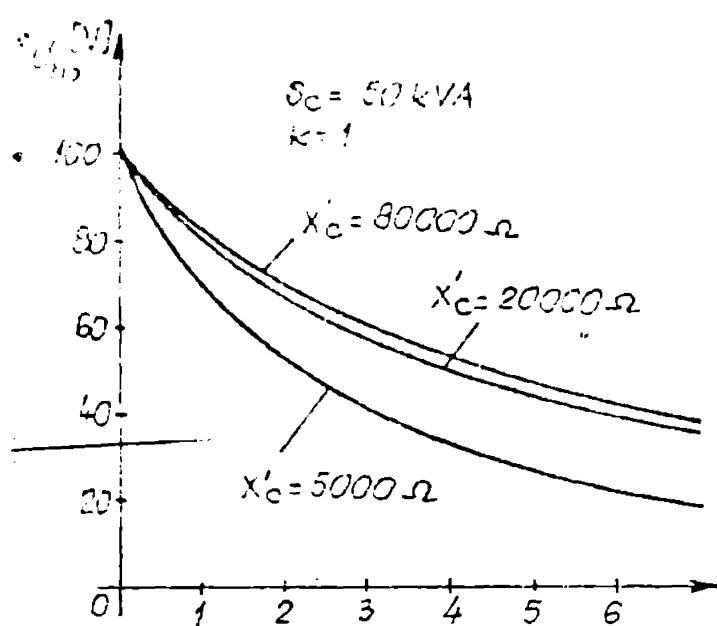


Fig. 2.24. Rețea la rezonanță

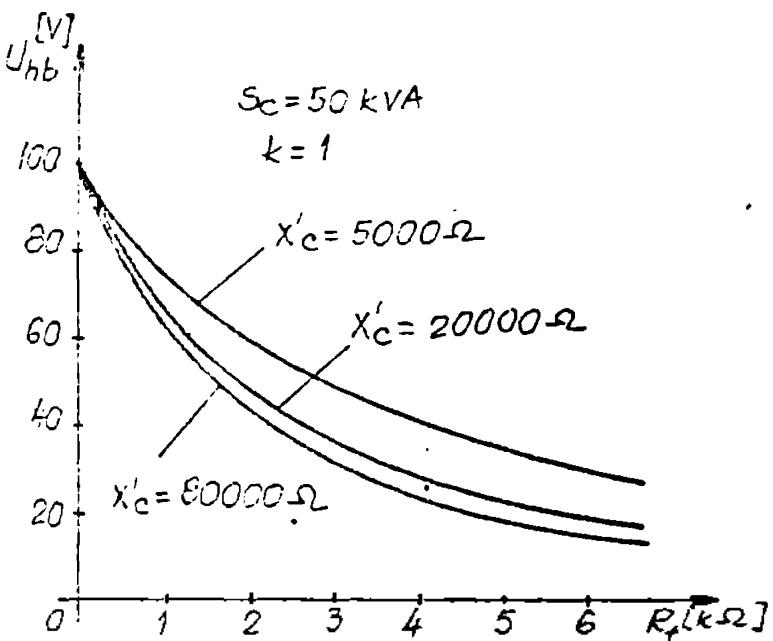


Fig. 2.25. Rețea suprarecompensată 1x


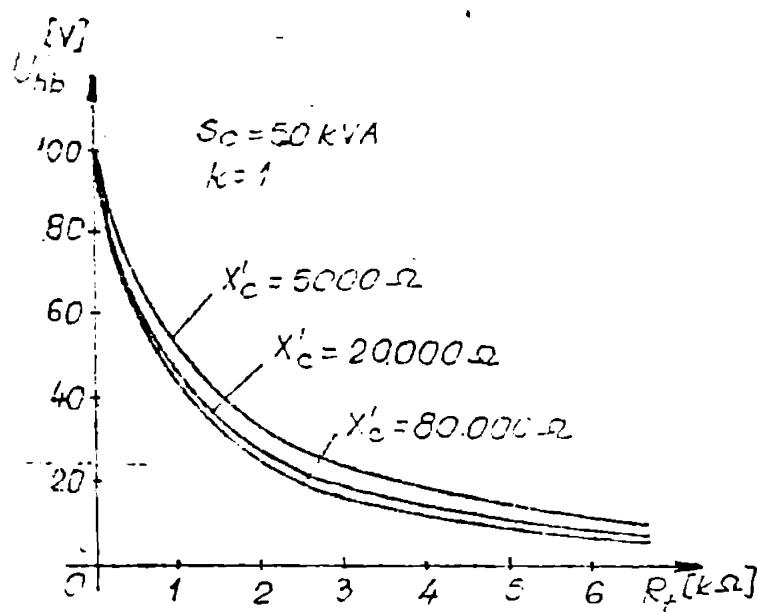


Fig. 2.26. Rețea suprarecompensată 2x; Fig. 2.27. Rețea cu nulul izolat

Pentru rețeaua care funcționează în regim de rezonanță situația este inversă. Desigur, din punct de vedere al exploatarii acestor rețele nu prezintă interes regimul de rezonanță decarece în mod normal nu se funcționează cu rețeaua în regim de rezonanță. Din calculele efectuate s-a constatat că sarcina consumatorilor alimentați prin linia cu defect, modifică destul de puțin tensiunea U_{hb} , motiv pentru care acest parametru poate fi neglijat în calcul.

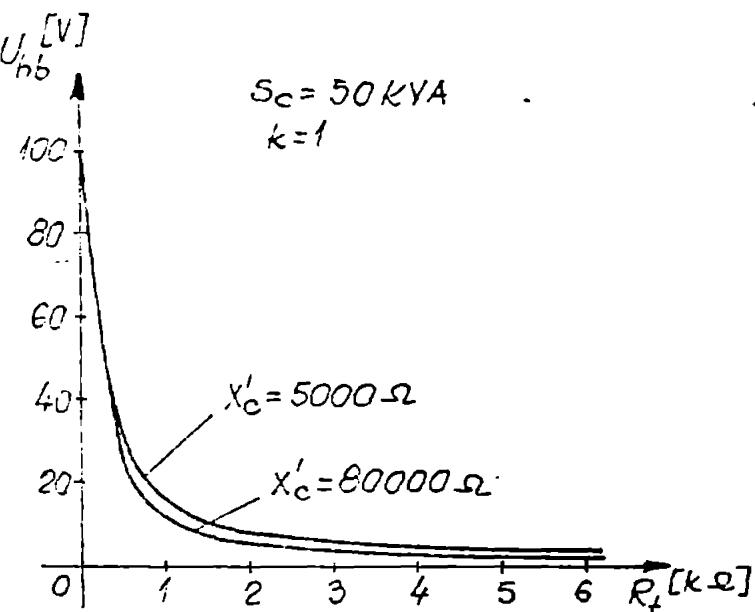In cazul rețelei de medie tensiune cu nulul isolat se constată o moșoarare foarte rapidă a tensiunii U_{hb} (fig. 2.27) cu creșterea



rezistenței de trecere la locul de defect R_t . De asemenea în acest caz reactanța capacativă a liniei în spatele defectului X_C' influențează foarte puțin valoarea tensiunii U_{hb} motiv pentru care acest parametru poate fi neglijat în calculul tensiunii U_{hb} . În acest caz tensiunea U_{hb} în aceleasi condiții de defect obține valori mult mai mici decât în cazul rețelei de medie tensiune cu nulul tratat prin bobini de stingeră.

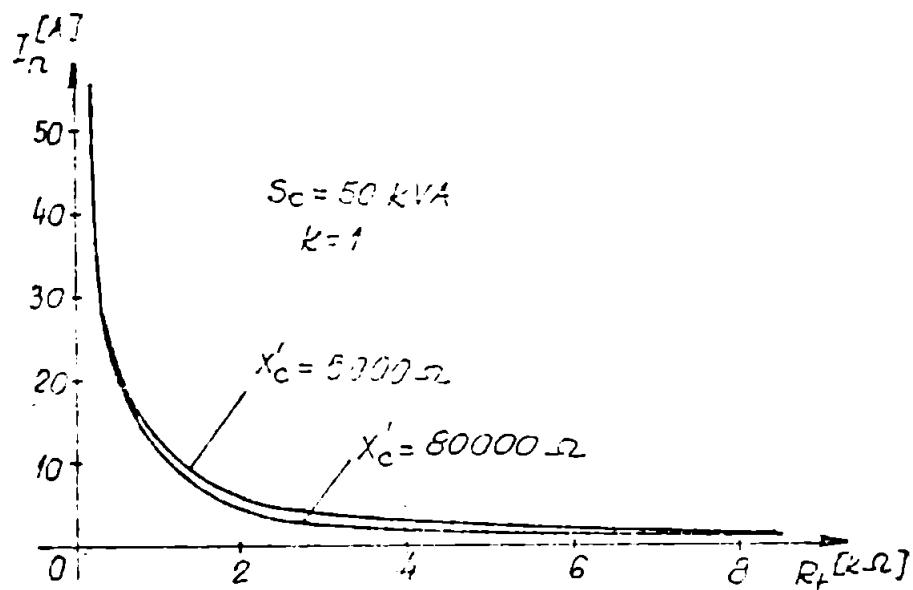


Fig.2.28. Rețea cu nulul tratat prin rezistor

currentul I_n cu creșterea rezistenței R_t , de asemenea parametrul X_C' nu modifică semnificativ curentul I_n . Neglijindu-se reactanța X_C' în calculul curentului I_n se fac erori acceptabile din punct de vedere tehnic. Din calculele efectuate, și în acest caz s-a constatat că sarcina consumatorilor alimentați prin linie cu defect nu modifică实质ial curentul I_n deci se poate neglija.

Comparând rezultantele prezentate în fig.2.24-2.25 cu cele obținute pentru un defect de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre surse (fig.2.17-2.18) se constată existența anumitor diferențe. Tensiunea U_{hb} obținând valori mai scăzute în cazul unei simple puneri la pămînt decât în cazul defectului conductor întrerupt și căzut la pămînt spre surse, dacă rețeaua funcționează într-un regim apropiat de cel de rezonanță. Când rețeaua funcționează într-un regim mai îndepărtat de cel de rezonanță se constată că valorile obținute pentru tensiunea U_{hb} la cele două tipuri de defecte sunt practic aceleasi (fig.2.19 și fig.2.26).

În cazul rețelei de medie tensiune cu nulul izolat rezultantele obținute pentru tensiunea U_{hb} la cele două tipuri de defecte sunt practic aceleasi, deci un defect de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre surse poate fi analizat ca o simplă punere la pămînt,

Pentru rețeaua cu nulul tratat prin rezistor, în fig.2.28 s-a trasat dependența curentului prin rezistorul de tratare al nulului (I_n) funcție de rezistență de trecere la locul de defect R_t și reactanță capacativă a liniei în spatele defectului X_C' . Se constată o mică scădere rapidă a cure-

ntului I_n cu creșterea rezistenței R_t .

nu a face erori neacceptabile din punct de vedere tehnic.

La rețeaua de medie tensiune cu nulul tratat prin rezistor pentru curentul I_n s-au obținut valori ceva mai mari în cazul defectului conductor întrerupt și căzut la pămînt spre sursă decât pentru o simplă punere la pămînt (fig.2.21 și fig.2.28). Diferențele nefiind prea mari și în acest caz un defect de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre sursă poate fi analizat ca o simplă punere la pămînt (scurtcircuit monofazat). Din cele prezentate rezultă că în majoritatea cazurilor un defect de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre sursă poate fi analizat ca o simplă punere la pămînt pe cind un defect de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator trebuie analizat, în toate cazurile ca un defect dublu (un scurtcircuit monofazat și o întrerupere de fază).

3. METODA MODELIZARII PENTRU ANALIZA DEFECTELOR DE TIP
CONDUCTOR INTERRUPT SI CAZUT LA PUNINT INTR-O RETEA
DE LIVSILE TENSIUNE

Valabilitatea rezultatelor obtinute din studiul analitic al defectelor analizate se verifică prin măsurători efectuate în rețea reală și cu ajutorul modelelor de rețea. În rețea reală numărul probelor ce se pot efectua este limitat deoarece pe timpul efectuirii acestor verificări alimentarea consumatorilor este perturbată. De asemenea aceste măsurători sunt și costisitoare împlind utilizarea unei aparaturi complexe precum și deplasarea acestora la locul de efectuare a probelor. Pe lângă aceste dezavantaje pe timpul efectuirii de măsurători în rețea reală există și riscul de a se deteriora anumite echipamente. Din aceste motive pentru a verifica mai completă a rezultatelor analitice s-a recurs și la metoda modelizării respectiv la realizarea unui model de rețea cu ajutorul căruia să se poată reproduce astfel de defecte în laborator. S-a considerat defectul în regim permanent sinusoidal. Determinările experimentale efectuate în rețele reale precum și literatura [7], [40], [45], [46], [68] arată că după aproximativ 0,1 secundă de la apariția defectului, componenta aperiodică a curentului de defect poate fi considerată nulă. Deși pentru defecte ce sunt eliminate după 0,1 secunde de la apariția acestora se pot accepta în studiu mărimile ca fiind periodice. În ceea ce privește procedura reproducerii fenomenelor din rețea reală cu ajutorul modelelor, în literatură [21], [35], [43], [83] se arată că aceasta nu depășește în general 10%, ceea ce este cu totul acceptabil având în vedere faptul că și parametrii utilizati în calcul nu pot fi determinați cu o precizie mai bună. La realizarea modelului analogic de rețea s-a avut în vedere că posibilitatea utilizării acestuia pentru verificarea protecțiilor existente în sistemul energetic național. Deoarece protecția de distanță este o protecție de bază în sistemele energetice la alergarea parametrilor modelului s-a avut în vedere în primul rînd posibilitatea verificării acestaia cu ajutorul modelului de rețea. Cu ajutorul modelului electrodinamic de rețea același defect poate fi reproducă în diverse condiții, sau poate fi repetat ceea ce permite o verificare mult mai corectă a echipamentului utilizat în protecții. Aceasta are o mare importanță deoarece fiabilitatea acestor echipamente este esențială în asigurarea funcționării corecte a sistemelor energetice.

Avindu-se în vedere scopul urmărit s-a realizat un model fizic de rețea [1], [12], [23], [72], [83], [136], [140].

3.1. Criterii de similitudine

Se prezintă criteriile de similitudine pentru transformatoare, liniile electrice și mașini electrice.

3.1.1. Transformatoare

Realizarea modelului de transformator respectând principiile similitudinii complete este practic imposibilă în condițiile obișnuite [56], [83], [135], [140]. Construind un model de transformator criogenic se pot satisface în mai mare măsură condițiile impuse de similitudinea completă, dar un astfel de model este foarte costisitor în condițiile actuale. Din acest motiv la realizarea modelului de transformator se impune o similitudine incompletă funcție de utilizarea modelului realizat. În literatură se dau mai multe moduri de stabilire a criteriilor de similitudine incompletă [56], [83], [139], [140]. Un mod de a stabili aceste criterii este și cel în care se utilizează ecuațiile lui Maxwell sub formă integrală [86].

$$\begin{aligned} \oint_{S_T} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= - \frac{d}{dt} \int_{S_T} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \\ \oint_{S_T} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= \int_{S_T} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} + \int_{S_T} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} \end{aligned} \quad (3.1)$$

Reducind cele două ecuații la o formă adimensională se obțin criteriile de similitudine conform primei teoreme a similitudinii.

$$\bar{I}_1 = \frac{\mu_{H,1} H_1}{S \cdot t} = \text{idem} ; \quad \bar{I}_2 = \frac{N_{o,1}}{H_{o,1}} = \text{idem} ; \quad \bar{I}_3 = \frac{\epsilon_{S,1} A}{H \cdot t} = \text{idem} \quad (3.2)$$

Conform teoremei \bar{I} avind trei criterii de similitudine independente trei parametrii din opt sunt independenți. Deci trei factori de scară pot fi aleși arbitrar. Relațiile pe care le satisfac factorii de scară sunt de aceeași formă ca și criteriile de similitudine, și anume:

$$\frac{m_H \cdot m_t \cdot m_{H_1}}{m_S \cdot m_{H_1}} = 1 ; \quad \frac{m_H \cdot m_t}{m_H \cdot m_{H_1}} = 1 ; \quad \frac{m_S \cdot m_t \cdot m_{H_1}}{m_H \cdot m_{H_1}} = 1 \quad (3.3)$$

La realizarea modelului electromagnetic de transformator se aleg deobicei factori de scară independenți m_1 , m_t și m_H . Utilizând la realizarea miezului modelului de transformator același material

ca și la transformatorul original rezultă $m_1 = 1$. Dacă și dielectricul la model și original este același $m_2 = 1$. Având în vedere faptul că nărimile E și H variază în timp sinusoidal este necesar să fie satisfăcut și criteriul homocronismului ($\omega t = \text{idem}$). Folosind aceeași frecvență în model și în original rezultă $m_t = 1$. Funcționându-se cu aceeași inducție în model și original pentru a se asigura aceeași pierderi relative în miezul feromagnetică 140 factorul de scară al intensității cimpului magnetic devine unitar $m_3 = 1$. Cu aceste precizări din relațiile (3.3) se obțin ceilalți factori de scară:

$$m_1 = \frac{m_1}{m_N} ; m_S = \frac{E_N \cdot m_1}{m_t} \text{ respectiv } m_U = \frac{E_N \cdot E_1}{m_t} ; m_R = \frac{E_U}{m_1} = \frac{E_1^2 \cdot m_1}{m_t} ;$$

$$m_L = m_U \cdot m_1 \cdot m_N^2 ; m_C = \frac{m_1 \cdot m_N^2 \cdot m_1}{m_t} , \quad (3.4)$$

In situația în care interesează doar comportarea acestuia ca element component al unei rețele electrice soluția cea mai evantajosă este alegerea coeficientului de scară al numărului de spire (m_1) astfel încât $m_1 = 1$. Utilizând aceleași materiale pentru realizarea modelului ca și pentru original condiția ca $m_1 = 1$ conduce la $m_U = m_1$ care uneori este greu de realizat. Dacă modelul reproduce numai desenul și nu valoarea tensiunii nu influențează desfășurarea fenomenului, de aceea poate fi aleasă arbitrar. Altfel, scară tensiunii trebuie respectată sau corectată prin practicare unui istm în coloanele transformatorului corespunzător indiciului de scară impus de tensiunea nominală a modelului.

In literatură [23], [72], [136], [140], se arată că în situația în care interesantă doar desfășurarea fenomenelor în timp pentru modelul transformatorului este suficient să se impună următoarele criterii de similaritate:

$$\bar{l}_1 = \frac{l_{1r} + l_{2r}}{M} = \text{idem} \text{ sau } \frac{x_k}{x_u} = \text{idem} ;$$

$$\bar{l}_2 = \frac{R_1 + R_2}{M} \cdot t = \text{idem} \text{ sau } \frac{R_k}{x_u} = \text{idem} ; \quad (3.5)$$

În care se adaugă criteriile suplimentare și ambele:

- pierderile relative în înălțări constante

$$F_{0u_r} = \frac{R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2}{S_n} = \text{idem} ;$$

- pierderile relative în fier constante $F_{Fe_r} = \frac{P_{Fe}}{S_n} = \text{idem}$

- caracteristicile relative de mers în gol identice $\frac{U_n}{I_n} = f\left(\frac{I_{0u_r}}{I_n}\right)$;

În relațiile (3.5) mărimele au următoarele semnificații: $L_{14} + L_{24}$ – inductivitățile de disperzie; M – inductivitatea mutuală dintre înfășurările transformatorului; R_1, R_2 – rezistențele celor două înfășurări ale transformatorului.

La transformatoarele de mare putere raportul X/R este mult mai mare decât la transformatoarele de mică putere, de aceea pentru satisfacerea criteriului \bar{I}_1 este necesară mărirea disperziei transformatorului model. Aceasta se realizează fie prin agățarea corespunzătoare a înfășurărilor, fie prin inserarea transformatorului de mică putere cu bobine ce au factori de calitate foarte mari și sunt liniare.

La stabilirea criteriilor (3.5) se au neglijat capacitațile dintre spire, dintre înfășurări și dintre înfășurări și cuvă, care pentru regimurile de scurtcircuit nu prezintă importanță prea mare.

3.1.2. Liniile electrice

Similitudinea liniilor electrice se studiază riguros pornind de la similitudinea cimpurilor [86], [140]. Având în vedere faptul că interesanță tensiunile și curentii este suficientă o similitudine incompletă, neglijindu-se similitudinea geometrică și radioactivitatea energiei electromagnetică în spațiu [29], [78], [83], [137], [140].

Presupunând parametrii liniiei constanți în timp ecuațiile diferențiale ale liniilor lungi sunt:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + L \frac{\partial i}{\partial t} + R.i = 0 ; \quad \frac{\partial i}{\partial x} + C \frac{\partial u}{\partial t} + G.u = 0 \quad (3.6)$$

Matricea dimensională a mărimilor din relațiile (3.6) este [86], [140]:

$$\begin{bmatrix} [u] \\ [R] \\ [G] \\ [t] \\ [L] \\ [C] \\ [i] \\ [x] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & 1 & -3 & -2 \\ -3 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & -2 \\ -3 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

Aplicând teorema a două a similitudinii se obțin criteriile de similitudine [29], [86], [136], [140]:

$$\bar{I}_1 = \frac{1}{R \cdot S} ; \quad \bar{I}_2 = \frac{C}{G \cdot S} ; \quad \bar{I}_3 = \pm \sqrt{RG} ; \quad \bar{I}_4 = \frac{1}{u} \sqrt{\frac{E}{S}} \quad (3.8)$$

Patru parametrii fiind independenți, patru factori de scădere sunt independenți și se aleg m_u , m_R , m_G și m_t . Păstrând aceeași frecvență

în model și original factorul de scară al timpului devine $m_t=1$, iar factorii de scară sunt dependanți se determină cu relațiile:

$$m_L = m_R, \quad m_C = m_G, \quad m_x = \frac{1}{m_G \cdot m_R}, \quad m_1 = m_U \cdot \sqrt{\frac{m_G}{m_R}}; \quad (3.9)$$

Pentru modulul și faza impedanței caracteristice a modelului unei linii cu pierderi se obțin expresiile [36], [140]:

$$Z_{cm} = \sqrt{\frac{m_R}{m_G}} \cdot Z_{cor}; \quad \gamma_{cm} = \gamma_{cor}; \quad (3.10)$$

Viteza de propagare a undelor în model se determină cu relația

$$v_m = m_x \cdot v_{or}; \quad (3.11)$$

Deci viteza de propagare a undelor în model și în linia reală diferă prin factorul de scară m_x . Pentru a se asigura aceeași viteză de propagare a undelor este necesar ca $m_x=1$. În cazul nostru având în vedere scopul modelului, faptul că $v_m \neq v_{or}$ nu deranjează, deci nu este necesar ca $m_x=1$. Factorul de scară al impedanței caracteristice este:

$$m_{Z_c} = \frac{m_U}{m_1} = \sqrt{\frac{m_R}{m_G}} \quad (3.12)$$

Alegind factorii de scară m_U, m_1, m_R, m_G se pot determina ceilalți factori de scară. Din criteriile de similaritate (3.8) se constată pentru cazul cînd $m_t=1$ că în model și original constantele de timp sunt aceleasi.

$$\tilde{\epsilon}_{L,m} = \frac{l}{R} = \tilde{\epsilon}_{L,or} \quad \text{și} \quad \tilde{\epsilon}_{cm} = \frac{c}{G} = \tilde{\epsilon}_{cor} \quad (3.13)$$

Din cele patru criterii de similaritate (3.8) numai trei sunt independente conform ecuației de criteriu,

3.1.3. Masini electrice

Studiul fenomenelor din sistemul energetic impune modelarea mașinilor electrice ca element de circuit, fără a interesa distribuția cimpului electromagnetic din interiorul mașinii. Deci la modelizarea mașinilor electrice folosim modelarea incompletă [23], [136], [140]. Stabilirea criteriilor de similaritate se face separat pentru mașinile asincrone respectiv sincrone, din ecuațiile pe care le satisfac.

Ecuațiile mașinii asincrone în sistemul de coordinate $d, q, 0$ (Park) sunt [32], [47], [81], [82]:

$$u_{dl} = \frac{d\psi_{dl}}{dt} - \omega \cdot \psi_{21} + R_1 \cdot i_{dl}; \\ u_{ql} = \frac{d\psi_{ql}}{dt} + \omega \cdot \psi_{21} + R_2 \cdot i_{ql}; \quad (3.14)$$

$$\begin{aligned}
 \psi_0 &= \frac{d\psi_0}{dt} : \\
 0 &= \frac{d\psi_{d2}}{dt} + R_2 \cdot i_{d2} : \\
 0 &= \frac{d\psi_{q2}}{dt} + R_2 \cdot i_{q2} : \\
 0 &= \frac{d\psi_{d3}}{dt} + R_3 \cdot i_{d3} : \\
 0 &= \frac{d\psi_{q3}}{dt} + R_3 \cdot i_{q3} : \\
 \frac{J_0}{p} \cdot \frac{d\omega}{dt} + C + \Delta C &= C_e : \\
 C_e &= \frac{1}{2} (\psi_{d1} \cdot i_{q1} + \psi_{q1} \cdot i_{d1})
 \end{aligned} \tag{3.14}$$

unde legătura dintre fluxuri se exprimă matricial prin relația (3.15).

$$\begin{bmatrix} \psi_{d1} \\ \psi_{q1} \\ \psi_0 \\ \psi_{d2} \\ \psi_{q2} \\ \psi_{d3} \\ \psi_{q3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M+L_{1F} & 0 & 0 & M & 0 & M & 0 \\ 0 & M+L_{2F} & 0 & 0 & M & 0 & M \\ 0 & 0 & L_0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ M & 0 & 0 & L+L_{2F} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & M & 0 & 0 & M+L_{2F} & 0 & 0 \\ M & 0 & 0 & L+L_{2F} & 0 & M+L_{3F} & C \\ 0 & M & 0 & 0 & M+L_{2F} & 0 & M+L_{3F} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{d1} \\ i_{q1} \\ i_0 \\ i_{d2} \\ i_{q2} \\ i_{d3} \\ i_{q3} \end{bmatrix} \tag{3.15}$$

In această relație parametrii au următoarea semnificație: M - inducțivitatea mutuală între stator și rotor; L_{1F} - inductivitatea totală de dispersie a unei faze a înfășurării statorice; L_{2F} - inductivitatea totală de dispersie a unei faze a primelor înfășurări rotorice; L_{3F} - inductivitatea totală de dispersie a unei faze a celor de a doua înfășurări rotorice; M_F - inductivitatea totală mutuală de dispersie dintre două faze ale înfășurărilor rotorice; L_0 - inducțivitatea corespunzătoare înfășurării echivalente homopolare; R_1 - rezistența unei faze statorice; R_2 - rezistența unei faze a primelor înfășurări rotorice; R_3 - rezistența unei faze a celor de a două înfășurări rotorice.

Din sistemul de ecuații (3.14) rezultă următoarele criterii de similaritate: [23], [52], [110], [136], [140].

$$\begin{aligned}
 \bar{T}_1 &= \frac{U + L_1 \dot{I}_1}{R_1 \cdot t} = \text{idem} ; \quad \bar{T}_2 = \frac{U}{R_1 \cdot t} = \text{idem} ; \quad \bar{T}_3 = \frac{L_0}{R_1 \cdot t} = \text{idem} ; \\
 \bar{T}_4 &= \frac{U}{R_2 \cdot t} = \text{idem} ; \quad \bar{T}_5 = \frac{U + L_2 \dot{I}_2}{R_2 \cdot t} = \text{idem} ; \quad \bar{T}_6 = \frac{U + L_2}{R_2 \cdot t} = \text{idem} ; \\
 \bar{T}_7 &= \frac{U}{R_3 \cdot t} = \text{idem} ; \quad \bar{T}_8 = \frac{U + L_3 \dot{I}_3}{R_3 \cdot t} = \text{idem} ; \quad \bar{T}_9 = \frac{U + L_3}{R_3 \cdot t} = \text{idem} ; \\
 \bar{T}_{10} &= \frac{T_1}{\omega_0 t^2} = \text{idem} ; \quad \bar{T}_{11} = \frac{4C}{C_{II}} = \text{idem} ; \quad \bar{T}_{12} = \frac{C_0}{C_{II}} = \text{idem} ;
 \end{aligned} \tag{3.16}$$

Numărul criteriilor de similitudine obținute prin scrierea ecuațiilor în coordonate naturale ar fi mult mai mare decât cel obținut prin scrierea ecuațiilor în coordonate d , q , ϕ , motiv pentru care s-a preferat acest mod de scriere al ecuațiilor motorului asincron. La criteriile de similitudine stabilite (3.16) se adaugă următoarele criterii suplimentare [72], [110], [140]:

- criteriul acelorasi pierderi relative în infișurări similare;

$$\bar{T}_{13} = \frac{R_j \cdot I_j^2}{P_n} = \text{idem} \tag{3.17}$$

unde P_n - este puterea nominală a motorului, I_j - curentul infișurării j , R_j - rezistența infișurării j .

- criteriul acelorasi tensiuni relative la bornole infișurărilor similare:

$$\bar{T}_{14} = \frac{U_j}{R_j \cdot I_j} = \text{idem} ; \tag{3.18}$$

unde U_j - este tensiunea la bornole infișurării j .

- criteriul coincidenței caracteristicilor relative în raport cu permeabilitatea magnetică și inducțivitatea

$$\bar{T}_{15} = \mu^m = \frac{\mu}{\mu_{\max}} = f(i^m) = f\left(\frac{1}{i_{\max}}\right) = \text{idem} ; \tag{3.19}$$

$$\bar{T}_{16} = L^m = \frac{L}{L_{\max}} = \varphi(i^m) = \varphi\left(\frac{1}{i_{\max}}\right) = \text{idem} ;$$

Dacă nu se arătă în vedere saturarea criteriul (3.19) poate lipsi.

Deoarece se acceptă variație sinusoidală în timp pentru tensiuni și curenti trebuie să satisfacă și criteriul homocronismului:

$$\bar{T}_{17} = \omega \cdot t = \text{idem} \tag{3.20}$$

Procedindu-se în fel pentru mașinile sincrone se obțin criterii de similitudine analoga cu cele obținute pentru mașina asincronă (relațiile 3.16) [23], [72], [136], [140].

Avgind în vedere forma criteriilor de similitudine ale motoarelor asincrone și sincrone pot fi formulate criteriile de similitudine sub formă generală, valabile pentru orice tip de motor electric de curant alternativ. Aceste criterii generale pot fi formulate astfel:

- pentru fiecare din circuitele motorului (înăguările statorului și ale rotorului) trebuie să fie îndeplinit criteriul de similitudine

$$T_j^t = \frac{L_j}{R_j \cdot t} = \text{idem} \quad (3.21)$$

unde L_j este inductivitatea proprie a circuitului j , R_j - este rezistența totală a circuitului j , t - este timpul.

O relație analogă satisfac și inductivitățile mutuale între înăguările j și k :

$$T_{jk}^t = \frac{M_{jk}}{R_j \cdot t} = \text{idem}; T_{kj}^t = \frac{M_{kj}}{R_j \cdot t} = \text{idem} \quad (3.22)$$

Din cowntia mișcării rezultă criteriul de similitudine general:

$$T_j = \frac{T_j^t}{\omega_0 \cdot t}; \quad (3.23)$$

unde $T_j = \frac{J_0 \omega_0}{P C_N} = \frac{J_0 \Omega_0}{C_N}$ este constanta de timp de inertie a rotorului, ω_0 - este pulsărea unghiulară sincronă, iar Ω_0 - este viteza unghiulară sincronă, C_N - cuplul nominal al motorului, P - numărul poroșilor de poli, J_0 - momentul de inertie al rotorului motorului.

3.2. Modelul electrodinamic de rețea

Modelul electrodinamic de rețea este un model fizic destinat reproducerii unor defecte din rețeaua de 110 kV respectiv din rețeaua de medie tensiune în laborator, precum și de-a verifica funcționarea protecțiilor în condiții oft mai apropiate de cele reale [58], [60]. Realizarea modelului electrodinamic de rețea s-a făcut după concepția unui colectiv din care a făcut parte și autorul. Acest model electrodinamic de rețea este unic în țară, autorii obținând brevet de inventie înregistrat la OSIM [123]. La realizarea acestui model s-au folosit componente existente în țară. Modelul este realizat în cadrul laboratorului de protecții și automatizări Deva, laborator care aparține secției de cercetare-proiectare din cadrul Centralei Industriale de Rețele Electrice București.

Autorul a activat în cadrul acestui laborator, iar după angajarea sa la Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, în fiecare an a avut contracte de cercetare științifică cu acest laborator, contracte în care s-au rezolvat și probleme legate de

realizarea modelului electrodinamic de rețea.

Schimba principială a modelului electrodinamic de rețea este prezentată în fig.3.1 și cuprinde: sursa considerată de putere finită

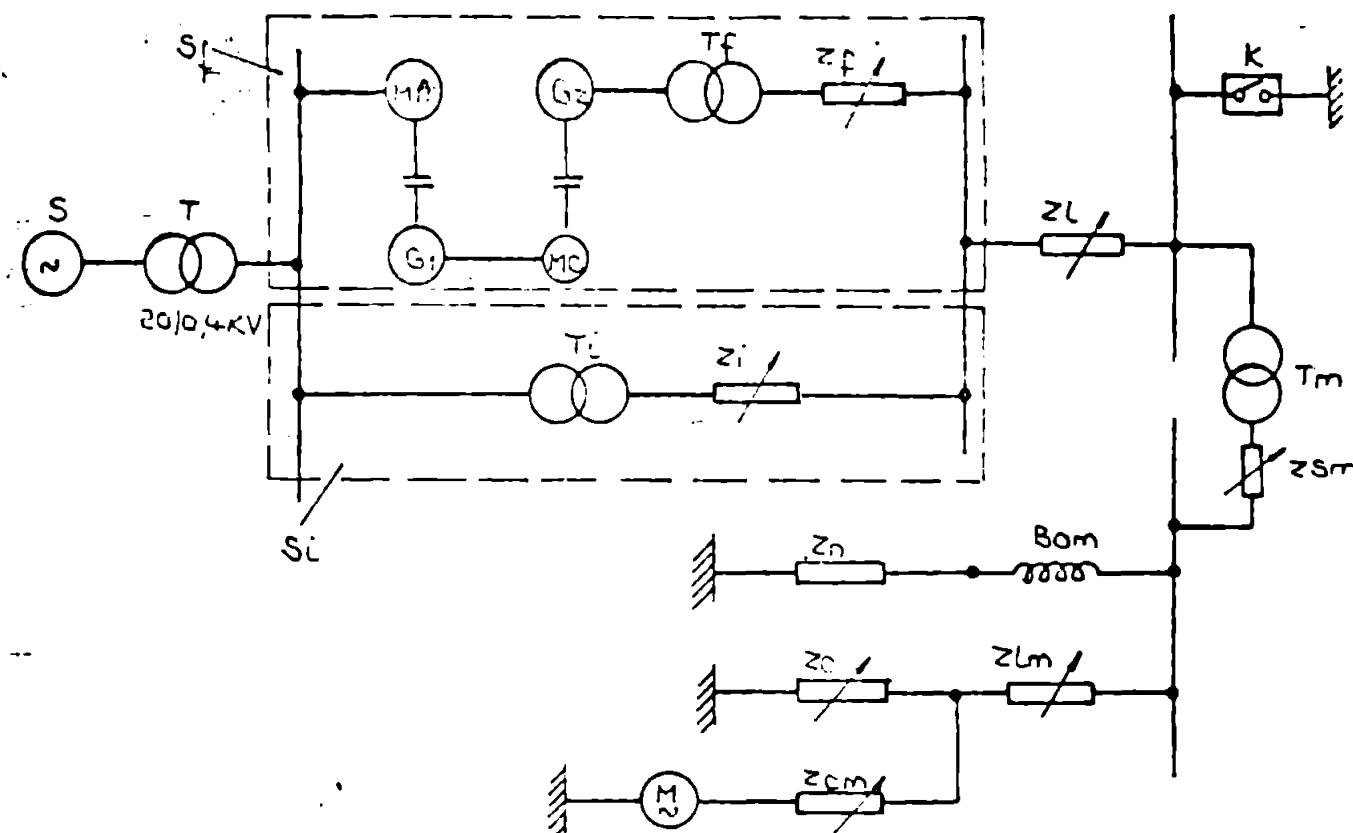


Fig.3.1. Schema de principiu a modelului electrodinamic de rețea

nită realizată din transformatorul T_f și impedanțele variabile Z_f ; cursa de putere finită realizată din motorul asincron MA, generatoarea de curent continuu G1, motorul de curent continuu MC, generatorul sincron GS, transformatorul T_f și impedanța variabilă Z_f ; modelul liniei de 110 kV realizat prin impedanță variabilă Z_l ; comutatorul static K; modelul transformatorului 110 kV/M.T realizat prin transformatorul T_m și impedanță variabilă Z_{sm} ; bobina de creere a nulului B_{sm} ; impedanță de tratare a nulului Z_n ; modelul liniei de medie tensiune realizat prin impedanță variabilă Z_{lm} ; modelul de consumator realizat prin impedanță variabilă Z_c și motorul asincron M inserat cu impedanță variabilă Z_{cm} .

Pornindu-se de la necesitatea de a putea verifica și protecțiile existente în sistemul energetic național cu modelul electrodinamic de rețea să aibă curentul nominal al dispozitiva 50 A, iar pentru tip scurt (sub 3 secunde) suportă un curent de 500 A. Alimentarea modelului se realizează printr-un întrerupător tip NL - 400, care are $I_n = +100$ A, $U_n = 500$ V și este prevăzut cu relee electromagnetice reglați la 100 A și relee termice reglate la 400 A. Protecția de rezervă este reglată la 400 A și $t = 4$ secunde. Tot pentru a se putea verifica relee modelul este prevăzut cu transformatoare de curenți și tensiuni.

TIP - CABA
ELEKTRONICĂ

tonsiune.

In fig.3.2 este prezentată în vedere de ansamblu a pupitru-lui de comandă aferent modelului de rețea, în fig.3.3 o vedere a panoului de măsură, iar în fig.3.4 o vedere a ansamblului octopolilor ce modelizează linia de llo HV.



Fig.3.2. Vedere de ansamblu a pupitru-lui de comandă

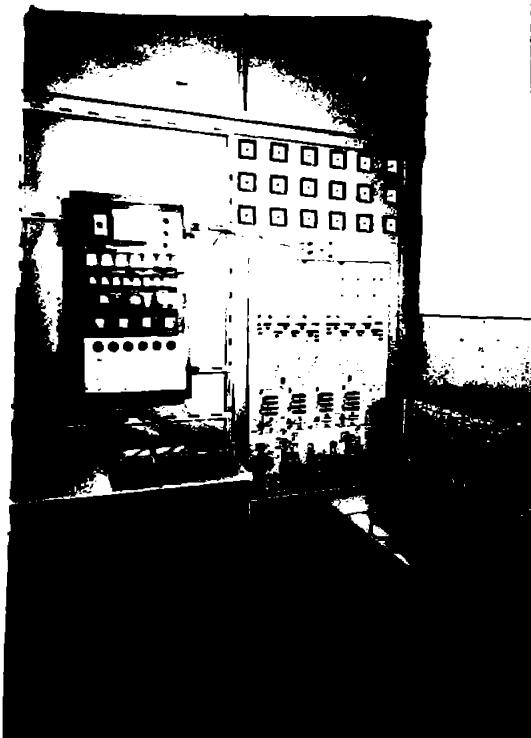


Fig.3.3. Vedere a panoului de măsură



Fig.3.4. Vedere a octopolilor ce modelizează linia de llo HV

3.2.1. Descrierea elementelor componente ale modelului

In acest subcapitol se prezintă caracteristicile elementelor continute de modelul de rețea conform schemei principiale prezentate în fig.3.1.

Surse considerată de putere infinită se realizează cu ajutorul transformatorului T_1 și a impedanței variabile Z_1 . Transformatorul T_1 are următoarele caracteristici: $S_n = 75 \text{ kVA}$; $U_{1n} = 380 \text{ V}$, $U_{2n} = 380 \text{ V}, 440 \text{ V}, 660 \text{ V}$; $I_{1n} = 110 \text{ A}$; $I_{2n} = 110 \text{ A}, 96 \text{ A}, 64 \text{ A}$. La transformator se pot realiza conexiunile Y_o/Y_o , Y_o/Y sau Y_o/Δ începuturile și sfirșiturile înfigurărilor secundare fiind accesibile. Treocerea de la o conexiune la alta se face cu ajutorul unor comutatoare.

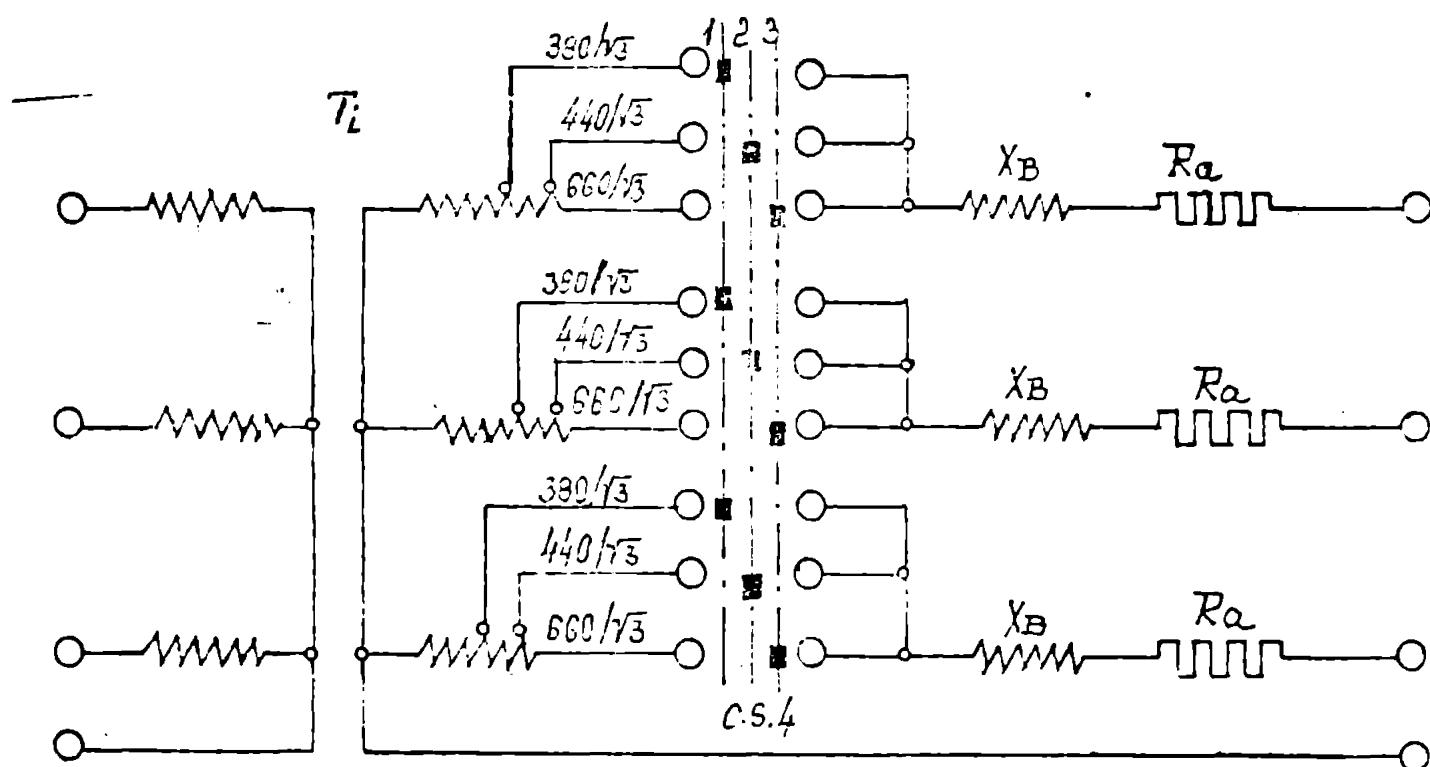


Fig.3.5. Schema de conexiuni a sursei considerată de putere infinită

In fig.3.5 este prezentată schema de modelare a sursei considerată de putere infinită. Modul cum se realizează impedanța variabilă Z_1 din fig.3.1 respectiv reactanțele X_B respectiv rezistențele R_A din fig.3.5 este prezentat în fig.3.6. Pentru frecvență de 50 Hz reacția $X_{B1} = 7\Omega$ iar $X_{B2} = 14\Omega$. Cu schema prezentată în fig.3.6 se pot realiza impedanțe cuprinse între $1,17 - 84\Omega$ în 24 de trepte conform tabelului 3.1, echinând poziția cheilor C_1 , C_2 , C_3 . Cu ajutorul cheii C_4 se modifică raportul X/R în patru trepte și anume: $3\Omega (\varphi=88^\circ)$; $2\Omega (\varphi=87^\circ)$; $1\Omega (\varphi=84^\circ 17')$; $2,75 (\varphi=70^\circ)$ corespunzător celor patru poziții ale cheii. Bobinile cu care s-a realizat aceste reactanțe sunt fără miez feromagnetic pentru a asigura linearitatea acestora. In fig.3.7 este prezentată o vedere de ansamblu a acestor bobine.

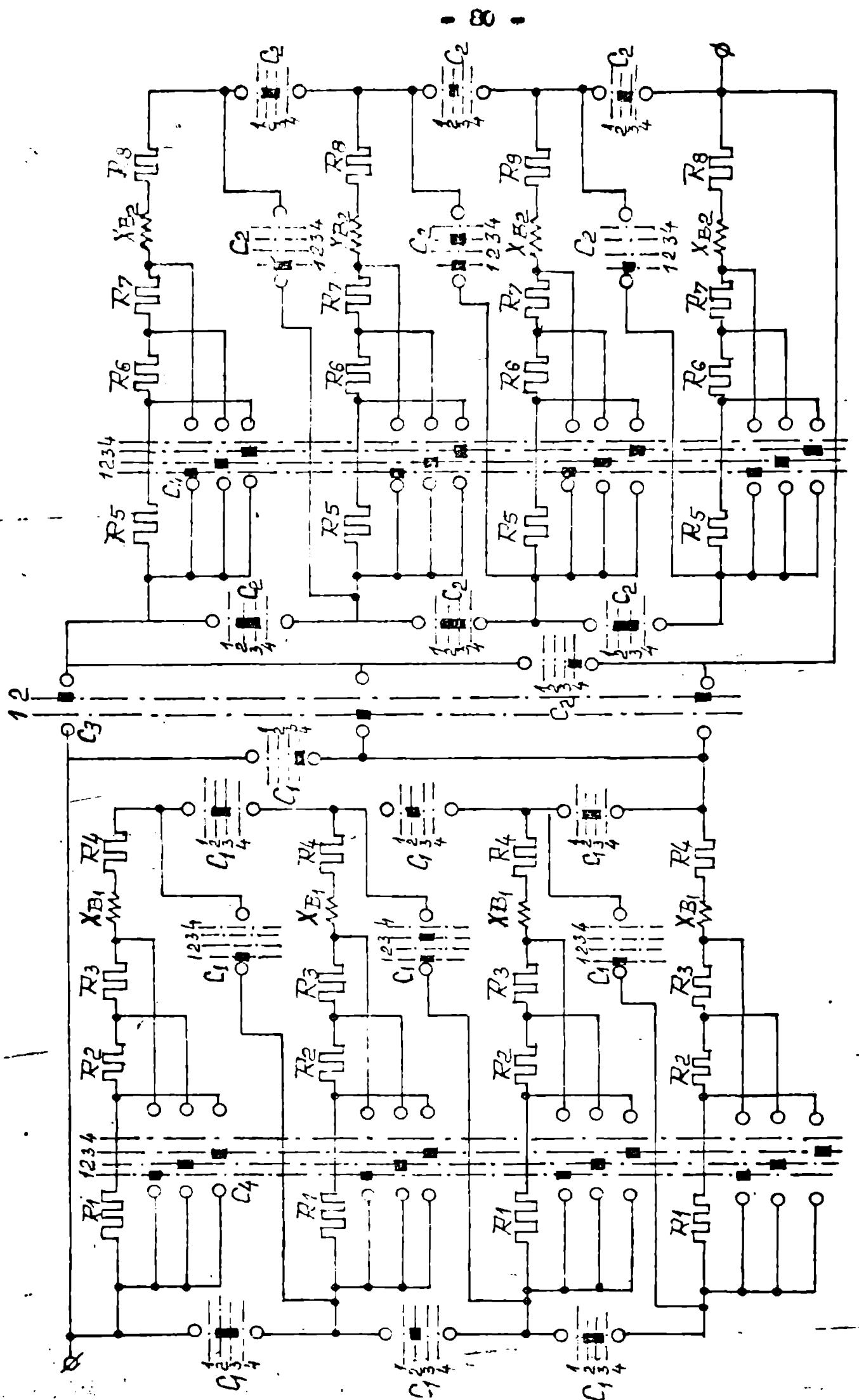


FIG. 3.6. Schema de conexiuni a impedanteelor Z_1 si Z_{L_1}

Tabelul 3.1. Valorile reactanței X_B funcție de poziția cheilor C_1, C_2, C_3

Nr. crt.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X_B	a	1,17	1,55	1,7	1,75	2,33	3,11	5,5	4,66	5,27	6,22	7
Poziția cheii	C_1	b	2	2	2	3	1	4	3	2	3	3
	C_2	c	2	3	1	4	2	2	2	2	1	4
	C_3	d	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1

Nr. crt.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
a	9,3	10,00	14	15,75	18,00	21	28	28,75	42	56	57,75	63	84
b	1	3	4	2	1	3	1	1	1	4	2	3	1
c	3	2	3	3	1	3	4	2	3	1	1	1	1
d	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1

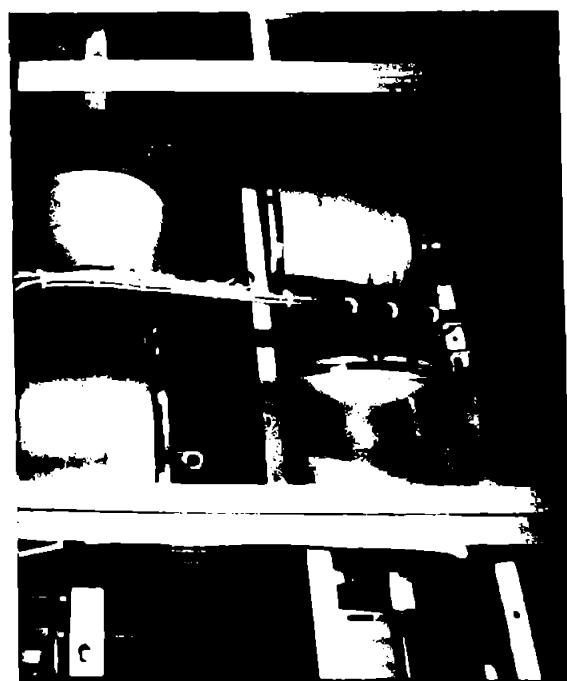


Fig. 7. Vedere a bobinelor cu care se realizează impedanța Z_1

- motor de curent continuu (C_1) tip $C_0 = 230$ și fabricat de Z.M.C. Suceava; $P = 55$ kW; $U_n = 220$ V; $I_n = 524$ A; $n = 1500$ rot/min.; $U_{ex} = 220$ V, excita-

area de putere finită : se realizează cu ajutorul grupului constituit din motorul esincron M_0 , generatorul de curent continuu G_1 , motorul de c.c. L_0 , generatorul sincron G_2 , transformatorul T_p și impedanța variabilă Z_f din fig. 3.1. Elementele principale ale sursei finite au următoarele caracteristici:

- motorul esincron (...) este de tip Z.M.C. - 575 - 4, fabricație I.M.C. Suceava; $P = 75$ kW; $U_n = 380$ V; $I_n = 141$ A; $n = 1470$ rot/min.; 50 Hz; $\cos \varphi = 0,80$; la pompare $I_p/I_n = 7,5$; la pompare $\Delta I_p/I_n = 2,5$.
- generator de curent continuu (G_1) tip $C_0 = 230$ S fabricație I.M.C. Suceava; $P = 110$ kW; $U_n = 220$ V; $I_n = 556$ A; $n = 1500$ rot/min.; $U_{ex} = 220$ V, excita-

re nintă;

- motor de curent continuu (C_1) tip $C_0 = 230$ și fabricat de Z.M.C. Suceava; $P = 55$ kW; $U_n = 220$ V; $I_n = 524$ A; $n = 1500$ rot/min. $U_{ex} = 220$ V; $I_{ex} = 5,7$ A;

- generator sincron tip SCR - 30/400 fabricatie I.M.C.
București; $S = 30 \text{ kVA}$; $U_n = 400 \text{ V}$; $f = 50 \text{ Hz}$; $n = 1500 \text{ rot/min.}$;
 $U_{ex} = 58 \text{ V}$; $I_{ex} = 16 \text{ A}$.

Generatorul sincron este prevăzut cu regulator automat de tensiune. De asemenea pentru ca pe timpul unui scurtcircuit valoarea tensiunii la bornele generatorului sincron să nu scadă foarte mult transformatorul T_p este construit cu rezistență de scurtcircuit mărită. Tensiunea de scurtcircuit a acestui transformator este de 15%. Celelalte caracteristici ale transformatorului T_p sunt identice cu ale transformatorului T_1 .

Impedanța Z_p poate lua patru valori și anume $0,075\Omega$, $0,6\Omega$, $1,4\Omega$, respectiv $2,2\Omega$, cu rapoartele X/R : 30, 15, 10, 2,75. Bobinile cu care se realizează impedanța Z_p sunt prezentate în fig.3.8.

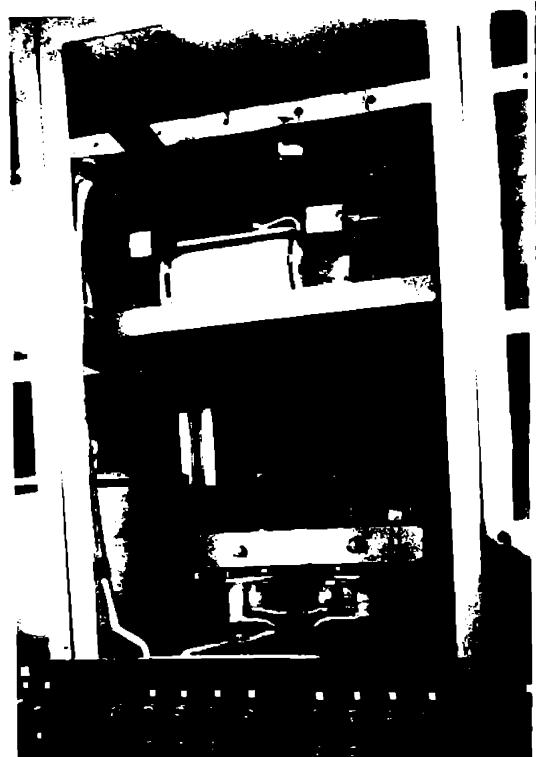


Fig.3.8.Bobinile cu care se realizează impedanța Z_p prezentate în fig.3.10.

Valorile ce se obțin reacționțele utilizate la realizarea octopolilor cu care se modelizează linia sunt prezentate în tabelul 3.2.

Bobinile utilizate pentru realizarea octopolilor au raportul $X/R = 10$.

Cu ajutorul cheii \wedge_4 se obțin rapoartele X/R de următoarele valori: 2,75; 1,73; 1; inserând rezistență de valori corespunzătoare cu bobinile ce modelizează linia.

Sursa de putere finită este prevăzută cu o protecție maximală de curent temporizată, reglată la 250 A și $t = 0,5$ sec., și o protecție la suprasarcină reglată la un curent de 150 A și $t = 6$ sec.

Linia de suflare tensiune se modelizează cu doi octopoli în $\overline{\text{Y}}$. Schema acestor octopoli este prezentată în fig. 3.9. Reacționțele X_{L1} și X_{mm} sunt variabile în trepte de la $0,166\Omega - 12\Omega$. Pentru modificarea acestor reacționțe se folosogte o schimbă identică cu cea prezentată în fig.3.6.

Reacționțele bobinelor utilizate la realizarea octopolilor ce modelizează linia au valorile de 1Ω și 2Ω . O vedere de ansamblu a acestora este prezentată în fig.3.10.

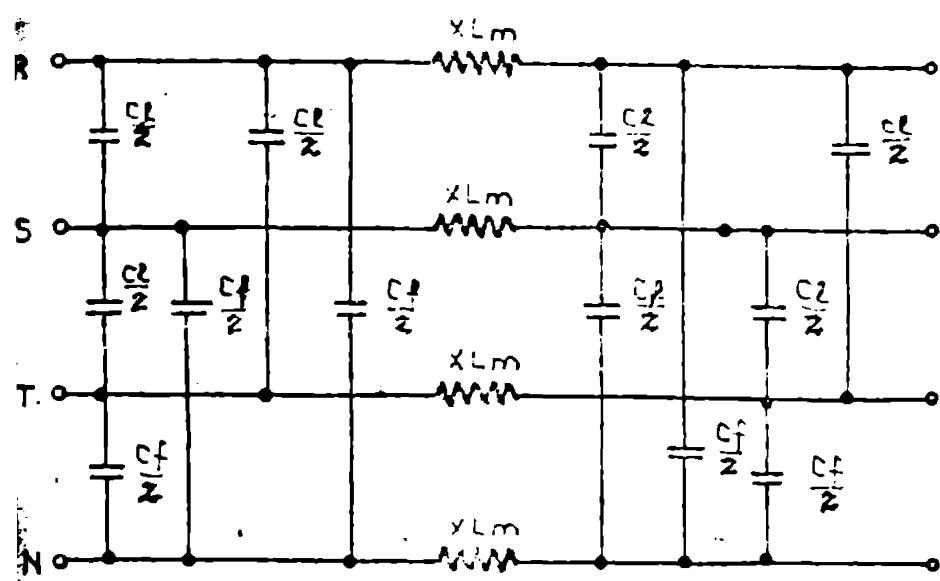


Fig.3.9. Schema octopolilor ce modelizează linia



Fig.3.10. Octopol al liniei de înaltă tensiune

Tabelul 3.2. Valorile impedanței liniei funcție de poziția cheilor C_1 , C_2 , C_3

Nr. ord.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X_{Lm}	a	0,166	0,22	0,24	0,25	0,33	0,44	0,5	0,66	0,75	0,89	1
pozitia cheii	C_1	b	2	2	2	2	3	1	4	3	2	3
	C_2	c	2	3	1	4	2	2	2	3	2	1
	C_3	d	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1

Nr. ord.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
a	1,33	1,5	2	2,25	2,66	3	4	4,5	6	8	8,25	9	12
b	1	3	1	2	1	3	1	1	1	4	2	3	1
c	3	2	3	3	1	3	4	2	3	1	1	1	1
d	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1

In cazul defectelor foarte apropiate de barele stației de transformare raportul X/R scade sub 1. În astfel de situații octopolii trebuie să fie completăți cu rezistențe suplimentare.

Conectarea octopolilor cu care se modelizează linia se realizează prin trei întrerupătoare (cîte una pentru fiecare fază) al căror timp

de acționare poate fi reglat astfel încât să se poată reproduce timpii de acționare a intreruptoarelor reale, existente în exploatare. Cele trei intreruptoare pot fi acționate monofazat sau trifazat, la fel ca și intreruptoarele din sistemul energetic național.

Transformatoarele de curent s-au realizat în două variante având curentul secundar nominal de 5 A respectiv de 1 A [125], [126]. Schema electrică a transformatorului de curent este prezentată în fig.3.11.

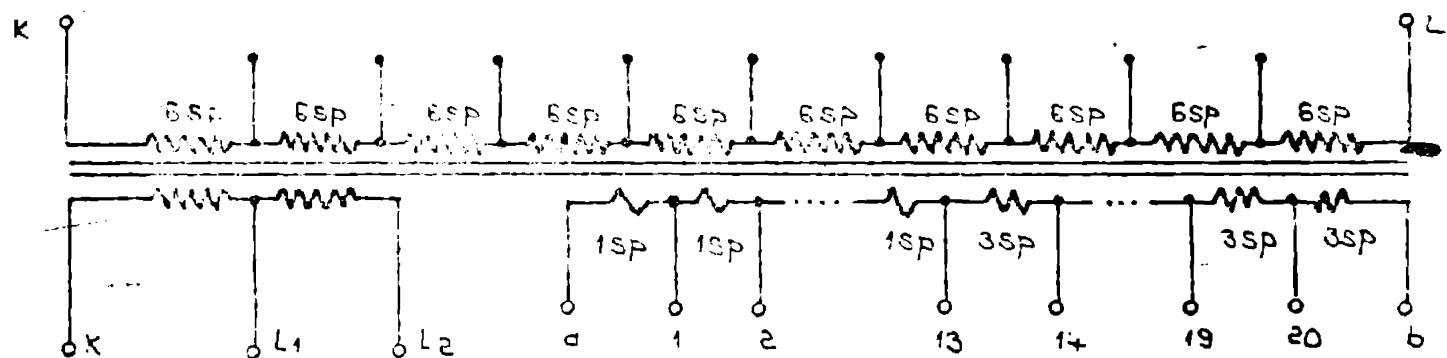


Fig.3.11. Schema transformatorului de curent

O vedere de ansamblu a transformatorilor de curent este prezentată în fig.3.12



Fig.3.12. Vedere de ansamblu a transformatorilor de curent
realiză o corecție cât mai fină.

Transformatorile de curent s-au realizat pe un miez toroidal, construit din tablă laminată la rece cu cristale orientate tip ARMO-N61, având inducție de saturatie 1,8 T. Cu ajutorul prizelor se pot obține rapoarte de transformare cuprinse în intervalul 1-20. Alegera unui raport de transformare se face funcție de lungimea liniei care se modelizează prin cei doi octopoli, respectiv funcție de impedanța octopolilor. Infăsurarea a - b (Fig.3.11) din secundarul transformatorului de curent are rolul de a corecta raportul de transformare și este prevăzută cu multe prize pentru a se putea

Transformatorul de curent de 1 A este construit la fel ca cel de 5 A doar în secundară înfigurarea $k-1$ este prevăzută cu 300 de spire. Cu acest transformator se pot realiza rapoarte de transformare între 5 și 50. Cifra de supracurent impusă transformatorului de curent este 20.

Erorile transformatoarelor de curent sunt prezentate în tabelul 3.3, pentru transformatorul de 5 A și tabelul 3.4 pentru cel de 1 A.

Tabelul 3.3. Erorile transformatorului de curent cu $I_{ns} = 5$ A.

	$Z_2 = 1,1 \Omega; Z_t = 1,35 \Omega; \cos\phi = 0,8$						$Z_2 = 0,2 \Omega; Z_t = 0,33 \Omega; \cos\phi = 0,8$					
I/I_n	1,2	1	0,5	0,2	0,1	0,05	1,2	1	0,5	0,2	0,1	0,05
$\Delta I \%$	0,42	0,45	0,52	0,69	1,1	1,8	0,14	0,15	0,25	0,45	0,9	1,66
$\Delta\phi'$	7,42	8,22	10,7	16,8	28,7	50,4	2,9	3,4	6,1	12,5	36,4	51

In tabelul 3.3 și 3.4 mărimele au următoarea semnificație: $\Delta I \%$ este eroarea nodului curentului exprimată în %; $\Delta\phi'$ - este eroarea de unghi exprimată în minute; Z_2 - nodulul impedanței conectată în secundarul transformatorului de curent; Z_t - nodulul impedanței rezultante a secundarului transformatorului de curent împreună cu impedanța de sarcină; $\cos\phi$ - factorul de putere al sarcinii.

Tabelul 3.4. Erorile transformatorului de curent cu $I_{ns} = 1$ A.

	$Z_2 = 12 \Omega; Z_t = 14 \Omega; \cos\phi = 0,8$						$Z_2 = 1 \Omega; Z_t = 2,92 \Omega; \cos\phi = 0,8$					
I/I_n	1,2	1	0,5	0,2	0,1	0,05	1,2	1	0,5	0,2	0,1	0,05
$\Delta I \%$	0,22	0,22	0,29	0,5	0,9	1,8	0,11	0,1	0,17	0,32	0,5	1,2
$\Delta\phi'$	4,5	4,5	6,5	14,3	25	58	3	3	5,1	12,5	20	35

Transformatorul de tensiune are următoarele caracteristici: 125, 126: Tensiunea din primar $300/\sqrt{3}$ V, $440/\sqrt{3}$ V, $660/\sqrt{3}$ V; tensiunea din secundar 100 V, $100/\sqrt{3}$ V, $100/3$ V; puterea nominală $S_n = 200$ VA; $S_{2max} = 400$ VA (puterea maximă din secundar).

In tabelul 3.5 sunt prezentate erorile transformatorilor de tensiune. Semnificația mărimilor din acest tabel este: U_n - tensiunea nominală a transformatorelor; $\Delta U \%$ - eroarea de tensiune în modul exprimată în %; $\Delta\phi'$ - eroarea de unghi exprimată în minute.

Tabelul 3.5. Erorile transformatorilor de tensiune

$\frac{U/U_n}{\Delta U_n}$	1,2	1	0,8	0,5	0,2	0,1	0,001
ΔU_n	0,2	0,15	0,1	-0,25	-0,3	-0,35	-3
$4\varphi'$	10	5	-5	-10	-15	-30	-60

In secundarul transformatorului de tensiune sunt recordate voltmetre cu care se măsoară tensiunile de fază și care sunt montate în panoul de măsură. Transformatoarele de tensiune pot fi recordate înaintea sau după transformatoarelor de curent. Comutarea prizeelor transformatoarelor de tensiune se face simultan cu comutarea prizeelor transformatoarelor de forță. La pupitru de comandă este semnalizată priza pe care se găsesc transformatoarele de tensiune.

Comutatorul static, s-a realizat în cadrul contractului de cercetare științifică nr. 294/14.12.1975 încheiat cu C.I.R.E. - SCP, București, Colectiv Deva [112].

La alegerea schemei comutatorului static s-a avut în vedere necesitatea acțiunii separate a celor trei faze, motiv pentru care s-a recurs la schema prezentată în fig. 3.13 [88].

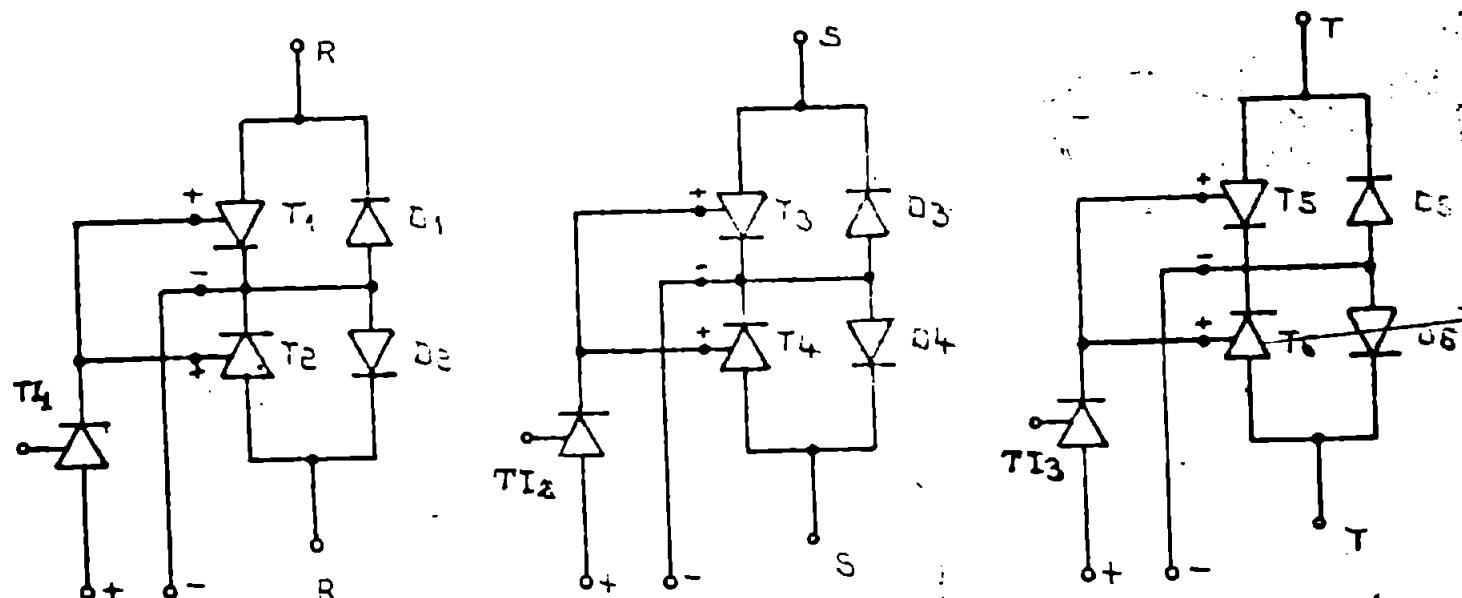


Fig.3.13. Schema comutatorului static

Pentru ca tiristoarele utilizate la realizarea comutatorului static să suporte condițiile în care sunt puse să funcționeze este necesar să se calculeze valoarea maximă a curentului ce poate apărea prin tiristor precum și supratensiunile ce se pot aplica acestora. Deoarece curentul cel mai mare prin tiristor este atunci când impedanțele octopolilor ce modelază linia sunt nule, circuitul sursei fiind de tip RL expresia curentului prin circuit este: [37].

$$i(t) = \frac{U_n}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \cdot \left[\sin(\omega t - \varphi) - e^{-\frac{R}{\omega L}(t-\alpha)} \sin(\alpha - \varphi) \right]; \quad (3.24)$$

în care R și L sunt parametrii circuitului, iar tensiunea la bornele acestuia este $u(t) = U_n \cdot \sin(\omega t + \alpha)$. Din această relație se observă că valoarea maximă a curentului se obține atunci când faza inițială a tensiunii este $\alpha' = -\frac{\pi}{2} + \varphi$, $\varphi = \arctg \frac{\omega L}{R}$. Tiristoarele s-au ales astfel încât să suporte acest gec de curent.

Din punct de vedere al supratensiunilor care pot să opere în model, acestea sunt numai interne și pot apărea la conectarea liniei în gol, respectiv la deconectarea sursei după ce s-a produs scurtcircuitul. Supratensiunile mari la comutatorul static apar doar în primul caz. Supratensiunea ce apare la conectarea în gol se poate calcula cu relația [37].

$$u(t) = \frac{U_n}{\omega C \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \cdot \left[\sin(\omega t + \alpha - \varphi) - e^{-\frac{R}{2L}t} \frac{\sin(\frac{t}{LC} + \alpha) \sin(\alpha - \varphi)}{\sin \alpha} \right. \\ \left. + \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{LC} - (\frac{R}{2L})^2}} \cdot \sin(\sqrt{\frac{1}{LC} - (\frac{R}{2L})^2} \cdot t) \cdot \cos(\alpha - \varphi) \right]; \quad (3.25)$$

în care $\varphi = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$; R , L , C sunt parametrii circuitului iar α este fază inițială a tensiunii.

Calculându-se această tensiune în condițiile cele mai defavoreabile s-a obținut valoarea de 1531 V, valoare care este mai mică decât tensiunea inversă admisă de tiristoare și diodi. De altfel, prin schema deosebită pentru comutatorul static se scurtcircuitează supratensiunile de polaritate inversă prin diodele montate în paralel pe tiristoare (fig.3.13). La alegerea tiristoarelor este necesară determinarea vitezei de creștere a tensiunii și a curentului. Depășirea vitezei de creștere a tensiunii nu conduce la distrugerea tiristorului și la intrarea acestuia în conductie necomandat, ceea ce pentru cazul nostru înseamnă un scurtcircuit necontrolat. Deoarece circuitul în care este introdus comutatorul static este puternic inductiv, viteză de creștere a curentului este foarte scăzută, fiind mai mică decât cea admisă pentru tiristoarele utilizate la realizarea comutatorului static.

Pentru realizarea comutatorului static s-au ales tiristoare tip T400 care au următoarele caracteristici: $I_n = 400 A$, $U_n = 1600 V$, $du/dt = -1000 V/\mu s$; $di/dt = 50 A/\mu s$, curentul de vîrf repetitiv 1000 A, curentul de suprasarcină corespondentă în stare de conductie 4000 A utilisabil în ms. Valoarea maximă a curentului de scurtcircuit în model este de 650 A. Impunând condiția ca să nu se depășească $\int i^2 dt$ a tiristorului

rezultă timpul de deconectare a modelului la un scurtcircuit de aproximativ 200 ms, timp care se asigură prin protecțiile cu care este dotat modelul de rețea.

Dispozitivul de comandă al comutatorului asigură aplicarea unui semnal treaptă la cele patru tiristoare ale comutatorului la orice fază inițială a tensiunii. Faza inițială a tensiunii la care tiristoarele intră în conducție este reglabilă pe intervalul $0 - 360^\circ$. Dispozitivul de comandă cuprinde două blocuri funcționale [112]: Blocul A produce o succesiune de impulsuri de comandă al căror defasaj față de tensiunea de pe o fază poate fi modificat după dorință; Blocul B produce un semnal treaptă de tensiune, având frontul decalat față de trecerea prin zero a tensiunii de fază luată ca referință cu același interval de timp cu care este decalat primul impuls pe care îl primește de la blocul A. Schema principială a blocului A este prezentată în fig.3.14.

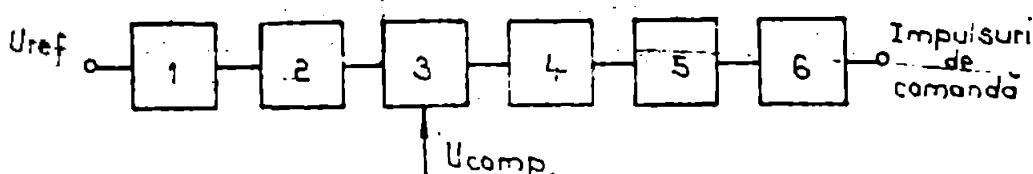


Fig.3.14. Schema principială a blocului A

La intrarea blocului 1 se aplică tensiunea de referință sinusoidală, obținindu-se la ieșire o tensiune dreptunghiulară (blocul 1 este circuit formator). Integrindu-se această tensiune în blocul 2 (blocul 2 este circuit integrator) la ieșirea acestuia se obține tensiunea linier crescătoare cu perioada jumătate din perioada tensiunii de referință sinusoidală. În blocul comparător 3 accesibilă tensiune se compară cu tensiunea continuă U_{comp} reglabilă ca valoare la ieșirea acestuia rezultând impulsul dreptunghiular. În blocul 4 care este un circuit de derivare, impulsurile dreptunghiulare se derivează obținindu-se impulsuri de scurtă durată. Aceste impulsuri se aplică blocului selector 5, la ieșirea acestuia obținindu-se numai impulsurile ce corespund semialternanței pozitive a tensiunii de referință. Aceste impulsuri sunt amplificate în blocul 6 care apoi se aplică blocului B. Schema de detaliu a blocului A este prezentată în fig.3.15. Cu acest bloc se poate regla unghiul de comandă al tiristoarelor între $15^\circ - 175^\circ$. Pentru a se asigura reglajul unghiului de comandă al tiristoarelor între $0 - 360^\circ$ se schimbă faza de referință în felul următor: $\alpha \in [30^\circ, 150^\circ]$ faza de referință este R, $\alpha \in [150^\circ, 270^\circ]$ faza de referință este S, $\alpha \in [270^\circ, 360^\circ] \cup [0^\circ, 30^\circ]$ faza de referință este T.

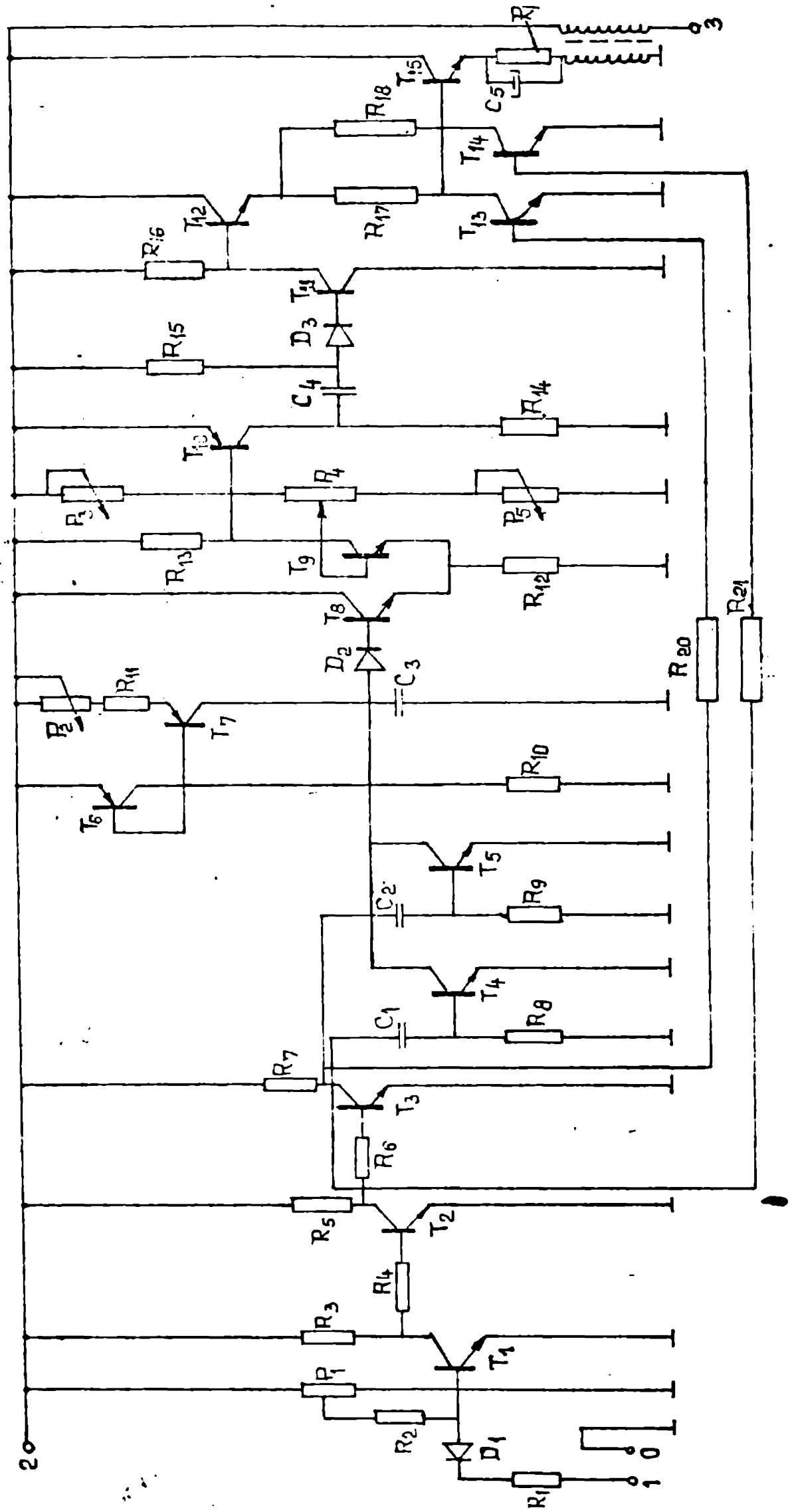


Fig. 3.13. Schema bloccato funzionale ▲

Blocul B are rolul de-a realiza tensiunile treaptă necesare menținerii tiristoarelor în stare de conducție pe durata scurta circuitului acelant. Schema acestui bloc este prezentată în fig.3.16

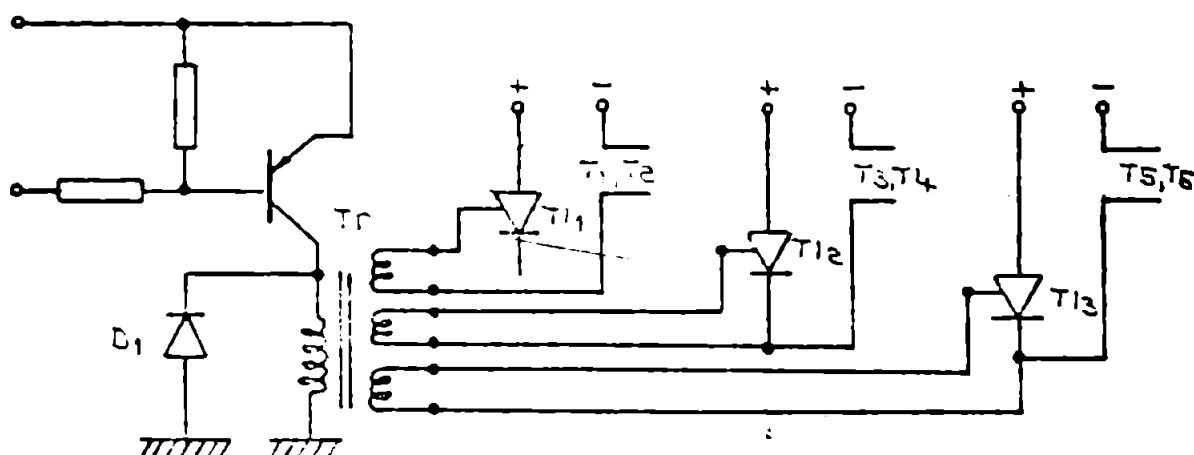


FIG.3.16. Schema blocului B

Impulsurile de comandă obținute la ieșirea blocului A se aplică la intrarea b, a blocului B obținindu-se în secundarul transformatorului T_F (fig.3.16) impulsurile necesare menținerii celor patru tiristoare T_{11} , T_{12} , T_3 , T_4 . Aceste tiristoare odată mențin în stare de conducție pînă cînd dispare tensiunea continuă aplicată între anodul și catodul acestora. Tiristoarele T_{11} , T_{12} și T_3 , intră în conducție de la aplicarea impulsului de comandă în 2-6 ms, deci pentru frecvențe de 50 Hz se poate considera ca menținerea acestora este instantanee.

Prin vizualizarea simultană pe un osciloscop cu două spoturi a tensiunii de referință și a impulsurilor de comandă de la ieșirea blocului A se alege urmăriul dorit pentru comanda tiristoarelor, modificindu-se valoarea tensiunii de comparare (U_{comp}) prin intermediul potențiometrului P_4 din fig.3.15.

Comutatorul static realizat are următoarele caracteristici tehnice :

- tensiunea nominală a circuitului de forță $U_N = 3 \times 660$ V; 50 Hz;
- tensiunea nominală de comandă $U_{nc} = 5$ V;
- curentul nominal al circuitului de forță $I_N = 400$ A;
- curentul nominal al circuitului de comandă $I_{nc} = 5$ A;
- tensiunea nominală a sursei de alimentare a blocului de comandă $U_{nca} = 220$ V; 50 Hz;
- tensiunea nominală de referință $U_{nrf} = 3 \times 220$ V; 50 Hz;
- tensiunea nominală de ieșire a blocului de comandă $U_{nl} = 5$ V, cu posibilitate de extindere pînă la 1200 V;

- curentul nominal de sigură a blocului de comandă $I_{ni}=5A$ cu posibilități de folosire pînă la 25 A;
- consumul blocului de comandă 5 VA
- variații de tensiuni admise: pentru U_{no} și $U_{nif}=0,2V$, pentru $U_{nca} \pm 1\%$, pentru $U_{nrf}=2\%$;
- plaja de reglaj al unghiului de comandă $0^\circ - 360^\circ$;
- curentul maxim prin circuitul de forță timp de 0,4 sec., 1100 A;
- cădereea de tensiune pe tiristoare și diode la curentul nominal maxim 4 V.



Fig.3.17. Modelul transformatorului 110kV/L.T.

$U_n = 3 \times 660V$, $S_{nm} = 50kVA$, $I_{hn} = 16 A$,
 $Z_b = (1,63 + j12,6)\Omega$, $Z_d = Z_1 =$
 $-(4,2 + j864)\Omega$. Este provizoriu
cu posibilitatea modificării acestor parametri.

Impedanța de reacție a nulului este realizată dintr-o bobină cu reactanță variabilă între 10 - 50Ω, modificindu-se rîsul feromagnetic, pentru cazul în care reacția este cu nulul tratat prin bobină, respectiv un rezistor cu rezistență variabilă între 8-14Ω pentru cazul în care reacția este cu nulul tratat prin rezistor. Curentul nominal al bobinei și al rezistorului este 50 A.

Blocul limitat de medie tensiune este realizat cu ajutorul octopolilor de tip A cu o schema prezentată în fig.3.19 respectiv a octopolilor de tip .. cu schema prezentată în fig.3.20.

Modelul transformatorului 110kV/L.T. se realizează prin transformatorul T_E , care este identic cu transformatorul T_1 și T_2 , și prin impedanțele variabile Z_m identice cu impedanțele Z_p utilizate pentru modelarea sursei de putere finite. În fig.3.17 este prezentată o vedere a modelului acestui transformator.

Robina de creștere a nulului Z_m are schema prezentată în fig.3.18 [69], [99] și are următoarele caracteristici:

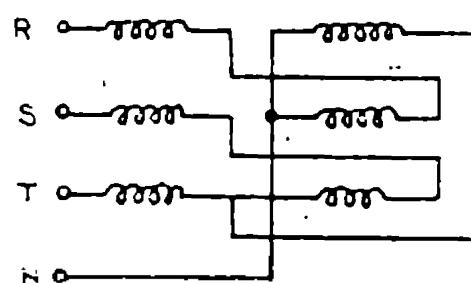


Fig.3.18. Schema bobinei de creștere a nulului

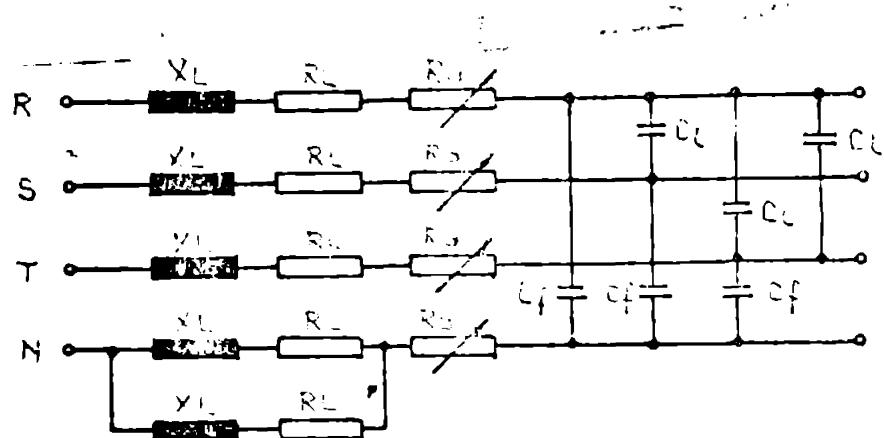


Fig.3.19. Octopol tip A

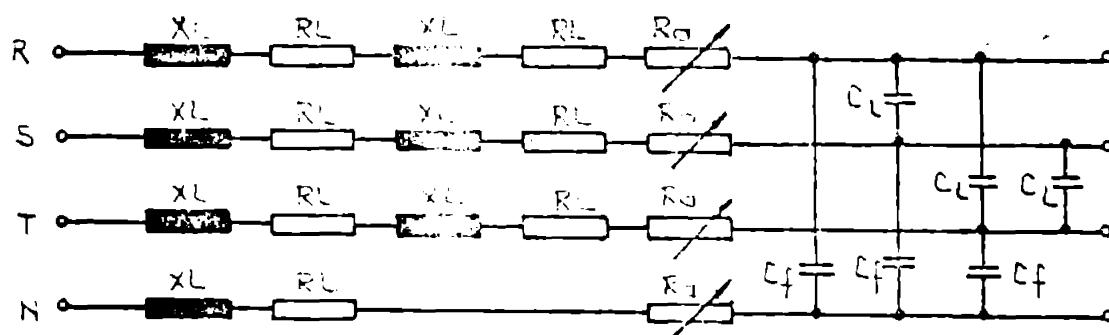


Fig.3.20. Octopol tip B

dintre acestea.

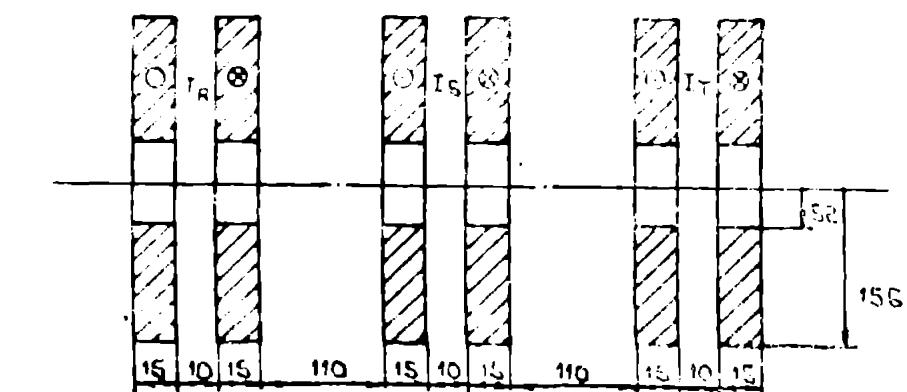


Fig.3.21. Dimensiunile bobinelor utilizate la realizarea octopoliilor liniei de medie tensiune

In fig.3.22 este prezentat o vedere de ansamblu a bobinelor utilizate la realizarea modelului liniiei de medie tensiune.

Modelul consumatorului se realizează printr-un motor asincron și (fig.3.1) respectiv prin impedanță

Octopolul tip A conține găse bobine sub formă de disc, cîte două pe fiecare fază. Dimensiunile geometrice ale acestor bobine sunt prezentate în fig.3.21.

Dimensiunile din fig.3.21 sunt date în mm. Pentru verificarea influenței dintre grupurile de bobine utilizate în realizarea octopoliilor este necesar să se determine rezistența de cuplaj



Fig.3.22. Vedere de ansamblu a bobinelor modelului liniiei de medie tensiune

Z_c (fig.3.1). Modelul este prevăzut cu patru motoare sincrone de următoarele tipuri: B3 - 71 x 0,25 , $P_n = 250$ W; D3 - 80 x 0,55 , $P_n = 550$ W; B3 - 100L x 3, $P_n = 3$ kW; B3 - 132W x 7,5, $P_n = 7,5$ kW. Prin impedanță variabilă Z_{cm} se realizează raportul X_c/R_c la consumatorul real și în model, același. Prin impedanță Z_c variabilă se modelizează consumatorii statici alimentați prin linia de medie tensiune respectivă.

O vedere de ansamblu a modelului de medie tensiune este prezentată în fig.3.23.



Fig.3.23. Vedere de ansamblu a modelului de medie tensiune

3.2.2. Calculul reactanței mutuale dintre bobinole utilizate la realizarea modelului liniei de medie tensiune

Calculul reactanței mutuale dintre bobinole utilizate la realizarea modelului liniei de medie tensiune presupune determinarea cîmpului magnetic într-un punct corecțare creat de aceste bobine. Pentru calculul cîmpului magnetic se folosesc metoda integrării numerice a relației lui Biot-Savart-Laplace [76], [93], [133], admitindu-se următoarele ipoteze simplificatoare: regimul se consideră stacionar; se folosesc o densitate echivalentă de curent obținută prin reportarea curentului total din suprafață transversală a bobinelor la suprafață tranzversală a acesteia (densitatea se acceptă ca fiind constantă); mediul se consideră liniar (bobinile fiind în aer) și omogen.

Considerind o distribuție în volum a curentului electric (fig. 3.24), în ipotezele menționate, inducția magnetică într-un punct corecțare P se determină cu relația cunoscută:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{I \times \vec{r}}{r^3} dV \quad (3.26)$$

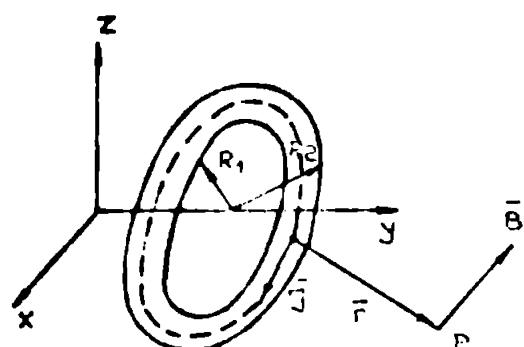


Fig. 3.24. Explicativă privind calculul cimpului magnetic

este echivalent cu N_s spire filiforme parcursă de curentul $\Delta I = J_s$. Dacă N_s este mare suprafața ΔS este mică astfel încât domeniul parcurs de curent

în care integrala se referă la întregul domeniu parcurs de curent. Metoda integrării numerice a relației lui Biot-Savart-Laplace constă în următoarele:

- se descompune bobina într-un număr finit de tuburi (N_s) de curent, cu suprafață transversală ΔS (fig. 3.25), parcuse de curentul $\Delta I = J_s$. Dacă N_s este mare suprafața ΔS este mică astfel încât domeniul parcurs de curent

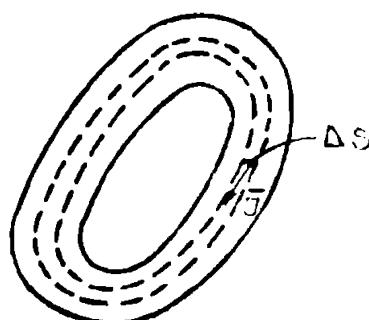


Fig. 3.25. Descompunerea domeniului bobinei în tuburi de curent

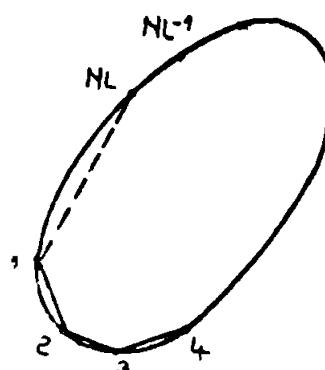


Fig. 3.26. Aproximarea spirei de calcul printr-un contur poligonal

- fiecare spire filiformă se aproximează printr-un contur poligonal cu N_1 laturi, astfel alesă încât aproximarea să fie cât mai fidelă, ceea ce nu presupune neapărat N_1 mare [93] ci îndeosebi pozițiile virfurilor conturului poligonal să fie alesă convenabil;
- se insumează în fiecare punct contribuția tuturor celor N_1 laturi ale celor N_s spire filiforme de calcul.

Inductia magnetică într-un punct $P(x, y, z)$ determinată de o latură a conturului poligonal este:

$$\Delta B = \mu_0 \frac{\Delta I}{4\pi r} (\cos \alpha_i + \cos \alpha_{i+1}) \cdot \vec{u} \quad (3.27)$$

unde mărimile sunt precizate în fig. 3.27. Introducind un factor ce ține seama de geometria sistemului $G = (\cos \alpha_i + \cos \alpha_{i+1}) \frac{1}{r}$ relația (3.27) devine:

$$B = 10^{-7} \cdot G \cdot \Delta I \cdot H \quad (3.28)$$

Cimpul magnetic resultant devine:

$$\vec{B} = \sum_{i=1}^{N_s} \sum_{j=1}^{n_i} \Delta \vec{B} \quad (3.29)$$

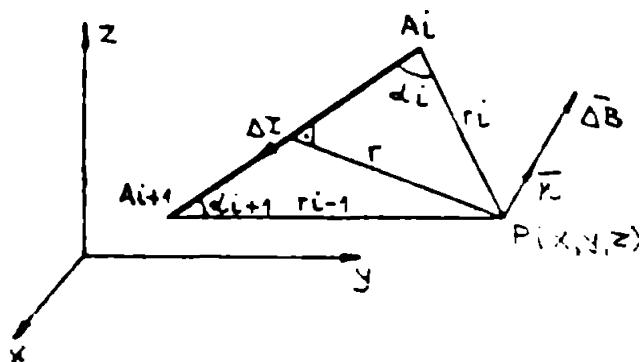


Fig. 3.27. Cimpul magnetic corespunzător unui segment de dreaptă

bobine fiind determinată numai de această componentă.

Pentru calculul înlințuirii magnetice dintre cele două bobine, bobina a două se împarte în suprafețe finite de suprafață ΔS sub formă de coroană circulară, în care se acceptă inducția magnetică (B_z) constantă și egală cu media valorilor acesteia pentru lările coroanei (fig. 3.28).

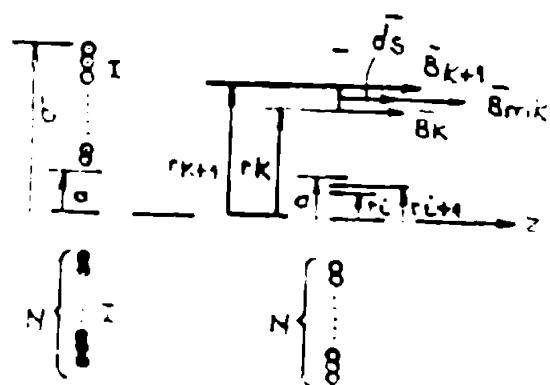


Fig. 3.28. Explicativă privind calculul înlințuirii magnetice dintre bobine

spire echivalente prin secțiunea cărora se acceptă inducție constantă. Înlăturarea magnetică totală dintre cele două bobine devine:

$$\Psi_t = \frac{1}{2} \sum_{s=1}^{N_s} \sum_{k=2}^{n_s} (B_k + B_{k-1}) (r_k^2 - r_{k-1}^2) \quad (3.31)$$

unde n_s (n_s pentru $s=1$) este numărul de zone sub formă de vid în care se împărțit suprafața circulară de rază r (fig. 3.28) a fiind rază interioară a bobinei, N_s - numărul de spire echivalente în care se împărțit bobina. Desigur aplicarea relaiei (3.31) pentru calculul

Fluxului magnetic pentru o astfel de coroană infinitesimală se exprimă prin relația:

$$\Delta \Phi_s = \int_{\Delta S} B_{zm} \cdot dS = \\ = \bar{r} (r_k^2 - r_{k-1}^2) \cdot \frac{B_k + B_{k-1}}{2}; \quad (3.32)$$

Suprafața ΔS poate fi considerată chiar o spirală dacă pe secțiunea acestuia se poate accepta inducție constantă. Aceasta desigur depinde de grosimea spiralei. În general bobina se împarte în N_s

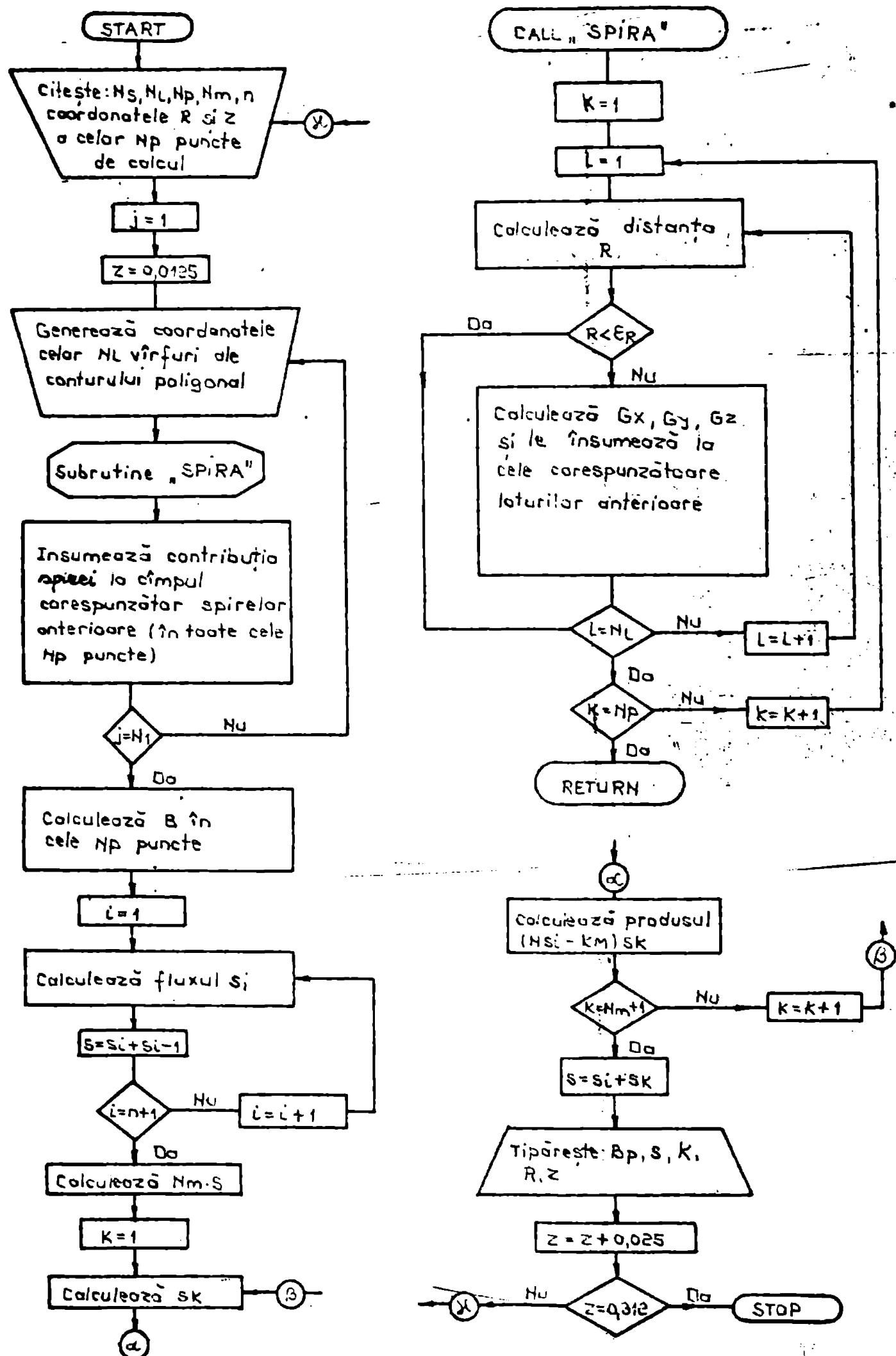


Fig.3.29. Ordinograma de calcul a inlăptuirii magnetice dintre bobine

înlățuirea magnetice este avantajoasă numai dacă se utilizează calculatorul electronic. În acest scop s-a conceput un program de calcul, a cărui ordinogramă de principiu este prezentată în fig.3.29.

Pentru calculul efectiv al inductivității mutuale dintre perechile de bobine utilizate la modelizarea liniei de medie tensiune și a inductivității proprii echivalente perechii de bobine (fig.3.21) bobinale reale s-au înlocuit cu bobine fictive plate (fără grosime) plasate în mijlocul bobinelor reale. Aceasta menținează timpul necesar pentru calcul și eroarea care se face este neglijabilă datorită simetriei sistemului [93]. De asemenea s-a calculat înlățuirea magnetică prin suprafața unei singure bobine pentru determinarea reactanței echivalente celor două bobine utilizate pentru modelizarea unei faze datorită simetriei reactanța echivalentă celor două bobine este dublul celei corespunzătoare înlățuirii magnetice determinată prin suprafața unei singure bobine fictive. S-a determinat reactanța de cuplaj dintre cele două bobine ce modelizează o fază și o bobină identică cu acestea, plasată coaxial cu ele și la diferite distanțe de acestea. În calcule s-au considerat următoarele elemente: numărul punctelor în care se calculează inducția - $N_p = 40$; numărul virfurilor poligonului regulat ce substituie spira filiformă fictivă - $N_1 = 24$; numărul zonelor în care s-a împărțit cercul de rază a (raza interioară a bobinai) - $n_1 = 13$; numărul zonelor în care s-a divizat bobina fictivă prin care se calculează înlățuirea magnetică $M_m = 26$; lățimea unei zone este 4 mm; numărul spirilor fictive în care s-a divizat bobina reală ce produce cimp magnetic $N_g = 52$; valoarea curentului ce parcurge bobinale reale - 50A; densitatea curentului fictiv prin bobină considerând bobina ca având o singură spirală și având în vedere că bobina reală are 26 de spire este $0,833A/mm^2$.

Cu aceste valori ținând seama și de dimensiunile bobinelor prezentate în fig.3.21 pentru reactanța mutuală dintre bobinale ce modelizează o fază și o bobină ce modelizează altă fază plasată coaxial cu primele două (fig.3.21) s-au obținut valorile din fig.3.30. Dacă se are în vedere faptul că cele două bobine folosite pentru modelizarea unei faze sunt bobinate în sens invers reactanța de cuplaj dintre fazele modelului este diferența dintre reactanța mutuală a fiecărei bobine și bobinale ce modelizează o fază, care este foarte mică dacă distanța dintre acestea (a) depășește 8 cm. La distanță de 8 cm dintre bobinale ce modelizează două faze reactanța mutuală reprezintă 2/3 din reactanța echivalentă celor două bobine (fig.3.30). Deoarece bobinale ce modelizează fazele rețelui de medie tensiune sunt amplasate conform figurii 3.21 se poate neglija reactanța mutuală dintre fazele modelului

verificările experimentale au confirmat rezultatele obținute prin calcul, deci ipotezele de calcul admise sunt acceptabile.

In aceleasi conditii s-a determinat si reactanta mutuală dintre două bobine coaxiale utilizate la modelizarea liniei de medie tensiune, functie de distanța (z) dintre ele. Rezultatele obținute sunt prezentate în fig.3.31. Considerindu-se rezultatele obtinute cu cele care ar rezulta folosind relatiile de calcul al acestor inductivități date în literatură [66] se constată diferențe sub lini. Aceste bobine permit modelizarea liniilor de medie tensiune reproducindu-se și cuplajele dintre fazele liniei reale, putindu-se reproduce chiar și ne simetriaile din acest punct de vedere ale liniei reale. Utilizând pentru modelizarea liniei reale cîte o astfel de bobini pe fiecare fază octopolii vor fi ne simetria, bobinele fiind coaxiale. Pentru simetrizarea octopolilor se modelizează fiecare fază cu trei astfel de bobine și se transpun fazele. Distanța dintre aceste bobine se stabilește astfel încît să se obțină același raport între reactanta mutuală și cîmpul propriu a fazelor modelului ca și pentru linia reală, folosindu-ne de dependența acestei reactante funcție de distanța dintre bobine prezentată în fig.3.31. Acest mod de a modeliza linia de medie tensiune este avantajos în cazul în care prin model se reproduc efecte multiple.

Modelul permite modelizarea simultană a patru linii de medie tensiune. Fiecare linie putindu-se modeliza prin cinci octopoli de tip A deci pentru fiecare linie modelizată se dispune de 30 bobine.

Elementele transversale ale rețelei de medie tensiune se modelizează prin condensatoare alese corespunzător lungimii de linie modelizată prin quadripol de tip A sau B. Cunoscindu-se coeficienții de scără pentru curenti și tensiuni, deci și pentru puteri rezultă coeficienții de scără pentru rezistență, reactanță și capacitate.

$$X_{fm} = X_p \cdot \frac{K_1}{K_u}; \quad R_{fm} = R_p \cdot \frac{K_1}{K_u}; \quad C_{fm} = C_p \cdot \frac{K_u}{K_1}; \quad (3.33)$$

Cum în cazul nostru reactanța octopolilor ce modelizează linia are o valoare precizată din factorul de scără al reactanțelor rezultă reactanța liniei reale și deci se obține lungimea liniei modelizată de fiecare octopol. Avind lungimea liniei ce se modelizează prin fiecare octopol se determină valoarea capacitaților dintre faze și fază pînă în necesare în realizarea octopolilor pentru ca prin această să se modelizeze lungimea respectivă de linie.

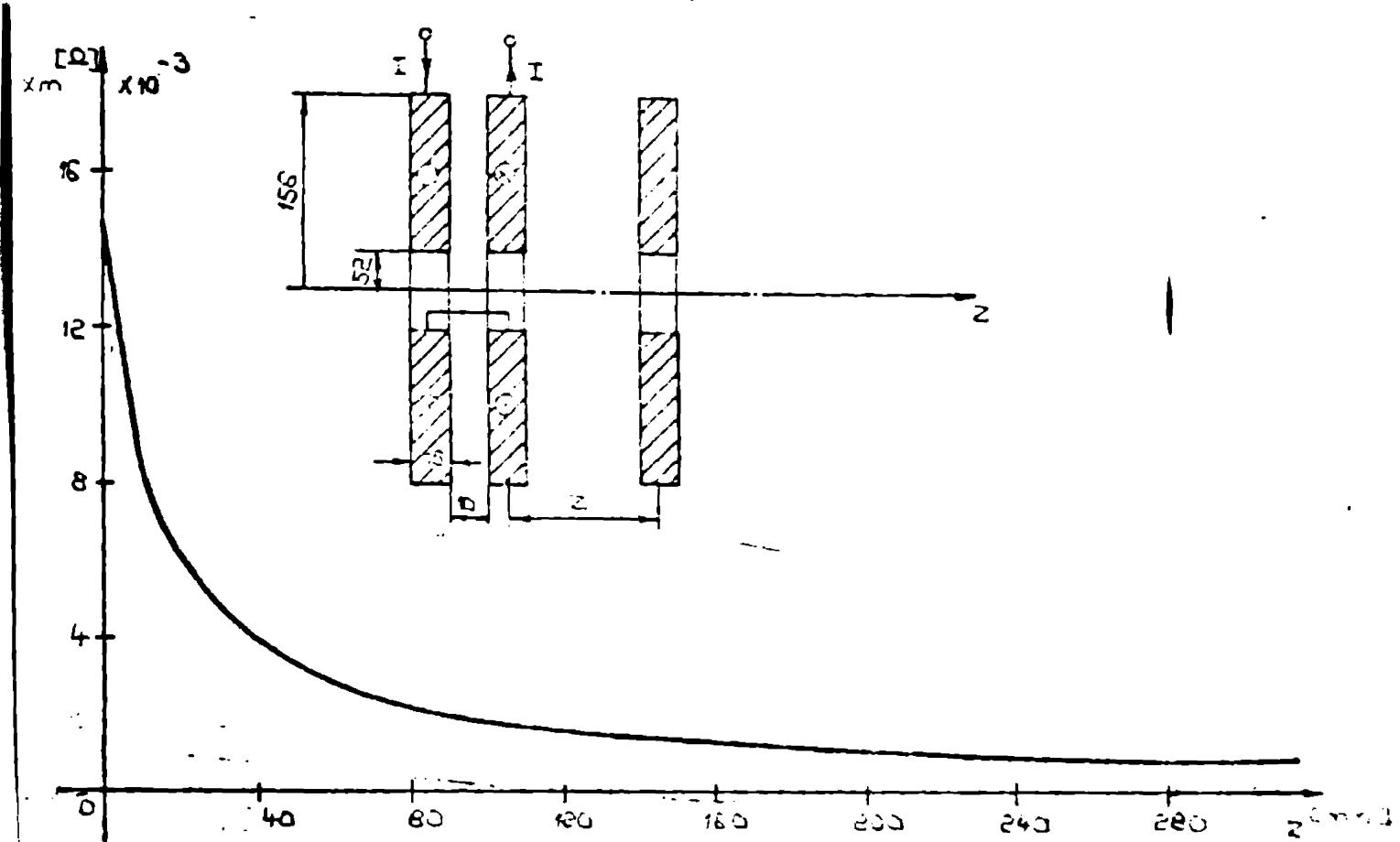


Fig. 3.30. Dependența reacției mutuale dintre bobinile folosite la modelarea unei faze și o bobină de colectare tip couluri cu primul aranț în distanță și de primul

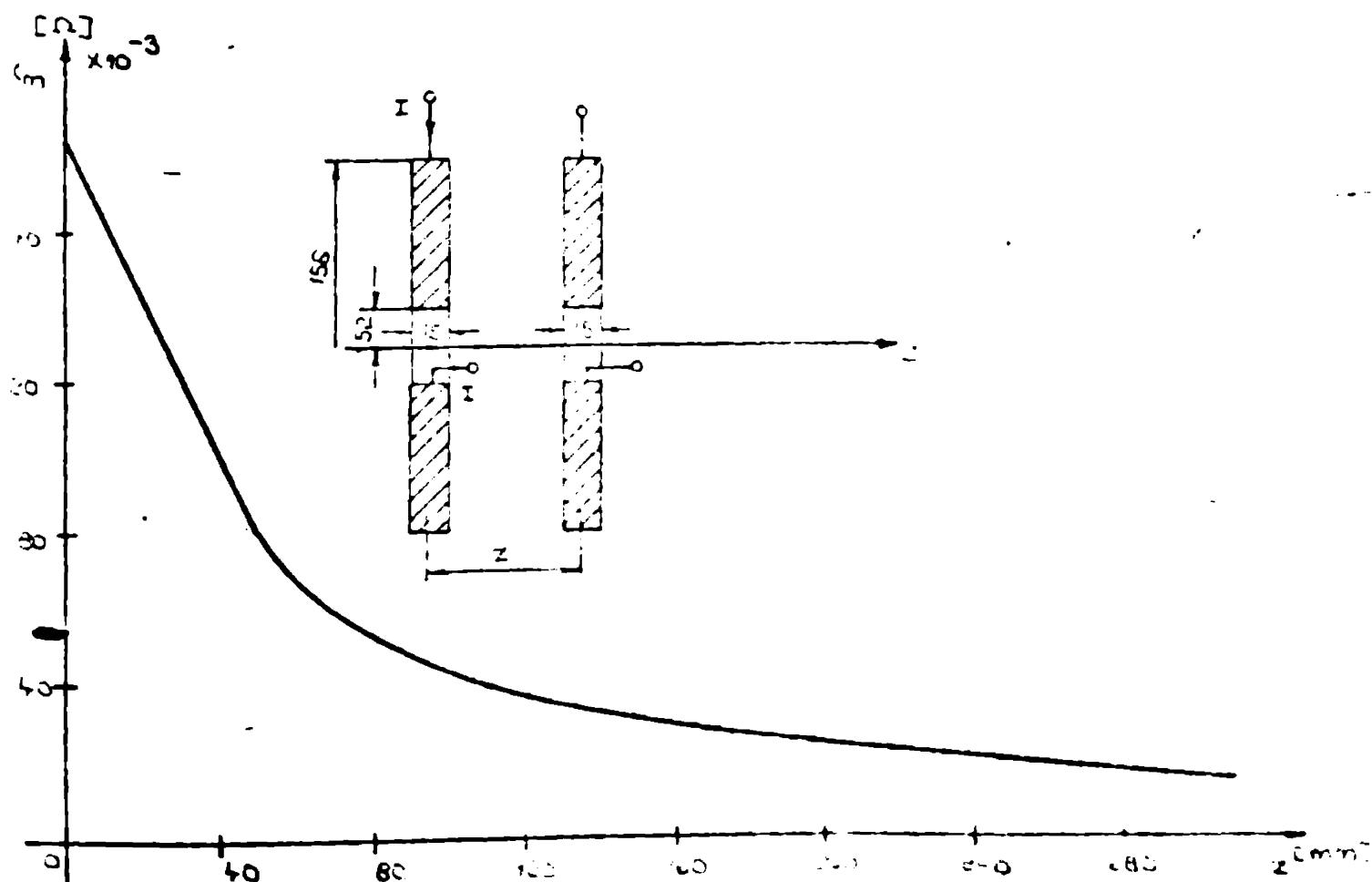


Fig. 3.31. Dependența reacției mutuale dintre două bobine secundare utilizate la modelarea liniilor de medie tensiune.

Raportul X/R al bobinelor folosite la realizarea octopolilor este 7,2, (din constructie) pentru ca acest raport să fie identic cu al liniei reale este necesară introducerea rezistențelor R_{m_L} și R_{m_a} în serie cu bobinile respective din model.

Pârântul se modelizează prin bobine de același tip ca cele folosite la modelizarea fazelor liniei de medie tensiune.

3.2.3. Determinări experimentale pe modelul de rețea

Cu ajutorul simulatorului de rețea s-a reprodus defecte de tipul conductor intrerupt și căzut la părțile opuse sursei respectiv spre consumator în scopul analizei unor astfel de defecte. S-a modelizat rețeaua de medie tensiune în care au fost provocate astfel de defecte în vederea efectuării unor măsurători în rețeaua reală, și cauze s-a considerat cazul prezentat în subcapitolul 4.1. Caracteristicile rețelei reale sunt următoarele [118]:

- transformatorul 110/20 kV : $S_n = 25$ MVA
- curentul capacativ al întregii rețele de medie tensiune este 110 A;
- puterea consumatorului alimentat prin linia cu defect $S_0 = 1076$ KVA, respectiv 816 KVA;
- lungimea liniei de medie tensiune pînă la locul de defect 4825 m;
- lungimea totală a liniei pe care s-a provocat defectul 24125 m;
- curentul capacativ al liniei pe care s-a provocat defectul 3A;

Cu ajutorul simulatorului de rețea s-a reprodus linia cu defect, iar pentru celelalte linii de medie tensiune s-a luat în considerare numai capacitatea față de părțile opuse și s-a modelat concentrat pe barele de medie tensiune ale simulatorului (fig.3.1).

Pentru stabilirea parametrilor modelului este necesară determinarea factorilor de scară. Impunem condiția ca printre-un octopol să modelizeze linia de medie tensiune pînă la locul de defect, ceea ce determină factorul de scară al impedanțelor.

Reactența de secvență directă a conductorului de fază al liniei cu defect pînă la locul de defect avind în vedere secțiunea conductorului de fază 50 mm^2 și resistivitatea solului $\rho = 100 \Omega \cdot \text{m}$ este $1,785 \Omega$. [10], [26], [27], [30], [33], [65], [86], [97], [141], [142].

Reactența de fază a octopolului modelului de tip B este $0,288 \Omega$.

Deci factorul de scară al impedanțelor este:

- 101 -

$$m_B = m_R = m_X = \frac{X_{OR}}{X_m} = 6,2$$

Factorul de scăru al tensiunilor alegind tensiunea modelului de 660V este:

$$m_U = \frac{U_{OR}}{U_m} = \frac{20.000}{380} = 52,63 ;$$

Factorul de scăru al curentilor este:

$$m_I = \frac{I_{OR}}{I_m} = \frac{m_U}{m_B} = 8,49$$

Factorul de scăru al capacitatilor este:

$$m_C = \frac{C_{OR}}{C_m} = \frac{1}{m_B} = 0,16 ;$$

Reactanța capacativă pe fază a întregii rețele de medie tensiune filtru linie pe care o-a produs defectul este de $323,75\Omega$ [110], [120] , ceea ce corespunde unei capacități fază pînă la $9,83\mu F$. Capacitatea prin care modelizăm reactanța capacativă a rețelei de medie tensiune este de $61,44\mu F$. Această capacitate se realizează, avînd în vedere faptul că o-a dispus de condensatori de $6,3\mu F$, 400V, $4,2\mu F$, 400 V și $3,7\mu F$, 400 V, conectînd în paralel 9 condensatori de $6,3\mu F$ și unul de $4,2\mu F$. Capacitatea echivalentă diferă cu $0,08\mu F$ față de cea necesară a se realiza în model.

Capacitatea conductor pînă la locul de defect este $57\mu F$. Avînd în vedere factorul de scăru al capacitatilor, capacitatea de fază a unui octopol devine $0,356\mu F$.

Considerînd reactanța de secvență homopolară a liniei de trei ori reactanța de secvență directă [10], [30], [31], [33], [80], [87], [97], [138] rezultă reactanță pe nul $2\pi d/3$. Dacă reactanță pe nul a octopolului ținînd seama de factorul de scăru al impedanțelor devine $0,192\Omega$, care se realizează înscriind o bobină cu alte două legate în paralel astfel încît reactanță mutuală să fie negativă. Cele două bobine legate în paralel fiind situate la distanță de $3,5$ cm (între planele lor mediane) reactanța echivalentă este de $0,028\Omega$ (fig.3.30). Cele două bobine legate în paralel nu se apropă coaxial cu prima pentru ca reactanța mutuală dintre ele să fie neglijabilă.

Resistența adițională pe fază a octopolilor este de $0,43\Omega$, iar cea de pe nul este de $0,2\Omega$.

Avînd în vedere factorul de scăru al puterilor rezultă puterea consumatorului în modelul de rețea ca fiind 2408 VA. Acost consumator se reproduce utilizând un motor de 3 kW (tip B3-lealx3x1500A), încărcat

cu o sarcină de 2 kW. Determinindu-se experimental parametrii acestui motor încărcat cu 2 kW s-a obținut $X=43,6 \Omega$ și $R=43,36 \Omega$ deci $\cos \varphi = 0,705$. Având în vedere factorul de putere al consumatorului real de 0,92 este necesar montarea unor condensatoare la bornele motorului utilizat ca model de $52,3 \mu F$. Puterea de 0,408 kW se modelizează printr-un consumator static (Z_c din fig.3.1) care are rezistență $139,5 \Omega$ și reactanță $327,4 \Omega$.

Transformatorul de 110/20 kV are rezistență de $0,1 \Omega$ și reactanță de $2,1 \Omega$. Înfiind seama de factorul de scăru al impedanțelor pentru model rezultă rezistență sursei de $0,0161 \Omega$ și o reactanță de $0,339 \Omega$. Parametrii transformatorului T_D din fig.3.1 sunt $R=0,014 \Omega$; $X=0,29 \Omega$. Pentru impedanță Z_{cm} se introduc valorile $X=0,06 \Omega$ și $R=0,003 \Omega$. Deci reactanță totală a sursei modelizată este $0,35 \Omega$ și rezistență de $0,017 \Omega$, realizindu-se un raport $X/R=20,5$ față de 21 al sursei reale.

Bobina de creere a nulului reală are următorii parametrii $Z_{b_1}=(2,28+j8,3) \Omega$. Impedanță de secvență directă (inversă) fiind mult mai mare nu afectează rezultatele.

Înfiind seama de factorul de scăru al impedanțelor rezultă parametrii bobinei de creere a nulului din modelul de rețea $Z_{b_1}=(0,37+j1,34) \Omega$.

Bobina de tratare a nulului se reglează în valoarea de $17,4 \Omega$, pentru a se asigura regimul de funcționare la rezonanță respectiv $19,92 \Omega$ pentru regimul de supracompensare $14,5 \Omega$.

Dacă rețeaua ar fi cu nulul tratat prin rezistor la care curentul maxim de scurtcircuit monofazat este 300 A rezistența rezistorului de tratare al nulului este de $37,5 \Omega$, rezistență corespunzătoare în model este de 6Ω .

Rezultatele experimentale obținute pe modelul de rețea pentru un defect de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator respectiv spre surșă sunt prezentate în tabelul 3.6. Din acest tabel se constată, că valorile tensiunii U_{hb} determinată cu ajutorul modelului de rețea respectiv prin calcul diferu cu cel mult 12,1% pentru defectul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre surșă, respectiv cu 11,1% pentru defectul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator. Având în vedere precizia cu care se cunosc parametrii rețelaii reale, aceste abateri sunt justificate.

Tabelul 3.6. Rezultatele obținute pe model și în calcul.

Conducător în rezonanță reală	R_s [Ω]	Conducător cînd se limită rezonanța										Rezultat de funcționare cu retelele
		U_A	U_B	U_M	U_T	U_H	$U_{\text{fază}}^{\text{faza}}$	$U_{\text{fază}}^{\text{faza}}$	$U_{\text{fază}}^{\text{faza}}$	$U_{\text{fază}}^{\text{faza}}$	$U_{\text{fază}}^{\text{faza}}$	
$Z_{AB} = (0,14+j2,1) \Omega$	10	99	98,6	6	99,5	99	9,5	64	75,6	46,4	33,2	35,1
$Z_{AB} = (2,28+j0,3) \Omega$	2000	69	67	32	56,2	52	8,1	65,2	74,2	52,3	24,1	26,2
$Z_{AB} = (2,94+j1,8) \Omega$	5000	61,4	63	52	15,2	13,8	10,1	66,1	63,2	54	14,1	15,6
$Z_{AB} = (3,18+j5,4) \Omega$	7000	65	62	7	14,3	13,2	12,1	67,2	63,3	56	13,2	14,1
$R_s = 13692 \Omega$	10	99,2	98,5	4	99,8	100	9,2	55,6	53,3	45,3	42,2	45
$R_p = 6,5 \Omega$	2000	77,5	91,3	20,2	68	72	5,5	65,1	76,2	48,3	32,1	35,2
$S_0 = 1076 \text{ kVA}$	5000	62,3	68,7	46,2	24,3	27,1	10,3	65,4	71,2	50,1	20,1	22,6
	7000	60,5	69,4	49	21,2	23,5	9,0	62,3	67	51	17,3	18,2

Cbd. 3.6. Rezultatele din tabel au următoarele specificații: Z_{AB} , Z_{AB} - impedanța de secvență ale sursei; Z_{AB} , Z_{AB} - impedanța de secvență cle înțele din locul de defect; R_s - rezistența capacitatii a liniei în spatele defectului; R_p - rezistența de vînătăție prin linic cu defect; U_A , U_B , U_M - tensiunile de fază din baza de model de testare și stările de rezonanță (în secvență); U_T - tensiunea noastră de testare și stările de rezonanță (în secvență); U_H - tensiunea noastră de testare și stările de rezonanță (în secvență); $U_{\text{fază}}^{\text{faza}}$ - rezistența de tracere la locul de defect.

Cu ajutorul modelului de rețea s-a reprodus rețeaua de medie encluză cu nulul trutat prin rezistor prezentată în subcapitolul 4.3. (fig.4.3) în care s-au provocat defecte de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre sură, respectiv spre consumator. Rezultatele experimentale obținute în acest cas sunt prezentate în tabelul 3.7.

Tabelul 3.7. Rezultate obținute pe model și prin calcul

Nr. crt.	S_c [kVA]	X_c [Ω]	R_t [Ω]	Conductor căzut la pămînt					
				spre sură		spre consumator			
				I_n [A]	I_n [A]	model	calc.		
				model	calc.	%	%		
1	63	4950	2.6	284	292.1	2.7	1.62	1.71	5.3
2	63	19.560	100	117.3	121.4	3.4	1.31	1.38	5.1
3	63	19.560	1000	11.63	12.15	4.3	1.02	1.12	9.3
4	63	19.560	5000	2.15	2.26	4.9	0.84	0.92	8.7
5	63	75.423	10000	0.91	1.03	11.6	0.36	0.395	8.9
6	63	19.560	10000	0.915	1.02	10.3	0.75	0.78	3.8
7	563	19.560	5000	2.13	2.26	5.7	1.31	1.34	2.2
8	563	75423	10000	0.905	0.94	3.7	0.51	0.53	3.8
9	563	19560	10000	0.91	0.96	5.2	0.95	0.98	3.1

Din tabelul 3.7 se constată că valoarea curentului I_n determinată din modelul de rețea și prin calcul analitic diferă cu cel mult 11,6% pentru un defect conductor întrerupt și căzut la pămînt spre sură, respectiv cu cel mult 9,3% pentru un defect conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator. Aceste erori sunt acceptabile din punct de vedere tehnic, fiind justificate de aproximările făcute în calcule precum și în realizarea modelului.

4. DETERMINARI EXPERIMENTALE IN RETEAUA REALA DE MEDIE TENSIUNE

In vederea verificirii rezultatelor obtinute s-au efectuat măsurători și în rețeaua reală de medie tensiune, provocindu-se defecte de simplă punere la pămînt, conductor întrerupt și căzut la pămînt spre sursă respectiv spre consumator. Aceste tipuri de defecte s-au provocat în rețeaua de medie tensiune cu nulul tratat prin bobine de stingere sau prin rezistor. Rețeaua de medie tensiune cu nulul tratat prin bobini de stingere funcționează rezonantă sau supracompensată. Pentru a putea constata influența divergilor parametri experimentările s-au efectuat în diverse condiții de climă (iarna, vară, toamnă) și la diverse valori ale acestor parametri. Valori diferite pentru rezistența de trecere la locul de defect s-au obținut considerind conductorul căzut la pămînt pe sol umed 2-3 m ($R_t < 300 \Omega$), pe nisip introducind conductorul de fază 20-30 cm într-o lădiță metalică cu nisip ($R_t \approx 3000 \Omega$), pe săpadă înghețată pe o lungime de 2-3 m ($R_t < 3000 \Omega$) sau legat galvanic la priza stîlpului ($R_t < 50 \Omega$). De asemenea pentru a constata influența consumatorilor asupra tensiunii homopolare de pe barele de medie tensiune ale stației de transformare, respectiv asupra curentului ce se închide prin elementul de tratare a nulului (bobină sau rezistor) s-au realizat aceste tipuri de defecte la diverse valori ale sarcinii pe linia cu defect. Prin modificarea locului în care s-a provocat defectul s-a modificat și capacitatea liniei în spatele defectului. Au fost efectuate astfel de defecte în mai multe situații dar în continuare se prezintă rezultatele obținute pentru defectele provocate pe liniile de medie tensiune alimentate din următoarele stații de transformare: stația de transformare 110/20 kV Orăștie; stația de transformare 110/20/6 kV Bârbent - Alba Iulia; stația de transformare 110/20 kV Simeria.

4.1. Rezultatele măsurărilor efectuate în stația 110/20 kV Orăștie

Rețeaua de medie tensiune este cu nulul tratat prin bobină de stingere. Curentul capacativ al întregii rețele de medie tensiune este 110 A (s-a determinat experimental). Compensarea acestui curenț este realizată cu două bobine de stingere care au $I_{nom} = 100$ A. Defectul s-a provocat pe linia Căstiu care are curențul capacativ 3 A, la distanță de 4825 m (stîlpul nr.67) de la barele de medie tensiune ale stației de transformare. În fig.4.1 este prezentată schema monofilardă

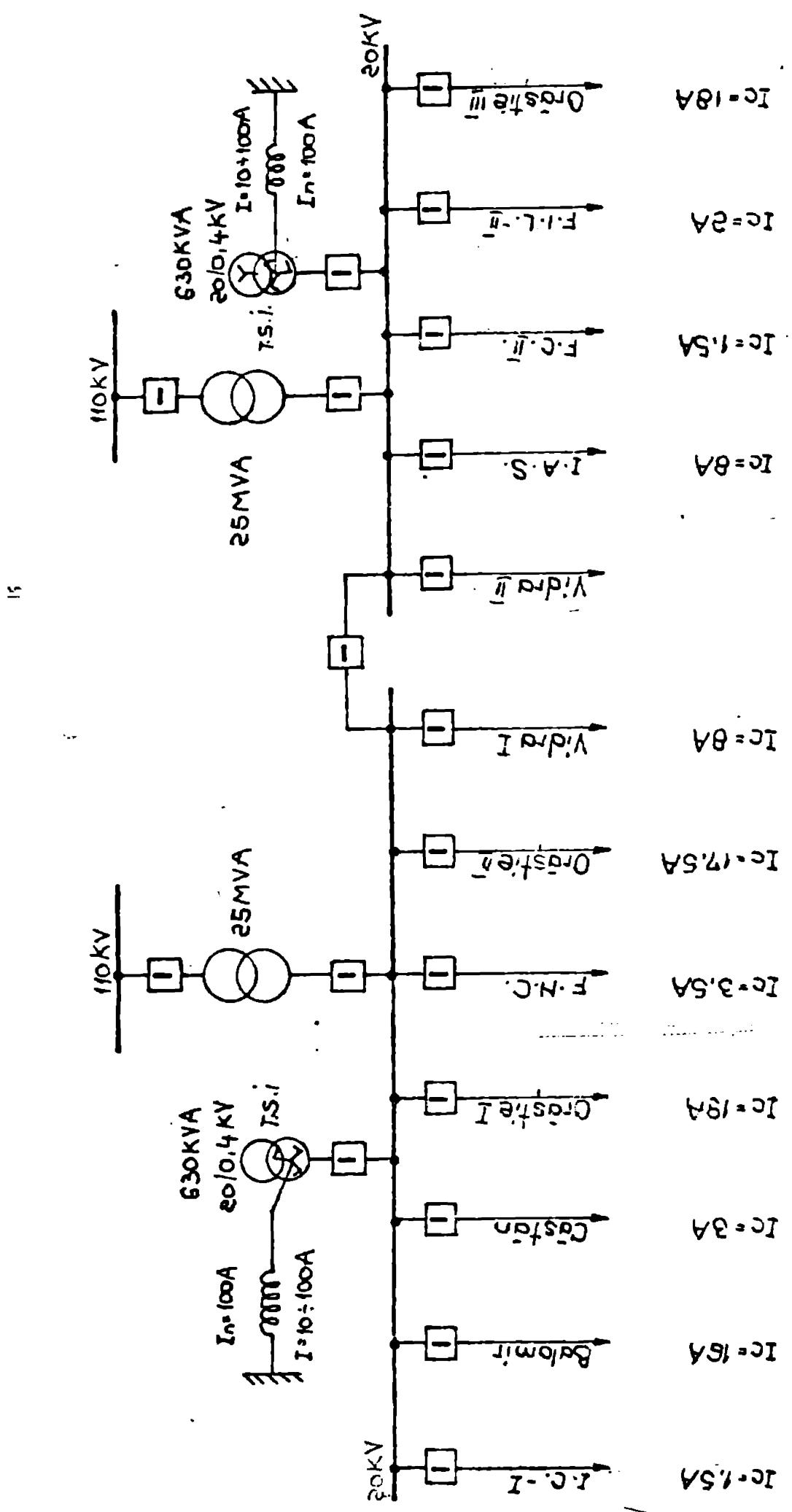


FIG. 4.4. SCHEMA MONOFILARĂ A STĂȚIEI 110/20 KV ORĂȘTIE

Taboul nr.4.1. Simplu punere la punct

Configuratie in care are loc defectul	U_R [V]	U_S [V]	U_T [V]	U_{hp} [V]	rez. calc.	$\xi\%$	Rezidual de functiune si rezidual	Obs.
$Z_{sd} = Z_{ld} = (0,1 + j2,1) \Omega$	$S_d =$		105	103	0	106	100	6
$Z_{sd} = (2,28 + j8,3) \Omega$	$R_t = 0$		104	102	0	103	100	3
$Z_{sd} = Z_{ld} = (2,94 + j1,8) \Omega$		1076 kVA					suprasan-	- n -
$Z_{sd} = Z_{ld} = (0,18 + j5,4) \Omega$							$14,5\%$	
$X_d = 13692 \Omega$	$R_d =$	77,5	91,7	27,2	70	65	7,7	du a functionat
$X_d = 6,5 \Omega$	1,350						- " -	releul APP
	$R_d = 0$	100	97,2	0	102,6	100	2,6	- " -
	816 kVA							a functionat
								releul APP.

Următoarele din tabel au următorul semnificatie: Z_{sd} , Z_{ld} , Z_{sh} , Z_{ld} , Z_{sh} sunt impedantele de sezonii ale cursei de ale lui înlocuitor la locul de defect; X_d^* este reactanta capacitiivă a liniei în spațele defectului; R_p este rezistența parțială de plinătate a stâlpului la curea și provocată de defect; S_d este puterea apărândă a conutelor alăturată prin linia cu defect; U_R , U_S , U_T – sunt tensiunile de scai pe barele de mediu tensiune ale statiei de transformare (în acundărul transformatorului de tensiune); U_{hp} este tensiunea homopolulară de tensiune; R_t este rezistența de treoare la locul de defect.

Tabelul nr.4.2. Conductor intrerupt cuțit la pînă în opere surăi

Condiții în care loc defectul	U_R [V]	U_S [V]	U_T [V]	U_{AB} [V]		$\Sigma \%$	Rezultat de funcționare al retelei	Obg.
				Obs. calc.	$\Sigma \%$			
$U_{SD} = U_{ST} = (0,1 + j2,1) \Omega$ $Z_{ST} = (2,28 + j8,3) \Omega$	64,9	60,1	50	14	13,2	5,7	supracompensată 14,5;	nu a functionat retea RPP
$- n -$								
$U_{SD} = U_{ST} = (2,94 + j1,8) \Omega$ $Z_{ST} = (3,18 + j1,4) \Omega$ $X_C = 13692 \Omega$ $R_D = 6,5 \Omega$ $S_0 = 1076 \text{ kVA}$	60,5	69,4	49	20,6	23,5	14,1	rezonanță	- n -
$- n -$								
$U_{SD} = U_{ST} = 3 \Omega$ $(R_t \approx 50 \Omega)$	99	101,6	6	101,2	99	2,2	supracompensată 14,5;	a functionat retea RPP
$- n -$								
$U_{SD} = U_{ST} = 3 \Omega$ $(R_t \approx 500 \Omega)$	62,3	68,9	46,6	24	27,1	12,9	rezonanță	nu a functionat retea RPP.
$- n -$								
$- n -$	65,2	62	51	14,7	13,8	6,1	supracompensată 14,5;	- n -

Dacă rezultatele din tabelul 4.2 nu corespund semnificației obiectivului stabilit în tabelul 4.1.

Tabelul nr.4.3. Conductor întreupt și circuit la pînăt spze consumer

Conditie în care are loc defectul	$S_0 = 1076 \text{ kVA}$	$U_A [V]$	$U_Y [V]$	$U_T [V]$	$U_{bb} [V]$	Rezultat de funcționare al retelei	Casă
$Z_{ab} = (0,2 + j2,1) \Omega$ $Z_{bc} = (2,28 + j8,3) \Omega$ $Z_{ca} = (2,94 + j1,8) \Omega$	Conductor cișnăut pe sol uscat ($R_t \approx 50 \Omega$)	55,2	79,4	46	40,8 45	10,3 rezonanță	nu a funcționat rețea RPP.
$Z_{ab} = (3,18 + j5,4) \Omega$ $X_g = 13692 \Omega$ $R_p = 6,5 \Omega$	" "	64	77	46,2	34,7 35	0,3 supratensiunea 1,1,5%	" "
$Z_{ab} = (6,3 + j1,8) \Omega$ $Z_{bc} = (2,28 + j8,3) \Omega$ $Z_{ca} = (2,94 + j1,8) \Omega$	Conductor întreduș în apă (R _t ≈ 7300 Ω)	67,1	63,3	56	15,5 24,1	9	" "
$Z_{ab} = (0,2 + j2,1) \Omega$ $Z_{bc} = (2,28 + j8,3) \Omega$ $Z_{ca} = (2,94 + j1,8) \Omega$	Conductor cișnăut pe un strat de suport gros de 50 cm (R _t ≈ 5000 Ω)	67,3	74,2	54,5	23,8 23,4	1,7	supratensiunea 1,0,5%
$S_0 = 896 \text{ kVA}$	Conductor întreduș în apă (R _t ≈ 7800 Ω)	59	65,5	50	14,5 13,3	4,8	supratensiunea 1,1,5%
	Conductor cișnăut pe suporturi de 50 cm (R _t ≈ 5000 Ω)	53,0	69,4	46,3	21,6 20,8	3,7	" "

Fig. 1. Vîrfurile din tabelul 4.3 au aceeași semnificație ca în tabelul 4.1

a stației de transformare din care este alimentată linia cu defect. În tabelul nr.4.1 se prezintă valorile tensiunilor de fază și a tensionii homopolare (U_{hb}) obținute la o simplă punere la pămînt pentru diverse valori ale rezistenței de trecere la locul de defect, diverse regimuri de funcționare ale rețelei și diverse valori ale puterii consumatorilor alimentați prin linia cu defect. Din tabelul 4.1 se constată că deși valoarea tensiunii homopolare are valori ridicate totuși releul RPP nu sesizează un astfel de defect dacă rezistența de trecere la locul de defect este mare.

În tabelul 4.2. se prezintă valorile obținute pentru tensiunile de fază și tensiunea homopolară a barelor de medie tensiune din stația de transformare în cazul unui defect de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre surse. Din acest tabel se constată că releul RPP sesizează acest defect numai dacă conductorul este căzut la pămînt pe sol uscat, deci rezistența de trecere la locul de defect nu atinge valori prea ridicate ($R_g < 300 \Omega$). Dacă conductorul este căzut la pămînt pe un strat de zăpadă rezistența de trecere la locul de defect crește iar valoarea tensiunii homopolare a barelor de medie tensiune ale stației de transformare scade.

În tabelul 4.3. sunt prezentate rezultatele măsurătorilor obținute în cazul unui defect de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator. Se constată în acest cas că valoarea tensiunii homopolare este mai scăzută decât pentru defectele anterioare și în nici unul din cazuri releul RPP nu a sesizat acest defect.

În tablale 4.1, 4.2, 4.3 s-au prezentat și valorile tensiunii U_{hb} obținute prin calcul. Se constată că valorile obținute prin calcul făcă de cele determinate experimental nu diferă cu mai mult de 1%. Această abatere este acceptabilă deoarece parametrii utilizati în calculul tensiunii U_{hb} nu se cunosc cu o precizie mai mare.

Rețeaua prezentată în fig.4.1 s-a modelizat (paragraful 3.2.2) rezultatele obținute pe model sătăcă prezentate în tabelul 3.6. Comparind aceste rezultate cu cele din tablale 4.2 și 4.3 se constată o diferență mai mică între valorile tensiunii U_{hb} determinate în rețeaua reală și cele determinate cu ajutorul modelului de rețea, aceste diferențe fiind sub 1%. Eroarea mai mică obținută prin modelizare se poate datora faptului că în model liniile sunt reproduse prin octopoli (o linie s-a reprodus prin mai mulți octopoli) pe cind în calculul analitic liniile electrice sunt

considerat cu parametrii concentrați (scheme în Γ). Desigur rezultatele obținute în model și în rețea reală sunt afectate și de clasa de precizie a instrumentelor utilizate la măsurători. În urma rezultatelor obținute se poate aprecia că modelul realizat reproduce rețea reală cu precizia necesară din punct de vedere tehnic, pentru studiul acestor tipuri de defect.

4.2. Rezultatele măsurătorilor efectuate în stația de transformare 110/20/6 kV Bărbant

Rețeaua de medie tensiune este cu nulul tratat prin bobini de stingeri. Schema principală a stației de transformare este prezentată în fig.4.2. Defectele sunt provocat pe linia 20 kV Urziceni-Talna la o distanță de 1520 m (stîlpul nr.19 al liniei). Cele trei bobine de stingeri au curentul nominal 100 A. Rezultatele măsurătorilor obținute pentru cele trei tipuri de defecți sunt prezentate în tabelele 4.4, 4.5 și 4.6.

Din tabelele 4.4, 4.5 și 4.6 se constată că în majoritatea cazurilor releul RPP nu sesizează aceste tipuri de defecți. Se constată de asemenea că valoarea tensiunii homopolare pe barele de medie tensiune ale stației de transformare la o simplă punere la pămînt și la un defect de tipul conductor intrerupt și căzut la pămînt spre sursă este influențată în primul rînd de valoarea rezistenței de trecere la locul de defect. Regimul în care funcționează rețea (rezonanță sau supra-compensată) influențează de asemenea valoarea tensiunii homopolare a barelor de medie tensiune ale stației de transformare, mai pronunțat pentru un defect de tipul conductor intrerupt și căzut la pămînt spre consumator. Valorile cele mai ridicate ale tensiunii U_{hb} se obțin în cazul în care rețea funcționează în regim de rezonanță. În cazul în care conductorul intrerupt a căzut la pămînt spre consumator o influență mare asupra tensiunii homopolare U_{hb} o are și puterea consumatorilor alimentați prin linia cu defect. Acest parametru este cu atât mai important cu cît rețea funcționează într-un regim mai îndepărtat de cel de rezonanță.

Din tabelele 4.3 - 4.6 se constată că valorile tensiunii U_{hb} determinate experimental și prin calcul nu diferă cu mult de 13% ceea ce este acceptabil dacă se are în vedere precizia cu care pot fi apreciați parametrii rețelei.

Experimentările efectuate în cele două stații de transformare în diverse condiții scot clar în evidență faptul că releul RPP destinat pentru a sesiza punerile la pămînt într-o rețea de medie tensiune cu nulul compensat, nu face acest lucru decât în anumite cazuri favorabile. Dacă se are în vedere faptul că într-o astfel de rețea prinsile stîlpilor

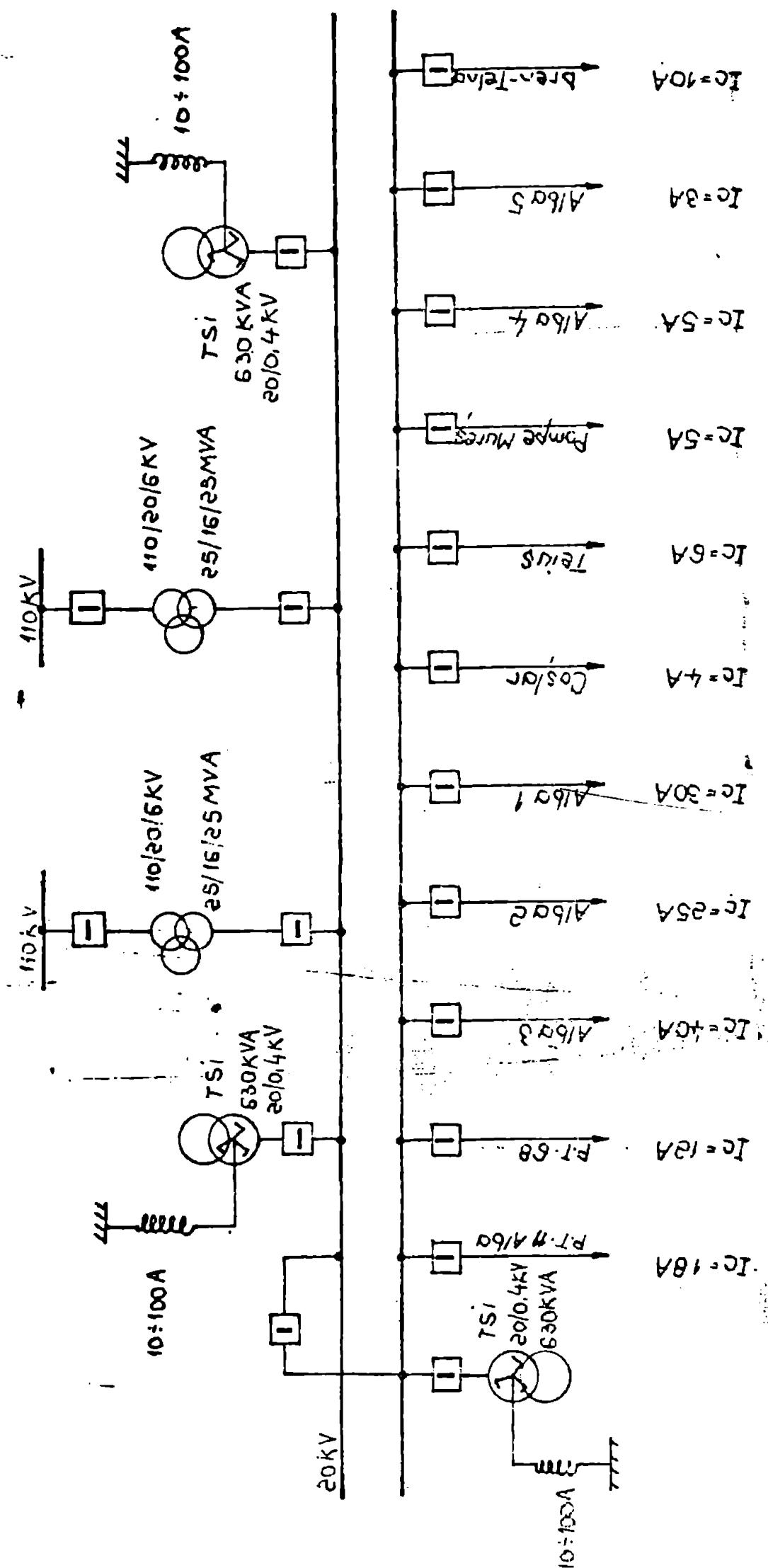


FIG. 4.2. SCHEMĂ MONOFILARĂ A STĂȚIEI 110/20/6 KV BĂRGAȘANT

Tabelul nr.4.4. Simplu pentru înălținț

Condiție în care are loc defectul		$U_R [V]$	$U_S [V]$	$U_T [V]$	$U_{hb} [V]$	rezultat de funcționare al retelei	Obs.
$Z_{ad} = (0,1+j2,1) \Omega$	$S_c = 3 \text{ kVA}$	Conductorul legat galvanic la prelungirea stilpului ($R_t = 0$)	100	100	4	103	rezonanță
$Z_{ad} = (1,1+j0,65) \Omega$	630 kVA						a funcționat releul RPP
$Z_{ad} = (2,78+j0,34) \Omega$	3 kVA	Conductor legat la prima stilpuliniță prin între-o rezistență de 500 ($R_t = 500 \Omega$)	14	90	85	86,2	nu a funcționat releul RPP
$Z_{ad} = (2,78+j1,6) \Omega$	1200 kVA						" "
$x_C = 6543 \Omega$							
$R_p = 2,4 \Omega$							
		- " -					

- 113 -

Tabelul nr.4.5. Conductor întrezugăt și căzut la pînă în spate surgi

Condiție în care are loc defectul		$U_R [V]$	$U_S [V]$	$U_T [V]$	$U_{hb} [V]$	rezultat de funcționare al retelei	Obs.
$Z_{ad} = (0,1+j2,1) \Omega$	$S_c = 3 \text{ kVA}$	Conductor întrezugăt în rîul P 25 (ca $(R_t = 7800 \Omega)$)	53	64	67	10,3	suprarecompen- sată 13,2
$Z_{ad} = (1,1+j0,65) \Omega$	1200 kVA						a funcționat releul RPP
$Z_{ad} = (2,78+j0,34) \Omega$	3 kVA						" "
$Z_{ad} = (2,78+j1,6) \Omega$	1200 kVA						
$x_C = 6543 \Omega$							
$R_p = 2,4 \Omega$							
		- " -					

Obs.: Utilizările din tabelul 4.4 și 4.5 au ceea ce urmărește ca cele din tabelul 4.1.

Tabelul 4.6. Conductor întreupt și circuit de pârînt spre conductor

Condiții în care are loc defectul	U_s [V]	U_T [V]	U_{hp} [V]	Rezultat de funcționare	Obs.
$I_{sd} = \frac{U_{sd}}{R_4} = (0,1+j2,1)A$	X ₁ = 85000A	S ₀ = 38 KVA	Conductor circuit pe sec1 - sec2 (R ₄ = 200Ω)	57 60 62 7,6 3,4 10,5	supracompensat cu 13% fără rezonanță
$I_{sd} = (2,88+j8,34)A$	- " -	-	-	46 63 68 23 24,7 7,4	rezonanță
$I_{sd} = \frac{U_{sd}}{R_4} = (1,1+j0,65)A$	X ₀ = 6543Ω	S ₀ = 1200KVA	Conductor legat la priza etajului I (R ₄ = 0)	55 84 56 42 46,5 10,7	" -
$I_{sd} = (1,5+j1,6)A$ $R_p = 2,4\Omega$	-	-	Conductor circuit pe sec1 - sec2 (R ₄ = 200Ω)	85 55 54 42 44 4,8	a. fumigator rezonant
			Conductor circuit pe sec1 - sec2 (R ₄ = 200Ω)	76 50 52 31,5 25,1 11,4	b. rezonanță
			Conductor circuit pe sec1 - sec2 (R ₄ = 7000Ω)	54 53 69 17,3 19,2 11	c. rezonanță


Obs.: Măsurile din tabel au ocoare scădere semnificativă ca în tabelul 4.1.

pot atinge valori ridicate se poate constata că chiar o simplă punere la pămînt netă (rezistență de trecere mică) este posibil ca releul RPP să nu o sesizeze. De aceea este absolut necesar ca retelele de medie tensiune de acest tip să fie prevăzute cu relee de minimă tensiune cu ajutorul cărora să se controleze valoarea tensiunii homopolare a barelor de medie tensiune. Deoarece această tensiune nu depășește 5% din valoarea tensiunii de fază [2], [85], [90], [146], [147] în regim normal de funcționare, se poate introduce un releu de tensiune care să sesizeze creșterea tensiunii homopolare de la 7-8% din valoarea tensiunii de fază. Cu un astfel de releu pot fi sesizate majoritatea defectelor provocate în cadrul determinărilor experimentale efectuate în rețeaua reală de medie tensiune. Se remarcă faptul că la valori nici ale tensiunii homopolare conținutul în amoniac al acesteia este ridicat [39], [41], [57], [113], [142], de aceea pentru a sesiza un defect de tipul celor preciseate este necesar ca releul maximal de tensiune să fie prevăzut cu un filtru astfel încât să se controleze numai fundamentala tensiunii homopolare a barelor de medie tensiune din stația de transformare.

4.3. Rezultatele măsurătorilor efectuate în stația 110/20 kV Simaria

Rețeaua de medie tensiune are nulul tratat prin rezistor. Schema principală a stației de transformare este prezentată în fig. 4.3. În această figură sunt trecute și valorile curentilor capacitivi ai fiecărei linii. Rezistorul folosit pentru tratarea nulului rețelei de medie tensiune are rezistență de $37,5\Omega$. Pentru crearea nulului artificial este utilizat transformatorul de servicii interne (TSI). Defectele s-au provocat pe linia 20 kV Soimă la 5 km de barele de medie tensiune ale stației de transformare, linia având conductoarele din O1-Al cu secțiunea 50 mm^2 . Deci impedanțele de secvență ale liniei pînă la locul de defect sunt: $Z_{Ld} = Z_{Ls} = (3,1 + j1,75)\Omega$; $Z_{sh} = 0,25 + j5,1\Omega$. Impedanțele de secvență ale transformatorului de putere au valorile $Z_{sd} = Z_{si} = (0,1 + j2,1)\Omega$, iar ale transformatorului de servicii interne au valorile: $Z_{TSI} = Z_{TSI'} = (2000 + j2,15)\Omega$, $Z_{TSI''} = (8 + j28,5)\Omega$. Deoarece în acest cas nulul artificial al rețelei este legat la pămînt printr-o rezistență de valoare corespunzătoare, deplasarea nulului este mai puțin pronunțată decît la rețeaua de medie tensiune cu nulul tratat prin bobină de stingeră, în același tip de defect, motiv pentru care în acest cas se controlează valoarea curentului ce se închide prin rezistorul de tratare al nulului rețelei de medie tensiune.

FIG. 4.3. SCHEMA MONOFILARĂ A STĂȚEI 110/20KV SIMERIA

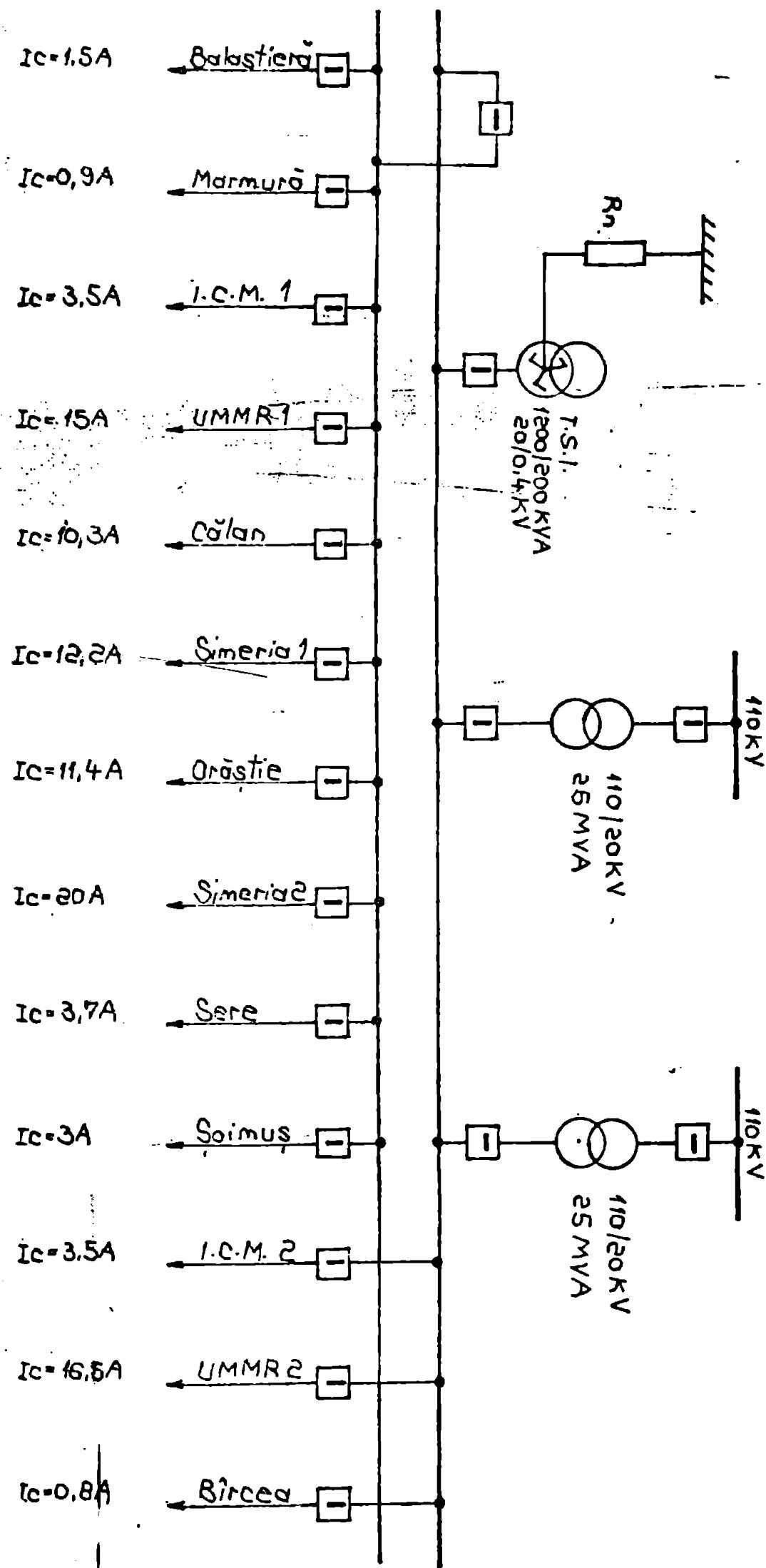

In acest caz s-au provocat defecte de tipul: simplă punere la pămînt și conductor întrerupt și elut la pămînt spre consumator. Aceste defecte s-au realizat pentru diverse valori ale rezistenței de trecere la locul de defect și pentru diverse valori a puterii consumatorilor alimentați prin linia cu defect în cazul defectului conductor întrerupt și elut la pămînt spre consumator.

Valorile obținute pentru curentul de scurtcircuit și pentru curentul prin rezistorul de tratare a nulului rețelei de medie tensiune în cazul în care este provocat unul din cele două tipuri de defecte sunt prezentate în tabelele 4.7 și 4.8. În aceste tabele se dă și valorile acestor curenți obținute prin calcul.

Tabelul 4.7. Simplă punere la pămînt

R_t [Ω]	$S_c^{I.V.A}$	I_{sc} [A]			I_n [A]					Cba.
		măs.	calculat cu rel. 1.42	rel. 1.41	măs.	tin I_{sc}	2%	rel. 1.46	2%	
0,1	400	296	292,1	284	300	288,2	3,9	280,2	3,9	au funcț. toate nu funcț.
2,6	400	279	271	271	282	274,8	2,5	274,8	2,5	"-
4,1	400	269	262	262	273	266	2,5	266	2,5	"-
3000	400	3,6	3,79	3,68	4,2	3,85	8,3	3,93	6,4	a funcț. RAP-ul
5000	400	2,04	2,26	2,1	2,12	2,33	8,4	2,2	2,3	"-
7000	400	1,2	1,64	1,1	1,25	1,56	25,4	1,12	10,4	"-
10000	400	0,9	1,03	0,95	0,91	1,17	28,6	0,96	5,5	nu a funcționat RAP-ul

Qd. Prin defect ($R_t = 0,1 \Omega$) s-a provocat chiar în stația de transformare provocându-se un scurtcircuit monofazat la priza stației.

Numările din tabelele 4.7 și 4.8 au următoarea semnificație:
 R_t - rezistența de trecere la locul de defect; S_c - puterea consumatorilor alimentați prin linia cu defect; X_f - reactanța capacativă a rețelei în spatele defectului; I_{sc} - curentul la locul de defect; I_n - curentul prin rezistorul de tratare a nulului rețelei de medie tensiune.

In calculul acestor curenți pentru parametrii elementelor s-au folosit relațiile de calcul date în literatură [21], [26], [31], [41], [62], [80], [86], [87], [95], [117], [142].

Tabelul 4.8. Conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator

R_t [Ω]	S_0 KVA	X_0 [Ω]	I_n [A]			Obs.
			măs.	calc.	$\Sigma\%$	
2,6	63	4950	1,6	1,71	6,9	a funcționat RAP-ul
1000	63	19560	1,08	1,12	3,7	- " -
5000	63	19560	0,83	0,92	10,8	nu a funcționat RAP - ul
10000	63	19560	0,71	0,78	9,8	- " -
10000	63	75423	0,38	0,395	3,9	- " -
5000	563	19560	1,28	1,34	4,7	a funcționat RAP-ul
10000	563	19560	0,97	0,98	1,3	- " -
10000	563	75423	0,52	0,53	1,9	nu a funcționat RAP - ul

Din tabelele 4.7 și 4.8 se constată că majoritatea acestor defecte sunt sesizate cu ajutorul releului RAP. Înmai în situația în care are loc un defect de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator și consumatorul alimentat prin linia respectivă are puterea foarte mică, releul RAP nu sesizează acest tip de defect. Se remarcă de asemenea faptul că prin folosirea relației (1.46) la stabilirea cărora s-a avut în vedere elementele transversale la locul de defect, pentru calculul curentului ce se închide prin rezistor (I_n) la o simplă punere la pămînt printr-o rezistență de valoare mare se obțin valori mult mai apropiate de cele determinate experimental decât folosind relațiile din literatură. Folosind pentru calculul curentului I_n relațiile din literatură s-au obținut eroare maximă de 28,6% în timp ce utilizând relațiile (1.46) eroarea maximă a fost de 10,4% față de valorile obținute experimental. Deci, pentru calculul curentului I_n la defecte prin rezistență de trecere mare este necesar să se folosească relația (1.46).

Din tabelul 4.8 se constată că abaterea maximă dintre valoarea calculată și cea obținută experimental pentru curentul I_n este de 10,8%, ceea ce având în vedere precizia cu care sunt cunoscuți parametrii utilizati la calculul acestui curent este acceptabilă. Rețea din fig.4.3 s-a reprodus și cu ajutorul modelului de rețea, rezultatele obținute în acest caz sunt prezentate în tabelul 3.7. Comparând rezultatele din acest tabel cu cele din tabelul 4.8 se constată diferențe foarte mici între curentul I_n determinat experimental în rețea

reală de medie tensiune și cel obținut cu ajutorul modelului de rețea (abateri sub 5%). Aceasta evidențiază faptul că prin model s-a reprodus destul de exact rețeaua reală. Desigur, aceste rezultate sunt afectate și de erorile instrumentelor de măsură utilizate la măsurătorile efectuate în rețeaua reală precum și în model, rezultatele analitice nefiind afectate de aceste erori.

Măsurătorile efectuate în rețeaua reală de medie tensiune au scos în evidență faptul că rezultatele obținute prin calcul analitic respectiv cu ajutorul modelului de rețea în studiul defectelor de tip conductor întrerupt și căzut la pămînt spre surșă sau spre consumator, respectiv a simulelor puneri la pămînt sunt corespunzătoare. Deci aproximările făcute în acest studiu sunt acceptabile.

5. SENSIBILITATEA DEPSECTELOR DE TIP CONDUCTOR INTENSAZIE SI CAZUT LA PANTIER

Sesizarea defectelor de tip conductor întrerupt și căsăt la pămînt se realizează cu ajutorul protecțiilor împotriva pumerilor la pămînt. Aceste protecții pot fi selective sau neselective. Toate rețelele de medie tensiune indiferent dacă pot funcționa timp îndelungat sau nu cu o punere la pămînt sint prevăzute cel puțin cu o schema de semnalizare a pumerilor la pămînt [5]. Sesizarea selectivă a pumerilor la pămînt se realizează cu protecții speciale.

5.1. Selezionare naștere selectivă a puietilor la părinti

Protecțiile cu ajutorul cărora sunt sesizate neselec-
tiv punerile la pămînt controlăază valoarea tensiunii homopolare
(U_{hb}) a barelor de medie tensiune ale stației de transformare (prin-
tr-un releu maximal de tensiune), pentru rețele cu nulul tratat prin
bobină de stingere sau izolat, respectiv valoarea curentului prin
rezistorul de tratare a nulului (I_n) pentru rețele cu nulul tratat
prin rezistor [5], [143], [147], [150].

**5.1.1. Seizarea neselectivă a punerilor la pămînt în
retele cu nulul tratat prin rezistor**

Pentru a controla valoarea curentului din rezistorul de tratare a nulului rețelei de medie tensiune s-a realizat un releu [124], care are schema prezentată în fig.5.1 (R.A.P.).

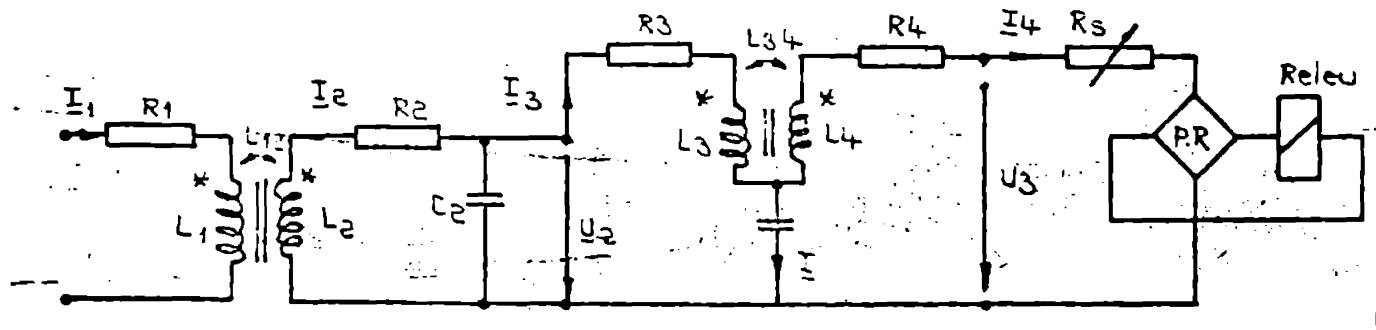


Fig. 5.1. Schema retelei ampermetrice de puneri la punct (R,A,P)

In cazul in care prin reteaua de medie tensiune sunt alimentati consumatori deforcenti, curentul din rezistorul de tratare a nulului retelei de medie tensiune contine armonici superioare care fac ca valoarea acestuia sa fie ridicata chiar in regim normal de functionare [40], [113], [119], [142]. Pentru a sesiza un defect in reteaua de medie tensiune este necesar sa se controleze valoarea fundamentala acestui curent. Din acest motiv a fost necesara introducerea unui sistem de filtrare cu ajutorul căreia sa se extraga fundamentala curentului ce se inchide prin rezistorul de tratare a nulului. Curentul din rezistorul de tratare a nulului retelei de medie tensiune contine armonica a 3-a in ponderea cea mai mare, din acest motiv in dimensionarea sistemului de filtrare s-a avut in vedere in primul rand eliminarea acestei armonici. Dispozitivul i s-a impus conditia sa actioneze la un curent de 0,5A, 50Hz si sa nu actioneze la 5A, 150Hz [40], [68], [86], [113], [143].

a) Analiza si dimensionarea optimala a sistemului de filtrare

Analizindu-se mai multe variante de filtru s-a ajuns la concluzia cu cat care satisface mai bine conditiile impuse este filtrul cu schema prezentata in fig.5.1 [112]. In aceasta figură filtrul ce contine elementele R_3 , L_3 , R_4 , L_4 , C asigura o puternica atenuare pentru armonica a 3-a, deci este un filtru opreste bandă pe armonica a 3-a. O conditie de dimensionare a filtrului este ca tensiunea cu frevență de 150 Hz la ieșire ($U_{3(3)}$) să se anuleze, iar o a doua conditie este ca raportul modulilor tensiunilor U_3/U_2 (fig.5.1) să fie maxim pentru fundamentală (50 Hz). Sarcina filtrului este o rezistență decarece releul utilizat ca element de executie este de tip magnetolectric, deci se alimentează în curant continuu. Redresarea se face prin intermediul punctii redresare P.R. (fig.5.1).

Aceoptindu-se ca elementele filtrului sunt liniare, in regim sinusoidal se pot scrie relatiile:

$$\begin{aligned} U_2 &= L_3(R_3 + j\omega L_3) - j\omega L_4 I_3 = j \frac{1}{\omega C} \cdot I_3 ; \\ U_3 &= -L_4(R_4 + j\omega L_4) + j\omega L_{34} \cdot I_3 = j \frac{1}{\omega C} \cdot I_3 ; \\ I_3 &= (R_s + R') \cdot I_4 ; \\ I_4 &= I_3 + I_2 . \end{aligned} \quad (5.1)$$

Din relatiile (5.1) pentru raportul tensiunilor U_3/U_2 se obtine expresia (5.2) in care intervin reactantele corespunzătoare, iar $R_s + R' = R$,

$$R(X_C - X_{34})$$

$$\frac{U_3}{U_2} = \frac{8X_{34} + R}{\sqrt{[X_C(R+R_3+R_4) - X_3(R+R_4) - X_4R_3]^2 + [(X_0 - X_{34})(X_3 - X_{34}) + (X_C - X_3)(X_4 - X_{34}) + R^2]}} \quad (5.2)$$

Impunind condiția ca pentru acest raport armonica a 3-a să determine o valoare nulă rezultă relația de legătură

$$X_C = 9X_{34} \quad (5.3)$$

Tinând seama de această relație raportul U_3/U_2 devine:

$$\frac{U_3}{U_2} = \frac{8X_{34} + R}{\sqrt{[9X_{34}(R+R_3+R_4) - X_3(R+R_4) - X_4R_3]^2 + [9X_{34}(X_3 - X_{34}) + 9X_{34} - X_3X_4 - X_{34}^2 + R(R+R_4)]}} \quad (5.4)$$

Releul de execuție este un roleu foarte sensibil, avind curentul de acționare 0,1 mA. Pentru ca acest curent (I_4) să nu depindă de rezistența releului se introduce în serie cu acesta potențiometrul R_g (fig.5.1) de valoare mult mai mare decât rezistența releului. Rezistența releului este de aproximativ 150Ω , iar rezistența potențiometrului R_g este mai mare de 3000Ω . Pentru bobinale de inductivitate L_3 și L_4 se acceptă factorul de calitate 5 și factor de cuplaj 0,9 [66], [93], [127]. Tinând seama de acest stă relația (5.4) devine:

$$\frac{U_3}{U_2} = \frac{7,2R\sqrt{X_3X_4}}{\sqrt{(k_1 - k_2)^2 + (k_3 + k_4 + k_5)^2}} \quad (5.5)$$

unde s-au făcut notatiile:

$$k_1 = 8,1\sqrt{X_3X_4}\left(R + \frac{X_3 + X_4}{5}\right); \quad k_2 = X_3\left(R + \frac{2X_4}{5}\right);$$

$$k_3 = (X_3 - 0,9\sqrt{X_3X_4})(8,1\sqrt{X_3X_4} - X_4); \quad k_4 = 7,2\sqrt{X_3X_4}(X_4 - \sqrt{X_3X_4}); \quad (5.6)$$

$$k_5 = \frac{X_3}{5}\left(R + \frac{X_4}{5}\right) = k_2 - \frac{X_3X_4}{5};$$

Determinarea valorii parametrilor X_3, X_4 și R pentru care raportul tensiunilor U_3/U_2 este maxim presupune derivarea relației (5.5) în raport cu cele trei variabile și rezolvarea sistemului de ecuații obținut prin anularea derivatelor respective [106], [108]. Având în vedere complexitatea relației (5.5) pentru determinarea celor trei parametrii s-au dat valori căte una din parametrii ceilalți păstrându-se constant și s-a trasat dependența raportului U_3/U_2 funcție de cei trei parametrii. Pentru calculul acestui raport s-a întocmit un program de calcul în limbaj PASCAL a cărui schemă logică este

presentată în fig.5.2

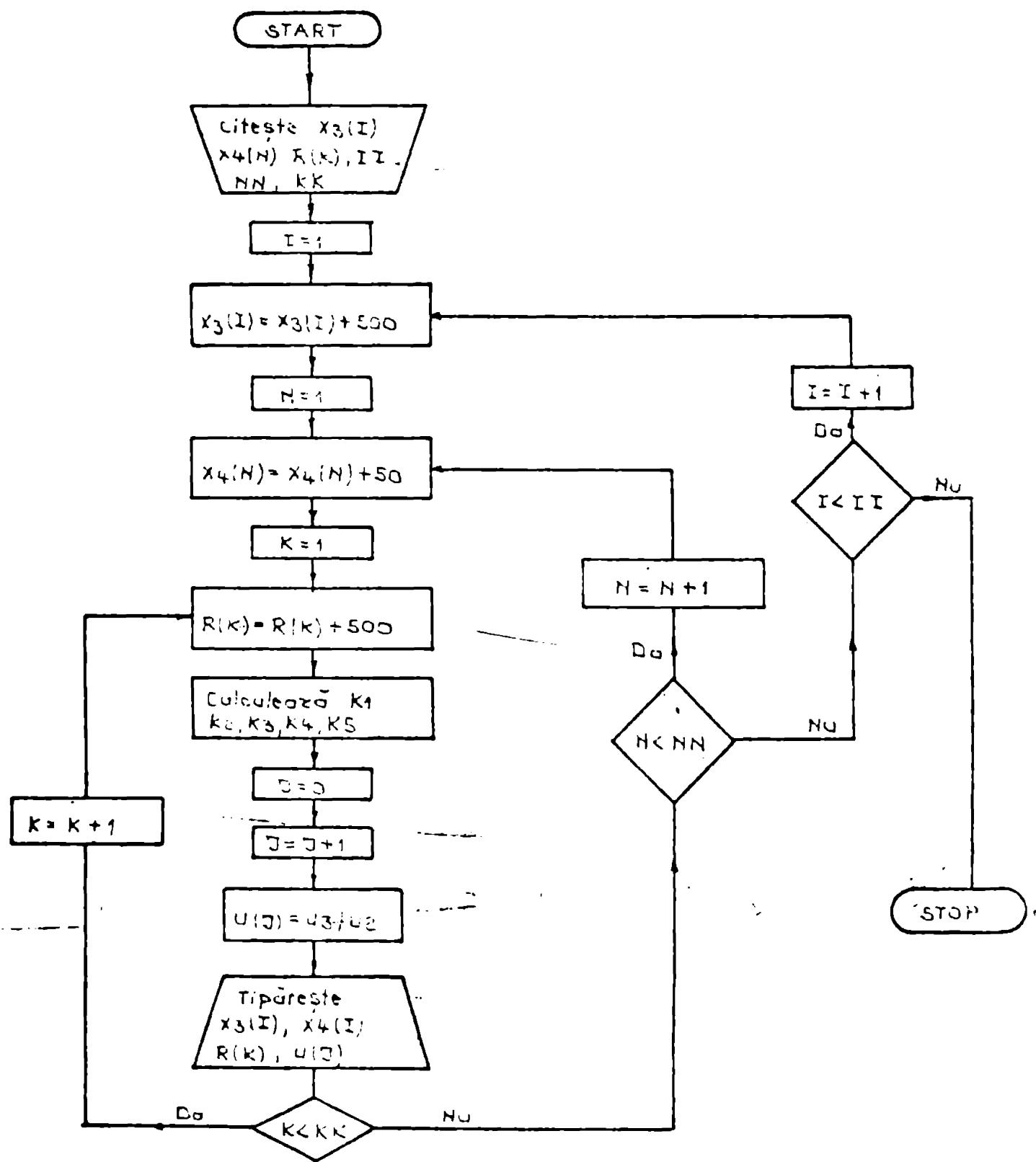


Fig.5.2. Schema logică de calcul a raportului U_3/U_2

In figurile 5.3, 5.4 și 5.5 s-a tracat dependența raportului U_3/U_2 funcție de parametrii X_3 , X_4 și R .

Din cele trei figuri rezultă că raportul tensiunilor U_3/U_2 este maxim dacă pentru parametrii respectivi se aleg valoriile: $X_3=6000 \Omega$, $X_4=100 \Omega$, $R=20 k\Omega$. Cu aceste valori ale reactanțelor pentru frecvența de 50 Hz inductivitățile L_3 și L_4 devin: $L_3=19,1 H$; $L_4=0,32 H$.

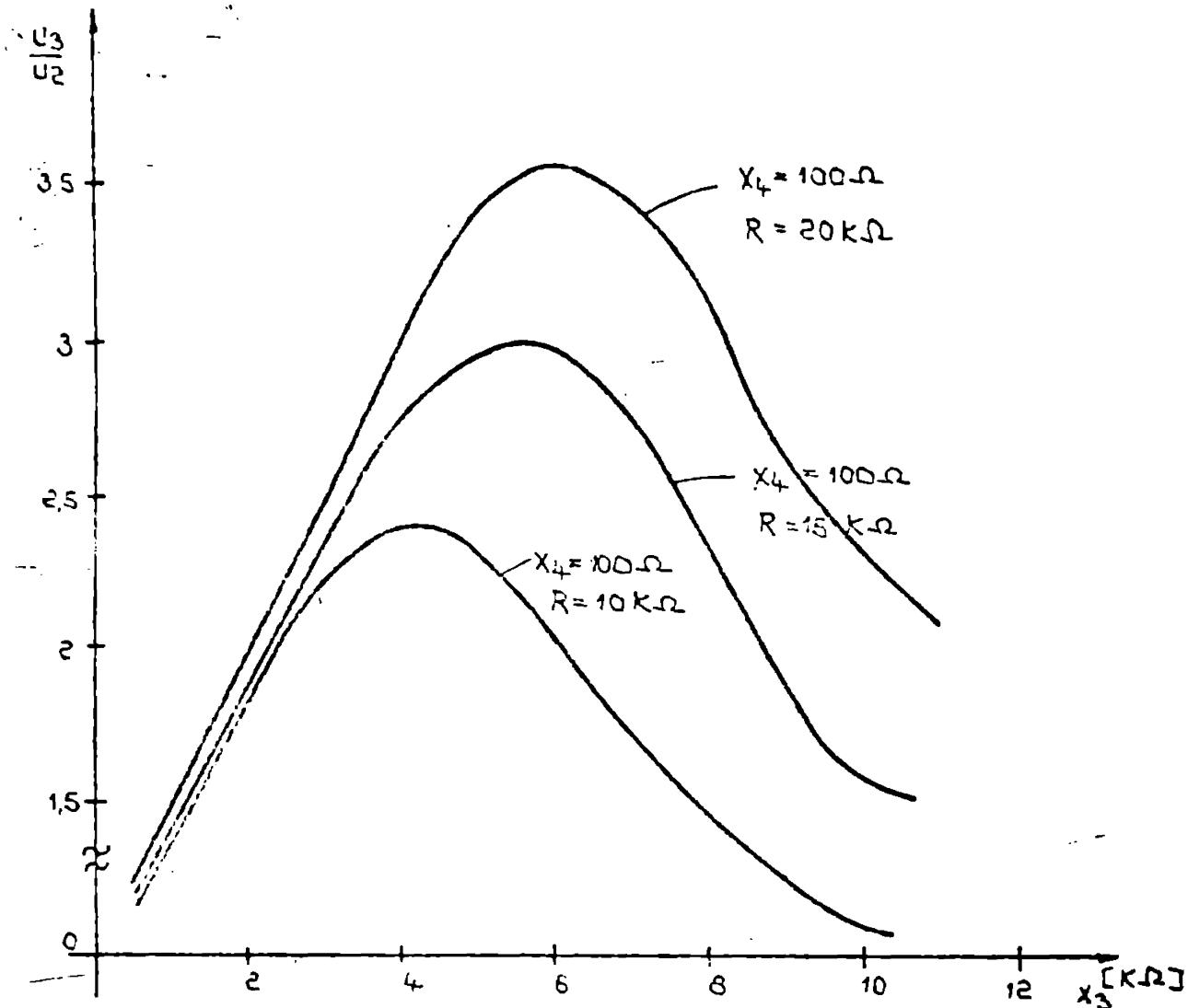


Fig.5.3. Dependența reportului U_3/U_2 de reactanță X_3

Tinând seama de factorul de cuplaj rezultă și valoarea inductivității de cuplaj $L_{34}=2,22$ H.

Realizarea acestor inductivități de valori ridicate (în special L_3) necesită utilizarea unor miezuri feromagnetice. Pentru a se asigura liniaritatea circuitelor (acceptată în calcule) este necesar ca miezul feromagnetic să fie prevăzut cu un întrefier. Aceasta face ca factorul de cuplaj să scadă, dar rezultatele experimentale arată că valoarea acceptată în calcul pentru coeficientul de cuplaj este corespunzătoare scopului propus [116], [127].



Din relația (5.3) pentru capacitatea C se obține valoarea $C=0,5\mu$

Cunoscind parametrii filtrului oprește bandă se poate determina impedanța echivalentă a acestuia, sarcina filtrului fiind rezistența R . Expresia acestui impedanță este:

$$Z_3 = R_3^2 - jX_3^2 = R_3 + \frac{(R+R_4)(X_{34}-X_C)^2}{(R+R_4)^2 + (X_3-X_C)^2} + j(X_3-X_C) - \frac{(X_4-X_C)(X_{34}-X_C)^2}{(R+R_4)^2 + (X_3-X_C)^2}; \quad (5.7)$$

Inlocuind în fig.5.1 filtrul oprește bandă cu impedanța Z_3 se obține schema din fig.5.6.

• 125 •

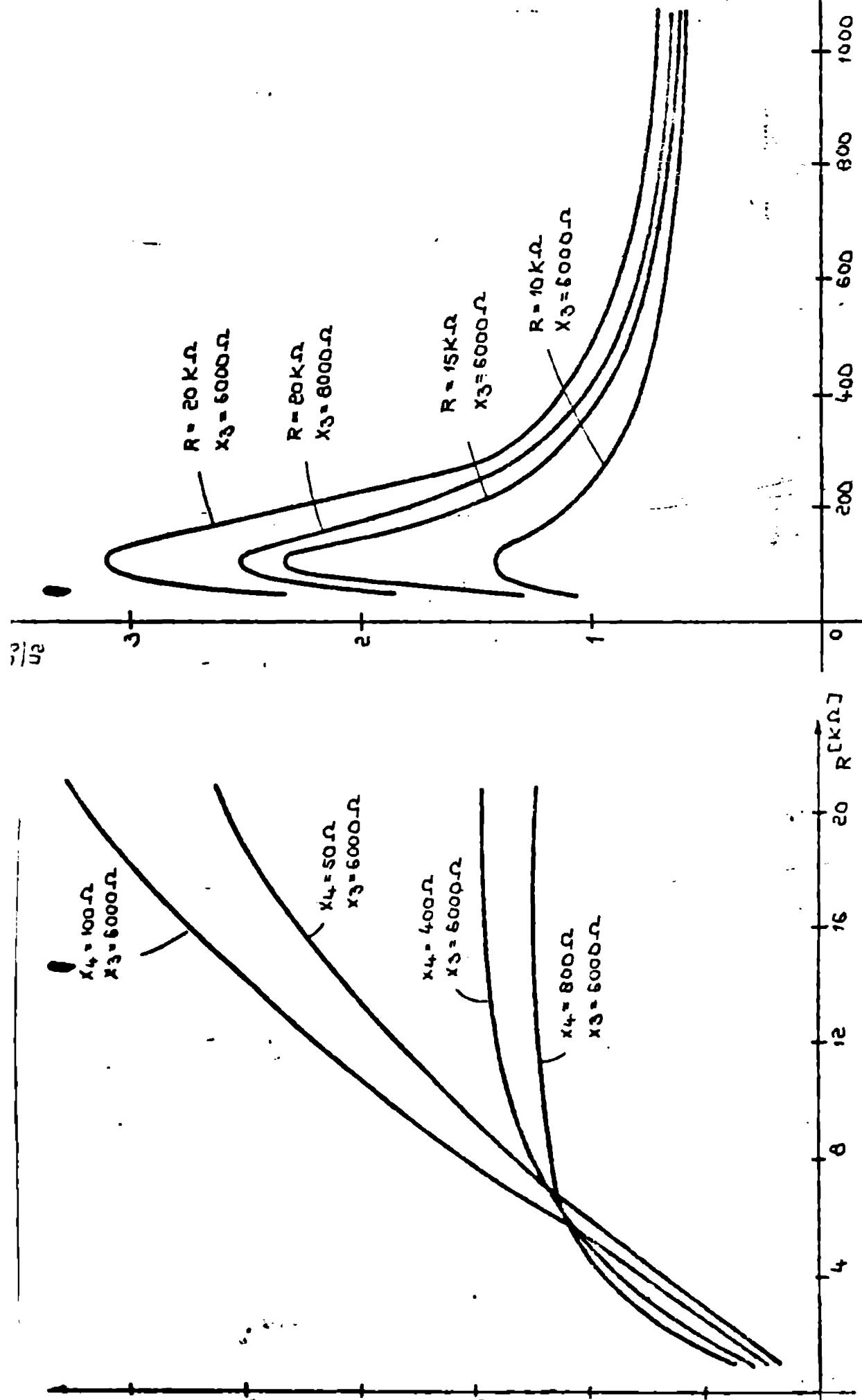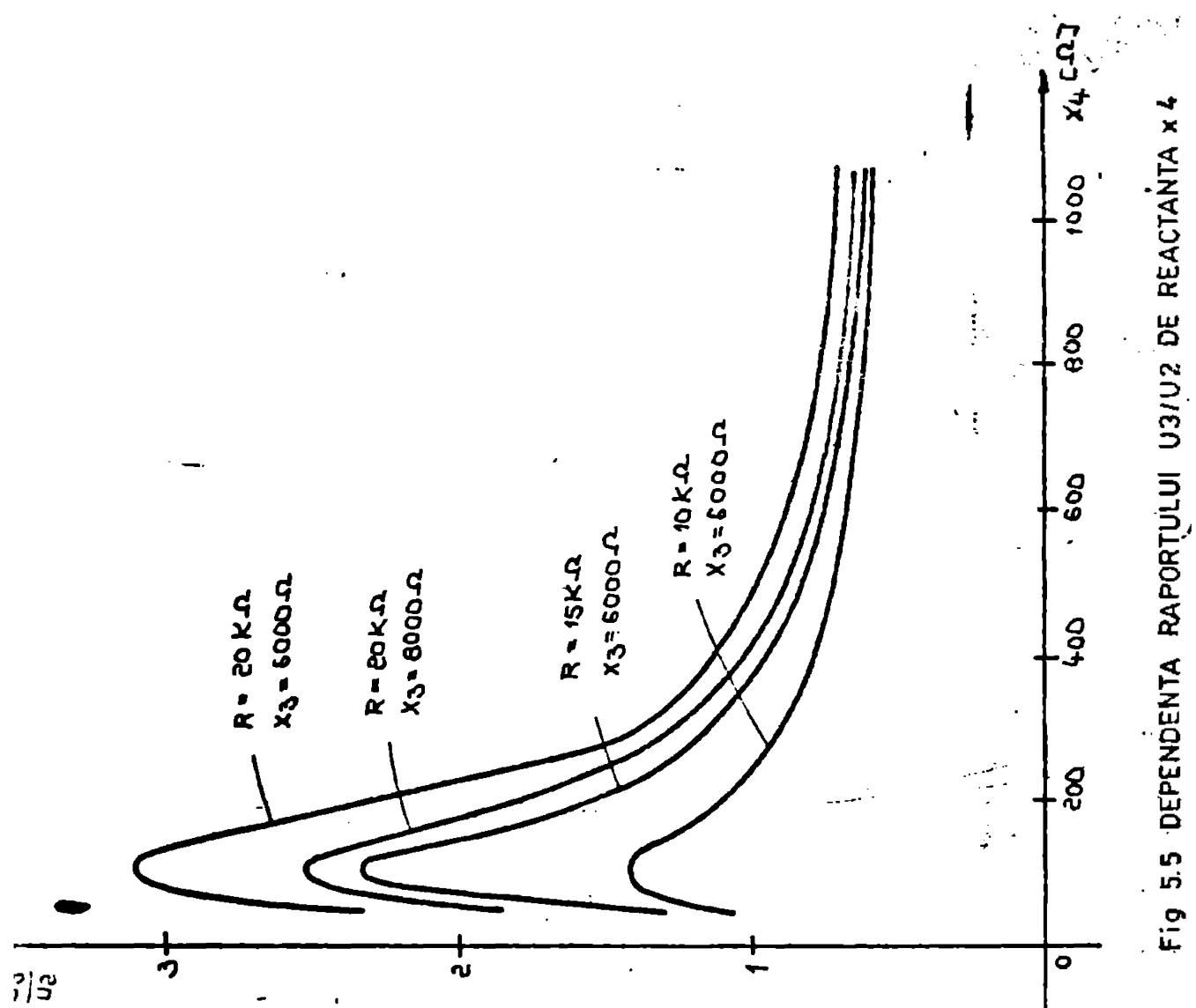Fig. 5.4 DEPENDENTA RAPORTULUI U_3/U_2 DE R .Fig. 5.5 DEPENDENTA RAPORTULUI U_3/U_2 DE REACTANTA X_4

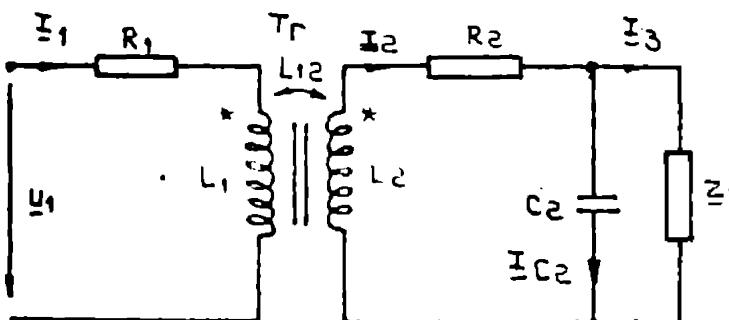


FIG.5.6. Explicații privind calculul reportului I_3/I_1

trului oprește bandă pentru ca releul să funcționeze. Cu aceste mărimi determinate se stabilesc parametrii transformatorului T_r , deci se obțin valorile inductivităților L_1 , L_2 , L_{12} și rezistențelor R_1 și R_2 . Este necesară determinarea capacitatii C_2 astfel încât pentru fundamentală (50 Hz) reportul curentilor să fie maxim.

Considerindu-se tensiunile și curentii pentru circuitul cu schema din fig.5.6 ca fiind mărimi sinusoidale se pot scrie relațiile:

$$0 = (R_2 + j\omega L_2) \cdot I_2 - j\omega L_{12} \cdot I_1 + I_3 + I_{C_2} ;$$

$$0 = I_3 \cdot Z_3 - j \frac{1}{\omega C_2} \cdot I_{C_2} ; \quad (5.8)$$

$$I_2 = I_3 + I_{C_2} ;$$

Din relațiile (5.8) pentru reportul I_3/I_1 se obține expresia

$$\frac{I_3}{I_1} = \frac{\omega L_{12}}{\sqrt{(R_2 + R_3 + \omega C_2 (R_2 X_3 - X_2 R_3))^2 + (X_2 - X_3 + \omega C_2 (R_2 R_3 + X_2 X_3))^2}} ; \quad (5.9)$$

Pentru ca reportul I_3/I_1 să fie maxim este necesar ca numitorul expresiei (5.9) să fie minim. Din această condiție rezultă valoarea capacității C_2 . Se observă din expresia numitorului relației (5.9), că în raport cu C_2 reprezintă un polinom de gradul doi, coeficientul termenului de gradul doi fiind pozitiv. Deci, acest polinom prezintă un minim în punctul în care se anulează derivata a întâia |106|. Îfectuând derivele de ordinul întâi al acestui polinom și anulând-o pentru capacitatea C_2 se obține expresia:

$$C_2 = \frac{1}{\omega} \cdot \frac{(X_2 R_1 - R_2 X_1)(R_2 + R_3) - (X_2 - X_3)(R_2 R_3 + X_2 X_3)}{(X_2 R_3 - R_2 X_3)^2 + (R_2 R_3 + X_2 X_3)^2} ; \quad (5.10)$$

Transformatorul T_r se dimensionează din condiția ca la un curent $I_1 = 12,5$ A, să fie curentul I_4 și devință 0,1 mA. Cunoscând sensibilitatea acestui releu și rezistența lui interioară se determină puterea aparentă necesară la bornele de intrare ale fil-

Dimensionindu-se inductivitățile L_3 și L_4 pentru rezistențele R_3 și R_4 se obțin valorile: $R_3=1180\Omega$, $L_4=19,2\mu H$. Adăugind pentru capacitatea C valoarea de $0,51\mu F$ impedanța Z_3 devine: $Z_3=(2720+j410)\Omega$.

Dimensionindu-se transformatorul T_F (fig.5.6) se obținut următoarele valori pentru parametrii: $L_1=0,1\mu H$, $L_2=10,2\mu H$, $L_{12}=1\mu H$, $R_1=1,3\Omega$, $R_2=100\Omega$ [66], [111], [127]. Înlocuind aceste valori în relația (5.10) pentru capacitatea C_2 se obține valoarea de $0,82\mu F$. Impedanța de intrare a anumului (fig.5.6) este:

$$Z_1 = R_1 + j\omega L_1 + \frac{(\omega L_{12})^2}{R_2 - \frac{jX_{C2} \cdot Z_3}{Z_3 - jX_{C2}}} ; \quad (5.11)$$

Deoarece se înlocuiesc valorile parametrilor în relația (5.11) pentru impedanța Z_1 se obține valoarea: $Z_1 = (28,2+j2,26)\Omega$.

Prin conectarea la bornele de intrare a filtrului oprește bandă a capacitatii C_2 se obține filtrul trece jos.

Pentru determinarea caracteristicii de frecvență a filtrului trece jos se exprimă raportul modulilor curentilor I_4/I_1 (fig.5.1) funcție de parametrii schemei și se obține expresia:

$$\frac{I_4}{I_1} = \frac{\omega L_{12} \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L_{34} \right)}{\sqrt{\left[(R+R_4)R_1 - X_2^2 \left(\omega L_4 - \frac{1}{\omega C} \right)^2 + \left(\omega L_4 - \frac{1}{\omega C} \right)R_1 + X_2^2 (R+R_4) \right]^2}} ; \quad (5.12)$$

unde s-au făcut notările:

$$R_1 = \left[x_3 + \frac{(R+R_4)(\omega L_{34} - \frac{1}{\omega C})^2}{(R+R_4)^2 + (\omega L_3 - \frac{1}{\omega C})^2} \right] (1 - \omega C_2 R_2) + R_2 \left[1 + \omega C_2 \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L_3 + \frac{(\omega L_4 - \frac{1}{\omega C})(\omega L_{34} - \frac{1}{\omega C})^2}{(R+R_4)^2 + (\omega L_3 - \frac{1}{\omega C})^2} \right) \right] ; \quad (5.13)$$

$$X_2^2 = x_2^2 + \omega C_2 R_2 \left[R_3 + \frac{(R+R_4)(\omega L_{34} - \frac{1}{\omega C})^2}{(R+R_4)^2 + (\omega L_3 - \frac{1}{\omega C})^2} \right] + (1 - \omega^2 C_2 L_2) \left[\omega L_3 - \frac{1}{\omega C} - \frac{(\omega L_4 - \frac{1}{\omega C})(\omega L_{34} - \frac{1}{\omega C})^2}{(R+R_4)^2 + (\omega L_3 - \frac{1}{\omega C})^2} \right] ; \quad (5.14)$$

Vîndând toti parametrii din relația (5.12) determinați, înlocuindu-i în această relație se obține dependența raportului I_4/I_1 de frecvență. În fig.5.8 este tracată caracteristica de frecvență

- schemei în ansamblu (fig.5.1).

b) Verificări experimentale

Dispozitivul pentru sesizarea defectelor prin rezistență de trecere mare s-a realizat practic și s-a determinat experimental dependența raportului curentilor I_4/I_1 , funcție de frecvență. În fig.5.7 este prezentată o vedere de ansamblu a dispozitivului (fig.-1).

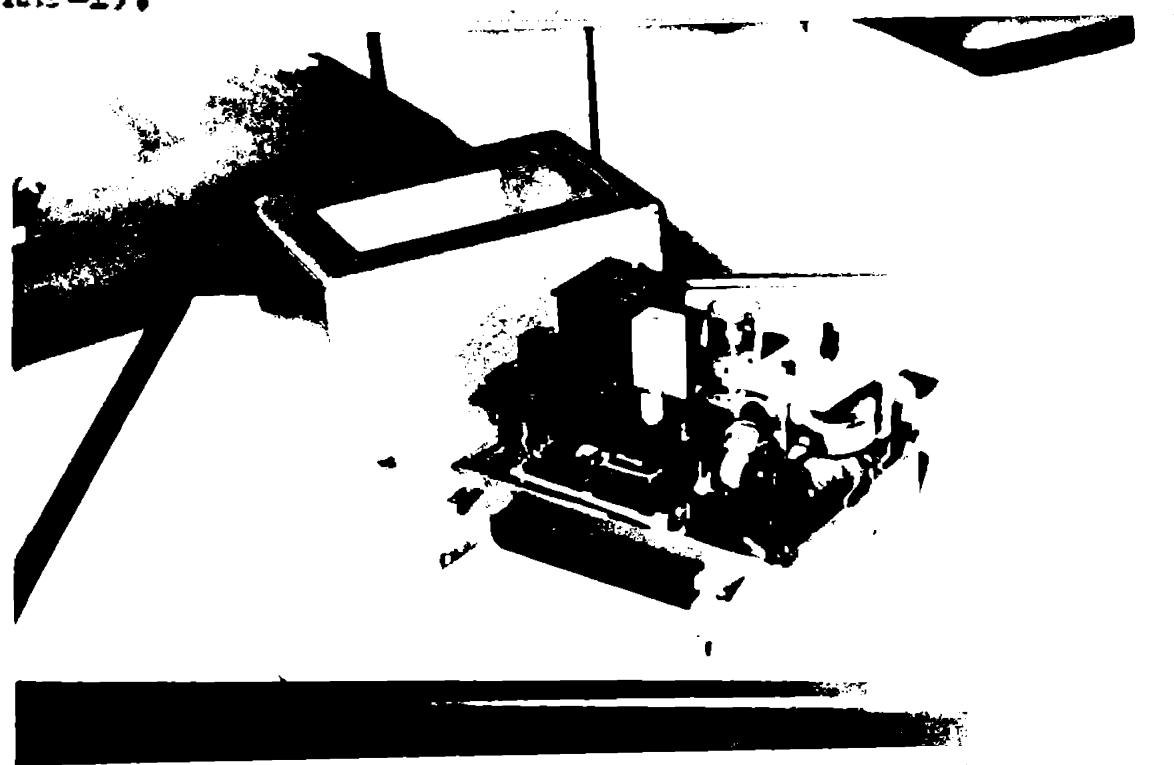


Fig.5.7. Vedere de ansamblu a releului R.A.P. - 1

Pentru determinarea acestei caracteristici s-a folosit montajul din fig.5.8



Fig.5.8. Schema de verificare a releului R.A.P. - 1

Generatorul de semnal sinusoidal utilizat a fost de tipul P0-21A cu frecvență reglabilă pe domeniul (20...20.000 Hz) și puterea la ieșire lo ...

In fig.5.9 s-a trusat caracteristica de frecvență a schemei în ansamblu obținută experimental și prin calcul. Se constată o anumită diferență între cele două caracteristici, diferență justificată de faptul că în calculele nu s-a luat în considerare pierderile de putere din măsurările feromagnetic precum și cele din condensatoare

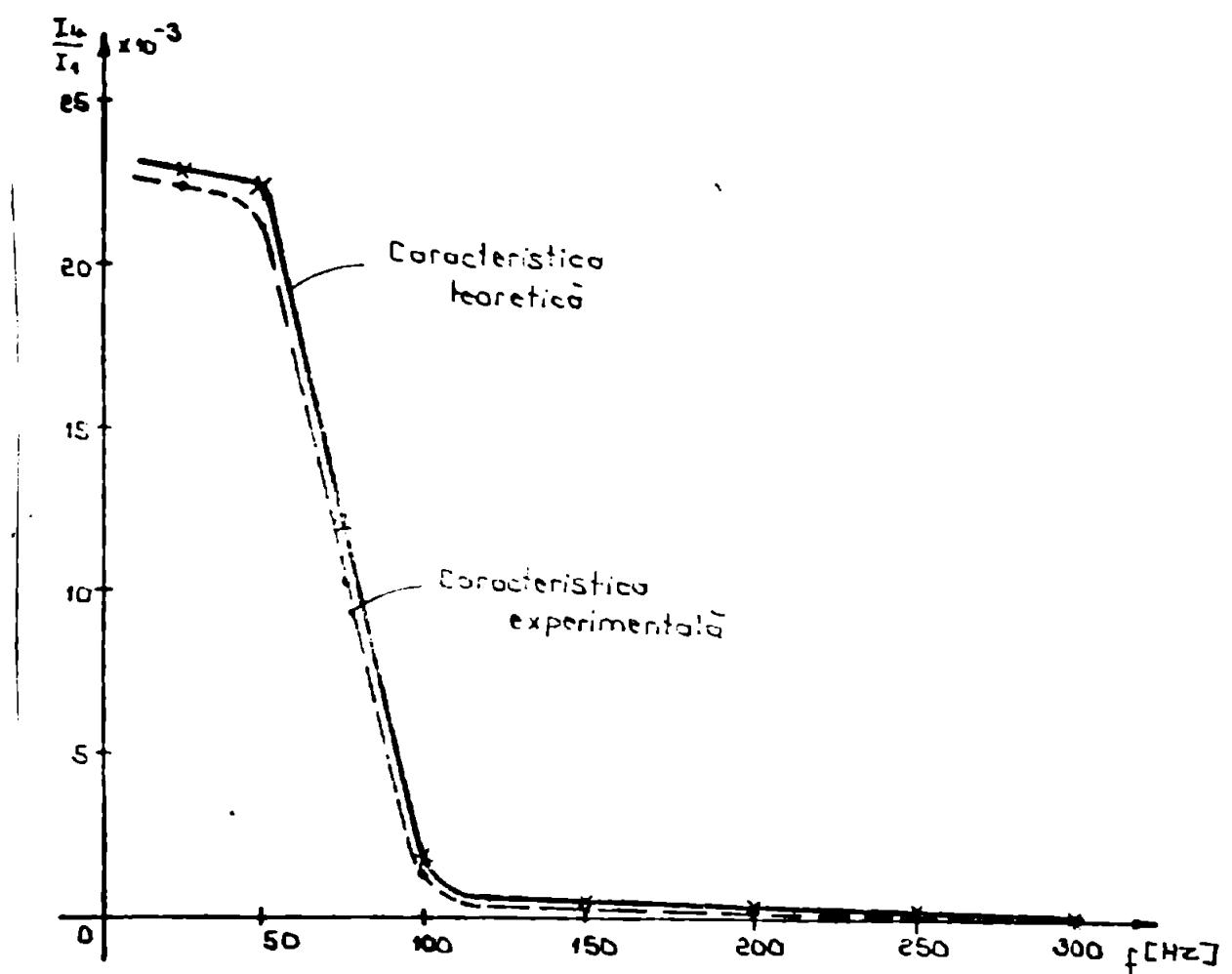


Fig. 5.9. Caracteristica de frecvență a reloului RAP-1

Vînd în vedere diferența relativ mică între cele două caracteristici (fig. 5.9) se poate aprecia că schema considerată poate fi analizată cu o precizie antinecesitătoare în cadrul circuitelor electrice liniare. Se constată de asemenea că pentru frecvențe mai mari de 150 Hz curentul I_4 tindă la 0, deci filtrul satisfacă cerințele impuse.

Pentru a măsura impedanța din secundarul transformatorului de curent dispozitivul pentru sesizarea defectelor prin rezistență de treceare mare este prevăzut cu un transformator de adaptare. Raportul nominal al transformatorului de adaptare s-a ales egal cu 4, astfel încât pentru un curent de 50 mA (50 mA) în primul transformatorul de adaptare dispozitivul va acționa. Înînd scumă că raportul nominal al transformatorului de curent este 10 rezultă că acest dispozitiv va sesiza un defect care determină un curent prin rezistorul de treceare a nulului rețelei de medie tensiune a cărui fundamental este cel puțin 0,5 A [5], [59].

La un defect net curontul prin rezistorul de treceare a nulului poate atinge valoarea de 1000 A, deci curentul în primul transformatorul de curent crește de 2000 ori față de 0,5 A [7], [62], [63], [69]. Chiar dacă în secundarul transformatorului de curent creșterea

curentului nu este atât de prelungită (datorită saturării acestuia) totuși acest curent ar duce la distrugerea dispozitivului RAP-1. Această neajunsă se înălță să ducă niesul transformatorului de adaptare să realizească din ferită.

Pentru ca transformatorul de adaptare să nu deformeze curentul din secundarul transformatorului de curent, acesta se dimensionează la rindul său ca un transformator de curent [111]. Prin aceasta se asigură că punctul de funcționare pe caracteristica magnetică a niesului să nu ajungă în porțiunea saturată, deci curentul în primul și secundar are practic aceeași formă de variație [89].

c) Bînăcșul transformatorului de intrare (Tr) din fig. 5.1 la o excitare sinusoidală

Caracteristica magnetică a transformatorului de intrare Tr este de forma [15], [98], [134]:

$$i = i(\psi, \psi_0, d\psi/dt) \quad (5.15)$$

Deci valoarea momentană a curentului depinde de valoarea momentană, de valoarea inițială și de viteza de variație a înlințuirii magnetice. Tinând seama de faptul că, caracteristica de magnetizare a niesului feromagnetic este o funcție impară aceasta se poate exprima printr-un polinom de forma [47], [98], [134]:

$$i_0 = \sum_{k=0}^n a_{2k+1} \cdot \psi^{2k+1}, \quad (5.16)$$

In literatură [93], [134], se arată că această caracteristică poate fi aproximată printr-un polinom conținând numai doi termeni:

$$i_0 = a_1 \psi + a_2 \psi^{2n+1} \quad (5.17)$$

Valorile optime ale coeficienților a_1 și a_2 se determină astfel încât eroarea relativă părții și să fie minimă. Cunoscându-se coordonatele a n puncte ale caracteristicii se determină minimul expresiei:

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{a_1 \psi_k + a_2 \psi_k^{2n+1}}{i_{0k}} - \frac{i_{0k}}{i_{0k}} \right)^2 \quad (5.18)$$

obținindu-se sistemul:

$$a_1 \sum_{k=1}^n \frac{\psi_k^2}{i_{0k}^2} + a_2 \sum_{k=1}^n \frac{\psi_k^{2n+2}}{i_{0k}^2} - \sum_{k=1}^n \frac{\psi_k}{i_{0k}} = 0 \quad (5.19)$$

$$a_1 \sum_{k=1}^n \frac{\psi_k^{2n+2}}{i_{0k}^2} + a_2 \sum_{k=1}^n \frac{\psi_k^{4n+1}}{i_{0k}^2} - \sum_{k=1}^n \frac{\psi_k^{2n+1}}{i_{0k}} = 0$$

In relația (5.17) nu s-a tînuit seama de pierderile existente în miezul feromagnetic al transformatorului. Dacă se acceptă variație sinusoidală pentru înlințuirea magnetică, componenta i_{ea} a curentului care sănse de aceste pierderi se poate exprima prin relația [24], [98]:

$$i_{ea} = \frac{1}{\omega} \cdot \frac{d\psi}{dt} \sum_{k=0}^n a_k \cdot \psi^{2k}, \quad (5.20)$$

De regulă pentru curentul i_L se în considerare o expresie simplificată [24], [70], [98], [107]:

$$i_{ea} = \frac{a_0}{\omega} \cdot \frac{d\psi}{dt}; \quad (5.21)$$

Coefficientul a_0 se obține tînind seama de faptul că la treocerea prin zero a înlințuirii magnetice ($\psi = 0$) curentul obține valoarea corespondătoare intensității cîmpului magnetic coercitiv (i_0), daci:

$$a_0 = \frac{i_0}{\psi_m}; \quad (5.22)$$

Tînind seama și de pierderile din miezul feromagnetic relația (5.17) dovedește:

$$i_0 = \frac{a_0}{\omega} \cdot \frac{d\psi}{dt} + a_1 \psi + a_2 \psi^{2n+1}; \quad (5.23)$$

Dacă impedanța echivalentă a circuitului din secundarul transformatorului Tr (fig.5.1) o notăm cu $Z_2 = R_2 + j X_2$, se pot scrie ecuațiile:

$$\begin{aligned} N_1 \cdot I_{1m} \sin \omega t + N_2 \cdot i_2 &= N_1 \cdot i_0 \\ \frac{di_2}{dt} + (L_2 + L_{2p}) \cdot \frac{di_2}{dt} + (R_2 + R_2') i_2 &= 0 \end{aligned} \quad (5.24)$$

$$i_0 = \frac{a_0}{\omega} \cdot \frac{d\psi}{dt} + a_1 \psi + a_2 \psi^{2n+1}$$

În ecuațiile (5.24) fărăind uleiul transformator se obțin ecuații diferențiale:

$$\begin{aligned} \frac{N_1}{N_2} (L_2 + L_{2p}) \cdot \frac{d^2\psi}{dt^2} + [1 + \frac{N_1}{N_2} a_1 (L_2 + L_{2p}) + (R_2 + R_2')] \frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{a_0}{\omega} \frac{d\psi}{dt} + \\ + (2n+1)a_2 \frac{N_1}{N_2} (L_2 + L_{2p}) \cdot \psi^{2n} \cdot \frac{d\psi}{dt} + (R_2 + R_2') \frac{N_1}{N_2} a_2 \psi^{2n+1} + \\ + \frac{N_1}{N_2} (R_2 + R_2') a_1 \psi = (L_2 + L_{2p}) \frac{N_1}{N_2} I_{1m} \cdot \cos \omega t + (R_2 + R_2') \frac{N_1}{N_2} I_{1m} \cdot \sin \omega t; \end{aligned} \quad (5.25)$$

Dacă se face schimbarea de variabile $\omega t = \theta$ și se fac notările:

$$\delta = \omega (L_2 + L_{2n}) \cdot \frac{N_1}{N_2} ; \quad \beta = (R_2 + R_1) \frac{N_1}{N_2} ;$$

$$\gamma = \omega + a_1 \alpha + a_0 \beta ; \quad \psi = y$$

ecuația (5.25) devine:

$$\delta \cdot a_0 \cdot \frac{d^2 y}{d\zeta^2} + \gamma \frac{dy}{d\zeta} + (2n+1)\alpha \cdot a_2 \cdot y^{2n} \cdot \frac{dy}{d\zeta} + a_1 \beta y + a_2 \beta y^{2n+1} = \\ = \delta I_{1m} \cdot \cos \zeta + \beta I_{1m} \sin \zeta ; \quad (5.26)$$

Adăugând simetria pentru caracteristica magnetică a miezului feromagnetic făcătoare originea axelor de coordonate, curentul va conține numai armonici impare, deci soluția ecuației (5.26) este de forma:

$$y = \sum_{k=0}^q y_{(2k+1)m} \cdot \sin [(2k+1)\zeta - \varphi_{2k+1}] ; \quad q \leq n; \quad (5.27)$$

Soluția (5.27) se poate determina folosind metoda balanței armonice.

Introducând relația (5.27) în ecuația (5.26) și identificând termenii pentru fundamentalii se obțin relațiile:

$$[\gamma + \alpha (2n+1)a_2 C_{2n}^n (\frac{y_{1m}}{2})^{2n}] y_{1m} \cdot \cos \varphi_1 - (a_1 \beta - \alpha a_0) y_{1m} \cdot \sin \varphi_1 - \\ - a_1 \beta C_{2n+1}^n (\frac{y_{1m}}{2})^{2n} \cdot y_{1m} \cdot \sin \varphi_1 = A_1 - \delta I_{1m} = \\ = z_1 [y_{1m} \cdot \varphi_1, \dots, y_{(2k+1)m} \cdot \varphi_{2k+1}, \dots, y_{(2q+1)m} \cdot \varphi_{2q+1}] = 0 \quad (5.28)$$

$$[\gamma + \alpha (2n+1)a_2 C_{2n}^n (\frac{y_{1m}}{2})^{2n}] y_{1m} \cdot \sin \varphi_1 + (a_1 \beta - \alpha a_0) y_{1m} \cdot \cos \varphi_1 + \\ + a_1 \beta C_{2n+1}^n (\frac{y_{1m}}{2})^{2n} y_{1m} \cdot \cos \varphi_1 \cdot \frac{1}{2^{2n}} = B_1 - \beta I_{1m} = \\ = z_1 [y_{1m} \cdot \varphi_1, \dots, y_{(2k+1)m} \cdot \varphi_{2k+1}, \dots, y_{(2q+1)m} \cdot \varphi_{2q+1}] = 0 \quad (5.29)$$

în care:

$$A_1 = -\delta a_2 (2n+1) (\frac{y_{1m}}{2})^{2n} \left\{ \sum_{k=0}^q \sum_{p=1}^n (-1)^p (2k+1) C_{2n}^{n-p} \cdot y_{(2k+1)m} \cdot \right. \\ \cdot \cos (2p\varphi_1 - \varphi_{2k+1}) + 2n \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{p=1}^q (-1)^k y_{(2p+1)m} \cdot \left\{ \cos [(2k+2)\varphi_1 - \right. \\ \left. - \varphi_{2p+1}] + \cos (2k\varphi_1 - \varphi_{2p+1}) \right\} \left. \right\} - \beta a_2 (2n+1) (\frac{y_{1m}}{2})^{2n} \cdot \\ \cdot \sum_{k=1}^n \sum_{p=1}^q (-1)^k C_{2n}^{n-k} y_{(2p+1)m} \cdot \sin (2k\varphi_1 - \varphi_{2p+1}) ; \quad (5.30)$$

$$B_2 = -\alpha a_2 (2n+1) \left(\frac{y_{1m}}{2}\right)^{2n} \left\{ - \sum_{k=0}^q \sum_{p=1}^q (-1)^k (2n+1) C_{2n}^{n-p} \cdot y_{(2k+1)m} \cdot \right.$$

$$\cdot \sin (2p\varphi_1 - \varphi_{2k+1}) + 2n \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{p=1}^q (-1)^k C_{2n-1}^{n-k-1} \cdot y_{(2p+1)m} \cdot$$

$$\cdot [\sin [(2k+2)\varphi_1 - \varphi_{2p+1}] - \sin (2k\varphi_1 - \varphi_{2p+1})] \left. \right\} - \quad (5.31)$$

$$- \beta (2n+1) a_2 \cdot \left(\frac{y_{1m}}{2}\right)^{2n} \sum_{k=1}^n \sum_{p=1}^q (-1)^k C_{2n}^{n-k} \cdot y_{(2p+1)m} \cdot \cos (2k\varphi_1 - \varphi_{2p+1}) ;$$

Pentru temenii coresponditori armonicii de ordinul $2k+1$ se obțin ecuații de forma:

$$f_{2k+1} (y_{1m}, \varphi_1, \dots, y_{2q+1}, \varphi_{2q+1}) = 0 \quad (5.32)$$

$$g_{2k+1} (y_{1m}, \varphi_1, \dots, y_{2q+1}, \varphi_{2q+1}) = 0$$

analoage cu ecuațiile (5.28) și (5.29).

Din ecuațiile (5.28), (5.29) respectiv (5.32) se obține un sistem de $2q$ ecuații cu $2q$ necunoscute, care permite determinarea acestor necunoscute.

Din ecuațiile (5.28) și (5.29) eliminând variabila φ_1 se obține ecuație în y_{1m} :

$$\begin{aligned} & [\alpha^2 (2n+1)^2 a_2^2 + a_2^2 \beta^2] (C_{2n+1}^n)^2 \cdot \left(\frac{y_{1m}}{2}\right)^{4n+2} + 2[\alpha a_2 n(n+1) - \\ & - (\alpha a_0 - \beta a_1) \cdot C_{2n+1}^n \cdot \left(\frac{y_{1m}}{2}\right)^{2n+2} + [(\alpha a_0 - \beta a_1)^2 + \gamma^2 \cdot \left(\frac{y_{1m}}{2}\right)^2 - \\ & - (\alpha^2 + \beta^2) \cdot \left(\frac{y_{1m}}{2}\right)^2], \end{aligned} \quad (5.33)$$

care permite calculul acestei necunoscute. Înlocuind y_{1m} în ecuația (5.29) se obține pentru unghiul φ_1 relația:

$$\varphi_1 = \arccos \frac{[\alpha^2 n(n+1)^2 + \beta^2 a_2^2] C_{2n+1}^n \left(\frac{y_{1m}}{2}\right)^{2n} + \alpha \gamma \gamma - a_2 \beta (\alpha a_0 - \beta a_1)}{\alpha^2 + \beta^2} \cdot \frac{y_{1m}}{I_{1m}}. \quad (5.34)$$

Dacă se înlocuiește valoarea lui y_{1m} în ecuația (5.28) se obține o expresie pentru φ_1 analogă cu relația (5.34) dar nu identică. Se consideră medie a ecuațiilor media celor două valori obținute pentru unghiul φ_1 .

Pentru obținerea necunoscatorilor $y_{(2k+1)m}$ și I_{2k+1} se rezolvă ecuațiile (5.32), care ne conduc la expresiile:

$$y_{(2k+1)m} = \frac{y_{1m} \beta}{2n+1} \cdot C_{2n+1}^{n-k} \cdot \left(\frac{y_{1m}}{2}\right)^{2n} \cdot I_{1m}; \quad (5.35)$$

unde s-a făcut notația:

$$N_{2k+1}^2 = [a_1^2 \alpha^2 (2k+1)^2 + a_2^2 \beta^2] (n+1)^2 (c_{2n+1}^n)^2 \cdot \left(\frac{y_{1m}}{2}\right)^{4n} + 2[a_1 \alpha (x - a_2 \beta) \cdot (2k+1)^2 + \beta^2 \cdot a_1^2 (n+1) \cdot c_{2n+1}^n \cdot \left(\frac{y_{1m}}{2}\right)^{2n} + \beta^2 (2n+1)^2 + [\alpha a_0 (2n+1)^2 - a_1 \beta]^2]$$

Introducind soluția (5.35) în ecuațiile (5.32) se obține pentru φ_{2k+1} expresia:

$$\varphi_{2k+1} = \arcsin \left\{ \frac{(-1)^{k+1}}{N_{2k+1}} \left[[a_1 \alpha (2k+1) \cdot \cos(2k+1) \varphi_1 + \sin(2k+1) \varphi_1] (n+1) \cdot c_{2n+1}^n \left(\frac{y_{1m}}{2}\right)^{2n} + (2n+1) \cos(2k+1) \varphi_1 - [\alpha a_0 (2k+1)^2 - a_1 \beta] \sin(2k+1) \varphi_1 \right] \right\} \quad (5.36)$$

Pentru a determina curentul I_2 se înlocuiește relația (5.27) în (5.24), rezolvându-se această ecuație pentru i_2 se obține soluția:

$$i_2 = \sum_{m=0}^q I_{2(2k+1)m} \cdot \sin [(2k+1)\theta - \varphi_{2(2k+1)}] \quad (5.37)$$

Făcându-se identificările corespunzătoare pentru amplitudinea armonicii de ordinul $2k+1$ se obține expresia:

$$I_{2(2k+1)m} = \frac{(2k+1) \cdot y_{(2k+1)m}}{\sqrt{\alpha^2 (2k+1)^2 + \beta^2}} \cdot \frac{N_1}{N_2} \quad (5.38)$$

respectivul pentru defazajul armonicii de ordinul $2k+1$ se obține expresia:

$$\varphi_{2(2k+1)} = \arccos \frac{\beta \cdot \cos \varphi_{2k+1} - \alpha (2k+1) \cdot \sin \varphi_{2k+1}}{\sqrt{\alpha^2 (2k+1)^2 + \beta^2}} \quad (5.39)$$

Având determinată amplitudinea armonicilor (5.38) și defazajul acestora (5.39) sunt cunoscute curentii din secundarul transformatorului Tr.

Determinându-se ciclul de histeresi și curba de magnetizare a nucelui feromagnetic utilizat în realizarea transformatorului Tr pentru coeficienții a_0 , a_1 și a_2 din relațiile (5.19) și (5.22) s-au obținut valorile: $a_0 = 1,126$; $a_1 = 2,37$; $a_2 = 5,96 \cdot 10^{-12}$. Pentru determinarea acestor coeficienți s-a considerat $n = 5$.

Pentru calculul efectiv al curentului i_2 s-a întocmit un program de calcul în limbaj BASIC și cu ajutorul unui minicalculator de tip ATARI 600 XL s-a obținut următoarele valori pentru acest curent.

$$i_2(t) = 1,72 \sin(100\pi t - 176^\circ) + 0,017 \sin(300\pi t + 6^\circ) + \\ + 0,0082 \sin(500\pi t + 123^\circ) + 0,0035 \sin(700\pi t + 38^\circ) + \\ + 0,003 \sin(900\pi t - 152^\circ) \text{ mA}$$

pentru $i_1(t) = 18 \cdot \sin 100\pi t \text{ mA}$;

$$i_2(t) = 3,45 \sin(100\pi t - 174^\circ) + 0,034 \sin(300\pi t + 8^\circ) + \\ + 0,019 \sin(500\pi t + 121^\circ) + 0,007 \sin(700\pi t + 41^\circ) + \\ + 0,004 \sin(900\pi t - 153^\circ) + 0,003 \sin(1100\pi t + 12^\circ) \text{ mA}$$

pentru $i_1(t) = 36 \cdot \sin 100\pi t \text{ mA}$;

$$i_2(t) = 5,1 \sin(100\pi t - 173^\circ) + 0,05 \sin(300\pi t + 8^\circ) + \\ + 0,025 \sin(500\pi t + 124^\circ) + 0,02 \sin(700\pi t + 43^\circ) + \\ + 0,015 \sin(900\pi t - 154^\circ) + 0,01 \sin(1100\pi t + 15^\circ) \text{ mA}$$

pentru $i_1(t) = 54 \cdot \sin 100\pi t \text{ mA}$;

$$i_2(t) = 12,4 \sin(100\pi t - 170^\circ) + 2 \sin(300\pi t + 9^\circ) + \\ + 1,1 \sin(500\pi t + 138^\circ) + 0,8 \sin(700\pi t + 41^\circ) + \\ + 0,6 \sin(900\pi t - 151^\circ) + 0,3 \sin(1100\pi t + 14^\circ) \text{ mA}$$

pentru $i_1(t) = 180 \sin 100\pi t \text{ mA}$.

Din expresiile curentului $i_2(t)$ se constată că pentru primele trei valori considerate ale curentului $i_1(t)$ transformatorul de adaptare poate fi considerat ca fiind liniar. Pentru valori mari ale curentului i_1 , continutul în armonici al curentului i_2 crește foarte mult. Pentru dispozitiv să fie impusă condiția de a putea fi reglat să acționeze la un curent de 0,5 A, 1 A sau 1,5 A prin rezistorul de tratare a nulului rețelei de medie tensiune. Calculând răspunsul transformatorului de intrare T_r și având în vedere faptul că transformatorul de curent are raportul de transformare 10 iar transformatorul de adaptare are raportul de transformare 4 se constată că continutul neconvențional în armonici al curentului din secundarul transformatorului T_r la valorile de 0,5 A, 1 A, 1,5 A ale curentului prin rezistorul de tratare a nulului rețelei de medie tensiune. Deci celelalte astăzi noile condiții împușă. Deoarece valoarea curentului prin rezistorul de tratare a nulului rețelei de medie tensiune curentul din secundarul transformatorului de intrare T_r (fig.5.1) va avea un continut important de armonici. Prin aderență do filtru adecvat se elimină și aceste armonici deoarece curentul I_4 care parcurge rețeaua de excitație (fig.5.1) este proporțional practic nuli cu fundamentala curentului din rezistorul de tratare a nulului rețelei de medie tensiune.

Cu dispozitivul realizat (R.A.P.) pot fi sesizate defecți care determină fundamentala curentului prin rezistorul de tratare al nulului de col puțin $0,5\Lambda$. Deoarece pot fi sesizate defecți de tipul conductor întrerupt și căut la pârînt spre consumator dacă $S_c > 50 \text{ kVA}$ și $R_g < 1000 \Omega$, sau $S_c > 100 \text{ kVA}$ și $R_g < 2000 \Omega$ (fig.2.14); defecți de tipul conductor întrerupt și căut la pârînt spre surău dacă $R_g < 8000 \Omega$, indiferent de puterea consumatorilor (S_c) alimentați prin linia cu defect (fig.2.21); respectiv simple pîneri la pârînt (scurtecircuite monofazate) dacă $R_g < 10,000 \Omega$, indiferent de S_c (fig.2.28).

5.1.2. Semnarea neselectivă a putărilor la pârînt în rețele cu nulul tratat prin bobină de stingeră sau izolat

Aceste protecții controlă valoarea tensiunii homopolare a barelor de medie tensiune (U_{hb}) din stația de transformare, sau ajutorul unui releu maximal de tensiune. În [5] se arată că releul maximal de tensiune se reglează între (30-60)V dacă la punere la pârînt unei faze în secundarul filtrului homopolar se obține tensiunea de 100 V.

Din fig.2.10 se constată că pentru rețeaua de medie tensiune funcționând la rezonanță tensiunea U_{hb} este mai mare de 30 V dacă: $S_c > 100 \text{ kVA}$, $k > 0,7$, $R_g < 1000 \Omega$ în un defect de tipul conductor întrerupt și căut la pârînt spre consumator. La același tip de defect dacă rețeaua funcționează în regim de suprarecompensare 10% tensiunea U_{hb} obține valori mai mari de 30 V dacă: $S_c > 300 \text{ kVA}$, $k > 0,7$, $R_g < 1000 \Omega$ (fig.2.11). Pentru rețeaua ce funcționează în regim de suprarecompensare 20% în un astfel de defect, din fig.2.12 se constată că tensiunea U_{hb} este mai mică de 30 V dacă $R_g > 1000 \Omega$ indiferent că este puterea consumatorilor alimentați prin linia cu defect. De același mod din fig.2.13 se constată că valoarea tensiunii U_{hb} depășește 30 V numai dacă $S_c > 1000 \text{ kVA}$, $R_g = 0$, pentru rețeaua de medie tensiune funcționând cu nulul izolat. Din cele prezentate rezultă că reglând releul maximal de tensiune la 30 V, un defect de tipul conductor întrerupt și căut la pârînt spre consumator poate fi sesizat practic numai în rețele ce funcționează la rezonanță sau într-un regim de suprarecompensare maximă 10%. Dar, datorită altor dezavantaje rețelole de medie tensiune cu nulul tratat prin bobină de stingeră funcționează într-un regim de suprarecompensare mai mare de 10% [62], [63], deci un astfel de defect este sesizat în puține cazuri. Pentru a mări numărul cazurilor în care acest defect poate

fi necesară coborarea reglajului releeului maximal de tensiune. Datorită prezenței consumerilor deformanți în rețea și medie tensiune și a nonliniericii acestora în secundarul filtrului bipolar de tensiune poate apărea o tensiune de 4-5 V în regim normal de funcționare, care are un conținut pronunțat în armonici superioare. Prin introducerea unui filtru cu ajutorul căruia se elimină armonicile superioare din tensiunea U_{hb} , reglajul releeului maximal de tensiune poate fi coborât la 7-8 V. Deși filtru pentru eliminarea armonicilor superioare poate fi utilizat cel prezentat în fig.5.1, adaptat pentru reeleul de tensiune. Prin coborarea reglajului releeului maximal de tensiune la 7-8 V se asigură eliminarea unui defect de tipul conductor întrerupt și căut la pămînt spre consumer, pentru o rețea funcționând în regim de supracompenzare 2a., dacă: $S_0 > 50 \text{ kVA}$, $R_t < 1000 \Omega$, respectiv pentru o rețea cu nulul izolat dacă $S_0 > 700 \text{ kVA}$ și $R_t < 500 \Omega$. Având în vedere faptul că rețelele de medie tensiune cu nulul izolat alimentează consumatori cu puteri mici rezultă că în aceste rețele chiar prin coborarea reglajului releeului maximal de tensiune la 6-8 V aceste tipuri de defecți nu pot fi sesizate decât dacă punerea la pămînt este netă (fig.2.13).

Un defect de tipul conductor întrerupt și căut la pămînt spre curăță determină pentru tensiunea U_{hb} valori mai mari de 30 V dacă rețea funcționează la rezonanță, cind $S_0 > 50 \text{ kVA}$ și $R_t < 5000 \Omega$ (fig.2.17); dacă rețea funcționează în regim de supracompenzare 1a., atunci $S_0 > 50 \text{ kVA}$ și $R_t < 3000 \Omega$ (fig.2.18); dacă rețea funcționează în regim de supracompenzare 2a., cind $S_0 > 50 \text{ kVA}$ și $R_t < 1500 \Omega$ (fig.2.19). În situația în care releeul maximal de tensiune este reglat la 7-8 V un astfel de defect este sesizat dacă rețea funcționează într-un regim de supracompenzare de modul 2a., cind $S_0 > 50 \text{ kVA}$ și $R_t < 5000 \Omega$. Dacă rețea de medie tensiune este cu nulul izolat tensiunea U_{hb} obține valori de peste 30 V în un astfel de defect dacă $S_0 > 50 \text{ kVA}$ și $R_t < 3000 \Omega$ (fig.2.21), respectiv de peste 8 V cind $S_0 > 50 \text{ kVA}$ și $R_t < 1500 \Omega$. Din cele prezentate rezultă că un defect de tipul conductor întrerupt și căut la pămînt spre curăță este sesizat neselectiv în mai multe cazuri decât un defect de tipul conductor întrerupt și căut la pămînt spre consumer.

Pentru o simplă punere la pămînt se constată că într-o rețea funcționând la rezonanță tensiunea U_{hb} este mai mare de 30 V dacă $S_0 > 50 \text{ kVA}$ și $R_t < 5000 \Omega$ (fig.2.24). Cind rețea funcționează într-un regim de supracompenzare la 1a. tensiunea U_{hb} este mai mare de 30 V dacă $S_0 > 50 \text{ kVA}$ și $R_t < 3000 \Omega$ (fig.2.25), iar cind rețea funcționează în regim de supracompenzare 2a. tensiunea U_{hb} este mai

mare de 30 V dacă $S_0 > 50 \text{ kVA}$ și $R_g < 1500 \Omega$ (fig.2.26). Într-o rețea cu nulul izolat tensiunea U_{hb} la o simplă punere la pămînt depășește 30 V dacă $S_0 > 50 \text{ kVA}$ și $R_g < 400 \Omega$ (fig.2.27). Dacă reuloul maximal de tensiune este reglat la 7-8 V într-o rețea cu nulul tratat prin bobină de stingere care funcționează într-un regim de supracompenzare maximă 20%, un astfel de defect este sesizat cînd $S_0 > 50 \text{ kVA}$ și $R_g < 5000 \Omega$. Într-o rețea cu nulul izolat reuloul maximal de tensiune fiind reglat la 7-8 V în astfel de defect poate fi sesizat dacă $S_0 > 50 \text{ kVA}$ și $R_g < 1500 \Omega$.

Din cele prezentate rezultă că un defect de tipul conductor întrerupt și cînd la pămînt opre consumator este cel mai greu de sesizat. Cu ajutorul reuluiui pentru puneri la pămînt (RAP-1) în rețelele de medie tensiune cu nulul tratat prin rezistor poate fi sesizat un astfel de defect dacă S_0 depășește 50 kVA și $R_g > 1000 \Omega$. Pentru ca același defect să fie sesizat și într-o rețea de medie tensiune cu nulul tratat prin bobină de stingere care funcționează suprocompenzat maxim 20%, în aceleași condiții de defect, este necesar să se coboară reglajul reuluiui maximal de tensiune la 7-8 V, deci în aceste rețele este nevoie să se introducă valori maxime de tensiune, pentru controlul tensiunii homopolare a barelor de medie tensiune, prevăzute cu filtru care să permită eliminarea armonicilor superioare, deci să se controleze fundamentala tensiunii U_{hb} . La rețelele de medie tensiune cu nulul izolat chiar prin coborîrea reglajului reuluiui maximal de tensiune la 7-8 V, astfel de defecte pot fi sesizate în puține cazuri ($S_0 > 700 \text{ kVA}$, R_g sub 500Ω). Un defect de tipul conductor întrerupt și cînd la pămînt spore sau că o simplă punere la pămînt este sesizat într-o rețea cu nulul tratat prin rezistor dacă $R_g < 10000 \Omega$, într-o rețea cu nulul tratat prin bobină de stingere funcționând suprocompenzat maxim 20%, dacă $R_g < 5000 \Omega$, iar într-o rețea cu nulul izolat dacă $R_g < 1500 \Omega$, puterea consumatorilor alimentați prin linia cu defect fiind mai mare de 50 kVA și reuloul maximal de tensiune reglat la 7-8 V. Dacă, într-o rețea cu nulul izolat o punere la pămînt nu poate fi sesizată decit atunci cînd rezistența de trecere la locul de defect a coborât sub 1500Ω . Se constată că în rețele de medie tensiune cu nulul tratat prin rezistor prin introducerea reuluiui (RAP-1) care controllă fundamentala curantului din rezistorul de tratare a nulului, pot fi sesizate defecte de tip conductor întrerupt și cînd la pămînt respectiv simple puneri la pămînt (scourtcircuite monofazate) care au loc prin rezistență de trecere mai mare decit în rețelele cu nulul tratat prin bobina de stingere.

5.2. Sezizarea selectivă a punerilor la pămînt în rețele de medie tensiune

Protectiile folosite în rețelele electrice de medie tensiune pentru detectarea selectivă a punerilor la pămînt sunt de tipuri speciale. În principiile lor de funcționare s-a avut în vedere faptul că valurile curentelor de defect în aceste cazuri sunt în general mult mai mici decât curentii de sarcină nominali și din acest motiv nu pot fi sesizate de protecțiile maxime de curent ale liniilor electrice respective. Conform prescripțiilor protecții selective contra punerilor la pămînt se prevăd în stații de transformare care cu cel puțin trei linii și unde consumatorii alimentați nu permit deconectările successive în vederea stabilirii liniei cu defect.

5.2.1. Sezizarea selectivă a punerilor la pămînt în rețele cu nulul tratat prin bobină de stingeră sau izolat

In rețelele compensate docareea la locul de defect trage un curent reprezentind numai cîteva procente din curentul de punere la pămînt al rețelei (practic nu se realizează condiția de rezonanță docareea și capacitatea liniilor respectiv bobină de tratare a nulului nu sunt elemente ideale, deoarece și rezistență), din acest motiv se utilizează relace de tip special. De exemplu releul direcțional de procese transitorii (R.D.T.) funcționând numai în timpul procesului transitoriu al unei puneri la pămînt, putind sesiza atât punerile la pămînt trepile care și cele de durată. Acest relou poate fi folosit contra punerilor la pămînt în rețele cu nulul izolat sau compensat cu un curent capacitive mai mare de 3A, chiar și în stații cu mai puțin de trei plecări. Releul direcțional de proces transitoriu controlează fază dintre tensiunec homopolari și curentul de pe linie în prima semiperioadă a procesului transitoriu. În timpul procesului transitoriu care are loc în momentul unei puneri la pămînt prima semiperioadă a curentului homopolar transitoriu este în fază cu tensiunea homopolară [5], [66], [95], [96]. Amplitudinea curentului transitoriu este maximă pe linie cu defect și este de cîteva ori mai mare decât a curentului stabilizant. Decarece curentul prin bobină are o creștere mai lentă decât curentul capacativ în primul moment acesta nu influențează procesul transitoriu. În acest interval de timp rețeaua nu este compensată. În lucrarea [96] se arată că R.D.T.-ul nu lucrează corect întotdeauna atunci când se conectează manual o linie care are o punere la pămînt persistentă astfel din 10⁷ conexiuni normale ale liniilor pe care există o punere la pămînt permis-

tentă numai în 19 cazuri RDT-ul a funcționat corect, ceea ce reprezintă 17,7% din total. De asemenea s-a constatat că în cazurile în care punerea la pămînt are loc printr-o rezistență de trecere mare R.D.T.-ul nu funcționează corect, neselectându-se linia cu defect. Din 302 puneri la pămînt în 14 cazuri RDT-ul nu a stabilit selectiv linia cu defect deoarece aceste puneri la pămînt au avut loc prin rezistență de trecere mare.

Un alt releu special pentru selectarea punerilor la pămînt în rețele de medie tensiune este RPP-ul care controlează continutul în armonici al curantului homopolar de pe fiecare linie. Curantul homopolar al liniei cu defect are cel mai ridicat continut în armonici, dacă punerea la pămînt este netă, deoarece curentii capacitive ai tuturor liniilor se adună în locul punerii la pămînt și circulă încălzind pe linia cu defect. Faptul că la o punere la pămînt apar curenti de armonici superioare indiferent dacă rețeaua este compensată sau nu are nulul izolat, permite utilizarea RPP-ului pentru selecțarea acestora în ambele tipuri de rețele. În lucrarea [90] se arată că din totalul de 311 puneri la pămînt căreia au avut loc între-un sau de zile pe liniile a două stații de transformare în 69 de cazuri ceea ce reprezintă 22% din total RPP-ul nu a avut condiții de funcționare, deoarece punerea la pămînt a avut loc printr-o rezistență de trecere mare.

O schemă aproximativă de calcul a unei simple puneri la pămînt este prezentată în fig.5.10 în care s-au considerat parametrii transversali ai liniei (față de pămînt) concentrati la locul de defect [62], [63]. În această schemă Z_1 , Z_2 și Z_h reprezintă impedanțele de secvență ale întregii rețele, văzută de la locul de defect, U_f este tensiunea de fază de la locul de defect dinaintea apariției defectului care de obicei se consideră egală cu cea a barelor de medie tensiune din stația de transformare,

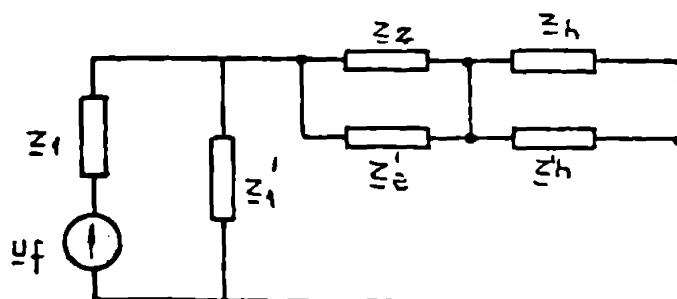


Fig.5.10. Schemă de calcul a unei simple puneri la pămînt

iar Z_1 , Z_2 , Z_h reprezintă impedanțele transversale ale întregii rețele de medie tensiune legate galvanic. Deoarece parametrii de secvență directă și inversă longitudinali sunt obisnuit mult mai mici decât cei transversali, cele transversali se neglijă, de asemenea parametrii de secvență di-

rectională și longitudinală sunt neglijabili. Deoarece rezistența de trecere la pămînt este mult mai mică decât rezistența de trecere a liniei, rezistența de trecere la pămînt este considerată să fie zero.

rectă și inversă sunt mult mai mici decât cei de sevență homopolară, deci în schema din fig.5.11 o pondere mare o au parametrii de sevență homopolară. În cazul în care nulul artificial se realizează prin transformatorul de servicii interne (T.S.I.) schema de sevență homopolară a rețelei este cea prezentată în fig.5.11. În această schema parametrii au următoarea semnificație:

Z_{TSI} - impedanță de sevență homopolară a transformatorului de creare a nulului;

Z_B - impedanță bobinei de tratare a nulului;

Z_{lh} - impedanță de sevență homopolară a liniei pînă la locul de defect; C_h și R - capacitatea respectiv rezistența conductorelor de fază pînă la locul de defect.

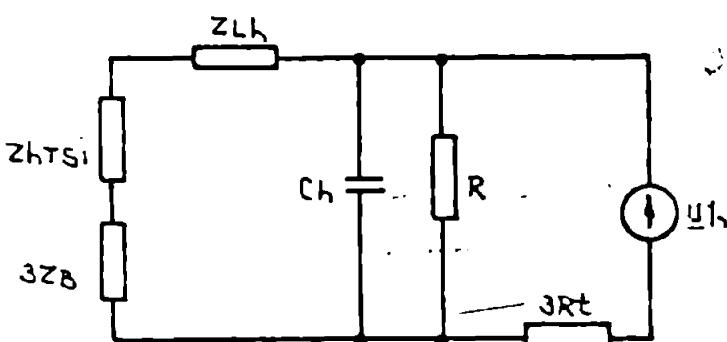


Fig.5.11. Schema de sevență homopolară a rețelei

rezistența conductorelor de fază pînă la locul de defect, R_t - rezistența de tracere la locul de defect. Impedanța echivalentă schemei din fig.5.11 vizăută de la bornele sursei este impedanța homopolară (Z_{10} în paralel cu Z'_h din fig.5.10) și se determină cu relația:

$$Z_{10} = \frac{Z_{10}}{Z_h + Z'_h} = 3 R_t + \frac{\left(Z_{lh} + Z_{TSI} + 3R_t \right) \cdot \frac{1}{1+j\omega C_h R}}{Z_{lh} + Z_{TSI} + 3R_t + \frac{1}{1+j\omega C_h R}} \quad (5.40)$$

Considerind pentru parametrii din relația (5.40) la frecvență de 50 Hz următoarele valori [120]: $Z_{TSI} = (0+j27,4)\Omega$; $Z_{lh} = (1,62+j2,28)\Omega$; $\frac{1}{j\omega C_h} = 338\Omega$; $R_t = (0,5+j10,5)\Omega$; $R = 20.000\Omega$; și au calculat valoarea impedanței echivalente Z_{10} funcție de frecvență și de rezistența de tracere la locul de defect. Valourile obținute sunt prezentate în tabelul nr.5.1. Veloarea aleasă pentru impedanță bobinei corespunde rezonanței de rezonanță.

Tabelul 5.1. Impedanță Z_{10} pentru rețea la rezonanță

$\frac{1}{j\omega C_h} \Omega^{-1}$	0	10	50	100	500	1000	2000	5000
50	$4737+j138$	$4317+j138$	$4937+j138$	$5087+j138$	$6237+j138$	$7737+j138$	$10787+j138$	$19787+j138$
100	$7-j225$	$j7-j225$	$157-j225$	$307-j225$	$1507-j225$	$3007-j225$	$6007-j225$	$15007-j225$
150	$-j127$	$j3-j127$	$150-j127$	$300-j127$	$1500-j127$	$3000-j127$	$6000-j127$	$15000-j127$
200	$-j91$	$j3-j91$	$150-j91$	$300-j91$	$1500-j91$	$3000-j91$	$6000-j91$	$15000-j91$
250	$-j68$	$j3-j68$	$150-j68$	$300-j68$	$1500-j68$	$3000-j68$	$6000-j68$	$15000-j68$

Acest tabel se observă că pentru frecvența de 50 Hz impedanța homopolari echivalenți are aproximativ caracter resistiv obișnuit pentru rezistență de treiere la locul de defect nulă pe cind la celelalte frecvențe la $R_f=0$ are caracter capacativ.

Dacă rețea funcționează în regim de supracompensare 10%, dependența impedanței homopolare echivalente este prezentată în tabelul nr.5.2.

Tabelul 5.2. Impedanță Z_{hp} pentru rețea supracompensată 10%.

R_f [Hz]	0	10	50	100	500	1000	2000	5000
50	$881+$ $+j12795$	$911+$ $+j12795$	$1031+$ $+j12795$	$1131+$ $+j12795$	$2331+$ $+j12795$	$3831+$ $+j12795$	$6381+$ $+j12795$	$15861+$ $+j12795$
100	$6,64-$ $-j1218$	$36,6-$ $-j1218$	$156-$ $-j1218$	$306-$ $-j1218$	$1506-$ $-j1218$	$3006-$ $-j1218$	$6006-$ $-j1218$	$15006-$ $-j1218$
150	$-j126-$	$30-$ $-j126$	$150-$ $-j126$	$300-$ $-j126$	$1500-$ $-j126$	$3000-$ $-j126$	$6000-$ $-j126$	$15000-$ $-j126$
200	$-j90$	$30-$ $-j90$	$150-$ $-j90$	$300-$ $-j90$	$1500-$ $-j90$	$3000-$ $-j90$	$6000-$ $-j90$	$15000-$ $-j90$
250	$-j71$	$30-$ $-j71$	$150-$ $-j71$	$300-$ $-j71$	$1500-$ $-j71$	$3000-$ $-j71$	$6000-$ $-j71$	$15000-$ $-j71$

In cazul în care rețea funcționează în regim de supracompensare 20%, valorile obținute pentru impedanță homopolari echivalenți sunt prezentate în tabelul nr.5.3

Tabelul nr.5.3. Impedanță Z_{hp} pentru rețea supracompensată 20%.

R_f [Hz]	0	10	50	100	500	1000	2000	5000
50	$233+$ $+j11318$	$263+$ $+j11318$	$383+$ $+j11318$	$563+$ $+j11318$	$1733+$ $+j11318$	$3233+$ $+j11318$	$6233+$ $+j11318$	$15233+$ $+j11318$
100	$2-j246$	$32-$ $-j246$	$152-$ $-j246$	$302-$ $-j246$	$1502-$ $-j246$	$3002-$ $-j246$	$6002-$ $-j246$	$15002-$ $-j246$
150	$0,2-$ $-j131$	$30,2-$ $-j131$	$150,2-$ $-j131$	$300,2-$ $-j131$	$1500-$ $-j131$	$3000-$ $-j131$	$6000-$ $-j131$	$15000-$ $-j131$
200	$-j92$	$30-$ $-j92$	$150-$ $-j92$	$300-$ $-j92$	$1500-$ $-j92$	$3000-$ $-j92$	$6000-$ $-j92$	$15000-$ $-j92$
250	$-j72$	$30-$ $-j72$	$150-$ $-j72$	$300-$ $-j72$	$1500-$ $-j72$	$3000-$ $-j72$	$6000-$ $-j72$	$15000-$ $-j72$

Din tabelele 5.1, 5.2 și 5.3 rezultă că pentru frecvențele superioare impedanța homopolari echivalenți practic nu depinde de regimul în care funcționează rețeaua, dar pentru fundamentală această impedanță are valoarea cea mai scăzută la rețea supracompensată 20%. Deci dependența acestor impedanțe funcție de rezistență de treiere la

locul de defect este mai pronunțat și căt regimul în care funcționează rețeaua este mai îndepărtat de rezonanță.

In tabelul nr.5.4 se dă creșterea modulului impedanței homopolare echivalentă funcție de rezistență de trecere și frecvență, fățu de impedanță homopolară echivalentă la $R_f=0$, pentru rețeaua supraconponantă 20%.

Tabelul 5.4. Modulul impedanței Z_{eq} reportat la Z_{eq} pentru $R_f=0$

$f [Hz]$	10	50	100	300	1000	2000	5000	
$R_f [\Omega]$	50	1,004	1,025	1,071	1,627	2,61	4,76	11,42
100	1,008	1,17	1,58	6,18	12,24	24,41	60,98	
150	1,026	1,52	2,5	11,5	22,9	45,8	114,5	
200	1,052	1,91	3,41	16,3	32,6	65,2	163	
250	1,083	2,31	4,28	20,9	41,68	83,3	208,3	

Din tabelul 5.4 se observă că la o rezistență de trecere la locul de defect de 50 Ω pentru armonica a 5-a impedanța homopolară echivalentă a crescut de 2,31 ori, deci armonica respectivă a scăzut corespunzător în curant. Aceeași creștere a impedanței homopolare aferente fundamentalui se obține pentru o rezistență de trecere la locul de defect de 1000 Ω . Pentru armonica a 3-a creșterea impedanței homopolare la o rezistență de trecere de 500 Ω este identică cu creșterea impedanței homopolare echivalente corespunzătoare fundamentalui la o rezistență de trecere la locul de defect de 5000 Ω . Având în vedere creșterea impedanței homopolare echivalente funcție de rezistență de trecere la locul de defect diferit pentru fundamental și armonicii rezultă că pentru rezistență de trecere mai mare de 50 Ω (care pentru rețele de medie tensiune pot fi chiar prisile de pămînt ale stîlpilor) la locul de defect nivelul armonicilor în curant scade mult, deci există posibilitatea ca un rețelui să funcționeze comparind armonicile din curanții homopolari ai linijelor că nu dea însă un astfel de defect. Aceasta dovedește că de continutul în armonici al tensiunii. Pentru rezistență de trecere la locul de defect mai mare de 500 Ω armonicile din curentul homopolar sunt practic nule, decărcașe impedanța homopolară corespunzătoare armoniciei a 3-a crește de 11,3 ori, iar pentru armonica a 5-a de 20,9 ori fățu de cea corespunzătoare unei rezistențe de trecere nulle. În ceea ce privește printre rezistențe de trecere măre date ritul continutului

să scăde în amonici a curentului homopolar al liniei cu defect. Releul de sesizare a punerilor la pămînt (RPP) poate declanșa o linie fără defect decarece curentul homopolar al acestuia poate avea un conținut mai ridicat în amonici. Astfel de situații s-au înregistrat în exploatare [9c]. Din acest motiv este foarte important ca prin instalația de semnalizare generală a punerilor la pămînt să fie sesizat un astfel de defect. Pentru aceasta este necesară măsurarea tensiunii de reglaj a releului maximal de tensiune homopolară, conforme celor preciseate în paragraful 5.1.2.

Dacă defectul este de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre sursă situația este echivalentă din punct de vedere al amonicilor conținute de curentul homopolar al liniei cu defect, cu cazul unei simple puneri la pămînt. Dar dacă defectul este conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator conținutul în amonici al curentului homopolar prin linia cu defect este mai scăzut decât la o simplă punere la pămînt, chiar în cazul în care conductorul întrerupt este pus net la pămînt. Dacă un astfel de defect nu poate fi sesizat selectiv dobit în cazuri foarte rare.

5.2.2. Săzirea selectivă a punerilor la pămînt în rețele cu nulul tratat prin rezistor

In rețeaua de medie tensiune cu nulul tratat prin rezistor s-a introdus protecția homopolară direcțională pentru sesizarea selectivă a punerilor la pămînt prin rezistență de trecere mare. La această protecție este folosit releul de curent homopolar și direcțional [61]. Acest releu controlează defazajul dintre fundamentala curentului homopolar al liniilor recordate pe același sistem de bare și fundamentala curentului ce se închide prin rezistorul de tratare a nulului rețelei de medie tensiune. Pentru extragerea fundamentalăi curentului ce se închide prin rezistorul de tratare a nulului rețelei de medie tensiune se folosește un filtru ce are schema prezentată în fig.5.1.

In fig.5.12 este prezentată schema releului direcțional homopolar. In această schemă notatiile au următoarea semnificație: PR₁, PR₂ - puncti redresare; R₀ - releu magnetoelectric; Tr₁, Tr₂ - transformatoare comutatoare; L₃, L₄, L₃₄, C - inductivitățile respectiv capacitatea filtrului trece-jos; I_h - curentul homopolar al liniei cu defect; U_R - tensiunea rezistorului de tratare a nulului rețelei.

Din fig.5.12 se constată că tensiunea U₁ este proporțională cu suma fazialelor a înlințuirilor magnetice create de curentul I_h respectiv I, iar tensiunea U₂ este proporțională cu diferența

fazorină a înlințuirilor magnetice create de cele două curenti.

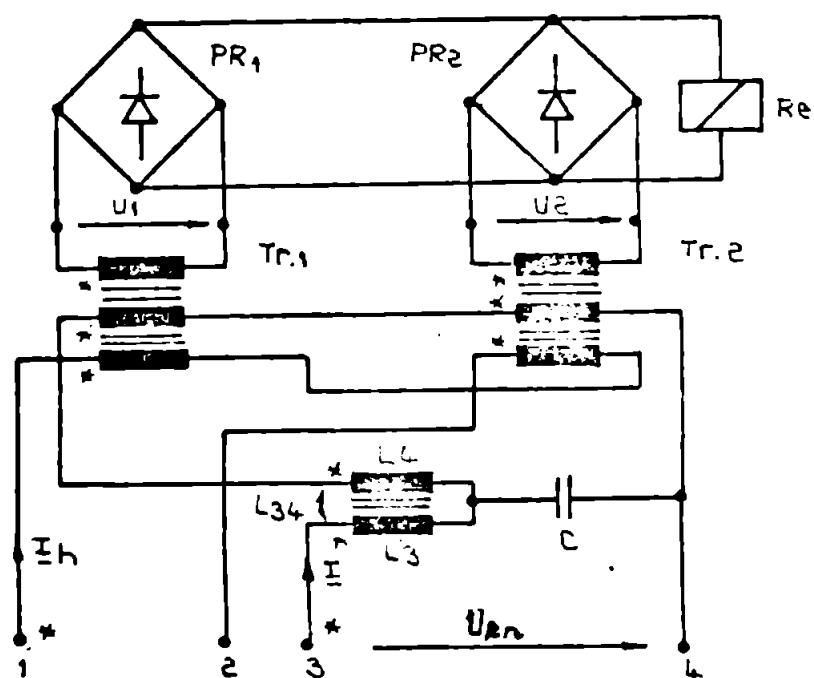


Fig.5.12. Schema retelei de curenț homopolar directional

$a_1 + a_2 = \alpha$, produsul $a_1 a_2$ este maxim dacă $a_1 = a_2$ [106].

Pentru ca valoarea curentului ce se închide prin rezistență R_g (fig.5.12) să fie cât mai mult de defasajul α dintre curentul I_h și tensiunea U_R , este necesar ca înlințuirile magnetice create de acestea în cele două transformatoare Tr_1 și Tr_2 să fie egale și de același sens să fie egale între ele. Deci cele două transformatoare Tr_1 și Tr_2 este necesar să fie identice. Rezistența este astfel dimensionată încât la un curent de 1 A prin rezistorul de trutură a nulului rotolesc, respectiv valoarea de 1 A a curentului homopolar al liniei și defasajul dintre cele două curenti sub 90° , rezistența să actioneze. Detalii privind dimensionarea și realizarea acestei protecții sunt prezentate în lucrările [61], [117]. Cu scopul protecție în rețelele cu nulul tratat prin rezistor sunt sesizante defecte de tipul conductor întrerupt și căut la pâlnit spre consumator dacă rezistența de trecere la locul de defect este sub 2000Ω și puterea consumatorilor alimentați prin linie cu defect este peste 50 kVA (fig.2.14). Defecțiile de tip conductor întrerupt și căut la pâlnit spre cursu, respectiv simple puneri la pâlnit pot fi sesizate dacă rezistența de trecere la locul de defect nu depășește 7000Ω .

Din cele prezentate rezultă că astfel de defecțiile în rețea de medie tensiune cu nulul tratat prin rezistor sunt în majoritatea casurilor sesizabile, pe cind în rețea de medie tensiune cu nulul tratat prin bobină de atingere sau izolat, în special defecțiile de

Considerind doi factori a_1 , a_2 defazați între ei cu unghiul diferență modulelor lor, respectiv diferenței celor două factori este:

$$\alpha = |a_1 + a_2| = |a_1 - a_2| = \\ = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2 \cdot \cos \alpha} = \\ = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 - 2a_1 a_2 \cdot \cos \alpha};$$

Din această relație se observă că dependența lui α este maximă dacă produsul $a_1 a_2$ este maxim. Acceptând ca $a_1 + a_2 = \alpha$, produsul $a_1 a_2$ este maxim dacă $a_1 = a_2$ [106].


tipul conductor întrerupt și căut la pâlnit spre consumator săn
greu de sesizat selectiv. Chiar și defectele de tipul conductor
întrerupt și căut la pâlnit spre surșă respectiv simplele puneri
la pâlnit în rețelele de medie tensiune cu nulul tratat prin bobină
de stingeră sau izolat în majoritatea cazurilor nu pot fi sesi-
zate selectiv. Aceste defecte rămânând ne sesizate în timp mai înde-
lungat se transformă în alte tipuri de defecte cu consecințe mai
grave asupra funcționării rețelei de medie tensiune. Deci din acest
punot de vedere reteaua cu nulul tratat prin rezistor prezintă o
siguranță în funcționare mai mare motiv pentru care este recoman-
dă extinderea ei. La ora actuală în rețelele de medie tensiune cu
nulul tratat prin rezistor dispozitivul pentru sesizarea defectelor
prin rezistență de trecere mare (RAP-1) este utilizat ca protecție
de rezervă [150] .

S U M M A R Y

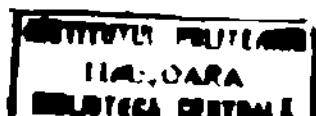I. Problemele abordate în cadrul tezei se referă în principal la: relevarea unor aspecte caracteristice ale diferitelor soluții de tratare a nulului rețelelor de medie tensiune în legătură cu defectele lunte în considerare și implicatiile acestora asupra siguranței în funcționare; dezvoltarea calculului unor nezinmetrii de tipul conductor întrerupt și căut la pînăt din rețele trifazate considerindu-se casul mai general cînd sistemul de tensiuni de alimentare este nezinmetric, și se ține seama de parametrii transversali ai rețelei la locul de defect; dezvoltarea unor metode de modelizare pentru studiul acestor nezinmetrii; realizarea unor dispozitive care să permită scăderea unor defecte ce produc un desechilibru scăzut al tensiunilor și curentilor; efectuarea de măsurători în rețea reală de medie tensiune pentru verificarea rezultatelor obținute.

Se arată că funcția de nodul de tratare al nulului rețelei de medie tensiune, defectele de tip conductor întrerupt și căut la pînăt spre consumator, spre surse respectiv simplele pareri la pînăt prin rezistență de trecere mare produc tensiuni homopolare de valori diferențiate la barele de medie tensiune ale stației de transformare ce alimentează linia cu defect. De aceea curantul ce se închide prin impedanță de tratare a nulului are valori diferențiate. Se scoate în evidență faptul că rețeaua cu nulul tratat prin rezistor permite scăderea acestor tipuri de defecte în condiții mai bune.

Faptul că rezultatele obținute în studiul defectelor de tipul conductor întrerupt și căut la pînăt (cas particular simple puneri la pînăt), pentru casul considerat, prin cele trei metode (analitic, modelizare, măsurători în rețea reală) nu diferențe cu mult de 15% confirmă valabilitatea rezultatelor obținute. Comparând rezultatul obținut prin metoda modelării cu cel din măsurători efectuate în rețeaua reală se constată diferențe în general sub 5%. Desigur aceste diferențe depind în mare măsură de precizia realizării modelului de rețea. Este posibil ca uneori eroarea introducă prin realizarea modelului de rețea să conduca la rezultate mai apropiate de cele reale decât calculul analitic. În calculul analitic ca și în realizarea modelului intervin parametrii rețelei care nu pot fi apreciați în general cu o precizie mai mare de 10%. Parametrii transversali ai rețelei se modifică funcție de umiditate, poluare, etc., de asemenea impedanța homopolară a rețelei electrice este funcție de parametrii electrici



ai solului care pentru același sol au valori diferite dacă solul este umed sau uscat.

Prin studiul efectuat s-a evidențiat faptul că pentru un defect de tipul conductor intrerupt și cinsut la pînă în spatele consumator un rol important în stabilirea valorii tensiunii homopolare a barelor de medie tensiune (U_{hb}) în care este recordată linia cu defect cu rezistență de trecere la locul de defect R_d ; reactanța capacitive a rețelei în spatele defectului X_d ; puterea și caracterul consumatorilor alimentați prin linia cu defect S_d , k; în momentul apariției defectului. În cazul tratării neutrului cu bobina de stingere, considerind consumatorul alimentat prin linia cu defect ca fiind static ($Z_{eq} = Z_{od}$) eroile cresc pe măsură ce supra-compensarea rețelei crește. În cazul considerat acceptînd $Z_{eq} = Z_{od}$ eroile care se fac sunt: dacă rețeaua funcționează la rezonanță sub 15% (fig.2.4), supracompensat la sub 20% (fig.2.5), iar supracompensat 20% sub 25% (fig.2.6). Aceste eroi nu sunt influențate prea mult de reactanța X_d și nici de puterea consumatorilor S_d . Pentru ce prin modelizare să se obțină rezultate cît mai apropiate de cele reale este necesar să se păstreze și natura consumatorului în realizarea modelului de rețea. Dacă reactanța X_d este sub 10000 e eroare în aprecierea acesteia de 5a; poate introduce eroi în determinarea tensiunii U_{hb} de pînă la 40%, iar cînd X_d este mult mare de 30.000 aceeași eroare în aprecierea acesteia determină eroi mai mici de 15% în determinarea tensiunii U_{hb} , pentru cazul luat în considerare. Din acest motiv este foarte important să se cunoască natura liniei (secvență sau în cablu) din spatele defectului. Rezistență de trecere la locul de defect influențează cel mai puțin tensiunea U_{hb} dacă rețeaua de medie tensiune funcționează la rezonanță. Importanța acestui parametru crește pe măsură ce supracompensarea rețelei crește.

La același tip de defect dacă rețeaua funcționează cu nulul izolat, în determinarea valorii tensiunii U_{hb} un rol important îl are rezistență de trecere la locul de defect și puterea consumatorilor alimentați prin linia cu defect. Pentru cazul analizat dacă rezistență de trecere la locul de defect este mai mare de 500 și puterea consumatorilor este peste 600 kVA tensiunea U_{hb} rămîne practic constantă. La aceste tipuri de rețele în calculul tensiunii U_{hb} se poate neglija caracterul consumatorilor alimentați prin linia cu defect (k) și reactanța capacitivea X_d a liniei în spatele defectului fără a face eroi mai mari de 15% (fig.2.13).

Cind rețeaua este cu nulul tratat prin rezistor curentul I_n ce se închide prin acesta la un defect de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator este influențat în principal de rezistență de trecere la locul de defect și de puterea consumatorilor alimentați prin linia cu defect. Dacă în acest caz dacă R_t este mai mare de 500Ω curentul I_n rămîne practic constant funcție de puterea S_c pentru valori peste 600 kVA (fig.2.14). La puteri relativ mici ale consumatorului S_c (sub 100 kVA) curentul I_n este influențat și de reactanță capacativă a liniei în spatele defectului X_C dacă aceasta este sub 10000Ω , în cazul analizat.

Din punct de vedere al sesizării unui defect de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator se evidențiază faptul că în rețelele de medie tensiune cu nulul tratat prin rezistor introducindu-se releul direcțional homopolar prevăzut cu filtru trece-jos, deci care controlează fundamentala curentilor homopolari ai liniilor de medie tensiune și fundamentala curentului I_n precum și defazajul dintre acestea, se arată că pot fi sesizate defecte pentru care $R_t < 2000 \Omega$ și $S_c > 50 \text{ kVA}$. În rețelele de medie tensiune cu nulul tratat prin bobină de stingere sau izolat un astfel de defect practic nu poate fi sesizat selectiv controlindu-se conținutul în amonici ai curentului homopolar ai liniei cu defect (tabelul 4.3 și 4.6). În aceste rețele sesizarea acestui defect neselectiv impune introducerea unor relee de tensiune cu reglaj scăzut (de 7-8 V) prevăzute cu filtru trece-jos astfel încît să se controleze numai fundamentala tensiunii U_{hb} . Prin introducerea acestor relee de tensiune în cazul în care rețeaua funcționează cu nulul izolat un defect de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator poate fi sesizat dacă $R_t < 400 \Omega$ și $S_c > 50 \text{ kVA}$. Dacă rețeaua funcționează supracompensată maxim 20% acest tip de defect este sesizat neselectiv cu releul special de tensiune dacă $R_t < 5000 \Omega$ și $S_c > 50 \text{ kVA}$.

Se constată faptul că în majoritatea cazurilor un defect de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre sursă poate fi tratat ca o simplă punere la pămînt. Excepție fac rețelele de medie tensiune ce funcționează la rezonanță. Cum acest regim de funcționare al rețelei de medie tensiune este întâlnit destul de rar, poate fi studiat un defect de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre sursă ca o simplă punere la pămînt. Pentru rețeaua de medie tensiune cu nulul tratat prin bobină de stingere tensiunea U_{hb} la un astfel de defect depinde de rezistență de trecere la locul de defect R_t , reactanță capacativă a liniei în spatele defectului X_C și de puterea consumatorilor alimentați prin linia cu defect S_c . Dintre acești

parametrui ponderea cea mai mare o are rezistența de trecere la locul de defect (fig.2.17 - 2.19 și fig.2.24 - 2.26). Dacă reactanța X_g este sub 1000Ω neglijarea acestora poate conduce la erori de peste 50% în determinarea tensiunii U_{hb} , la valori mari ale rezistenței de trecere la locul de defect ($R_t < 3000 \Omega$). Această eroare depinde desigur și de regimul de funcționare al rețelei de medie tensiune. Eroarea este mai mare dacă rețeaua este supracompenată mai puternic (fig.2.19 și 2.26).

In cazul rețelei cu nulul izolat sau tratat prin rezistor reactanța X_g influențează foarte puțin tensiunea U_{hb} respectiv curentul I_n . Neglijarea acesteia în determinarea tensiunii U_{hb} și a curentului I_n conduce la erori în general sub 10% (fig.2.20, 2.21, 2.27, 2.28).

La calculul curentului I_n pentru valori mari ale rezistenței de trecere la locul de defect este necesar să se țină seama și de tensiunea homopolară a barelor de medie tensiune existentă înaintea apariției defectului. Astfel, erorile ce se fac pot deveni mari (tabelul 4.7) chiar dacă tensiunea homopolară a barelor de medie tensiune înaintea apariției defectului este sub 5% din tensiunea de fază. Pentru R_t mai mare de 1000Ω la calculul curentului I_n se va ține seama de această tensiune homopolară.

Din punct de vedere al sesizării acestui tip de defect se evidențiază faptul că în rețelele de medie tensiune cu nulul tratat prin rezistor el poate fi sesizat selectiv cu ajutorul releului direcțional homopolar [61].

In rețelele cu nulul tratat prin bobină de stingere sau cu nulul izolat un astfel de defect nu poate fi sesizat selectiv dacă R_t este mai mare de 300Ω (tabelul 4.2, 4.5 și 5.4). Aceste defecți pot fi sesizate neselectiv într-o rețea de medie tensiune cu nulul tratat prin bobină de stingere dacă supracompenșarea acesteia este de maxim 20%, cind $R_t < 5000 \Omega$, numai în cazul în care releul maximal de tensiune controlează fundamentala tensiunii U_{hb} și are reglajul (7-8)V. Același defect în rețeaua de medie tensiune cu nulul tratat prin rezistor, cu ajutorul dispozitivului RAP-1 poate fi sesizat cind $R_t < 10000 \Omega$. Într-o rețea cu nulul izolat chiar în cazul utilizării releului maximal de tensiune prevăzut cu filtru trece-jos (reglaj 7-SV) acest defect nu poate fi sesizat dacă pentru $R_t < 1500 \Omega$.

Din cale prezentată teoretic și ținând seama de valurile determinate pentru cazurile concrete considerate rezultă că rețeaua de medie tensiune cu nulul tratat prin rezistor prezintă o siguranță

mai mare în exploatare decât rețelele de medie tensiune cu nulul tratat prin bobină de stingere sau izolat, din punct de vedere al sesizării defectelor analizate. Funcționarea rețelei de medie tensiune timp îndelungat cu un defect de acest tip poate conduce la accidente prin electrocutare [73] precum și la transformarea acestora în defecte nede se extinderea lor.

Modelul de rețea realizat permite analiza diverselor situații în care pot apărea astfel de defecte, obținindu-se rezultate mult mai rapid decât prin metoda analitică. De asemenea cu ajutorul modelului se pot verifica și protecțiile ce sesizează astfel de defecte.

Pentru modelul electrodinamic de rețea și pentru dispozitivul de sesizare a punerilor la pămînt prin rezistență de trecere mare (RAP-1) s-au obținut brevete de invenție [123], [124].

II. Principalele contribuții originale aduse în legătură cu problemele abordate sunt prezentate în continuare.

1. Stabilirea expresiilor de calcul ai curentilor și ai tensiunilor dintr-o rețea trifazată la apariția unui scurtcircuit luându-se în considerare nesimetria sistemului de tensiuni înaintea apariției scurtcircuitului, precum și nesimetria parametrilor transversali ai rețelei de medie tensiune, consideranți concentrati la locul de defect.

2. Stabilirea expresiilor de calcul ai curentilor și tensiunilor în cazul unui scurtcircuit monofazat utilizând factorii și operatorii complecăi de nesimetrie. Utilizarea acestor operatori permite realizarea schemelor de secvență independente în cazul în care sistemul de tensiuni este nesimetric și impedanțele sunt dezechilibrate.

3. Evidențierea faptului că utilizarea vectorilor ortogonali în studiul defectelor multiple dacă nesimetria parametrilor transversali și rețelelor de medie tensiune este de același ordin de mărime ca rezistența de trecere la locul de defect conduce la erori importante.

4. În cazul defectului de tip conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator se menționează contribuții referitoare la:

4.1. Conceperea și realizarea unui program de calcul în limbaj FORTRAN, utilizând metoda componentelor simetrice.

4.2. Stabilirea influenței pe care o are caracterul și puterea consumatorilor alimentați prin linia cu defect în determinarea valorii tensiunii U_{hb} și a curentului I_n .

4.3. Stabilirea influenței reactantei transversale a liniei în spațiale defectului X_f și a rezistenței de trecere la locul de defect R_f în determinarea valorii tensiunii U_{hb} și a curentului I_n .

4.4. Influența tratării nulului rețelei de medie tensiune asupra tensiunii U_{hb} și a curentului I_n .

5. La defecte de tipul conductor intrerupt și cizut la pămînt spre sursă, respectiv la simple puneri la pămînt se menționează contribuții referitoare la:

5.1. conceperea și realizarea unui program de calcul în limbaj FORTRAN utilizând metoda componentelor simetriei.

5.2. Stabilirea faptului că la aceste defecte valoarea tensiunii U_{hb} și a curentului I_n este influențată în primul rînd de rezistență de trecere la locul de defect R_t și că la valori mari ale acesteia reactanța transversală a liniei în spatele defectului X_2 influențează mult valoarea tensiunii U_{hb} și a curentului I_n .

5.3. Posibilitatea tratării defectului conductor intrerupt și cizut la pămînt spre sursă ca o simplă punere la pămînt cu excepția cazului în care rețeaua de medie tensiune funcționează în regim de rezonanță.

6. La utilizarea metodei modelizării pentru studiul acestor defecte s-au adus următoarele contribuții:

6.1. Stabilirea schemăi modelului de rețea astfel încât cu acesta să se poată reproduce defectele studiate și să se poată verifica funcționarea protecțiilor.

6.2. Conceperea și stabilirea parametrilor elementelor constitutive ale modelului de rețea.

6.3. Conceperea și realizarea comutatorului static cu momentul conectării reglabil între 0° - 360° .

6.4. Conceperea și realizarea unui program de calcul în limbaj FORTRAN pentru determinarea reactanței proprii și de cuplaj a bobinelor utilizate la realizarea modelului rețelei de medie tensiune.

7. Conceperea schematicelor și a metodicii în care aceste tipuri de defecte au fost provocate în rețeaua reală de medie tensiune, pentru verificarea rezultatelor obținute prin metoda analitică și metoda modelizării.

8. În ceea ce privește dezvoltarea unor dispozitive de sensizare a tipurilor de defecte analizate în lucrare se menționează următoarele contribuții:

8.1. Conceperea și dimensionarea optimală a unei scheme de filtrare utilizată în realizarea releeului pentru sensizarea punerilor la pămînt prin rezistență de trecere mare RAP-1.

8.2. Evidențierea faptului că defectele de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre sursă prin rezistență de trecere mare la locul de defect, simplele puneri la pămînt prin rezistență de trecere mare precum și defectele de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator nu pot fi sesizate controlindu-se conținutul în armonici al curentului horopolar nferent liniei cu defect.

8.3. Evidențierea faptului că prin introducerea dispozitivului RAP-1 în rețelele de medie tensiune cu nulul tratat prin rezistor precum și a releului maximal de tensiune prevăzut cu filtru pentru eliminarea armonicilor, în rețelele cu nulul tratat prin bobină de atingere sau izolat se asigură sesizarea acestor defecte în majoritatea cazurilor.

B I B L I O G R A P I E

1. Alabujev, P.M., Gheroninus, V.B., Minkovici, L.I., Seobtov, B.A.: Teoriî podobia i razmernostei modelirovaniâ. Izdatelstvo Visšaja Skola, Moscva, 1968.
2. Antoniu, I.S.: Chestiuni speciale de electrotahnică. Ed. Acad. R.P.R., Bucureşti, 1956.
3. Arufeh, S.M., Schinzingher, R.: Estimation algorithms for large scale power systems. I.E.E.E. Transaction on P.A.S. nr.6, 1979, p.1968-1980.
4. Arie, A., Dumitriu, C.: Folosirea componentelor simetrice ale liniilor electrice compense, pentru calculul căderilor de tensiune în liniile electrice necompense. Conf.nat.de electrotahn. și energetică Tîrgu-Jiu, sept.1982, vol.10, p.27-37.
5. Badea, I., Brogtesanu, Gh., Chenzbraun, I., Columbeanu, P.: Protecție prin relee și autocorizațarea sistemelor electrice. Ed.Tehnică, București, 1973.
6. Balzer, G.: Măsurători de impedanță în rețele de joasă tensiune pentru stabilirea curentilor de scurtcircuit. Lucrare de dizertație. Universitatea tehnică din Darmstadt, 1977.
7. Bîlan, Gh.: Influența tratării neutralului asupra siguranței în funcționare a rețelelor de medie tensiune. Teză de doctorat. I.P.-București, 1978.
8. Bercovici, N., Arie, A., Tudose, M.: Aspecte privind aplicarea teoriei componentelor simetrice în analiza regimurilor nesimetrice a rețelelor electrice. Bulet. și tehn. al I.P.-București, XXIX, nr.4, 1967, p.101-131.
9. Bercovici, N., Arie, A.: Aplicarea unor operatori de ortogonalitate pentru determinarea defectelor nesimetrice, multiple în rețele electrice. Studii și cercetări de energetică și electrotahn., nr.2, 1968, p.403-425.
10. Bercovici, N., Arie, A., Poecăță, Al.: Rețele electrice. Calculul electric. Ed.Tehnică, București, 1974.
11. Bogoevici, N.: Definirea operatorilor de nesimetrie pentru rețele electrice trifazate nesimetrice și dezechilibrate. Ses. de com.științifice, mai 1983, Reșița, p.49-56.
12. Bogoevici, N., Toader, D.: Unele considerații privind similaritatea, analogie și dualitatea sistemelor fizice. Prinul simp., nat. de teoria sistemelor, Craiova, 1980, p.159-167.
13. Bogoevici, N., Toader, D., Hărăguș, St.: Scheme electrice duale la circuite cuplate magnetic. Conf.nat.de electrotahn. și energ., sept.1982, Tîrgu-Jiu, vol.1., p.41-48.

14. Bogovici, N., Toader, D.: Mesurarea tensiunilor la o retea electrică trifazată în regim de scurtcircuit nonofezat. Simpozionul național al rețelelor electrice, oct.1984, Timișoara, vol.III, p.92-104.
15. Buta, I.: Expressie pentru aproximarea curbei de magnetizare utilizată la calculul regimurilor de funcționare a generatorului sincron. Bul. st. și tehn. al. I. I. T. R. Vuia Timișoara, Tom 24(38) Fasc.2, 1979, p.96-101.
16. Capasso, A., Iliceto, F.: Représentation des charges lors des études de stabilité transitoire. L'energia Electrica, nr.7, 1973, p.441-456.
17. Germin, A. B.: Scurtcircuite în canal reîmbarilor cu număr incomplet de faze ale sistemelor electrice. Ed. Tehnică, București 1956.
18. Chakrabarti, S.K.: On constitutive equations and dimensional analysis. Journal of the Franklin Institute, CCLXVI, nr.5, 1973, p.339-346.
19. Chen, W.K.: Algebraic theory of dimensional analysis. Journal of the Franklin Institute, CCLXXXIII, nr.6, 1971, p.401-422.
20. Chițu, V.: Unele aspecte de protecție muncii reiaosite din analiza accidentelor de muncă prin electrocutare. Prima conf. a energeticienilor din România, oct.1975, București.
21. Clarke, Ed.: Analiza circuitelor sistemelor electroenergetice. Traducere selectivă din lb. engleză (U.S.A.). Ed. Tehnică București, 1973.
22. Codiasse, Anne-Marie, Guillemin, Madeleine, Giraud, Denise: Connaissance des charges moyenne tension, en vue de leur prise en compte dans les études de planification. Rev. Gen. Electr., nr.7-8, 1932, p.518-527.
23. Costenko, N.P.: Elektrodinamicheskoe modelirovaniye energeticheskikh sistem. Izdatelstvo Akademii Nauk, SSSR, Moskva, 1959.
24. Crepin, S., Ubaldini, R.: Simulation, sur ordinateur, de cycles d'hystéresis en régime quelconque. L'energia Electrica nr.1, 1973, p.43-50.
25. Crisan, O.: Sisteme electroenergetice, Ed. did. și ped., București, 1979.
26. Cufelaru, A.: Probleme de statii și rețele electrice. Ed. Scrierul Românesc, Craiova, 1979.
27. Dabkowski, J.: The calculation of magnetic coupling from overhead transmission lines. I.E.E.E. Transaction on P.A.S., nr.8, 1981, p.3850-3861.
28. Danilievici, L., Bochrovski, V.V., Kazovski, K.B.: Parametrii magneticii de curent alternativ. Traducere din lb. rusă, Ed. Tehnică, București, 1968.

29. Darveniza,N., Sargent,M.A., Limbourn,G.J.: Modeling for high-tension performance calculation. I.E.E.E. Transaction on P.A.S. nr.6, 1979, p.1900-1914.
30. Dosalibi,F., Mukhedkar,D.: Parametric Analysis of grounding grids. I.E.E.E. Transaction on P.A.S. nr.5, 1979, p.1855-1866.
31. Dosalibi,F., Mukhedkar,D.: Soil effects on ground fault currents. I.E.E.E. Transaction on P.A.S. nr.7, 1981, p.3442-3451.
32. Dordea,I.: Magini electrice. Ed. did. și ped. București, 1979.
33. Deri,A., Teven,G., Samlyan,A., Castanheira,A.: The complex ground return plane a simplified model for homogeneous and multi-layer earth return. I.E.E.E. Transaction on P.A.S. nr.8, 1981, p.3686-3699.
34. Dimo,P.: Modele RAI și indicatori de stocare. Sisteme energetice interconectate. Ed. Acad. R.S.R. București, 1979.
35. Dubaton,C., Gervais,G.: Validation des méthodes analogique et numériques de pré-détermination des surtensions d'enclenchement par des essais en réseau R.T., Rev. Gen. Electr. nr.1, 1972, p.23-30.
36. Dufournet,D.: Modélisation de l'arc. Application à la coupure des disjoncteurs H.T. Rev. Gen. Electr. nr.1, 1982, p.26-31.
37. Drăgan,G.: Supratensiuni interne în sistemele electroenergetice. Ed. Tehnică, București, 1975.
38. Edelmann,H.: Calculul electric al rețelelor interconectate. Ed. Tehnică, București, 1966.
39. Faletti,R.: La mise à la terre du neutre des réseaux de distribution à moyenne tension. L'Energie Electrica nr.5, 1957, p.421-430.
40. Farraud,J.: Fonctionnement et protection des réseaux de distribution. E.D.F., Paris, 1967.
41. Farraud,J.: Calcul des courants de court-circuit. E.D.F., Paris, 1967.
42. Fronticelli,G.: Considérations, tendances, essais et expérience d'exploitation relatifs aux réseaux à moyenne tension à neutre isolé. L'Electrotehnica nr.4, 1964, p.252-261.
43. Fetiti,I.: Contribuții la analiza cimpului electromagnetic al sistemelor cu conductoare massive prin modelare. Teză de doctorat. I.P."Tr. Vodă" Timișoara, 1978.
44. Gavrilaș,N., Gugiu,M.: Considerații privind tratarea neutralului rețelelor electrice în cabluri. Prima conf. a Energ. din România, oct.1975, București.

45. Gavrila, G.: Contribuții privind studiul fenomenelor electromagnetice tranzitorii în bobine și transformatoare. Teză de doctorat. I.P. București, 1985.
46. Gheju, P.: Contribuții la studiul influenței consumatorilor formati din motoare asincrone asupra curentilor de scurtcircuit din rețea sau lor de alimentare, a comportării lor în timpul scurtecircuiteelor și a determinării parcurrilor motoarelor. Teză de doctorat. I.P. "Traian Vuia" Timișoara, 1984.
47. Gheorghiu, I.S., Fransua, A.S.: Tratat de mașini electrice vol. III. Mașini asincrone. Ed. Acad. R.S.R., București, 1971.
48. Gheorghiu, I.S., Fransua, A.S.: Tratat de mașini electrice, vol. IV Mașini sincrone. Ed. Acad. R.S.R., București, 1972.
49. Ghigi, P., Rossi, R.: Modello matematico di macchine asincrone in regime stazionario. L'energia electrica, nr. 4, 1973, p. 227-441.
50. Goia, L., Bălăoan, Gh., Tăndescu, Al., Igvan, Tl.: Tratarea neutralului rețelelor de medie tensiune. Ed. Tehnică, București, 1985.
51. Goly, G., Schultz, W., Weber, A.: Netzversuche zum Ermitteln der Ausgleichsvorgänge in Industrieanlagen mit einer Vielzahl von Asynchronmotoren. Siemens Zeitschrift, vol. 44 nr. 6, 1970, p. 358-363.
52. Haimel, J.: On local generalizations of the \tilde{W} - theorem of dimensional analysis. Journal of the Franklin Institute, CCLXXXII, nr. 6, 1971, p. 463-470.
53. Happ, H.: Diakoptica - metodă de analiză a sistemelor complexe. Traducere din limba engleză. Ed. Tehnică, București, 1975.
54. Hobson, J.A., Whitehead, D.L.: Sinotrical components. Electrical Transmission and distribution Reference Book. Westinghouse, Pittsburgh, 1964.
55. Hochrainer, A.: Symmetrische Komponenten in Drehstromsystemen. Springer-Verlag, Berlin, 1957.
56. Horțopan, Gh.: Modelul geometric și electromagnetic al transformatorului. Electrotehnica nr. 9, 1961, p. 381-386.
57. Hristea, Vl., Toader, D.: Probleme privind eliminarea defectelor de simplă panăre la pămînt prin rezistență de trecere mare în rețele de medie tensiune. Simpozion PRAM, Arad, mai, 1978.
58. Hristea, Vl., Morar, Al., Toader, D.: Prezentare model electrodinamic de rețea pentru verificarea protecțiilor prin relee. Simpozion P.R.E.M., Constanța, iunie, 1979.
59. Hristea, Vl., Toader, D.: Protecția de pămînt resistiv pentru rețele de medie tensiune aeriene și mixte cu neutru tratat prin rezistor. Simpozion PRAM, Buzău, mai, 1980.

60. Cristea, Vl., Wirst, I., Toader, D.: Experimentarea pe model electrodinamic de rețea a comportării releului de distanță KD-110, la defecte în spate. Simpozion P.R.A.M. Buzău, mai 1980.
61. Cristea, Vl.: Releu de curent direcțional homopolar. Simpozion Național de Rețele Electrice, oct. 1984, Timișoara, vol. 2, p. 98-105.
62. Iacobescu, Gh., Iordănescu, I.s.a.: Rețele electrice. Ed. did. și Ped., București, 1981.
63. Ionescu, G., Baciu, A.: Rețele electrice de distribuție. Ed. Tehnică, București, 1981.
64. Ionescu, Tr.: Tendințe și conceptii noi în structura și analiza rețelelor de distribuție din marii orașe. Prima Conf. a Energ. din România. Oct. 1975, București.
65. Jaffa, R.C.: Magnetic field induction from overhead transmission and distribution power lines on parallel fences. I.E.E.E. Transaction on P.A.S., nr. 4, 1981, p. 1628-1636.
66. Kalantarov, P.L., Teitlin, L.A.: Calculul inductanțelor. Ed. Tehnică, București, 1958.
67. Konsa, N.E., Klimov, A.K.: Modeli slojnoi elektriceskoi slis izledovaniia alegromagnetičeskikh prehodnykh procesov. Elektricestvo nr. 1, 1970, p. 35-42.
68. Lindemann, L.: Prescriptions de sécurité pour les lignes électriques aériennes de distribution à basse et moyenne tension. U.I.P.B. d'Energie Electrique, Paris, 1972.
69. Linder, A.C.: Un autotransformateur à couplage en zig-zag net à la terre la neutre d'un réseau de distribution. Electrical World, nr. 16, oct. 1961.
70. Linzieres, Ch., Forquet, H.: Simulation d'une bobine à noyau de fer par représentation mathématique du cycle d'hysteresis. Rev. Gen. de l'Electr. nr. 5, 1968, p. 476-488.
71. Marnched, A.J., Tench, G.A., Kundur, P.: Accurate calculation of asymmetrical fault currents in complex power systems. I.E.E.E. Transaction on P.A.S. nr. 8, 1981, p. 3785-3803.
72. Marconato, R., Marzio, L.: A dynamic model of the Italian power system based upon area equivalents. L'Energia Electrica nr. 4, 1973, p. 217-227.
73. Monon, ..: Protecția selectivă a rețelelor electrice de medie tensiune cu neutral izolat împotriva pumerilor la pămînt. Prima Conf. a Energ. din România, oct. 1975, București.
74. Maurin, J.: Apport des charges tournantes au courant de court-circuit des réseaux moyenne tension. Rev. Gen. de l'Elec., nr. 9, 1970, p. 703-714.

75. Meliopoulos,A.P., Webb,R.P., Joy,S.B.: Computer simulation of faulted URD cables. Analysis and results. I.E.E.E. Transaction on P.A.S. nr.4, 1981, p.1545-1561.
76. Mindru,Gh., Rădulescu,N.: Analiza numerică a cimpului electromagnetic. I.P.Cluj-Napoca, 1983.
77. Mocanu,C.: Teoria circuitelor electrice, Ed.Did. și Ped., București, 1979.
78. Moran,M.J.: A generalisation of dimensional analysis. Journal of the Franklin Inst., CCLXXXIII, nr.6, 1971, p.423-438.
79. Moretti,M.: Le problème du neutre dans les réseaux à moyenne tension. L'Electrotehnica, nr.8, 1963, p.559-566.
80. Nahman,J., Salomon,B.: Analytical expressions for the resistance of grounding grids in nonuniform soil. I.E.E.E. Transactions on P.A.S. nr.4, 1984, p.880-885.
81. Nedelcu,V.: Regimurile de funcționare ale mașinilor de curent alternativ. Ed.Tehnică, București, 1968.
82. Nedelcu,V.: Teoria conservării electromecanice. Ed.Tehnică, București, 1978.
83. Neagu,M.: Analiza fenomenelor transitorii de comutare în rețele electrice cu elemente terminale de tip reactor transversal și autotransformator. Teză de doctorat I.P."Traian Vuia" Timișoara, 1975.
84. Nondahl,T.,...: Equivalent circuit model for a shaded-pole induction motor. I.E.E.E. Transaction on P.A.S. nr.4, 1981, p.1712-1723.
85. Paris,L., Razzolini,F., Comellini,...: L'évolution du réseau de distribution primaire en relation à la continuité du service et au niveau des courants de court-circuit. I.E.E. Conference Publication nr.99. C.I.R.E.D., London, 1973.
86. Pelissier,R.: Les réseaux d'énergie électrique. Dunod technique Paris, 1976.
87. Poecil,A.I., Arie,... g.a.: Transportul și distribuția energiei electrice. Ed.Did. și Ped.București, 1981.
88. Popescu,I.: Electronică industrială. Ed.Did. și Ped., București, 1971.
89. Pop,L., Stoica,V.: Măsurări în energetică. Ed.Facla, Timișoara, 1981.
90. Popa,V., Copleanu,: Comportarea releelor EDT și NPP în schemele de protecție a rețelelor de medie tensiune. Intr. de Rețele Electrice. Deva, 1979.
91. Potolea,A.: Calculul regimurilor de funcționare ale sistemelor electroenergetice. Ed.Tehnică, București, 1977.
92. Preda,H., Cristea,P.: Bazele electrotehnicii. vol.II. Ed.Did. și Ped. București, 1980.

93. Radu,D.: Contribuții privind calculul electromagnetic al bobinilor criogenice și supracondutoare. Teză de doctorat. I.P. "Traian Vuia" Timișoara, 1985.
94. Radu,L., Radu,L.: Ghid de utilizare a programelor SCIT și SCIT 64. I.S.P.E. București, 1978.
95. Ridenberg,R.: Fenomene tranzitorii în sistemele electreenergetice. Ed.Tehnică, București, 1959.
96. Ruager,N., Stolte,E.: Réalisation optimale du point neutre dans les réseaux à moyenne tension. Elektrizitätswirtschaft, vol.69, nr.21, 1970, p.565-570.
97. Samiento,H.G., Partin,J., Mukhedkar,D.: Substation ground impedance. Comparative field measurements with high and low current injection methods. I.E.E.E. Transaction on P.A.S. nr.7, 1984, p.1677-1683.
98. Sovin,Gh., Roman,H.: Circuite electrice neliniare și parametrice, Ed.Tehnică, București, 1973.
99. Selischi,Al.: Alegerea reactoanelor pentru transformatoarele de alimentare ale serviciilor interne. Energetică nr.5, 1976, p.172-175.
100. Socoreanu,A.: Programarea și utilizarea calculatorelor. Lit. I.P. "Traian Vuia" Timișoara, 1980.
101. Smolinski,W.J.: An algorithm for digital impedance calculation using a single π section transmission line model. I.E.E.E. Transaction on P.A.S. nr.5, 1979, p.1826-1841.
102. Sufrim,M., Hristea,Vl., Coută,M.: Noi prevederi în concepția de realizare a rețelelor de medie tensiune cu neutru legat la pămînt prin rezistor. Simpozionul național în probleme de energetică și proiectare oct.1985, Bacău.
103. Staicu,C.I.: Teorema fundamentală a analizei dimensionale generale. Studii și cercetări științifice. Fizică și Științe tehnice, nr.2, 1962, p.159-172.
104. Staicu,C.I.: Legea valorilor minime, întregi, pozitive, în analiza dimensională generală. Bul.St. și Tehn. I.P. Traian Vuia Timișoara, nr.6, 1967, p.393-401.
105. Staicu,C.: Analiza dimensională generală, Ed.Tehnică, București, 1976.
106. Stăniciglu,O.: Analiză matematică. Ed.Did. și Ped. București, 1981.
107. Stănciulescu,Fl.: Analiza și simulația sistemelor neliniare. Ed.Acad.RSR, București, 1974.
108. Sabac,I.: Matematici speciale. Ed.Did. și Ped., București, 1981.

109. Sora,C.: Bazale electrotehnice. Ed. Did. și Ped. București, 1982.
110. Sora,C., Gheju,P., Toader,D.: Studierea și stabilirea caracteristicilor elementelor de rețea ale consumatorilor în vederea modelizării acestora. Protocol la contract de cercetare nr.37 din 9.03.1977, IPTVI - CIRE București.
111. Sora,C., Toader,D.: Studierea și realizarea filtrului treco-bend care să asigure atenuarea armonicilor a 3-a de 10 ori. Protocol la contract br.37/9.03.1977. I.P.T.V.T. - C.I.R.E. București.
112. Sora,C., Hărăguș,St., Toader,D.: Contactor static de putere trifazet cu moment de conectare reglabil. Bul. St. și Tehn. IPTVI.. Lucrările sesiunii de comunicări științifice, mai 1977.
113. Sora,C., Toader,D.: Determinarea armonicilor curentului ce se închide prin nulul roților de medie tensiune tratate prin rezistor. Protocol la contract nr.26 din 8.02.1978 IPTVI-C.I.R.E. București.
114. Sora,C., Toader,D., Gheju,P.: Modelarea consumatorilor cu motoare asincrone și sincrone din rețele de medie tensiune. Protocol la contract nr.26/8.02.1978 IPTVI-CIRE București.
115. Sora,C., Toader,D., Dobre,S.: Dispozitiv Hall pentru redarea curentilor periodici nesinusoidali în scop de măsurare. Protocol la contract nr.222/10.01.1979 IPTVI - CIRE București.
116. Sora,C., Toader, D.; Schema pentru selectarea liniei de medie tensiune pe care a apărut un scurtcircuit mono fazat prin rezistență de tracere mare. Protocol la contract nr.222/10.01.1979. IPTVI- C.I.R.E. București.
117. Sora, C., Toader, D.: Studiul experimental pentru determinarea impedanțelor de secvență la rețea mixtă de 20 kV cu neutral tratat prin rezistor. Protocol la contract nr. 34/10.01.1980 IPTVI. - CIRE București.
118. Sora, C., Toader, D., Bere, I.: Studierea și stabilirea relațiilor de calcul al tensiunii pe bare de 20 kV a stației de transformare 110/20 kV, în cazul împărțirii conductorului de fază al liniei de medie tensiune, rețea cu nulul izolat sau compenșat. Protocol la contract nr.1 din 8.01.1981 IPTVI - CIRE București.
119. Sora,C., Toader, D.: Studiul experimental pentru determinarea conținutului în armonici a curentilor prin elementele transversale ale rețelei de 20kV cu neutral legat la pămînt prin rezistor sau bobină. Protocol la contract nr.40 din 11.03.1982. IPTVI-CIRE București.
120. Sora,C., Toader,D., Bere,I.: Studierea și stabilirea relațiilor de calcul a curentului ce se închide prin rezistorul de tratare a nulului rețelei de 20 kV, în cazul împărțirii conductorului de fază al unei linii. Protocol la contract nr.40/11.03.1982. IPTVI-CIRE BUCUREȘTI.

121. Sora,C., Toader,D., Bîrbulescu,S.: Studiu comportării transformatorelor de curent în reținție transitorie și stabilizant având în secundar rolul de curent cu impedanță dinamică. Protocol la contract nr.33 din 9.02.1984. IPTVT - CIRE București.
122. Tămăescu,Al.: Contribuții privind determinarea parametrilor și repartitiei curentilor de scurtcircuit monofazat la rețele de medie tensiune cu cabluri. Tesă de doctorat. I.P.T.V. Timișoara, 1983.
123. Tămăescu,Al., Hristea,Vl., Toader,D.: Simulator electrodynamic de rețea. Brevet de inventie nr.75930, 1980.
124. Tămăescu,Al., Hristea,Vl., Toader,D.: Releu amperometric de pămînt. Brevet de inventie nr.85152, 1984.
125. Toader,D., Chiticus,Gh.: Elemente componente model de rețea. Lucrare 3.13.2/1974. CIRE-SCP București.
126. Toader,D., Hristea,Vl.: Studierea elementelor care se prezintă la modelare și stabilirea caracteristicilor elementelor pentru modelul de rețea. Lucrarea 3.13/1974. CIRE - SCP - București.
127. Toader,D.: Analiza și dimensionarea optimă a unui sistem de filtrare în scop de protecție în rețele de medie tensiune. Bul.St. și Tehn. al IPTVT-Timișoara 26(40) - Fasc.1, 1981, p.33-40.
128. Toader,D., Bere,I.: Analiza comparativă a posibilităților de sedizare a unui defect conductor întrerupt și căzut în pămînt în rețele de medie tensiune. Conf.Nat. de Electrotehn. și Energ., sept.1984, Craiova, vol.12. p.233-242.
129. Toader,D., Hristea,Vl.: Calculul curentului de scurtcircuit monofazat prin rezistență de trecere foarte mare în rețele de medie tensiune cu nulul tratat prin rezistor. Energetica nr.5, 1986, p.228-233.
130. Toader,D., Hristea,Vl.: Determinarea parametrilor care influențează valoarea tensiunii homopolare în un defect dublu conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator într-o rețea de medie tensiune. Simpozionul național de Retele Electrice, oct.1984, Timișoara, vol.II, p.138-150.
131. Toader,D.: Program de calcul al unui defect de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt spre consumator într-o rețea de medie tensiune. lucrările științifice 16-17 mai 1986, vol.XIV, pag.301-307, Inst.Pol. Iași.
132. Toader,D., Hristea,Vl.: Considerații privind funcționarea protecției prin rolee în rețele de medie tensiune în cazul unui defect de tipul conductor întrerupt și căzut la pămînt. Simpozionul Național de Retele Electrice, sept.1986, Ritoști, vol.II, p.159-167.

133. Toma, M., Odăescu, I.: Metode numerice și subrutine. Ed. Tehnică București, 1980.
134. Trutt, F.C. și alii: Representation of the Magnetization characteristics of D.C. Machines for Computer use. I.E.E.E. Transaction on P.A.S. nr.3, 1968, p.665-672.
135. Ulianov, S.A.: Regimuri tranzitorii ale sistemelor electrice. Ed. Did. și Ped. Buc., 1967.
136. Vajnov, A.I., Rozovski, J.I., Salita, P.Z.: Electrodinamica și modeli energosistem. P. N. I. Moskva, 1961.
137. Vacilescu, I.: Analiza dimensională și teoria similarității. Ed. Acad. R.S.R. București, 1969.
138. Velasquez, R., Mukhedkar, B.: Analytical modeling of grounding electrodes transient behavior. I.E.E. Transactions on P.A.S. nr.6, 1984, p.1314-1322.
139. Velicescu, C.: Contribuții la calculul regimurilor tranzitorii ale liniilor electrice lungi cu parametrii variabili. Teză de doctorat. IPTVR. înipocra, 1985.
140. Venicov, V.A.: Aplicarea teoriei similarității și modelării în electroenergetică. Trud. din lb. rusă. Ed. Tehnică, București, 1972.
141. Verma, R., Mukhedkar, B.: Fundamental considerations and impulse impedance of grounding grids. I.E.E.E. Transaction on P.A.S. nr.3, 1981, pag.1023-1038.
142. Wright, S.J., Hall, C.F., Shankle, D.F., Tremaine, R.L.: Characteristics of Aerial Lines. Electrical Transmission and Distribution Reference Book. Westinghouse, Pittsburg, 1964.
143. ■ ■ ■ Guide technique de la distribution. Réglage des protections. E.D.F. Paris, 1972.
144. ■ ■ ■ Harmoniques dans les réseaux moyenne et haute tension provoquées par des appareils à commande par contrôle de phase. I.E.E. Conf. Publication nr.99, C.I.R.E.D. London, 1973.
145. ■ ■ ■ Guide Technique de la Distribution. Instalație de comandă și de control. E.D.F. Paris, 1971.
146. ■ ■ ■ PE - 147/83. Instrucțiuni de proiectare privind tratarea neutralului în rețele de medie tensiune. CIRE-SCP - București, 1983.
147. ■ ■ ■ 1S - I - 35/1-82. Indreptar de proiectare pentru rețele de medie tensiune cu neutral legat la pămînt prin rezistor. Stații de transformare. CIRE-SCP. București, 1982.
148. ■ ■ ■ 1S - Ip - 35/2 - 82. Instalații de legare la pămînt în rețele aeriene de medie tensiune. CIRE-SCP București, 1982.

149. ■■■ IE - Ip - 35/3 - 83. Instalații de legare la pămînt în rețele subterane de medie tensiune. CIRE - SCP. București, 1983.
150. ■■■ PE - 501/85. Normativ pentru proiectarea protec-țiilor prin relee și automatizărilor instalațiilor electrice ale centralelor și stațiilor. CIRE-SCP București, 1985.
151. ■■■ Conceptia de dezvoltare a rețelelor electrice orășenești. Îmbunătățirea structurii rețelelor de distribuție. Directive tehnice nr.239/7, 1977, CIRE și IECLEMEORG București.